

ce9 elettronica

n. 5

om

CB

Hi-fi

speciale

edizioni
**C
D**

Pubblicazione mensile
sped. in abb. post. g. III
1 Maggio 1973
L. 700



ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

Garanzia e Assistenza:
SIRTEL - Modena

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA
Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Milano

TURNER BY

CRC

CITIZENS RADIO COMPANY

41100 MODENA (ITALIA)

Via Prampolini 113 - Tel. 059/219001

Telex Smarty 51305

**la differenza fra
comprendere e non
comprendere ...**

ovvero

**la più efficiente modulazione
si ottiene con**



TURNER
DIVISION OF CONRAG CORPORATION

sommario

indice degli Inserzionisti	674
offerte e richieste	679
modulo per inserzioni ☉ offerte e richieste ☉	681
pagella del mese	682
cq audio (Tagliavini)	713
ALTA FEDELTA' PER L'AUTOCOSTRUTTORE alla 1 ^a mostra mercato del radio amatore di Bologna	
Il « Noise Blanker » (Berci)	718
SENIGALLIA SHOW (Cattò)	720
Preamplificatore d'antenna a larga banda - Un piccolo ricevitorino (Costerni) - Alimentatore stabilizzato (Drogheiti) - Generatore di segnali/luci psichedeliche (Nobile) - SENIGALLIA QUIZ - Elenco vincitori	
Un frequenzimetro digitale completamente automatizzato (Lopriore)	726
Due interessanti circuiti (Panzieri)	738
NCTIZIARIO NUOVI PRODOTTI (Miceli)	740
Due MOSFET gemelli - Un MOSFET VHF con porta protetta - Un MOSFET con doppia porta e protezione - Uno strumento numerico per laboratorio - Modulatore bilanciato in microcircuito - Condensatori al polipropilene - Condensatori al tantalio	
Commutatore elettronico per oscilloscopio (Sabatini)	743
il santifilista (Buzio)	752
Antenne per la ricezione - Programmi in italiano su onde corte - Risposte ai lettori OSL di Francesco Clemente	
tecniche avanzate (Fanti)	760
Demodulatore per RTTY tipo Mairline ST-6 - Risultati parziali dei Contests A Volta e GIANT	
Ascoltiamo la CB con una radio a onde medie (Guber)	772
Citizen's Band (Anzani)	775
E' veramente libera la CB in Italia? - Federazione CB europea - In breve - OSL - Alimentatore stabilizzato da 5 a 16 V, 1.3 A - Armoniche distorsione e splatter - Lafayette Telsat SSB25 - CB a Santiago 9 - (Can Barbone 1 ^a) - Varie sul TRC30 Labes e sul RV27 - OSL DX	
il circuitiere (Rogianti)	791
Cogito ergo sum (Torazza e Zucca) (12 ^a puntata)	
satellite chiama terra (Medri)	798
Il televisore come analizzatore video per la ricezione APT e FAX - Notiziario per i radioAPTamatori - Effemeridi 15-5 - 15-6	
Un complesso di amplificazione con moduli della Vecchietti (Arias)	806
sperimentare (Ugliano)	811
Un attentato mancato - Generatore di segnali (Zarone) - MOSCA 5 e PUKI 2 S (Villa) - Accessori per chitarra elettrica (Borsari) - Sveglione digitale (Camioia) - Premio eccezionale - Appello ad alcuni distratti	

(disegni di Mauro Montanari)

EDITORE

DIRETTORE RESPONSABILE

REDAZIONE - AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI - PUBBLICITA'

40121 Bologna, via C. Boldrini, 22 - ☎ 55 27 06

Registrazione Tribunale di Bologna, n. 3330 del 4-3-68

Diritti di riproduzione e traduzione

riservati a termine di legge.

STAMPA

Tipo-Lito Lame - 40131 Bologna - via Zanardi, 506/B

Spedizione in abbonamento postale - gruppo III

Pubblicità inferiore al 70%

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA

SODIP - 20125 Milano - via Zuretti, 25 - ☎ 68 84 251

00197 Roma - via Serpieri, 11/5 - ☎ 87.49.37

edizioni CD

Giorgio Toti

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO

Messaggerie Internazionali - via M. Gonzaga, 4
20123 Milano ☎ 872.971 - 872.973

ABBONAMENTI: (12 fascicoli)

ITALIA L. 7.000 c/c post. 8/29054 edizioni CD Bologna

Arretrati L. 700

ESTERO L. 7.500

Arretrati L. 700

Mandat de Poste International

Postanweisung für das Ausland

payable à / zahlbar an

Cambio indirizzo L. 200 in francobolli

edizioni CD

40121 Bologna

via Boldrini, 22

Italia

Pmm

COSTRUZIONI ELETTRONICHE

IMPERIA - C.P. 234 - Tel. 0183/45907

AF 27B/ME

Amplificatore
d'antenna
a Mosfet
guadagno 14 dB

L. 19.000



Commutazione RT elettronica a radiofrequenza
controllo del livello di sensibilità.



L 28/ME

L. 95.000

Lineare 27/30 Mc - Valvolare

alimentazione incorporata

Pilotaggio AM/SSB - min. 1 W - max 20 W

uscita 160 W RF (20 W AM)

uscita 400 W RF (20 W SSB)

L 27/ME SUPER

50 W RF



Lineare 27/30 Mc - Valvolare

Pilotaggio min. 1 W - max. 5 W

Alimentazione separata:

alimentatore 220 V

alimentatore 12 V


L. 65.000

L. 18.800

L. 17.000

TR 27/ME

25 W RF

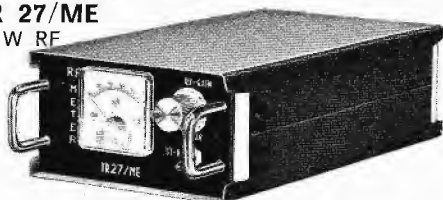

Lineare 27/30 Mc

Solid state

pilotaggio min. 0,4 V - max. 5 W

preamplificatore d'antenna incorporato


L. 88.000

indice degli inserzionisti di questo numero

nominativo

pagina

A.C.E.I.	824-825-826
ARI (Milano)	715
ARI (Sanremo)	790
ARI (Terni)	697
BRITISH INST.	751
CASSINELLI	841
CHINAGLIA	698
CORTE'A.	742
C.R.C.	2° copertina
C.R.C.	692-693
C.T.E.	694-696
DERICA ELETTRONICA	684
DIGITRONIC	706
DOLEATTO	709
Edizioni CD	691
Edizioni CD-TVE	771
ELETRONICA GC	818
ELETTRO NORD ITALIANA	700-701
ELETT. SHOP CENTER	832-833
ELETT. TELECOMUNICAZIONI	685
EUROASIATICA	838
EXHIBO ITALIANA	822
FANTINI	690-830-831
G.B.C.	4° copertina
G.B.C.	675-676-677-678-707
GENERAL Röhren	820
GIANNONI	827
GRECO	812
LABES	840
LAFAYETTE	705-708-819-834-835-839-842-847
KIT-COMPEL	686
MAESTRI	710
MARCUCCI	688-689-712-717
MELCHIONI	1° copertina
MELCHIONI	695-699
MESA	823
MIRO	687
MONTAGNANI	843-844-845-846
N.A.T.O.	836-837
NORO-P & G	774
NOVA	679
NOVEL	3° copertina
NOVEL	848
PATTERSON & PERSON	680
PMM	674-683
PREVIDI	711-759
QUECK	821
RADIOSURPLUS ELETTRONICA	828
RC ELETTRONICA	704
RFT electronic	703
SELEKTRON	829
SHF Elektronik	816
SIGMA ANTENNE	779
U.G.M. ELECTRONICS	826
VARTA	835
VECCHIETTI	817
ZETA	702

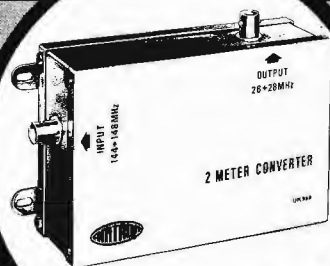

UK 960

note
Amtron

CONVERTITORE 144-146/26-28 MHz

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 12 Vc.c.
Assorbimento: 26 mA
Gamma di ricezione: 144 ÷ 146 MHz
Frequenza intermedia (uscita): 26 ÷ 28 MHz
Impedenza di ingresso: 50 Ω
Impedenza di uscita: 50 Ω
Rapporto segnale/disturbo: 0,5 µV/6 dB
Guadagno: 22 dB
Reiezione frequenza immagine: 70 dB
Reiezione frequenza intermedia: 80 dB
MOS-FET impiegati: 2-MEM 564 C
Transistori impiegati: 1-BF160, 1-BF158
Diodi impiegati: 2-BA136
Diodo zener impiegato: 1N4739

Il convertitore VHF della AMTRON, UK960, è stato concepito secondo i più recenti perfezionamenti tecnici e pertanto è destinato ad incontrare il favore di coloro che si dedicano, od intendono dedicarsi alla ricezione della gamma 144 ÷ 146 MHz siano essi radioamatori o semplici dilettanti.

L'uscita a 26 ÷ 28 MHz permette il collegamento dell'UK960 a qualsiasi ricevitore che disponga di questa gamma. D'altra parte l'alimentazione a 12 V e il basso assorbimento di corrente rendono il convertitore facilmente trasportabile e ne consentono l'installazione a bordo di mezzi mobili a terra ed in mare.

I circuiti relativi ai convertitori di frequenza sono sempre stati oggetto della massima considerazione da parte dei radioamatori per il fatto che consentivano la ricezione di talune gamme di frequenze che non erano previste nei ricevitori in loro possesso. A questo proposito bisogna tenere presente che l'acquisto di un apparecchio ricevente semi-professionale, specialmente per le frequenze più elevate, comporta una spesa sempre molto alta mentre invece un convertitore, se ben concepito, permette di ottenere gli stessi risultati di un radiorecettore con un notevole risparmio.

Il problema, per quanto concerne i radioamatori, si presenta specialmente quando si desidera ricevere la gamma dei 144 ÷ 146 MHz. A questo proposito bisogna riconoscere che se con l'impiego dei tubi elettronici si era conseguito un buon grado di perfezione nel realizzare gli stessi circuiti con l'impiego di transistori si incontrarono delle difficoltà non indifferenti specialmente per quanto concerneva gli stadi di alta e media frequenza. Si notavano infatti dei fastidiosi fenomeni di trasmodulazione che difficilmente erano eliminabili.

La comparsa dei transistori a doppia porta isolata, del tipo ad effetto di campo e ad ossido metallico, noti con il nome di MOS-FET, ha offerto la possibilità di superare brillantemente tutti gli ostacoli e di consentire la progettazione di circuiti VHF, specialmente nel campo dei convertitori di frequenza, praticamente privi del fenomeno della modulazione incrociata dovuto alla trasconduttanza d'ingresso la quale ne rimane immune.

Da quanto abbiamo detto, considerato che il convertitore AMTRON UK 960 comprende due MOS-FET, risulta evidente che ci si trova di fronte ad un apparecchio concepito effettivamente secondo i più recenti perfezionamenti tecnici e che pertanto non può che essere apprezzato dai radioamatori.

Molto importante è pure il fatto che l'UK 960 sia alimentato con una tensione di 12 V.

Ciò lo rende facilmente trasportabile ed installabile anche a bordo di auto o motoscafi purché si abbia a disposizione un ricevitore in grado di ricevere la gamma 26÷28 MHz.

IL CIRCUITO ELETTRICO


Prima di iniziare la descrizione del circuito elettrico è utile precisare che trascureremo la citazione di quei resistori il cui compito è quello di fornire l'esatta polarizzazione ai vari terminali dei transistori e di quei condensatori che servono a disaccoppiare fra loro i vari circuiti e che pertanto hanno sempre uno dei due terminali collegato a massa.

Lo schema elettrico del convertitore 144÷146 MHz è illustrato in figura 1.

Visto nel suo insieme il circuito è costituito da uno stadio ad alta frequenza, da uno stadio moltiplicatore ed infine dallo stadio di media frequenza che può anche essere definito stadio di uscita.

figura 1

Schema elettrico.

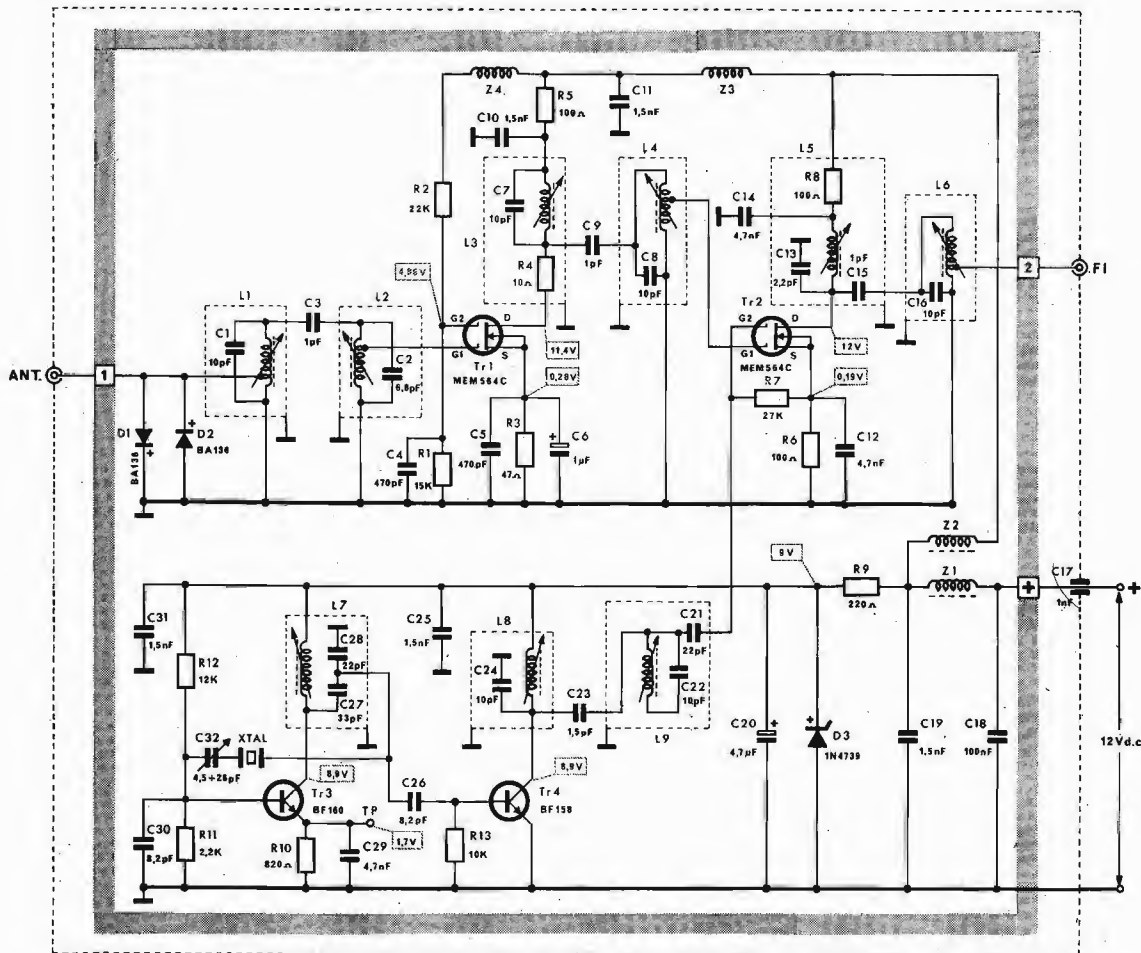

Il circuito di ingresso, la cui impedenza è di 50 Ω , è caratterizzato dalla presenza dei due diodi D1 e D2, entrambi del tipo BA 136, collegati in opposizione di fase tra loro ed in parallelo al circuito di ingresso stesso.

Si tratta di una disposizione circuitale che è nota con il nome inglese di « black-to-back diodes » e il cui compito, in genere poco conosciuto, è quello di limitare la tensione d'ingresso a radio frequenza, ad un valore non superiore a 0,7 V picco a picco, onde evitare il blocco completo per saturazione del primo stadio costituito da TR1 e a protezione contro eventuali transitori.

Segue il filtro accordato sul centro banda 144÷146 MHz, (cioè 145 MHz), di cui fanno parte le bobine L1 e L2, che costituiscono il primario ed il secondario del trasformatore di ingresso ad alta frequenza, ed i condensatori C1 da 10 nF, C2, da 6,8 pF, e C3, da 1 pF.

Il gate 1 del MOS-FET amplificatore ad alta frequenza TR1, del tipo MEM 564 C, è collegato ad una presa intermedia della bobina L2.

La disposizione circuitale di questo stadio è simile a quella in cascode e permette perciò di avere una sensibilità molto elevata.

La polarizzazione dei vari elettrodi, è assicurata dai resistori R1 da 15 k Ω , R2 da 22 k Ω , R3 da 47 Ω , R4 da 10 Ω , R5 da 100 Ω , che citiamo a titolo di esempio. La rete costituita da C5, da 470 pF, R3 da 47 Ω e C6 da 1 μ F ha funzioni di disaccoppiamento.

Il segnale a radio frequenza è inviato al filtro di banda, di cui fanno parte le bobine L3 (primario), L4 (secondario) ed i condensatori C7 e C8, da 10 pF e C9, da 1 pF.

Pure questo trasformatore interstadio è accordato sul centro banda 144 \div 146 MHz, e la sua uscita, prelevata anch'essa mediante una presa intermedia sul secondario L4, è inviata direttamente al G1 del MOS-FET mixer TR2, del tipo MEM 564 C, di cui ritorneremo a parlare più avanti.

Il circuito dell'oscillatore, di tipo classico, è composto dal transistor TR3, del tipo BF160, associato al quarzo overtone 3 sulla frequenza di 39,333 MHz ed alla bobina oscillatrice L7 con i rispettivi condensatori C27, da 33 pF e C28 da 22 pF.

Per i piccoli ritocchi, da eseguire in sede di messa a punto, è previsto il compensatore C32 la cui capacità è regolabile nel campo di 4,5 \div 26 pF.

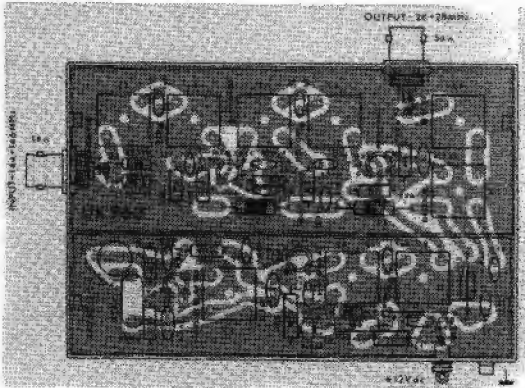


figura 2

Disposizione dei componenti sul circuito stampato.

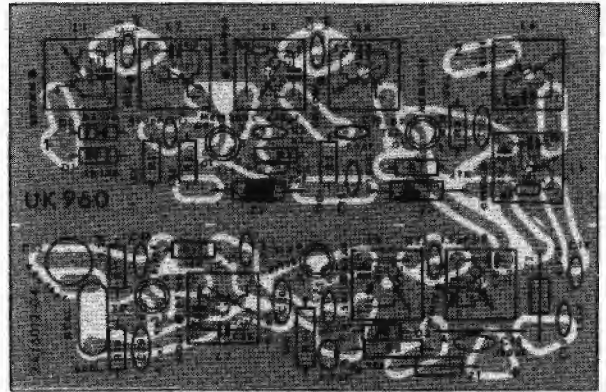


figura 3

Cablaggio del convertitore per le VHF

Dal circuito oscillatore i segnali, tramite il condensatore C26, da 8,2 pF sono avviati al transistor triplicatore di frequenza TRA, del tipo BF158 nel cui circuito di collettore è inserito, per l'appunto, il trasformatore triplicatore di frequenza accordato sulla frequenza di 118 MHz (39,333 \times 3) e costituito dalle bobine L8 (primario), L9 (secondario) e dai condensatori C22, C24 da 10 pF e C23 da 1,5 pF.

Il segnale dal circuito triplicatore di frequenza viene trasferito, mediante il condensatore C21, da 22 pF, al secondo gate G2, del MOS-FET mixer TR2, al quale arriva pure come abbiamo detto, al primo gate il segnale a 145 MHz proveniente dall'amplificatore ad alta frequenza.

In questo MOS-FET si ottiene pertanto il cambiamento di frequenza e la sua uscita viene inviata al trasformatore di media frequenza 26 \div 28 MHz di cui fanno parte le bobine L5 (primario), L6 (secondario) ed i condensatori C13 da 2,2 pF, C15 da 1 pF, e C16 da 10 pF.

Dal secondario del trasformatore di media frequenza (L6) si preleva l'uscita con impedenza di 50 Ω .

Il compito delle varie impedenze che si trovano nel circuito è il seguente:

L'impedenza Z4 serve ad impedire che la componente a 145 MHz sia avviata al circuito convertitore senza passare attraverso il filtro. L'impedenza Z3 ha il compito di impedire il ritorno della componente 26 \div 28 MHz verso gli stadi di alta frequenza.

Eventuali tracce delle suddette due componenti sono avviate a massa dal condensatore C11, da 1,5 nF.

L'impedenza Z2, attraverso la quale passa la tensione di alimentazione ha il compito di impedire che il segnale di uscita 26 \div 28 MHz possa in parte disperdersi attraverso il circuito di alimentazione stesso.

Lo stesso compito ha l'impedenza Z1 che è collegata fra il circuito di alimentazione ed i circuiti oscillatore e triplicatore. Anche in questo caso i condensatori C19 da 1,5 nF e C18 da 100 nF servono a disperdere verso massa eventuali tracce di alta frequenza.

La tensione di alimentazione del circuito oscillante e di quello triplicatore di frequenza è stabilizzata mediante il diodo Zener D3 del tipo 1N4739 ed il condensatore C20 da 4,7 μ F.

IL MONTAGGIO

La scatola di montaggio UK 960 è completa di tutti i componenti che sono necessari per realizzare il convertitore di frequenza 144 \div 146 MHz.

Tutte le bobine sono fornite avvolte e con i relativi componenti, resistori e condensatori già saldati e di conseguenza il montaggio vero e proprio non presenta alcuna particolare difficoltà. Esso è paragonabile a quello di un amplificatore di bassa frequenza. Le istruzioni riportate nell'opuscolo allegato alla scatola di montaggio, sono completate da chiarissime riproduzioni serigrafica e fotografica del circuito stampato e da esplosi di montaggio.

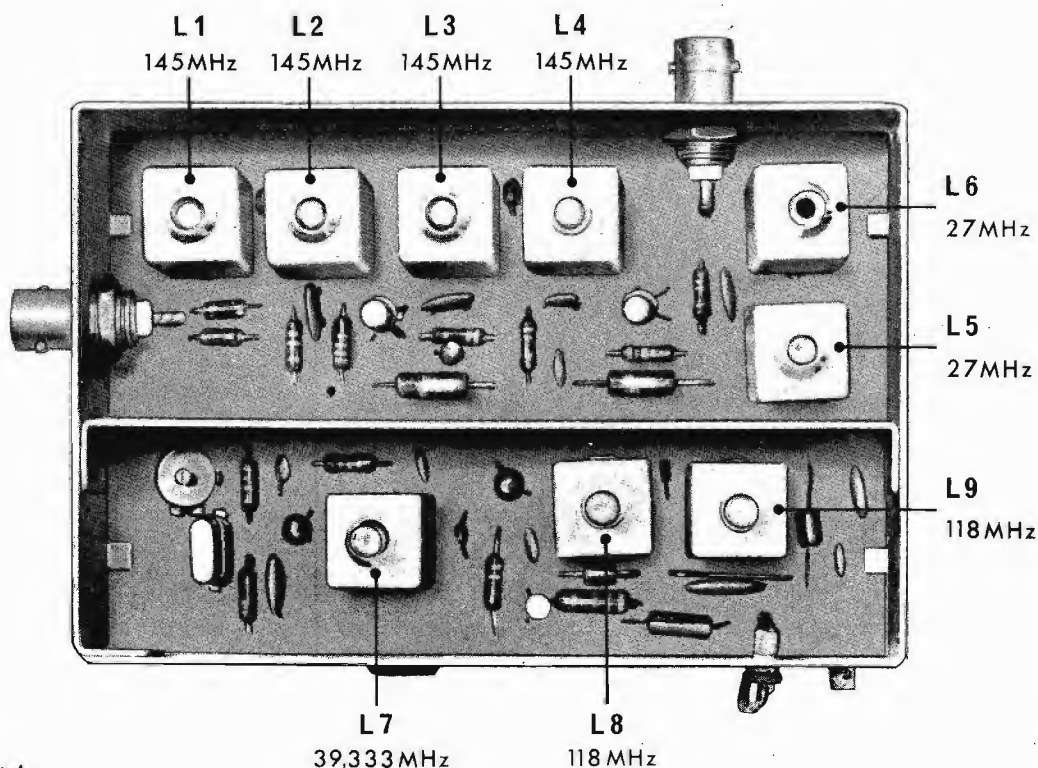


figura 4

Vista delle bobine con le frequenze a montaggio ultimato.

USO DEL CONVERTITORE

Il convertitore di frequenza UK 960 dovrà essere collegato, alla presa INPUT, con un'antenna con linea di alimentazione a 50 Ω mentre la sua uscita (OUTPUT), mediante uno spezzone di cavetto coassiale, si conatterà alla presa di antenna del ricevitore per onde corte sintonizzato nella gamma 26 \div 28 MHz.

Spostando la sintonia del ricevitore si capteranno le emittenti della gamma 144 \div 146 MHz. A questo proposito è bene tener presente che alla frequenza limite di 26 MHz corrisponderà la frequenza di 144 MHz mentre all'altra frequenza limite di 28 MHz corrisponderà la frequenza di 146 MHz. Le frequenze intermedie si troveranno ovviamente per interpolazione.

Il convertitore UK 960 può anche essere abbinato al convertitore della AMTRON UK 965, il quale converte la gamma 26 \div 28 MHz sulla frequenza di 1600 kHz in modo che la ricezione delle stazioni VHF è possibile anche usando un normale ricevitore per onde medie. Con questo procedimento in pratica si ottiene una doppia conversione di frequenza.

La figura 4 mostra l'interno del convertitore a montaggio ultimato. Si noti la razionale disposizione dei vari elementi.

N.B.: Le scatole di montaggio AMTRON sono distribuite in Italia dalla GBC.

Coloro che desiderano
effettuare una inserzione
utilizzano il modulo apposito

© copyright
cq elettronica
1973

offerte e richieste

OFFERTE

73-O-303 - VERA OCCASIONE SWL vende BC 312/N Alim. 220 V con cuffia originale e Box altoparlante originale L. 45.000. Oscilloscopio 3" della Radio Scuola Italiana nuovissimo L. 25.000. Voltmetro elettronico della R.S.I. messo a punto nei laboratori R.S.I. di Torino L. 20.000. Altro materiale. TV 23" R.S.I. tratto genovesato e prov.
Agostino Sartori - via Liguria 5-2 - 16014 Campomorone (GE)
☎ 780-770.

73-O-304 - SVENDO COPPIA RADIOTELEFONI Megatone 5 W. 13 transistor, controllo batterie, tuning, squelch, bicanali di cui uno completo quarzi, vendo o permuto avendo altro apparato, minimo L. 45.000 coppia, in imballo originale.
Ernesto Sestito - via dei Mille 8 - 88068 Soverato (CZ).

73-O-305 - A.A.A. FAVOLOSO! Vendo amplif. stereo nuovo di zecca 60+60 W. Banda passante 15+50.000 Hz a ± 1 dB. Distorsione a 40 W minore dello 0,05 %. L. 150.000. Registratore a Cassette Geloso G19-111 usato L. 35.000 trattabili. Alimentatore stabilizzato. Lineari da 30 W - 60 W - 150 W - 750 W per 27+30 MHz chiedere prezzi.
Eros Pasero - via Marengo 125 - 15100 Alessandria.

73-O-306 - LUCI PSICHEDELICHE causa incidente automobilistico (urgo dinero) - 6 A per 4 canali L. 45.000 trattabili.
Stefano Tiburzi - via S. Ippolito 15 - 00162 Roma - ☎ 4244823.

73-O-307 - VENDO OROLOGIO ELETTRONICO DIGITALE impiegante n. 13 circuiti integrati e 6 valvole nixie miniatura tipo 5B70S per ore, minuti, secondi già montato su circuito stampato, fatto funzionare per appena un'ora a L. 30.000; alimentatore per detto già montato su circuito stampato, funzionante, bisognante solo di «pulitura» del segnale in entrata prelevato dalla rete luce a L. 6000 (sped. contrassegno) (Progetto apparso sulla rivista «Nuova Elettronica»).

Moreno Chimenti - via S. Martino 3 - 58050 Cana (GR).

73-O-308 - ESEGUO MONTAGGIO circuiti elettronici e varie, presso mio domicilio, per seria ditta o privati.
Piero Comoglio - via A. Ferro, 6 - 13060 Lessona (VC).

73-O-309 - VENDO BC312N perfetto con alimentazione a 12 V altoparlante originale e la scatola per eventuale alimentatore in AC. Tutto a L. 50.000 non trattabili. Inoltre vendo Ric.Tr. sui 144 MHz autocostruito ma perfetto a lire 25.000 trattabili.
Paolo Darder - via Pasquali 6 - Bologna.

73-O-310 - VENDO PER CESSATA ATTIVITA' onde corte ricetrasmittitore TR4 Drake, transverter TC2, Drake per 144 Mc, 8 canne in fibra di vetro di quad 10, 15, 20 Mc con relativi ancoraggi in plastica, crociere e boom, traliccio Lanzoni da 6 mt. Privo di base. Cercasi acquirente preferibilmente in Lombardia.

I2DMC, Paolo Demattia - via Palatino 11 - Milano - ☎ 4071581.

73-O-311 - VENDESI BC503 modificato AM-FM funzionante in AC 220-125 V a L. 18.000. Spese postali a carico del destinatario.
Paolo Dall'Aglio - via Sabbioni - 45020 Villa d'Adige (RO).

ditta **NOVA I2YO**

20071 CASALPUSTERLENGO (MI) - Tel. (0377) 84520 - 84654

Apparecchiature per RADIOAMATORI - CB - MARINA, ecc.

◆ **SOMMERKAMP - YAESU**

◆ **TRIO - KENWOOD**

◆ **DRAKE**

◆ **SWAN**

◆ **STANDARD 144 Mc - 432 Mc**

◆ **LAFAYETTE - CB**

Per ogni Vostra esigenza CONSULTATECI !

ANTENNE - MICROFONI - QUARZI PER PONTI, ecc. ecc.

Opuscolo allegando L. 200 in francobolli

73-O-312 - VENDO MIGLIOR OFFERENTE materiale teorico-pratico corso radio-stereo + ricevitori AM-FM con mobile e decoder parzialmente montato. Materiale mai usato. BC603 mai usato L. 10.000 - Vogatore professionale da palestra cromato L. 30.000, Freni idraulici ozonizzatore 220 V L. 5000. Gianfranco Mazzotti - via Lottieri 20 - 25100 Brescia.

73-O-313 - VENDO RADIOTELEFONI VISCOUNT, 100 mW, funzionanti e in buono stato di conservazione a L. 10.000; vendo inoltre pista Policar modello A.3 con 4 automobili e in perfetto stato di conservazione a L. 15.000; rispondo a tutti. Roberto De Mari - via Cimabue 9 - 20149 Milano.

73-O-314 - AMPLIFICATORE GELOSO G-219A potenza d'uscita indistorta 12 W, alimentaz. 6 V, 8 A DC - 12 V 4 A DC - 220 V AC, monta 2x6V6; 2x6X5; 12A7; 12SL7; 1426; completo di micro originale, tutto in perfetto stato e funzionante, cambio di ricevitore professionale, fare offerte, rispondo a tutti. Pietro Iacovelli - via Pupino 43/A - 74100 Taranto.

73-O-315 - MIDLAND PORTATILE mod. 13-724, 3 canali completamente quarzati sui 27 MHz, come nuova cedo per 30.000 lire trattabili, causa rinnovo apparecchiature. 6/7 mesi di vita, soddisfazioni garantite per 2 W. Alberto Pivari - viale Italia 8 - 20020 Lainate (MI) - ☎ 9371171.

73-O-316 - ATTENZIONE OCCASIONISSIMA! L'antico romano (QTH Roma) vende due radiotelefon CB 27 MHz causa cambio frequenze; trattasi di Lafayette Comstat 23 (tarato a nuovo dicembre '72) a Lire 75.000. Pearce Simpson Mod. Guardian 23 B (10 W - 23 ch 125 V/12 V) a lire 198.000 vera occasione! Ho in vendita anche altri baracchini da barra mobile. Rispondo a tutti, scrivete mi. F. Meloni - via Ortigara 3 B - 00195 Roma - ☎ 06-378198.

73-O-317 - RIVISTE COSTRUIRE DIVERTE dal 1959 al 1970 (annate complete meno un numero del 1965, 5 del 1966, 1 del 1967, cedo al miglior offerente. Vincenzo De Natale - via XX Settembre 28 - Matera.

73-O-318 - AMPLIFICATORE STEREO 12+12 W effettivi vendesi: completo di casse acustiche con Woofer, Tweeter e Crossover 12 dB/ottava. Vero affarone, eventualmente cambio con oscilloscopio di pari valore. Rispondo a tutti. Sandro Cantoni - via Sannio 24 - 20137 Milano - ☎ 575024.

73-O-319 - REGISTRATORE GRUNDIG TK146 vendo - occasione L. 65.000 trattabili come nuovo. Angelo Montenero - via D. Galimberti 14/ter. - Parma.

73-O-320 - FT DZ277 VENDO per cambio attività. Apparecchio nuovo e perfetto usato poche ore. Pagato L. 380.000. La garanzia di 3 mesi scade a Natale del '72. Offro al miglior acquirente (minimo da L. 300.000). Tratto preferibilmente di persona. Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento - ☎ 33803.

73-O-321 - VENDO BC603 completo di alimentatore in corrente alternata e modificato in AM ottimo per l'ascolto della C.B. e per i satelliti in regalo il TM. Rispondo a tutti, gradisco visite. Fiorenzo Fontanesi - via Fienili 53/A - Quingentole (MN).

73-O-322 - LEICA vite con mirino, filtri, lenti addizionali, obiettivi 50, 90, 135, tutto materiale Leitz. Borsa cuoio, lampo elettronico cambierei con ricevitore anche surplus bande dilettantistiche. Rispondo a tutti purché offerte accettabili. M.B. Ottaviani - via Magnani 14 - Montecatini Terme (PT).

73-O-323 - OCCASIONISSIMA CEDO transceiver HB23A. Acquistato 8/72 dimostrabile, in imballo originale, causa QSY di frequenza. Prezzo base L. 85.000 completo di antenna Ground Plane G.B.C. Eventualmente permuta con Mobilfive E.R.E. 144 MHz Tratto solo zona Napoli. Carlo Spano - villa dei Misteri - 80045 Pompei (NA).

73-O-324 - PREAMPLIFICATORE ZETA tipo PS3G vendesi, come nuovo usato poche ore L. 14.000. Angelo Turri - via Circ. p.za D'Armi 101 - 48100 Ravenna.

Patterson & Person

dispositivi elettronici

BRAIN BOX

Antifurto elettronico temporizzato dalle prestazioni nettamente superiori ai modelli in commercio e dal **PREZZO RIVOLUZIONARIO**.

- 1) Il BRAIN BOX nel suo contenitore stagno pressofuso
- 2) Connettore a combinazione (amphenol)
- 3) Piastrina di riconoscimento

**LA VOSTRA AUTO UNA FORTEZZA
INESPUGNABILE COL BRAIN BOX !!!**

Prezzo L. 13.800

FUNZIONAMENTO:


a piastrina inserita l'antifurto è disattivato; estratta la piastrina il BRAIN BOX attende 12 sec per permettervi di uscire dall'auto... quindi vigila attento. A 9 secondi dall'apertura di un qualsiasi sportello, cofano, vano motore ecc., il BRAIN BOX « dà fiato alle trombe » (la cadenza è regolabile), bloccando contemporaneamente il funzionamento del motore.

CARATTERISTICHE:

Antifurto per auto, casa, negozio... a combinazione elettronica e tripla temporizzazione. Alimentazione: 10-16 Vcc. Impiega 18 semiconduttori al silicio.

E' in allestimento una vasta gamma di accessori.

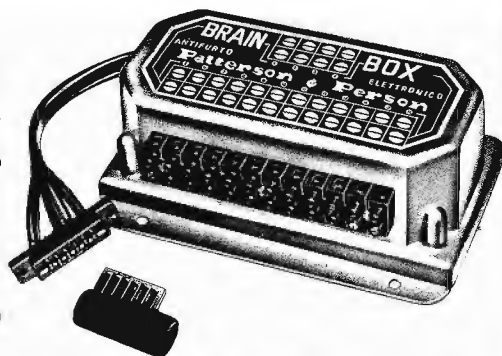SPEDIZIONE PER PAGAMENTO ANTICIPATO O CONTRASSEGNO, SPESE POSTALI AL COSTO.



73-O-325 - EX CB svende causa realizzo, RX-TX autoconstruito, 15 W. Allo stadio finale, con indicatore di RF out e S-Meter, 6 canali con possibilità di 23, in elegante contenitore con pannello in $\frac{1}{8}$ satinato. HA 800 de Lafayette con converter CB, come nuov mai aperto completo di cristallo per il calibratore, cedesi al miglior offerente possibilmente preferenza a chi acquista in un unico blocco.
Riccardo Perazzo - via della Noce 22 - 50053 Empoli (FI).

73-O-326 - HALLICRAFTERS SX100 libretto d'istruzioni originale color verde vendo a L. 1.000. Inviare vaglia.
G.Franco Parinetto - via Sabotino, 11 - 20030 Palazzolo Milanese.

73-O-327 - TELAIETTI S.T.E. VENDO COMPLETI di valvole, quarzo più impedenza, trasformatori, condensatori per alimentatore, ponte di diodi, a L. 30.000. Vendo anche due contenitori professionali a L. 10.000. Tutto il materiale è nuovo e non è mai stato usato.
Enrico Magni - via A. Visconti 45 - 20052 Monza.

73-O-328 - CAUSA CESSAZIONE ATTIVITA' radoriparatore TV e impiantista vendo con sconti 50-60% materiale ricambi per riparazioni e montaggi radioelettrici - vasto assortimento materiale per circuiti di ogni genere - Ricentr. Comstat 25/B antenne RINGO, Ground Plane - Direttiva 3/E - rotore - traffico m 7 - Garanzia assoluta su tutto il materiale.
Giacomo Pierozzi - via F. Bracci 30 - 50054 Fucecchio (FI).

73-O-329 - REGISTRATORE GELOSO G-651 velocità 4,75 9,5 cm/sec risposta in frequenza 40÷12000 Hz, rapporto S/N 50 dB alimentazione a pile incorporate 12 Vcc o Vca 105÷240 V uscita per amplificatore esterno o cuffia, anche per controllo registrazione. Ottimo per la maggior parte degli impieghi. Cedo a L. 50.000.
Antonio Pompeo - 31035 Crocetta di M.ilo - via Antonini 5.

73-O-330 - CT-6 VECCHIETTI correttore di toni stereofonico su 6 bande di frequenza. Sensibilità regolabile da 10 mV a 1 V, uscita 0,5 V, alimentazione da ± 15 a ± 40 Vcc nuovo imballato completo monopole vendo miglior offerente (listino L. 37.000)
G. Bardelli - via Greppi 77 - 21021 Angera (VA).

73-O-331 - VENDO DUE AMPLIFICATORI gemelli Kingskits 1,2 W 9 V non autoconstruiti L. 1.500 (escluso spese postali) ognuno. Valvole usate 1 x tipo 35A3, 6AT6, ECF82, 35D5, ECH34, ECH34, 6X5, EBL1 a L. 200, con zoccolo L. 300 escluso spese postali. Cerco equivalenze transistor vecchi tipi vecchie sigle, cerco vecchi numeri 4 Cose Illustrate.
Giancarlo Pasini - via Michelangelo Buonarroti, 50 - 47100 Forlì.

73-O-332 - CONVERTITORE SATELLITI Labes CMF/2S MOSFET usato poche ore perfettamente funzionante cedo per L. 22.000; cedo pure n. 8 altoparlanti per ricetrasmittitori L. 3.000 spese spedizione comprese.
Alberto Paniciere - via Zarotto 48 - 43100 Parma.

73-O-333 - BC603 ORIGINALE completo schema alimentato CA 125-220 V, più convertitore 60-190 MHz a FET transistor 23 K, amplificatore a larga banda 40-860 MHz guadagno 15÷20 dB TRA/LB75 della Prestel 7000 Lire. Sperimentare Selezione Radio TV annate 1969-70-71-72 mancante n. 1-2-6-1970 45 Riviste L. 9000. Spese postali a carico del destinatario blocco 35 K.
Giuseppe Raubar - 34017 Prosecco 528 Trieste.

73-O-334 - CEDO RIVISTE tecniche al miglior offerente come: « L'Elettrotecnica » delle annate 1959-60-66-67-68-69-70.
Mauro Fioli - via Alpi 27 - 00198 Roma - ☎ 861458.

73-O-335 - VENDO OCCASIONE complesso Davoli HF25 costituito da: piastra giradischi automatico 4 velocità peso puntina regolabile, antiskating; amplificatore 15+15 W controlli alti; medi; bassi; antifurcio, antirimbombo, compensatore fisiologico del volume; ingressi registratore, microfono; uscite altop. cuffia. Due casse Krundal 3 altoparlanti ognuna. Vendo per acquisto complesso di caratteristiche notevolmente superiori. Prezzo L. 190.000 vendo L. 110.000. Gradite le visite per prova.
Lanfranco Lopriore - via R. Fucini 35 - 56100 Pisa - ☎ 050-24275.

73-O-336 - MATERIALE RIVAROSSI HO, nuovo vendo 35% listino, inoltre 2 casse acustiche Steelphon 60 W un anno di vita L. 60.000. Impianto voci Davoli 60 W L. 20.000.
Gino Massarani - via M. Gioia 88 - 20125 Milano - ☎ 600141.



modulo per inserzione ✱ offerte e richieste ✱

LEGGERE

- Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: **cq elettronica**, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA.
- La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita pertanto è destinata ai soli Lettori che effettuano inserzioni non a carattere commerciale.
- Le inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tariffe pubblicitarie.
- Scrivere a macchina o a stampatello; le prime due parole del testo saranno tutte in lettere MAIUSCOLE.
- L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a 10 agli articoli elencati nella « pagella del mese »; non si accetteranno inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la vostra Rivista.
- Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. Le inserzioni che vi si discosteranno, saranno cestinate.

RISERVATO a cq elettronica

73 -

5

numero

mese

data di ricevimento del tagliando

osservazioni

controllo

COMPILARE

Indirizzare a

VOLTARE

73-O-337 - RADIOAMATORI ATTENZIONE: al miglior offerente vendo: ricevitore OC II perfetto, RX TX Oriental OE 2 W2.5 per 144 MHz quarzo, in ricezione anche sintonia continua. VFO 4/102 V con valvole, Eccitatore Lea AT200, Valvola 813, Bobina P-greco Geloso per 2-807.
Giuseppe Giorla - via Campo - 88060 Petrizzi (CZ).

72-O-338 - ALTOPARLANTI HI FI NUOVI vendo 1 Woofer biconico 15 W \varnothing 200 8 Ω L. 2000. 1 Woofer tipo giapponese 15 W \varnothing 140 4 Ω L. 2.000. 1 Tweeter con esponenziale 15 W \varnothing 100 8 Ω L. 1.500. 1 Tweeter blindato 15 W \varnothing 80 4 Ω L. 1.500. Disponibili anche altri tipi. Pagamento: anticipato o contrassegno (+ s.p.).
Giuseppe Fortini - Cascina Valle - Caravaggio.

73-O-339 - VENDO DUE CENTRALINI telefonici 10 linee interne 2 esterne della Face-Standard modello R-10-2 fare offerta. Oscilloscopio OS88/U L. 60.000. Alimentatore inp. 208 V 400 Hz 3 pH. Aut. 12 V 25 A stabilizzato a tiristor L. 30.000. Calcolatrice elettronica anita digitale a valvole funzionante L. 35.000. stok di valvole (30) L. 5.000.
Giorgio Servadei - Paulucci Ginnasi 40 - Forlì.

73-O-340 - VENDO CAMERA OSCURA completa per sviluppo e stampa 24 x 36 e 6 x 6. Composta di oltre 40 pezzi delle Marche più affermate: Durst, Schneider, Paterson e Ilford. Usata pochissime volte. L'ingranditore è ancora corredato della Garanzia da spedire.
Massimo Curti - via Adriatica 79 - 06087 Ponte San Giovanni (PG).

73-O-341 - OSCILLOSCOPIO PRECISE 300C - tubo 8 pollici dalla CC a 5 Mc, pagato L. 130.000, vendo a L. 70.000. BC312M con 4 gamme perfettamente funzionanti e 2 da revisionare. Buono stato vendo a L. 40.000. Telefonare (055) 59020 ora di cena.
Gianfranco Tarchi - via Medici 7 - Fiesole (FI).

73-O-342 - GENERATORE RF T.E.S. OM 866 da 0,15 Mc a 46 Mc precisione 1%, gamma IF 0,1% in ottime condizioni, completo di accessori vendo a L. 45.000. Oscilloscopio Precise 300-C, 8 pollici dalla CC a 5 MHz buone condizioni pagato L. 130.000 vendo L. 70.000.
Gianfranco Tarchi - via Medici 7 - Fiesole - ☎ 59020.

73-O-343 - PARACADUTE T-10, ottimo stato d'uso. Completo fune vincolo, borsa, imbragatura e borsa trasporto. Modificato « Conquistador ». Usato solo in poche gare da 800 m. Per fine attività svendo a L. 70.000 trattabili. Possibilità di provare in loco il sabato e domenica.
Riccardo Faccio - via Ortigera, 9 - 44100 Ferrara.

73-O-344 - BC221 AK MODULATO vendo L. 40.000 con alimentatore L. 50.000. BC603 modificato AM-FM L. 15.000 con alimentatore L. 20.000. TR7 da tarare, mancante strumento L. 10.000. Oscilloscopio Hartley completo di aliment. 12 valvole non funziona l'orizzontale, tubo buono, L. 5.000. spese spediz. escluse (l'oscilloscopio pesa sui 30 Kg).
F. Siccardi - via Gioberti, 67 - 10128 Torino.

73-O-345 - ESEGUO mediante la tecnica della serigrafia circuiti stampati di qualsiasi tipo. Scritte su lamiera, carta, cartone, plastica e qualsiasi superficie piana. E' sufficiente spedire il disegno degli stessi eseguiti con inchiostro di china nera su carta da disegno o cartoncino.
Erocle Andreoli - via Tovazzi 17 - 38060 Volano (TN).

73-O-346 - VENDO DUE COLONNINE « 10 W » caduna per impianto stereo L. 25.000 (franco spedizione). Acquisterei tutto ciò che riguarda gli strumenti musicali in generale.
Giuseppe Malandra - c.so V. Veneto, 120 - 67038 S. Benedetto dei Marsi (AQ).

73-O-347 - CEDO OC11 ricevitore 1,4-31 MHz in 6 bande - selettività variabile quarzata - BFO, Noise limiter - filtro EF, S-Meter, marker a quarzo, completo di alimentatore il tutto perfettamente funzionante. Al miglior offerente, prezzo base L. 70.000, o cambio con RX Grundig Satellit o con RX-TX per CB 23 ch 5 W. Tratto preferibilmente con il Veneto. Garantisco risposta (anche se non immediata causa ORM lavoro) a tutti.
Marco Silva - via Montericco 16/7 - 35100 Padova.

73-O-348 - SOMMERKAMP TS737 5 W 6 ch. tutti quarzati (5-7-8-11-17-19) vendesi causa cessata attività in undici metri. Comprato nel novembre '72 e ora rivendesi il tutto a L. 48.000+ spese postali.
Fiorenzo Benvenuto - via Albertini 18 - Milano.

pagella del mese

(votazione necessaria per inserzionisti, aperta a tutti i lettori)

pagina	articolo / rubrica / servizio	voto da 0 a 10 per	
		interesse	utilità
713	cq audio		
718	Il « Noise Blanker »		
720	SENIGALLIA SHOW		
726	Un frequenzimetro digitale completamente automatizzato		
738	Due Interessanti circuiti		
740	NOTIZIARIO NUOVI PRODOTTI		
743	Commutatore elettronico per oscilloscopio		
752	il sanfilista		
760	tecniche avanzate		
772	Ascoltiamo la CB con una radio a onde medie		
775	Citizen's Band		
791	il circuitiere		
798	satellite chiama terra		
806	Un complesso di amplificazione con moduli della Vecchietti		
811	sperimentare		

Al retro ho compilato una

OFFERTA ☐

RICHIESTA ☐

Vi prego di pubblicarla.
Dichiaro di avere preso visione del riquadro « LEGGERE » e di assumermi a termini di legge ogni responsabilità inerente il testo della inserzione.

(firma dell'inserzionista)

73-O-349 - BARCHINO SPORTYAK 1, in plastica, completo di remi e accessori vari, come nuovo, cede a L. 35.000 (costo L. 70.000). Eventualmente cambio con ricevitore semiprofessionale (Trio, BC312 ecc.) o con RTX per i 27 MHz. Cede inoltre i quarzi sia in ricezione che in trasmissione per i canali 7-9-11 della CB al prezzo di L. 5.000 complessivamente. Rispondo a tutti.
Fabio Ferri - 22020 Torno (CO) - ☎ 031-410273.

73-O-350 - CONVERTITORE DI CORRENTE a transistor cede a L. 8.500, ingresso 12 Vdc uscita: 12 Vdc, 170-240 Vac 50 Hz potenza di uscita 100 W, ottimo per alimentare apparati a valvola, completo di cavetti di collegamento alla batteria con relative pinze. Cede amplificatore a transistor GBC tipo UK160, 8 W di uscita, funzionante a L. 3.500 + s.p. Saldatore istantaneo 90 W con lampadina, lire 2000 + s.p.
Emidio Balloni - via Osteria Vecchia, 146 - 57020 Bolgheri (Livorno) - ☎ 0565-74647 (ore pasti).

73-O-351 - ATTENZIONE VENDO accensione elettronica e adattatore per contagiri elettronico (L. 20.000), TX da 90-108 MHz, potenza da 1-6 mW (L. 5.000). Fringuello elettronico UK590 montato e funzionante (L. 5.000). Voltmetro elettronico I.C.E. (L. 12.000). Annate 1970/71 di **cq elettronica** (L. 5.000).
Piero Bruschi - via Roma, 85 - 51030 Montagnana (PT).

73-O-352 - GRUNDIG VARIOPROP radiocomando proporzionale 12 canali 6 funzioni TX-RX completo di sei servocomandi, batterie al nichel, poche ore di funzionamento, garantito come nuovo, vendo al migliore offerente, oppure cambio con Transceiver o TX SSB o altro materiale per radianti non autocostruito; cedesi anche motori 3,7-7,5-10 cc seminuovi e nuovi mai usati. Aeromodelli pronti, alianti ASW15 3 mt ap. alare. Fare offerte per acquisto o cambio.
Luciano Lobina - via Valdigna 128 - 11017 Morgex (AO).

73-O-353 - ATTENZIONE!!! vendo amplificatore Selonix 6 W pagato L. 7.000, vendo a L. 4.000. Vendo inoltre pista Policar lunghissima, completa di trasformatore automobili 3, contagiri. Cerco amplificatore lineare funzionante o schema elettrico con indici precisi.
Franco Negro - via Biolai 16 - 10070 Pessinetto Fuori (TO).


73-O-354 - CQ CB personalizzate la Vs. stazione con originali QSL con bozzetto del Vs. nominativo inviando solo L. 1.900. Cedesi inoltre causa realizzo: ricevitore valvole Europhon OM OC Fono (L. 2.200) Microfono completo di interruttore e cordone (L. 1.190); strumento 5 μ A pannello fosforescente (L. 1.300), gruppo AF 1° canale (L. 1.000), 2° canale (L. 1.800); Pacco con materiale misto impedenze (AF-BF) 7 manopole; 4 trasformatori; 10 elettrolitici; 45 condensatori misti; 68 resistenze; 6 potenziometri (1 doppio); 45 Diodi; 30 transistor; 22 valvole + moltissimo altro materiale + omaggio speciale per sole L. 4.700. Scrivere o telefonare.
Sergio Bruno - via Giulio Petroni 43/D - 70124 Bari - ☎ 243107.

RICHIESTE

73-R-075 - SHADOWS DISCHI a 33/45 giri in buono stato compro contanti Amici OM e SWL.
La Sezione ARI di Savona istituisce un diploma rilasciato agli OM e SWL che abbiano stabilito collegamenti con OM della Sezione di Savona. Per ottenerlo sono necessari almeno 15 punti. Ogni stazione collegata vale 5 punti. La stazione JOLLY IP1BUV vale 10 punti. Sono validi tutti o modi di emissione su tutte le bande concesse in Italia. Il diploma è valido per i QSO dopo il 1° giugno 1972: Non ha limiti di tempo. Il richiedente deve inviare: l'estratto del Log + L. 1.000 o 10 IRG + una QSL a: Sezione ARI - DIPLOMA « A TURRETTA » P.O. BOX 133 - SAVONA. Gli OM della sezione ARI Savonese sono: ALL - APL - ASM - AXG - BHF - BJG - BUV - CTF - DAV - DB - DES - DGO - FCI - FIT - GEN - MAR - NGI - PDO - PMS - RGT - RVB - SOA. Maggiori informazioni potranno essere richieste a:
SWL 14460, Furio Ghiso - via Guidobono 28/7 - Savona.

73-R-076 - CERCO ANIMA PIA disposta ad aiutarmi per la messa a punto delle modifiche ai telaietti Philips per i 144 MHz. Posso ricompensare con materiale vario. Vendo: UK525 Amtron 5000 - UK445 5500 - UK60 1000 - Radiotelefonici Viscount 100 mW 5000 la coppia - UK546 3000 - UK 145 1500 - saldatore istantaneo 100 W 2500.
Angelo Valtolina - via Montegrappa 19 - 22055 Merate (CO).

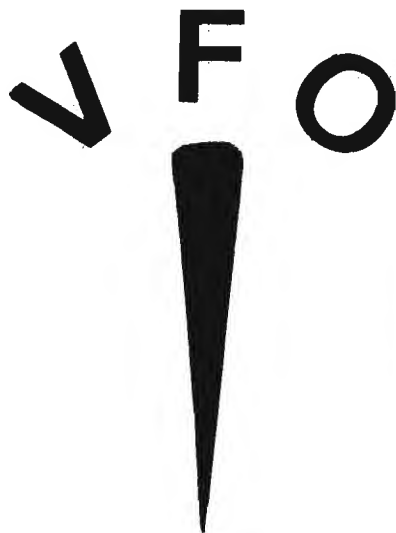73-R-077 - SONO SEMPRE ALLA RICERCA di libri di fantascienza di qualsiasi collana (Urania - Galaxi - Cosmo ecc.) e anche fuori collana. C'è qualche lettore che intende effettuare un cambio con moneta sonante? Inviare precise offerte.
Giuseppe Cottogni - corso Abruzzi 7 - 10019 Strambino.



INTERAMENTE A MOSFET E CIRCUITI INTEGRATI

Uscite: 24,000/24,333
12,000/12,166
6,600/ 7,200
26,900/27,400
26,500/26,945 } a transceiver
26,900/27,400

Uscita diretta: 144/146 Mc - 0,1 W adatto a pilotare ns. stadio finale 10 W RF.
Tensione di uscita RF superiore ai 3 V eff.
Modulatore FM applicabile.

Disponibile in versione sia telaio che incastolato.

Prodotti reperibili presso i migliori rivenditori del settore

COSTRUZIONI ELETTRONICHE
IMPERIA - C.P. 234 - Tel. 0183/45907

Punti vendita:

TORINO - TELSTAR
MILANO - LANZONI, NOVEL
ROMA - LYSTON, REFIT
LA MADDALENA - ORECCHIONI
MILAZZO - DI GAETANO
LACCO AMENO - IEMI
SASSARI - MESSAGGERIE ELETTRONICHE



73-R-078 - ACQUISTO solo se vera occasione apparecchio CQ 27 MHz. N.B. cedo anche oscilloscopio per eventuale permuta. Scrivere per accordi.
Francesco Orzetti - viale delle Mimose, 10 - Napoli - Piccola Pineta.

73-R-079 - ATTENZIONE CERCO RICEVITORE a transistor per CB. Possibilmente a sintonia continua, prendo in considerazione anche baracchini con parte trasmittente fuori uso.
Roberto Manna - via Masarone 15 - 13051 Biella (VC).

73-R-080 - CERCO MATERIALE SURPLUS tedesco o italiano per acquisto o cambio con materiali elettronici, strumenti, ecc.
Zocchi - 20144 Milano - piazza Aquileja 6.

73-R-081 - VECCHIE RADIO COMMERCIALI cerco. Specificare anno di costruzione, marca, modello, caratteristiche estetiche e tecniche nonché stato d'uso e prezzo.
Giuliano Dell'Angela - via Friuli, 10 - 34170 Gorizia.

73-R-082 - ATTENZIONE PREGO sono un giovane SWL con molta passione e pochi quattrini il quale accetterebbe con piacere da altri SWL, OM oppure appassionati, ricevitori, materiale, apparati vari, consigli sia come modificare ricevitori casalinghi e impiantare una stazione ricevente. Dispongo di ottimi preamplificatori stereo da vendere o cambiare. Aiutatemi non ve ne pentirete.
IO.54651 Claudio Lucarini - via Osteria del Finocchio, 82 - 00132 Roma.

73-R-083 - DIPLOMA « Mille miglia per watt » vorrei ottenere in seguito a precise informazioni di chiunque voglia aiutarmi. Ci terrei molto essendo un « OM » molto QRP che « lavora » solo il CW. Rimborso eventuali spese postali.
IÖKWY Fabio Fois - via Latina 499 - 00179 Roma - ☎ 7880666.

73-R-084 - CERCO OSCILLOSCOPIO possibilmente bitraccia con schermo da 5", amplificatore verticale dalla DC a 10 MHz circa ed asse dei tempi calibrato. Il tutto solo se vera occasione ed in ottime condizioni di funzionamento.
Mario Facchin - via Alba 46/4 - 33100 Udine.

73-R-085 - OTC CERCO quarzi CB antenna a stilo, ROSmetro e qualsiasi altro materiale per la CB. Vendo o cambio corso completo (ancora sigillato) delle tre medie unificate della scuola Accademia di Roma.
Silvino Zarantonello - via Zerpa - 37050 Belfiore (VR).

73-R-086 - CERCO CORSI RADIO - TV - TRANSISTORI della Scuola Elettra o equivalente, con o senza materiali.
Carlo Alberto Celli - via Della Fiera 30 - 47037 Rimini.

73-R-087 - GELOSO G/216 CERCO con urgenza, eventualmente anche linea G completa. Rispondo a tutti e a qualsiasi offerta, gradirei trattare con offerenti zona Toscana.
Ledo Pierattini - vicolo Armonici 2 - 51100 Pistoia.

73-R-088 - STUDENTE appassionato musica elettronica e impossibilitato comprare strumenti musicali, non per commercializzazione, chiederei schemi di effetti sonori, oscillatori a frequenza variabile, a varie forme d'onda, generatori d'involuppo, Leslie, filtri audioselettivi, amplificatori controllabili nel guadagno con tensioni, circuiti in genere per la costruzione di un Moog o sintetizzatore, di un organo o altro strumento elettronico. Questa richiesta è rivolta a coloro che trovatisi senza mezzi non hanno potuto soddisfare la loro passione. Eventuali spese postali a mio carico.
Franco Avino - via Appia Nuova 596 - 00179 Roma.

73-R-089 - A.A.A. ATTENZIONE cerco urgentemente il numero 5 **cq elettronica** 1972e il numero 7. Disposto a pagargli L. 1000 per le 2 riviste. Scrivere per accordi.
Claudio Bonato - corso Garibaldi 71 - 20121 Milano.

73-R-090 - FANTASCIENZA, desidero acquistare libri di Urania - Cosmo - Galassia - Galaxy, ed anche volumi editi dalla casa editrice La Tribuna nelle collane SFBC e Bussola. Cerco anche volumi di Nova Sf. - Slan e Classici. Inviare precise offerte.
Giuseppe Cottogni - corso Abruzzi 7 - 10019 Strambino (TO).

PIASTRE VETRONITE A PESO!!!

RAMATE NEI DUE LATI

in lastre già approntate da cm 5 x 15 fino a cm 100 x 100

L. 3.000 al Kg.

oltre Kg. 5 L. 2.500 - oltre Kg. 10 L. 2.000

Chiedeteci la misura che vi occorre. Noi vi invieremo la misura richiesta o quella leggermente più grande addebitandovi però quella ordinata.

Disponiamo anche di lastre in vetronite ramate su un lato

da mm 225 x 275 L. 500

da mm 225 x 293 L. 550 cad.

DERICA ELETTRONICA

00181 ROMA - via Tuscolana 285 B - tel. 06-727376

73-R-091 - BINOCOLO CERCO, forte ingrandimento anche 100 X, su treppiede, ex militare, Wehrmacht, oppure cannocchiale potente terrestre. Descrivere tipo e stato d'uso con prezzo richiesto.
Guido Damiano - corso Martiri Libertà 71 - 13046 Livorno Ferraris (VC).

73-R-092 - CERCO OSCILLOSCOPIO anche Radio Elettra, pago in contanti o cambio con fotocamera Reflex automatica Unirex e accessori (listino oltre 190.000).
Stefano Piedimonte - via P.C. Boggio 83 - 10138 Torino.

73-R-093 - RICEVITORI CM-I MOSLEY acquisto, specificare stato d'uso e relativo prezzo, rispondo a tutti. Scrivere o telefonare.
Alfonso Zarone - vico Calce a Materdei 26 - 80135 Napoli - ☎ 348572.

73-R-094 - LEGGERE x GUADAGNARE tu che ormai da anni sei passato per la via Crucis della sperimentazione, cedimi a prezzo ragionevole le tue surplus riviste di Sistema Pratico da un minimo di 8 a un max di 10 annate complete fino all'ultimo numero di stampa. Avrai ottenuto due cose, una di guadagnarti parecchi (numeri) abbonamenti a radioriviste con il ricavato, due un pezzo di paradiso per ... dar da bere agli assetati.
Roberto Carcassi - via M. Grappa 16 - Cazzago - 30030 Pianiga (VE).

73-R-095 - ACQUISTO BC312, surplus, con media a cristallo anche senza AC e altoparlante, max 25÷30 Klire. Perfettamente funzionante. Cerco anche BC342 e BC348, HRO. Modico prezzo.
Adriano Borsari - via Garibaldi 108 - 25013 Carpenedolo (BS)

73-R-096 - CERCO MISURATORE DI SWR e wattmetro (100 W) in unico strumento, anche guasto.
Antonio Pagoni - via Bertuccioni 2/1 s.s. - 16139 Genova.

73-R-097 - SONO STUFO di andare cercando riviste che riguardano strumenti musicali in generale, se c'è qualche buona anima che ha dette riviste, oppure sapesse l'indirizzo, prego farmi sapere tutto (dietro rimborso).
Giuseppe Malandra - corso V. Veneto, 120 - 67058 S. Benedetto dei Marsi (AQ).

73-R-098 - ACQUISTEREI OSCILLOSCOPIO funzionante in buone condizioni provvisto di istruzione, a miti pretese.
Salvatore Freni - via Barberoux 25 - 10122 Torino.

73-R-099 - CERCO SCHEMA di ricevitore surplus, Super-Pro, della Hammarlund. Per schema intendo sia quello pratico che quello teorico, e inoltre libretto di manutenzione e uso.
Stefano Escri - via Luigi Angeloni, 38 - Roma.

73-R-100 - CERCO RX GELOSO G4/215 a copertura continua funzionante e non manomesso, prezzo da contrattare. Rispondo a tutti.
Dario Villanova - via Tordinia 95 - 64040 Teramo.

73-R-101 - CERCO RX HALLICRAFTERS R-44/ARR5 purché in ottime condizioni originali. Il lettore che mi ha offerto un R-45/ARR7 è pregato di rimettersi in contatto con me. Rispondo a tutti.
Enzo Benazzi - via Toti 25 - 55049 Viareggio.

PEARCE-SIMPSON

DIVISION OF GLADDING CORPORATION

A PADOVA

PRESSO



ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI
via Siracusa, 2 - 35100 Padova - t. 049-23910

concessionaria
PEARCE-SIMPSON
DIVISION OF GLADDING CORPORATION

RIVENDITORI AUTORIZZATI

ROSSI ELETTRONICA
ROSSI ELETTRONICA
CASA DEL CB - F.lli GAMBA
SGUAZZIN RADIO TV
COLAUTTI GIOVANNI
JANESELLI REMO

- via Risorgimento, 3/5 - tel. 0421/4595 - **S. DONA' DI PIAVE (VE)**
- via Galilei, 2 - tel. 0421/72983 - **PORTOGRUARO (VE)**
- via Roma, 79 - tel. 0423/57101 - **S. ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)**
- via Cussignacco, 42 - tel. 0432/22780 - **UDINE**
- (per VHF Marina) v.le L. Da Vinci, 105 - tel. 0432/41845 - **UDINE**
- tel. 0461/51017 - **PERGINE (TN)**

73-R-102 - CERCO MATERIALE ELETTRONICO italo-tedesco periodo 1940/45 anche non funzionante, demolito o scomposto in fattori primi. Cerco anche RX Hallicrafters R-44/ARR5 e R-45/ARR7 purché in ottime condizioni originali. Rispondo a tutti.
Enzo Benazzi - via Toti 26 - 55049 Viareggio.

73-R-103 - CERCO BIBOMBOLA E MACCHINA FOTOGRAFICA SUBACQUEA. Un gommone con motore. In cambio offro ricevitori R.107 - BC603 V.F.O. della Geloso 104 con la relativa scala - registratore semiprofessionale Grundig seminuovo. Conguaglio eventualmente con denaro.
Luciano Pagenben - via T. Deciani n. 19 - 33100 Udine - ☎ 61421.

73-R-104 - WEHRMACHT LUFTWAFFE KRIEGSMARINE apparati, valvole, parti, schemi, manuali cerco. Cerco pure qualsiasi numero del RADIOGIORNALE: RADIORIVISTE 1948: 1-2-4; 1949: 1-2-3-4-5-6-7-8-9; 1950: 1; 1953: 8-9-10; 1954: 2-3-6-7-8-9-12; 1955: 3-6; 1956: 9; 1957: 9; 1958: 1; 1960: 12; 1962: 7-12; 1963: 3-4-5-7-8-9-10-12; 1965: 1-7 eventualmente blocco o annate complete. Riviste solo in buono stato e complete. Dettagliare stato, condizioni, prezzi.
Paolo Baldi I2JY - via della Sila 2 - Milano - ☎ 02/232104.

73-R-105 - CERCO OSCILLOSCOPIO 5" dalla cc in buono stato e di buona marca, generatore onde sinusoidali per BF (fino a 30 kHz) possibilmente a Tr. Cedo a prezzo minimo un generatore onde quadre Amtron e generatore RF ERREPI. Pregho scrivere solo in caso di seria offerta o richiesta. Grazie.
Mario Rossetti - via Pelacani 2 - 43100 Parma.

73-R-106 - CERCO LO SCHEMA del ricevitore Hallicrafters S20R. Giulio Fusi - via XX Settembre - 25011 Calcinato (BS) - ☎ 030-963055.

73-R-107 - PER RIFUGIO alta montagna cercasi alternatore auto-eccitato qualunque tensione e frequenza, potenza massima 200 W (causa scarsità di forza motrice). E comunque non inferiore ai 100 W.
Luigi Ervas - via Pastrengo 18 bis - 10024 Moncalieri (TO).

73-R-108 - VI CHIEDO LO SCHEMA per realizzare un registratore stereo con lo schema AM25N apparso su CD 9-67 reso stereo. Vorrei sapere inoltre, il tipo di giradischi, il tipo di meccanica per registratore, il microfono e se possibile il prezzo. Mi interessano anche le testine e il pick-up da impiegare. Vorrei realizzare un complesso stereo. Cordiali saluti.
Luciano Orsetti - via Colla - Castiglione Vara (SP).


73-R-109 - CERCO URGENTEMENTE schema e informazioni relative al frequenzimetro RCA Type TE149. Prestito o fotocopia.
I7IOV/8 Antonio Iovane - via Tasso 4 - 80025 Casoria (NA).

73-R-110 - DA FIRENZE PER FIRENZE cerco RX-TX per i 27 MHz 12 canali ottima combinazione, prezzo modico.
Franco Santucci - via dei Rustici 8 - Firenze.

73-R-111 - CAUSA MANCANZA DI FONDI prego inviarmi materiale elettronico (hiate generosi) gratis, che non vi serve (possibilmente in buone condizioni), disposto a trattare per l'acquisto di un Tubo Geiger 1B86 (sono già in possesso dello schema del contatore Geiger).
Lorenzo Mucci - via dell'Aeroporto, 68 - 56100 Pisa.

73-R-112 - SCHEMA ELETTRICO, cerco urgentemente relativo al televisore UNDA RADIO mod. TS140, al radiofonografo AM FM Magnadyne mod. MD6192 e all'autoradio Marelli mod. AR101: si prega di fare offerta.
Giovanni Segontino - via Umberto I, 110 - 10057 S. Ambrogio (TO).

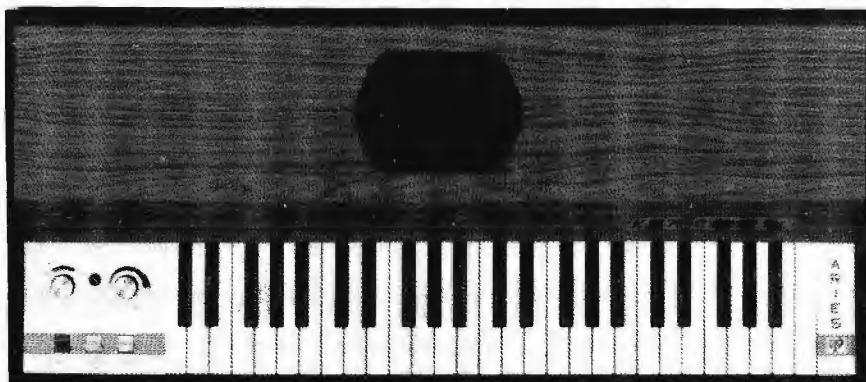LA **KIT-COMPEL** ELETTRONICA presenta l'«**ARIES**»



ORGANO ELETTRONICO SEMI-PROFESSIONALE

in **DUE** scatole di montaggio fornibili anche separatamente:

— **KIT A**
ORGANO L. 45.000 + sp. pos., IVA com.

— **KIT B**
MOBILE L. 15.000 + sp. pos., IVA com.

Spedizione in contrassegno.

KIT-COMPEL - via G. Garibaldi, 15 - 40055 CASTENASO (Bologna)

73-R-113 - CERCO BC312 O OC11 e ricetrans CB 27 MHz 3 W o 5 W in cambio cedo collezione « Mignon » pezzi n. 270 di liquori italiani, tutti di pregio delle ditte G.M.A., BUTON, PILLA ecc. valore commerciale 120.000.
Mauro Michinelli - via De Gasperi 28 - 40026 Imola (BO) - ☎ 0542-24740.

73-R-114 - CQ-CQ-CQ ATTENZIONE sono disposto a comprare, da chi vuole rinnovare il laboratorio, un baracchino 23-4 canali 5 watt, funzionante e completo. Disposto a spendere fino a L. 25.000.
Eraldo Musso - via Susa 23 bis - 10138 Torino.

73-R-115 - RADIOCOMANDO PROPORZIONALE 4-6-12 canali cer-
casi occasione.
Nunzio Dama - via E. Corcione 104 - 81031 Aversa.

73-R-116 - CERCO RX GELOSO G4/216 funzionante e non manomesso. Prezzo da contrattare non manomesso. Pagamento contanti. Il suddetto deve essere esente da difetti, inoltre vendo RX 312M perfetto, funzionante, originale non manomesso L. 45.000 al. 220 V.
Umberto Ferocino - via della Lupa 36 - 73100 Lecce.

73-R-117 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO Italo-Tedesco periodo 1940/1945, anche non funzionante. Rispondo a tutti.
Enzo Benazzi - via Toti, 26 - 55049 Viareggio.

73-R-118 - CERCO ANALIZZATORE di spettro marca Heathkit mod. HO13. Completo di bobine per medie frequenze, in perfetto stato elettrico ed estetico.
I1AKH Dino Ripolzi - via Libertà 32 - Baveno (NO).

73-R-119 - OC10 RX ACQUISTO solo se funzionante. Accordi dettagliati.
SWL 12-20657 F. Deiraghi - via De Angeli 58 - 28026 Omegna.

73-R-120 - CERCO URGENTEMENTE pianola elettronica e aeromodelli o automodelli o modelli navali (con motori o senza) in scatola di montaggio o già montati. Rispondo a tutti anche senza francoriposta.
Francesco Morganti - via Nettunense, 8 - Le Ferriere (LT).

73-R-121 - PAY ATTENTION!, please. Cerco i numeri di gennaio febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno del 1972 della rivista americana Popular Electronics, in buono stato. Scrivere per accordi.
Giovanni Artini - via Giottoli, 5 - 47100 Forlì.

73-R-122 - CERCO REGISTRATORE o mangianastri a cassette, scassato nella parte elettronica, ma con commutatori e parte meccanica perfettamente funzionanti. Cambio con materiale elettronico o pago in contanti.
Flavio Dalvit - via Manzoni - Pressano (TN).

73-R-123 - COMPRO RICEVITORI copertura generale 0,5÷30 MHz AM-CW-SSB qualunque tipo purché in ottime condizioni fisico-elettriche. Acquisto inoltre RX BC342 o BC348 con media a cristallo. Fate offerte. Rispondo a tutti. Gradisco anche eventuali visite nel QTH natale. 73 e 51.
Mario Bruschi - via Colombo, 78 - 19100 La Spezia.

73-R-124 - ATTENZIONE CERCO AR-88 ottime condizioni - BC348 200/500 Kc e 1,5-18 Mc 24 Vdc - R-13B 108-135 MHz - BC312 con alimentatore AC inviare offerte e descrizioni apparati. Cedo a miglior offerente o in cambio surplus corso lingua tedesca in dischi e manuale CLES (valore dell'opera L. 63.000).
Tullio Fiebus - via Del Monte 12 - 33100 Udine.

73-R-125 - URGENTEMENTE CERCO quarzi, antenna frusta nera, ROS-Metro e altro materiale CB. Comunicare numero telefonico.
Silvino Zaranonello - Nuovo Ospedale al Mare - 30126 Lido (VE).

VIA DAGNINI, 16/2

Telef. 39.60.83

40137 BOLOGNA

Casella Postale 2034


C/C Postale 8/17390



Nuovo catalogo e guida a colori 54 pag. per consultazione ed acquisto di oltre n. 2000 componenti elettronici condensatori variabili, potenziometri microfoni, altoparlanti, medie frequenze trasformatori, bread-board, testine, puntine, manopole, demoltipliche, capsule microfoniche, connettori...
Spedizione: dietro rimborso di L. 250 in francobolli.

ALIMENTATORI REALTIC

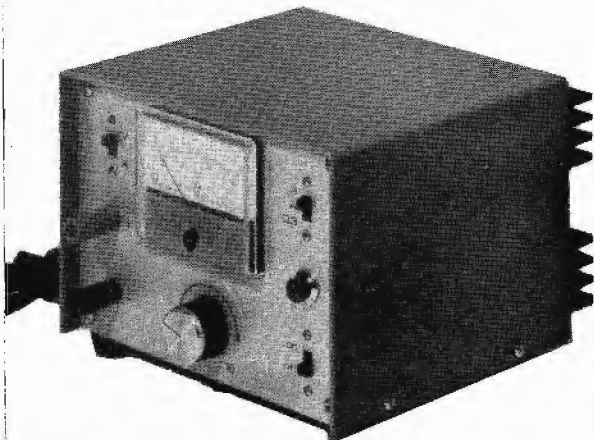Questo è uno degli alimentatori
« SERIE REALTIC »
che troverete presso i migliori negozi.



CUFFIA STEREO « CAX 37 »

Produzione: AUDAX
Impedenza: 2 x 8 Ω
Gamma di frequenza: 20-18000 Hz

Potenza: 2 x 0,5 W
Connettore stereo
Sensibilità: 92 dB
Peso netto: gr. 320
Prezzo L. 13.600
spese postali L. 500



Richiedete il catalogo a
« MIRO » - Casella pos. 2034 - 40100 BOLOGNA
Inviando L. 100 per rimborso spese postali.

i super

(Amplificatori stereo La

LAFAYETTE SP 22 CUFFIA STEREO netto L. 5.950

- Ideale per ascolto di amplificatori a bassa potenza
- Frequenza di risposta: 35-12.000 Hz.
- Un'ottima cuffia di alta qualità ad un basso prezzo
- Per stereo e mono
- Impedenza 8 ohm.




LAFAYETTE F. 500 CUFFIA STEREO 4 ALTOPARLANTI netto L. 49.950

- Ogni auricolare contiene 1 Woofer da 9 cm e un Tweeter da 7,5 cm.
- Risposta di frequenza 16-22.000 Hz.
- Padiglioni regolabili con cuscinetti.
- Impedenza 8 Ohm.

LAFAYETTE F - 1000 CUFFIA STEREO CON REGOLAZIONE VOLUME netto L. 39.950

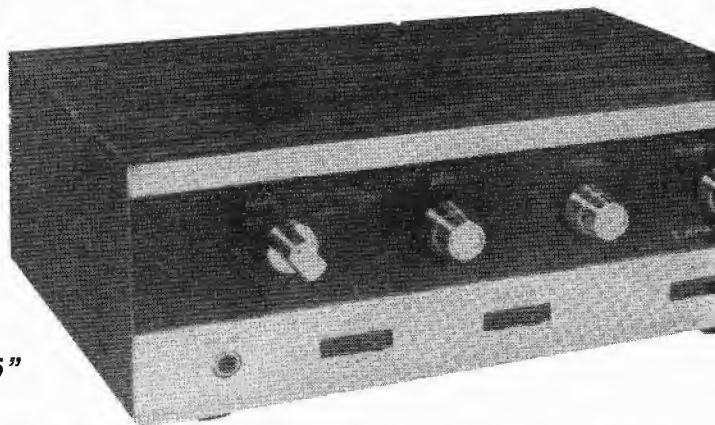- Regolazione volume su ogni padiglione
- Frequenza di risposta 20-20.000 Hz.
- Impedenza 8 Ohm.




STEREO 50 Watt LAFAYETTE "LA - 375" netto L. 72.000

- Inserito adattatore suono a 4 dimensioni derivato
- Potenza: 50 watts \pm 1 db, 40 watt IHF a 4 Ohms.
- Frequenza di risposta: 20-20.000 Hz \pm 1,5 db
- 20 transistor - 2 diodi - 2 termistori
- Interruttore altoparlante principale e secondario
- Presa - su pannello frontale - cuffia stereo
- Pannello frontale elegante e contenitore tipo noce.

CONVERTITORE STEREO 4 CANALI QD - 4 netto L. 29.950

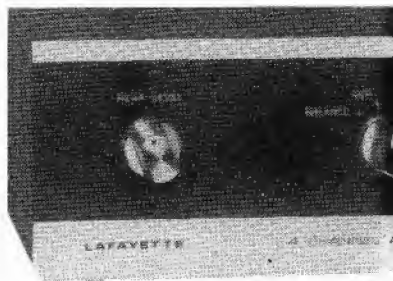- Avrete 2 ulteriori canali per dischi, nastri e radiodiffusioni FM
- Non richiede altro amplificatore stereo
- Si collega direttamente agli altoparlanti 4, 8 o 16 ohm.
- Commutatore in 4 posizioni equilibrio 4 canali
- prese fono varie
- Viene fornito con 3 coppie di cavi per collegamenti.




Compilare e spedire a Marcucci Via F. Bronzetti 37 - 20129 Milano
GRATIS desidererei ricevere il Vs.
catalogo ALTA FEDELTA' - 1973
Nome _____
Via _____
Città _____

stereo

fayette a prezzi facili)


CRITERION 50 A netto L. 32.000

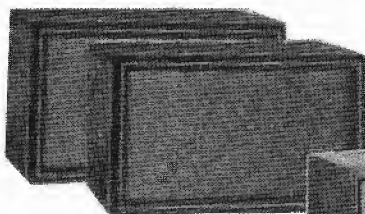- Potenza: 30 Watt
- Woofer di potenza da 8" con bobina di induzione in alluminio da 1"
- Altoparlante per alte frequenze - conico a radiatore di 3½"
- Frequenza di risposta: 55-19.000 Hz





CRITERION 2X netto L. 16.000

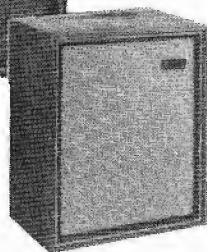- Circuito di compensazione acustica a sospensione di 5" con un rocchetto conduttore di voce di 7/8" ed una struttura magnetica da 1 lb.
- Potenza: 20 Watt
- Altoparlante conico per alte frequenze da 3½"
- Risposta di frequenza: 60-19.000 Hz



CRITERION 25 A - netto L. 21.000

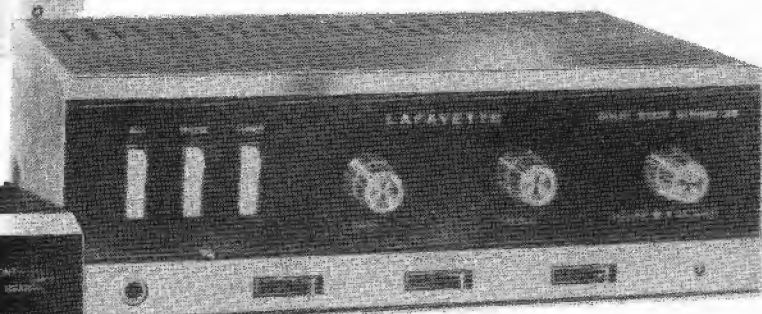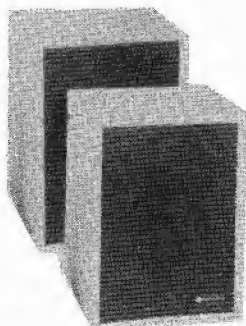- Potenza: 25 Watt
- Circuito di compensazione a 8", altoparlante per alte frequenze a 2½"
- Frequenza di risposta: 55-18.000 Hz
- Pregiato contenitore in noce



STEREO - 25 Watt. lafayette «LA 25»

- potenza di uscita: 25 watt ± 1 db (2,5 w per canale) a 4 o 8 ohm
- Frequenza di risposta: 20-2000 Hz ± 1 db
- Ampiezza di banda: 40-25.000 Hz
- Distorsione Armonica: 0,1% a 1 W
- Ronzio: -70 db
- Separazione canali: 60 db
- Comando altoparlanti principali e sussidiari
- presa auricolare stereo sul pannello frontale.

Netto L. 54000

**i superstereo lafayette
nuove dimensioni in hi-fi**

MARCUCCI

via Bronzetti 37 - 20129 Milano
tel. 73.86.051

73-R-126 - CERCO DISPERATAMENTE: baracchino da 2 o 3 canali e da 1-2-3 W Lafayette, Midland o Zodiac. Cedo: cinevisore Mupi con 3 film in regalo a L. 8.000 il tutto pagato L. 18.000. Vera occasione. Scrivete a:
Ermanno Cipitelli - via Mazzini, 4 - 12037 Saluzzo (CN).

73-R-127 - CERCO COPPIA RADIOTELEFONI tipo P200 Zodiac 200 mW oppure coppia Craig da 100 mW.
Franco Coraggio - via S. Giacomo dei Capri 65 bis - 80131 Napoli.

73-R-128 - CERCO MOTO MATCHLESS mod. G3L 350 cc relitto anche non funzionante oppure anche forza anteriore sola. Compro contanti o cambio con materiale elettronico vario. Componenti.
Gian Franco Martelli - via del Mezzetta, 2/F - 50135 Firenze - ☎ 600772.

73-R-129 - GIOVANE ULTRA APPASSIONATO di musica elettronica, è disposto acquistare schemi Moog synthetizers, generatori e apparecchiature simili, inoltre cerco libri e riviste tecniche specializzate nell'argomento, anche in lingua inglese se avete una sola pubblicazione scrivetemi, non ve ne pentirete. Rodolfo Giannattasio - viale Trentino 13 - 21052 Busto Arsizio (VA).

73-R-130 - CERCO BUONO STATO RX-TX 23 canali 5 W per CB, inoltre TX 144 MHz AM-FM media potenza sufficienti 3-4 W RF. Cerco pure Tokai PW200G Pony 5 W 6 canali, alimentatore stabilizzato 12 V 1,5 A carico massimo. Eventualmente anche RX G216 MKII specificare prezzo e stato. Francorisposta.
Gianni Rossi - via Po 3 - 53047 Sarteano (SI).

73-R-131 - CERCO RANSISTORI tipo 2SB370 per Push-Pull finale modulatore del X-RX okai PW200 disposto a pagare L. 1000 per ciascun transistorore. I transistorori devono essere nuovi.
Fabrizio Sabatini - via B. Cellini 32 - Abbadia S. Salvatore (SI) - ☎ 0577-77427.

73-R-132 - PAY ATTENTION! Cerco i numeri di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno del 1972 di « Popular Electronics », ovviamente in ottimo stato.
Giovanni Artini - via Giottoli, 5 - 47100 Forlì.

73-R-133 - SOS CERCO HB 23, Zodiac M5026 o TX-RX 2 metri non autocostruito. Cedo in cambio: oscillografo S.R.E. oscillatore modulato per OM-OC, ricevitore BC652 alimentazione 220 V c.a. completo di dynamotor, baracchino per CB autocostruito 2 W, stadio finale 50 W HI-FI, amplificatore 7 W HI-FI, tubo a raggi catodici per oscillografo da 7 pollici, manuali tecnici completi in italiano per BC603-604-191. Disposto a dare piccolo conguaglio in volgare denaro.
Ubaldo Ciucchi - via Ponte a Giogoli, 9 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ☎ 371629.

73-R-134 - CERCO REGISTRATORE GELOSO 570 possibilmente corredato del comando automatico a voce « Vocemagic 20/1 », piccola calcolatrice Olivetti elettrica, piatto giradischi e testine di qualità discreta. Rispondo a tutti.
Antonio Petrioli - via Patrica 10 - 00178 Roma - ☎ 765465.

73-R-135 - RADIOTECNICO con attestato Scuola Radio Elettro eseguirebbe a proprio domicilio per conto Ditta seria radio-montaggi sia a valvole sia a transistori e di apparecchiature in genere elettroniche anche su circuiti stampati.
Claudio Fiorillo - via S. G. Dei Capri 65 Bis - 80131 Napoli.

FANTINI ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94
FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

ANTENNA DIREZIONALE ROTATIVA A TRE ELEMENTI ADR 3 PER 10-15-20 m

DIMENSIONI

metri 7,84 x 3,68
Peso Kg. 9 circa

Caratteristiche tecniche:

Guadagno 7,5 dB
Rapporto avanti indietro: 25/30 dB.
Impedenza: 52 ohm.
Potenza ammissibile: 500 W - AM / 1 kW - SSB

Tabella frequenze

(vedasi cq elettronica n. 3/73 pag. 478)

Completa di vernice e imballo **L. 61.000** Confezione vernice ADR 3 anticorrosiva **L. 2.000**

ANTENNA VERTICALE AV 1 PER 10-15-20 m

Potenza ammissibile 500 W AM - 1 kW SSB
Impedenza 75 Ω
Copertura tre gamme: da 28 a 29 Mc
da 21 a 21,350 Mc
da 14 a 14,275 Mc

Peso Kg. 1,700 - Altezza metri 3,70
Completa di vernice e imballo **L. 14.200**
Confezione Vernice AV1 anticorrosiva **L. 1.200**

CONTENITORE 16-15-8

Dimensioni: mm. 160 x 150 x 80 h.
In lamiera mm. 0,8 nervata, trattata con vernice autocorruante resistente fino a 200 °C
Colore unico Fantini: grigio-verde-azzurro.

Frontalino in alluminio mm 160 x 80 x 1,2
Maniglia inferiore di appoggio.
Finestre laterali per raffreddamento.
Prezzo L. 2.000

ELETTRO: SEGA - SMERIGLIATRICE

Complesso da banco, per tagliare qualsiasi materiale a secco, particolarmente vetroniti per circuiti stampati, per smerigliare metalli ed affilare utensili di precisione.
Robusta protezione della sega e della mola fissate alle estremità dell'albero di un motore mono-fase 220 Volt.
Peso complessivo kg 5,300 circa - Dimensioni max di ingombro: mm. 300 x 210 x 170 - Diametro sega: mm. 100 - Diametro mola: mm. 100. **Prezzo L. 22.000.**

I LIBRI DELL'ELETTRONICA delle edizioni CD

Introduzione storica: venti anni dopo la scoperta del transistor - Fisica dei dispositivi a semiconduttore: Elettronica dei materiali semiconduttori - Monocristalli semiconduttori - Giunzione N-P - Giunzione N-P polarizzata in senso inverso - Capacità di giunzione - Giunzione N-P polarizzata in senso diretto - Capacità di giunzione - Giunzione N-P polarizzata in senso diretto - Diodo e giunzione - Caratteristica esterna - Transistore a giunzione - Transistore come amplificatore - Parametri fondamentali - Circuiti fondamentali - Transistore bigiunzione come elemento di circuito - Corrente e tensione nei transistori NPN e PNP - Corrente di saturazione - Fattore di stabilità S - Reti fondamentali di polarizzazione per circuiti a emittore comune - Stadio d'uscita in classe A - Definizione della classe A - Classe A con carico resistivo direttamente accoppiato - Classe A con carico accoppiato a trasformatore - Stadio d'uscita in classe B - Principali espressioni analitiche relative alla classe B - Distorsioni tipiche della classe B - Transistori di potenza - Dissipazione e raffreddamento - Transistori composti - Transistore ad effetto di campo: Premessa - Terminologia - Funzionamento del TEC - Caratteristiche fondamentali - Caratteristica mutua - Espressioni analitiche - TEC a sorgente comune - Polarizzazione automatica - Circuito a derivatore comune (source - follower) - TEC come elemento a basso rumore - TEC in alta frequenza - Caratteristica d'ingresso - TEC come resistore variabile controllato a tensione - Transistore ad effetto di campo MOS: Premessa - Caratteristiche del TEC-MOS - TEC-MOS come elemento di circuito - TEC-MOS a doppia griglia - Conclusione - Circuiti integrati: Premessa - Circuiti integrati monolitici e ibridi - Situazione economica dei circuiti integrati - Origine logica di un circuito integrato - Produzione dei circuiti integrati - Circuiti integrati digitali - Circuiti integrati lineari - Orientamenti moderni: circuiti integrati MSI e circuiti integrati LSI.

Lire 3.500

La nuova scoperta: il circuito trasmissione-ricezione - I componenti del circuito - L'onda radio - Propagazione dell'onda radio - Onda terrestre - Onda diretta - Onda riflessa - Ionosfera - Propagazione tramite la ionosfera - Dx - Il dipolo semplice - Onde stazionarie - Impedenza del dipolo - Linea di trasmissione - Linea e antenna - Onde stazionarie sulla linea - Adattamento tra linea e antenna - Adattatore a « Q », a « Bazzo », a « Trombone », a « Delta », a « Link », a « Gamma », a « Omega Match » - Dipolo ripiegato - Dipolo verticale (detto anche « coassiale ») - Ground plane - Antenne direzionali - Allineamento « broadside » - Allineamento « collinear » - Allineamento « broadside-collinear » - Allineamento « end-fire » - Antenna « Lazy H » - Antenna « Flat Top » o anche « W&JK » - Antenna « Trombone » - Antenne direzionali ad elementi parassiti - Dati costruttivi per antenne sul 20-15-10 m - Adattatore a « gamma match » - Antenna « Quad » - Antenne per VHF e UHF - Antenna « J » (gei) - Antenna « Ground plane » - Antenna 5 elementi per 144 MHz - Antenna a elica per 144 MHz - Grid Dip Meter - Ponte per la misura di impedenza dell'antenna - Ponte per la misura del rapporto onde stazionarie - Misuratore di intensità di campo - Procedimento per tracciare il diagramma di radiazione dell'antenna - Montaggio meccanico di una « beam » - **APPENDICE:** Tabelle utili - Latitudine e longitudine città principali - Fusi orari e temperatura - **BIBLIOGRAFIA.**

Lire 3.500

Alimentatori cc non stabilizzati - Alimentatori cc stabilizzati - Alimentatori stabilizzati a tubi - Alimentatore stabilizzato a tubi da 120 a 220 V con erogazione massima di 50 mA - Alimentatore stabilizzato a tubi da 170 V a 270 V con erogazione massima di 100 mA - Alimentatore stabilizzato da 0 a 620 V con erogazione massima di 100 mA a tubi - Alimentatori stabilizzati allo stato solido - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 5,5 V a 19 V con erogazione massima di 2 A e protezione a soglia controllabile - Alimentatore stabilizzato allo stato solido da 0 a 35 V con erogazione massima di 2,5 A e protezione a soglia controllabile - I diodi controllati negli alimentatori di tensione continua non stabilizzati - I circuiti integrati negli alimentatori di tensione continua stabilizzati - Strumenti di misura e di controllo - Voltmetri elettronici per tensione continua - Voltmetro elettronico elettrometrico per tensione continua a tubi - Voltmetri elettronici per tensioni alternate - Voltmetro elettronico selettivo da 370 Hz a 21.200 Hz a tubi - Rivelatore di segnali - Rivelatore di segnali allo stato solido - Misuratori di onde stazionarie - Accoppiatore direzionale per 144-432 MHz - La linea coassiale fessurata - Misuratori di frequenza - Frequenzimetro allo stato solido da 1,7 MHz a 229 MHz - Wattmetri RF - Generatori di onde sinusoidali per BF - Generatore di onde sinusoidali allo stato solido da 15 Hz a 20 kHz - Minioscilloscopio transistorizzato per BF.

Lire 4.500

TX per AM - Generalità sulla AM - La AM nei circuiti a tubi - La AM nei circuiti allo stato solido - TX di tipo semplificato per le gamme decametriche (15 e 20 m) a tubi - TX per le gamme decametriche da 120 W di ingresso a tubi - TX per la gamma dei 2 m con 70 W di ingresso in fonia e 90 W di ingresso in grafia a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 12 W di potenza di uscita a tubi - TX per la gamma dei 70 cm da 100 mW di potenza di uscita a tubi - Modulatore a circuiti integrati a simmetria complementare da 15 W di uscita - RX/TX portatili - RX/TX per la gamma dei 2 m avente una potenza di uscita di 2,5 W - Convertitori di frequenza - Convertitore per la gamma dei 20 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 15 m a tubi - Convertitore per la gamma dei 2 m a tubi, a basso rumore - Circuiti particolari: Amplificatore selettivo per BF allo stato solido - RX per telecomando a sistema discreto a 14 canali allo stato solido - RX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante - TX per telecomando a sistema discreto - TX a chiamata selettiva a una sola frequenza portante (14 canali).

Lire 4.500

CRC

**CITIZENS
RADIO
COMPANY**

41100 MODENA (ITALY) TELEX 51265
Via Prampolini 113 - Tel. (059) 219001

GUARDIAN 23

0,1 $\mu\text{V}/10\text{ dB}$

10 W

PEARCE-SIMPSON
DIVISION OF GLADDING CORPORATION



23 CANALI CB
LA STAZIONE BASE
DI GRANDE PRESTIGIO
PER IMPIEGO PROFESSIONALE

RIVENDITORE AUTORIZZATO

G.B. - ELETTRONICA

VIALE DEI CONSOLI, 7 - ROMA
Tel. 06 - 7610822



CITIZENS
RADIO
COMPANY

41100 MODENA (ITALY) TELEX 51305
Via Prampolini 113 - Tel. (059) 219001

LINX 23

STAZIONE BASE

23 CANALI - 5 W - $0,3 \mu\text{V}/10 \text{ dB}$ - DELTA TUNE
MICRO PREAMPLIFICATO - 220 V/50 Hz - 13,8 V 2 A



 **PEARCE-SIMPSON**
DIVISION OF GLADDING CORPORATION

RIVENDITORE AUTORIZZATO

MINO FAGGIOLI

VIALE GRAMSCI, 20 - 50100 FIRENZE - TEL. 055 - 678095

NUOVO SPEEDY + POTENTE

ORA ANCHE CON "SSB,,




- Frequency coverage : 26,8 - 27,3 MHz
- Amplification mode : AM
- Antenna impedance : 45 - 60 Ω
- Plate power input : 150 W
- Plate power output : AM 55 W
- Plate power output : SSB 115 pep
- Minimum R.F. drive required: 2 W

- Maximum R.F. drive : 5 W
- Tube complement : 6KD6
- Semiconductor : 4 diodes, 2 rectifier
- Power sources : 220 - 240 V - 50 Hz
- Dimension : mm 300 x 140 x 240
- Peso : Kg. 5,980
- Garanzia mesi sei.

Prezzo netto L. 82.500
SSB L. 90.000

Novità del mese:

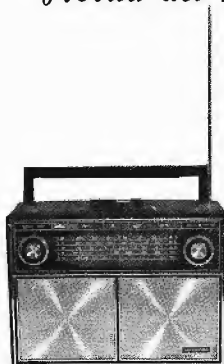

Ricevitore AIR-VHF

la gioia di ricevere in HI-FI
 radioamatori - aerei - ponti radio

Frequency range
 SW = 84-12 MHz
 AM 540 - 1600 kHz
 FM 88 - 108 MHz
 AIR-VHF 108 - 175 MHz

CIRCUITO: 13 transistori + 12 diodi - 2 Altoparlanti \varnothing 80, imp. 8 Ω - Alimentazione luce a 220 V 50 Hz e con 4 batterie 1/2 torcia - Antenna interna e telescopica esterna - Potenza in uscita 350 mW - Dimensioni: 340 x 240 x 70. Corredato di schema elettrico, batterie, cinghia per trasporto a tracolla e regolo per fusi orari.

Prezzo netto L. 23.900

CERCHIAMO RIVENDITORI PER ZONE LIBERE

C. T. E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
 via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 61411 - 61397



ZODIAC B - 5024
Stazione base
e per uso
mobile 5W
23 canali quarzati.
Garanzia 2 anni.
Cataloghi a richiesta

ZODIAC

TANTI AMICI IN PIÙ NELL'ETERE

Esclusiva per l'Italia: MELCHIONI ELETTRONICA - Divisione RADIOTELEFONI - Via Fontana, 16 - 20122 Milano

IL MONDO A PORTATA DI VOCE CON **JUMBO** IL SUPERSONICO dei C.B.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenze coverages	26,8 - 27,3 MHz	Min. R.F. drive required	2 Watt
Amplification mode	AM - SSB	Max. R.F. drive required	8 Watt
Antenna impedance	45 - 60 Ohm	Tube complement	EL34 - 2 x EL509
Plate power input	507 Watt	Power sources	220 Volt 50 Hz
Plate power output	AM 200 Watt	Dimensions	300 x 200 x 110 H.
	SSB 385 Watt PEP	Weight	Kg 10,200

Rivenditori:

ELETTRONICA ARTIGIANA	- via XXIX Settembre 8/BC 60100 ANCONA
BERARDO BOTTONI	- via Bovi Campeggi 3 40131 BOLOGNA
E.R.P.D.	- via Milano, 286 92024 CANICATTI' (AG)
FALSAPERLA ORAZIO	- via dello Stadio, 95 95100 CATANIA
LUPOLI MAURO	- via Cimabue, 4 50100 FIRENZE
ORGAN CENTER di NASILLO	- viale Michelangelo, 222/224 71100 FOGGIA
ELETTRONICA G.C.	- via Bartolini, 52 - 20155 MILANO
G. LANZONI	- via Comelico, 10 20135 MILANO
BERNASCONI & C.	- via G. Ferraris, 66/C 80142 NAPOLI

GRIFO FILM	- c.so Cavour, 74 05100 PERUGIA
IRET	- via Emilia S. Stefano, 30/34 42100 REGGIO EMILIA
ALLIE' COMMITTIERI	- via G. da Castelbolognese 376 00196 ROMA
DEL GATTO SPARTACO	- via Casilina, 514/516 00100 ROMA
F.Ili GAMBA	- via Roma, 79 - 31020 SAN ZENONE EZZELINI (TV)
F.Ili MARINI	- c.so Cerulli, 1/13 64100 TERAMO
CISOTTO ANTONIO	- via G. Reni, 14 34100 TRIESTE
VETRI GIUSEPPE	- via Garibaldi, 60 94019 VALGUARNERA (EN)
LA.RA. di BELLUOMINI	- via S. Francesco, 82 55049 VIAREGGIO (LU)

C. T. E.

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE) - tel. 61411 - 61397



ARI ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA

SEZIONE PROVINCIALE DI TERNI

3°

CONVEGNO NAZIONALE E MOSTRA MERCATO

Camera di Commercio - Largo Don Minzoni

TERNI-2 e 3 giugno 1973

PROGRAMMA:

sabato 2 giugno 1973

ore 9-13 e 15-20 - Apertura Mostra Mercato ed esposizione apparati autocostruiti.

domenica 3 giugno 1973

ore 8-13 e 15-20 - Riapertura Mostra.

ore 11,30 - Inizio Convegno sul tema « VHF e ripetitori » presso sala conferenze Hotel Valentino.

ore 13 - Premiazione dei vincitori per l'esposizione di apparecchiature autocostruite, designati da una Commissione a rappresentanza nazionale.

Assegnazione di medaglia d'oro della Sezione ARI Terni ad un OM per meriti radiantistici o umani.

ore 13,30-14 - Pranzo sociale presso il moderno e caratteristico ristorante « La Fontanella » all'Hotel Valentino

LA SEZIONE ARI DI TERNI ASSEGNERA' NUMEROSI PREMI:

- agli OM che verranno da più lontano;
- alle prime **due** sezioni ARI non Umbre con maggiori partecipanti;
- agli espositori di apparati autocostruiti;
- a sorteggio fra tutti i visitatori.

Gli OM che vorranno esporre le loro realizzazioni dovranno farle pervenire o consegnarle alla Segreteria della Mostra entro le ore 10 di domenica; non saranno premiate le opere già vincitrici nelle Mostre effettuate nel 1971 e 1972. Durante l'apertura della Mostra opererà la stazione IØARI ed i QSO effettuati saranno validi per il conseguimento del diploma « Steel City Award » - « Terni Città dell'acciaio ».


Per pernottamenti e prenotazioni richiedere informazioni alla:

Sez. ARI Casella Postale n. 19 - 05100 TERNI.

Occorrendo telefonare: VBR 0744/53972 - NC 0744/55206 - PPD 0744/58024.

Arrivederci tutti anche quest'anno a Terni per un cordiale e fraterno QSO de visu!

DA NOI IL FUTURO È GIÀ UNA REALTÀ

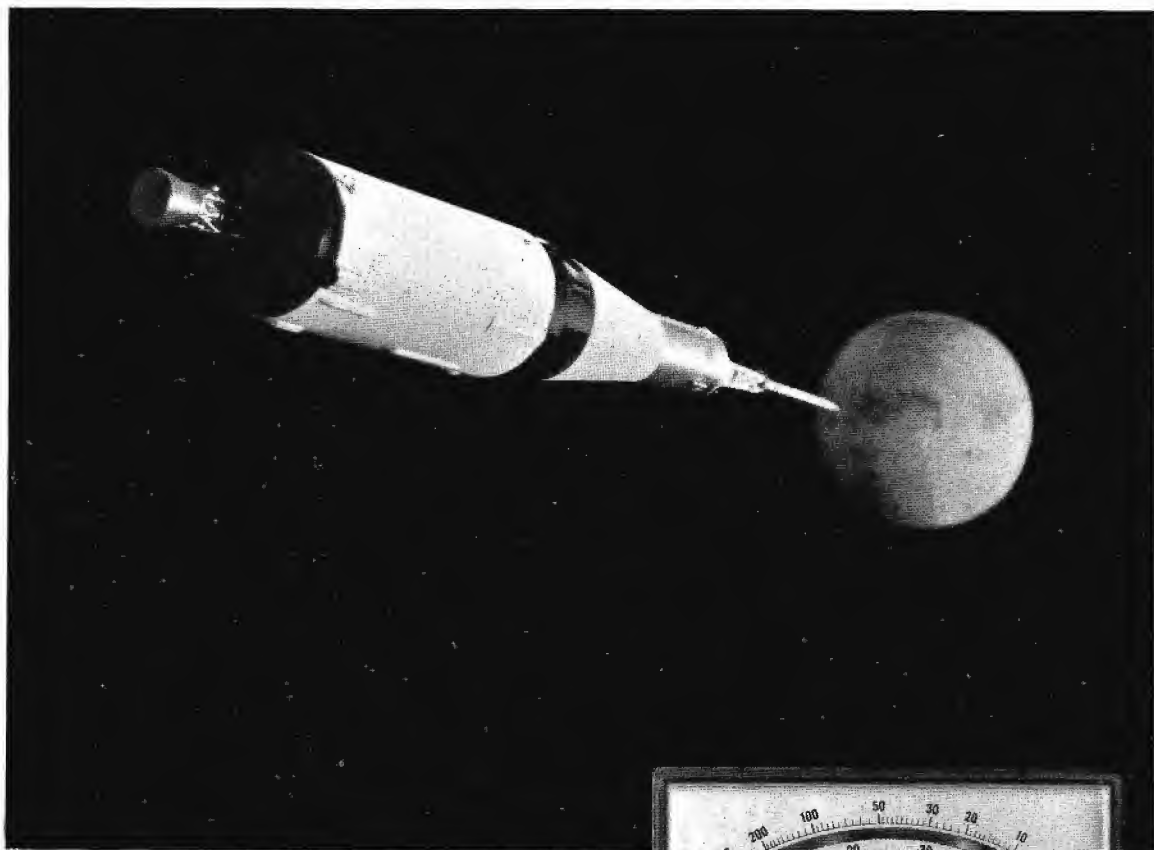

TESTER 2000 SUPER 50 K Ω /Vcc

Analizzatore universale ad alta sensibilità con dispositivo di protezione
Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia
« granluce » in metacrilato.

Dimensioni: mm. 156 x 100 x 40. Peso gr. 650.

Commutatore rotante per le varie inserzioni.

Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai
campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto.

Indicatore classe 1, 16 μ A, 9375 Ohm.

Ohmetro completamente alimentato da pile interne; lettura diretta
da 0,5 Ohm a 100 MOhm.

Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali
di qualità.

Boccole di tipo professionale.

Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto,
coppia puntali ad alto isolamento, istruzioni dettagliate
per l'impiego.

A cc 20 50 500 μ A - 5 50 mA - 0,5 5 A

A ca 250 μ A - 2,5 25 250 mA - 2,5 A

V cc 0,15 0,5 1,5 5 15 50 150 500 1500 V


V ca 2,5 7,5 25 75 250 750 2500 V (1500 max)

Output VBF 2,5 7,5 25 75 250 750 2500 V (1500 max)

Output dB da -20 a +69

Ohm 10 100 K Ω - 1 10 100 M Ω

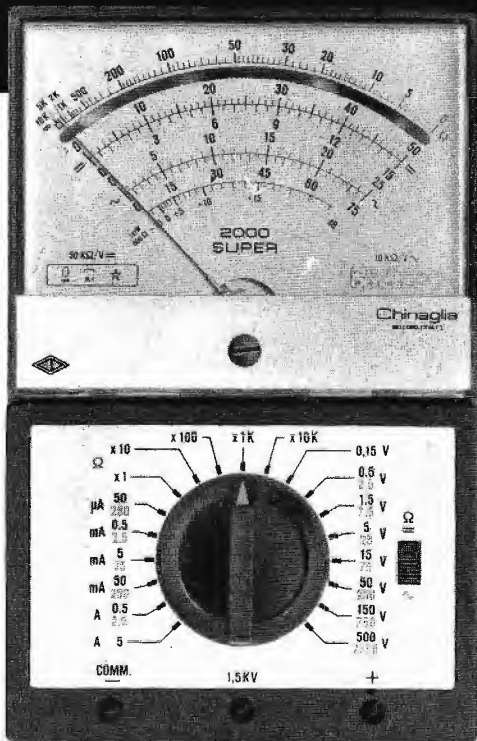Cap. balistico 10 100 1000 10.000 100.000 μ F



CHINAGLIA



Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTROCoSTRUZIONI S.p.A.
Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102

NOVITÀ **Belcom**

Mod. S - 865 SM 27 MHz CB SSB AM Mobile Transceiver SSB 15 Watt PEP AM 5 Watt 23 Canali

Garanzia e Assistenza: **SIRTEL** - Modena



CARATTERISTICHE GENERALI

Frequenze: da 26.965 MHz a 27.255 MHz,
23 canali AM 23 canali USB Upper Side Band
23 canali LSB Lower Side Band.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 13,8 V cc.

TRASMETTITORE

Potenza RF output: AM 4 Watt -
SSB 12 Watt PEP.
Nominale RF output: AM 3 Watt -
SSB 8 Watt PEP.
Modulazione (AM): 100%, spettro
di modulazione a norme standard.
Soppressione della portante: —45 dB.
Soppressione banda laterale: —45 dB.

RICEVITORE

Sensibilità:

AM migliore di 0,6 μ V per 10 dB S/N.
SSB migliore di 0,4 μ V per 10 dB S/N.

Selettività:

AM 2,1 kHz a —6 dB \pm 10 kHz a —40 dB.
SSB 2,1 kHz a —6 dB \pm 10 kHz a —50 dB.
AGC Controllo automatico di guadagno.
Impedenza antenna: 50 Ω .

CONTROLLI - INDICATORI E CONNESSIONI

- Selettore canali.
- Selettore AM/SSB.
- Delta Tuning variabile - Clarifier.
- Interruttore generale, controllo volume.
- Controllo Squelch.
- Commutatore Noise Blanker, Noise Limiter automatico.
- Indicatore "S" e RFO.
- Indicatore trasmissione a luce rossa.
- Jack microfono.
- Connettore antenna.
- Jack altoparlante PA.
- Jack altoparlante esterno.
- Controllo guadagno RF.

Dimensioni: 58 x 196 x 247 mm.

Peso: 2,1 Kg.

Contenitore: metallico.

La ELETTRO NORD ITALIANA offre in questo mese:

11B	CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12 V 2 A attacchi morsetti e lampada spia	L. 5.500+ 800 s.s.
11C	CARICABATTERIE aliment. 220 V uscite 6-12-24 V 4 A. attacchi morsetti e lampada spia	L. 8.900+ 800 s.s.
12F	FILO DIFFUSORE già completo con regolazioni volume toni bassi e acuti, tutti e 5 canali mono in elegante mobile, dimensioni 360 x 130 x 100 mm	L. 24.000+ s.s.
285	CALIBRATORE a quarzo 100 kHz - Aliment. 9 V - Stabilitissimo	L. 6.000+ s.s.
31P	FILTRO CROSS OVER per 30/50 W 3 vie 12 dB per ottava	L. 7.500+ s.s.
31Q	FILTRO C.S. ma solo a due vie	L. 6.500+ s.s.
31S	SCATOLA MONTAGGIO filtro antidisturbo per rete fino a 380 V 800 W con impedenze di altissima qualità isolate a bagno d'olio	L. 2.000+ s.s.
112C	TELAETTO per ricezione filodiffusione senza bassa frequenza	L. 6.000+ 500 s.s.
112D	CONVERTITORE a modulazione di frequenza 88/108 MHz modificabili per frequenze (115/135) - (144/146) - (155/165 MHz). Più istruzioni per la modifica per la gamma interessata	L. 4.500+ s.s.
112E	TELAIO convertitore gamma onde lunghe medie corte più gamma C.B. compresa sezione di media frequenza e bassa (in telai)	L. 8.500+ s.s.
151F	AMPLIFICATORE ultralinear Olivetti aliment. 9/12 V ingresso 270 kohm - uscita 2 W su 4 ohm	L. 2.000+ s.s.
151FC	AMPLIFICATORE 20 W - ALIMENT. 40 V - uscita su 8 ohm	L. 12.000+ s.s.
151FD	AMPLIFICATORE 12+12 W - sens. 100mV - Alim. 24 V - Uscita su 8 Ω più preamplificatore per testina magnetica sens. 3/5 mV	L. 18.000+ s.s.
151FK	AMPLIFICATORE 6 W - com. il precedente in versione mono	L. 5.000+
151FR	AMPLIFICATORE stereo 6+6 W ingr. piezo o ceramica uscita 8 ohm	L. 12.000+
151FT	30+30 W COME IL PRECEDENTE IN VERSIONE STEREO	L. 27.000+ s.s.
151FZ	AMPLIFICATORE 30 W - ALIMENT. 40 V - ingresso piezo o ceramica - uscita 8 ohm	L. 16.000+ s.s.
153G	GIRADISCHI semiprofessionale BSR mod. C116 cambiadischi automatico	L. 23.500+ s.s.
153H	GIRADISCHI professionale BSR mod. C117 cambiadischi automatico	L. 29.500+ s.s.
154G	ALIMENTATORI per radio, mangianastri, registratori ecc. entrata 220 V uscite 6-7,5-9-12 V 0,4 attacchi a richiesta secondo marche	L. 2.700+ s.s.
154I	RIDUTTORE di tensione per auto da 12 V a 6-7,5-9 V stabilizzata 0,5 A	L. 2.800+ s.s.
156G	SERIE TRE ALTOPARLANTI per complessivi 30 W. Woofer diam. 270 middle 160 Tweeter 80 con relativi schemi e filtri campo di frequenza 40 18.000 Hz	L. 6.800+1000 s.s.
156GT	SERIE ALTOPARLANTI per HF. Composta di un woofer diametro mm 250 pneumatico medio diametro 130 mm pneumatico blindato tweeter mm 10 x 10. Fino a 22.000 Hz Special, gamma utile 20/22.000 Hz più filtro 3 vie, 12 dB per ottava	L. 22.000+ s.s.
158A	TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 9 oppure 12 oppure 24 V 0,4 A	L. 700+ s.s.
158AC	TRASFORMATORE per accensione elettronica più schema del vibratore tipico con due trans. 2N3055 nucleo ferrite dimensioni 35 x 35 x 30	L. 1.500+ s.s.
158D	TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-18-24 V 0,5 A (6+6+6+6)	L. 1.100+
158E	TRASFORMATORE entrata universale uscita 10+10 V 0,7 A	L. 1.000+
158I	TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 6-9-15-18-24-30 V 2 A	L. 3.000+ s.s.
158M	TRASFORMATORE entrata 220 V uscite 35-40-45-50 V - 1,5 A	L. 3.000+ s.s.
158N	TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 12 V 5 A	L. 3.000+ s.s.
158P	TRASFORMATORE entrata 110 e 220 V uscite 20+20 V 5 A + uscita 17+17 V 3,5 A	L. 5.000+ s.s.
158Q	TRASFORMATORE entrata 220 V uscita 6-12-24 V 10 A	L. 8.000+ s.s.
16A	KIT per circuiti stampati, completo di 10 piastre, inchiostratore, acidi e vaschetta antiacido mis. 180 x 230	L. 1.800+ s.s.
16B	KIT come sopra ma con 20 PIASTRE più una in vetronite e vaschetta 250 x 300	L. 2.500+ s.s.
168	SALDATORE 80/100 W	L. 4.500+ s.s.
185A	CASSETTA MANGIANASTRI alta qualità da 60 minuti L. 650, 5 pezzi L. 3.000, 10 pezzi L. 5.500+s.s.	
185B	CASSETTA MANGIANASTRI come sopra da 90 min. L. 1.000, 5 pz. L. 4.500, 10 pz. L. 8.000+s.s.	
891	SINTONIZZATORE AM-FM uscita segnale rivelato, senza bassa frequenza sintonia demoltiplicata con relativo indice, sensibilità circa 0,5 microvolt esecuzione compatta, commutatore di gamma incorporato più antenna stilo	L. 6.000+ s.s.
157a	RELAIS tipo (SIEMENS) PR 15 due contatti scambio, portata due A. Tensione a richiesta da 1 a 90 V.	L. 1.400+ s.s.
157b	Come sopra ma con quattro contatti scambio	L. 1.700+ s.s.
186	VARIATORE DI LUCE da sostituire all'interruttore incasso già preesistente (350 W L. 3.500) - (650 W L. 4.500) - (1200 W L. 5.500)	
303a	Raffreddatori a Stella per T05 T018 a scelta cad. L. 150	
303g	RAFFREDDATORI alettati larg. mm 115 alt. 280 lung. 5/10/15 cm L. 60 al cm lineare	
360	KIT completo alimentatore stabilizzato con un 723 variabile da 7 a 30 V 2,5 A. max. Con regolazione di corrente, autoprotetto compreso trasformatore e schemi	L. 9.500+ s.s.
360a	Come sopra già montato	L. 12.000+ s.s.
366A	KIT per contatore decadico, contenente: una Decade SN7490, una decodifica SN7441, una valvole Nixie GR10M più relativi zoccoli, circuito stampato e schemi. Il tutto a	L. 5.300+ s.s.
408ee-	AUTODIAGNOSTICA LARK completo di supporto che lo rende estraibile l'innesto di uno spinotto connette contemporaneamente alimentazione e antenna. Massima praticità AM-FM alimentazione anche in alternata con schermatura candele auto	L. 23.000+ s.s.
408ee	Idem come sopra ma con solo A.M.	L. 19.000+ s.s.
431A	BOX supplementare con relativi altoparlanti woofer diam. 160 mm; Tweeter diam. 100 mm a 4 oppure a 8 Ω	L. 4.500+ s.s.
800	ZUCCOLI per integrati 14/16 piedini	L. 250+ s.s.
800A	VALVOLA Nixie GN4 con zoccolo	L. 2.500+ s.s.
800B	VALVOLA Nixie tipo GN6	L. 2.500+ s.s.

ALTOPARLANTI PER HF

	Diam.	Frequenza	Risp.	Watt	Tipo	
156F	460	30/8000	32	75	Woofer bicon.	L. 37.500+1500 s.s.
156h	320	40/8000	55	30	Woofer bicon.	L. 15.000+1500 s.s.
156i	320	50/7500	60	25	Woofer norm.	L. 6.500+1300 s.s.
156l	270	55/9000	65	15	Woofer bicon.	L. 4.800+1000 s.s.
156m	270	60/8000	70	15	Woofer norm.	L. 3.800+1000 s.s.
156n	210	65/10000	80	10	Woofer bicon.	L. 2.500+ 700 s.s.
156o	210	60/9000	75	10	Woofer norm.	L. 2.000+ 700 s.s.
156p	240 x 180	50/9000	70	12	Middle ellitt.	L. 2.500+ 700 s.s.
156q	210	100/12000	100	10	Middle norm.	L. 2.000+ 700 s.s.
156r	210	180/14000	110	10	Middle bicon.	L. 2.500+ 700 s.s.
156r	160	180/13000	160	6	Middle norm.	L. 1.500+ 500 s.s.

TWEETER BLINDATI

156t	130	2000/20000	15	Cono esponent.	L. 2.500+ 500 s.s.
156u	100	1500/19000	12	Cono bloccato	L. 1.500+ 500 s.s.
156v	80	1000/17500	8	Cono bloccato	L. 1.300+ 500 s.s.
156XB	50 x 10	2000/22000	15	Blindato M5	L. 4.500+ 500 s.s.

SOSPENSIONE PNEUMATICA

156xe	125	40/18000	40	10	Pneumatico	L. 4.000+ 700 s.s.
156XB	130	40/14000	42	12	Pneum./Blindato	L. 4.500+ 700 s.s.
156xc	200	35/6000	38	16	Pneumatico	L. 6.000+ 700 s.s.
156xd	250	20/6000	25	20	Pneumatico	L. 7.000+1000 s.s.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della ELETTRO NORD ITALIANA

AVVERTENZA - Per semplificare ed accelerare l'esecuzione degli ordini, si prega di citare il N. ed il titolo della rivista cui si riferiscono gli oggetti richiesti rilevati dalla rivista stessa. - **SCRIVERE CHIARO** (possibilmente in STAMPATELLO) nome e indirizzo del Committente, città e N. di codice postale anche nel corpo della lettera.

OGNI SPEDIZIONE viene effettuata dietro invio ANTICIPATO, a mezzo assegno bancario o vaglia postale, dell'importo totale dei pezzi ordinati, più le spese postali e di calcolo in base a L. 400 il minimo per C.S.V. e L. 500/600 per pacchi postali. Anche in caso di PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO, occorre anticipare, non meno di L. 2.000 (sia pure in francobolli) tenendo però presente che le spese di spedizione aumentano da L. 300 a L. 500 per diritti postali di assegno.

RICORDARSI che non si accettano ordinazioni per importi inferiori a L. 3.000 oltre alle spese di spedizione.

SEMICONDUCTORI

Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo	Tipo	Prezzo
AC107	250	AF239	500	BC283	300	BF390	500	P397	350		
AC122	250	AF240	550	BC286	350	BFY46	500	SFT358	350		
AC125	200	AF251	400	BC287	350	BFY50	500	1W8544	400		
AC126	200	AF212	350	BC288	500	BFY51	500	1W8907	250		
AC127	200	AL100	1200	BC297	300	BFY52	500	1W8916	350		
AC128	200	AL102	1200	BC298	300	BFY55	500	2G396	250		
AC132	200	ASY26	300	BC300	650	BFY56	300	2N174	900		
AC134	200	ASY27	300	BC301	350	BFY57	500	2N388	400		
AC135	200	ASY77	350	BC302	350	BFY63	500	2N404A	250		
AC136	200	ASY80	400	BC303	350	BFY64	400	2N696	400		
AC137	200	ASZ15	800	BC304	400	BFY67	550	2N697	400		
AC138	200	ASZ16	800	BC317	200	BFX18	350	2N706	250		
AC139	200	ASZ17	800	BC318	200	BFX30	550	2N707	250		
AC141	200	ASZ18	800	BC340	400	BFX31	400	2N708	250		
AC141K	300	AU106	1500	BC341	400	BFX35	400	2N709	300		
AC142	200	AU107	1000	BC360	600	BFX38	400	2N914	250		
AC142K	300	AU108	1000	BC361	550	BFX39	400	2N915	300		
AC143	200	AU110	1400	BCY58	350	BFX40	500	2N918	250		
AC157	200	AU111	1400	BCY59	350	BFX41	500	2N1305	400		
AC165	200	AU112	1500	BCY65	350	BFX48	350	2N1671A	1500		
AC168	200	AU137	1400	BD111	900	BFX68A	500	2N1711	250		
AC172	250	BC107A	180	BD112	900	BFX69A	500	2N2063A	950		
AC175K	300	BC107B	180	BD113	900	BFX73	300	2N2137	1000		
AC176	200	BC108	180	BD115	700	BFX74A	350	2N2141A	1200		
AC176K	350	BC109	180	BD116	900	BFX84	450	2N2192	600		
AC178K	300	BC113	180	BD117	900	BFX85	450	2N2285	1100		
AC179K	300	BC114	180	BD118	900	BFX87	600	2N2297	600		
AC180	200	BC115	200	BD120	1000	BFX88	550	2N2368	250		
AC180K	300	BC116	200	BD130	850	BFX92A	300	2N2405	450		
AC181	200	BC118	200	BD141	1500	BFX93A	300	2N2423	1100		
AC181K	300	BC119	500	BD142	900	BFX96	400	2N2501	300		
AC183	200	BC120	500	BD162	500	BFX97	400	2N2529	300		
AC184	200	BC125	300	BD163	500	BFW63	350	2N2696	300		
AC184K	300	BC126	300	BDY10	1200	BSY30	400	2N2800	550		
AC185	200	BC138	350	BDY11	1200	BSY35	350	2N2863	600		
AC185K	300	BC139	350	BDY17	1300	BSY39	350	2N2868	350		
AC187	200	BC140	350	BDY18	2200	BSY40	400	2N2904A	450		
AC187K	300	BC141	350	BDY19	2700	BSY81	350	2N2905A	500		
AC188	200	BC142	350	BDY20	1300	BSY82	350	2N2906A	350		
AC188K	300	BC143	400	BF159	500	BSY83	450	2N3053	600		
AC191	200	BC144	350	BF167	350	BSY84	450	2N3054	700		
AC192	200	BC145	350	BF173	300	BSY86	450	2N3055	750		
AC193	200	BC147	200	BF177	400	BSY87	450	2N3081	650		
AC193K	300	BC148	200	BF178	450	BSY88	450	2N3442	2000		
AC194	200	BC149	200	BF179	500	BSX22	450	2N3502	400		
AC194K	300	BC153	250	BF180	600	BSX26	300	2N3506	550		
AD130	700	BC154	300	BF181	600	BSX27	300	2N3713	1500		
AD139	700	BC157	250	BF184	500	BSX29	400	2N4030	550		
AD142	600	BC158	250	BF185	500	BSX30	500	2N4347	1800		
AD143	600	BC159	300	BF194	300	BSX35	350	2N5043	600		
AD149	600	BC160	650	BF195	300	BSX38	350				
AD161	350	BC161	600	BF196	350	BSX40	550				
AD162	350	BC167	200	BF197	350	BSX41	600				
AD166	1800	BC168	200	BF198	400	BU100	1600				
AD167	1800	BC169	200	BF199	400	BU103	1600				
AD262	500	BC177	250	BF200	400	BU104	1600				
AF102	400	BC178	250	BF207	400	BU120	1900				
AF106	300	BC179	250	BF222	400	BUY18	1800				
AF109	300	BC192	400	BF223	450	BUY46	1200				
AF114	300	BC204	200	BF233	300	BUY110	1000				
AF115	300	BC205	200	BF234	300	OC71N	200				
AF116	300	BC207	200	BF235	300	OC72N	200				
AF117	300	BC208	200	BF239	600	OC74	200				
AF118	400	BC209	200	BF254	400	OC75N	200				
AF121	300	BC210	200	BF260	500	OC76N	200				
AF124	300	BC211	350	BF261	500	OC77N	200				
AF125	500	BC215	300	BF287	500						
AF126	300	BC250	350	BF288	400						
AF127	300	BC260	350	BF290	400						
AF134	300	BC261	350	BF302	400						
AF139	350	BC262	350	BF303	400						
AF164	200	BC263	350	BF304	400						
AF165	200	BC267	200	BF305	400						
AF166	200	BC268	200	BF311	400						
AF170	200	BC269	200	BF329	350						
AF172	200	BC270	200	BF330	400						
AF200	300	BC271	300	BF332	300						
AF201	300	BC272	300	BF333	300						

TRANSISTORI PER USI SPECIALI

Tipo	MHz	Wpi	Conten.	Line	Tipo	MHz	Wpi	Conten.	Line
BFX17	250	5	TO5	1000	2N2848	250	5	TO5	1000
BFX89	1200	1.1	TO72	1000	2N3300	250	5	TO5	600
BFW16	1200	4	TO39	1300	2N3375	500	11	MD14	5500
BFW30	1600	1.4	TO72	1350	2N3866	400	5.5	TO5	1300
BFY90	1000	1.1	TO72	2000	2N4427	175	3.5	TO39	1200
PT3501	175	5	TO39	2000	2N4428	500	5	TO39	3900
PT3535	470	3.5	TO39	5600	2N4429	1000	5	MT59	6900
1W9974	250	5	TO5	1000	2N4430	1000	10	MT66	13000
2N559P	250	15	MT72	10000	2N5642	250	30	MT72	12500
					2N5643	250	50	MT72	25000

Tipo	Volt	A.	Line	Tipo	Volt	A.	Line
2N4443	400	8	1500	2N4444	600	8	2300
BTX57	600	8	2000	CS5L	800	10	2500
CS5L	800	10	2500	CS2-12	1200	10	3300

DIODI CONTROLLATI

Tipo	Volt	A.	Line	Tipo	Volt	A.	Line
2N4443	400	8	1500	2N4444	600	8	2300
BTX57	600	8	2000	CS5L	800	10	2500
CS5L	800	10	2500	CS2-12	1200	10	3300

DIODI RIVELAZIONE
o commutazione L. 50 cad.
OA5 - OA47 - OA85 - OA90 -
OA95 - OA161 - AA113 - AA215

DIODI ZENER
tensione a richiesta
da 400 mW 200
da 1 W 300
da 4 W 700
da 10 W 1000

DIODI DI POTENZA
Tipo Volt A. Line
20RC5 80 6 380
1N3491 60 30 700
25RC5 70 6 400
25705 72 25 650
1N3492 80 20 700
1N2155 100 30 800
15RC5 150 6 350
AY103K 200 3 450
6F20 200 6 500
6F30 300 6 550
AY103K 320 10 650
BY127 800 0.8 230
1N1698 1000 1 250
1N4007 1000 1 200
Autodiode 300 6 400

TRIAC
Tipo Volt A. Line
406A 400 6 1500
TIC226D 400 8 1500
4015B 400 15 4000

PONTI AL SILICIO
Volt mA. Line
30 400 250
30 500 250
30 1000 450
30 1500 600
40 2200 950
40 3000 1250
80 2500 1500
250 1000 700
400 800 800
400 1500 1000
400 3000 1700

CIRCUITI INTEGRATI
Tipo Line
CA3048 4200
CA3052 4300
CA3055 2700
SN7274 1200
SN7400 250
SN7402 250
SN7410 250
SN7413 400
SN7420 250
SN7430 250
SN7440 400
SN7441 1000
SN7443 1800
SN7444 1800
SN7447 1400
SN7451 700
SN7473 1000
SN7475 700
SN7476 500
SN7490 700
SN7492 1000
SN7493 1000
SN7494 1000
SN74121 550
SN74154 3.300
SN76131 1800
9020 1600
TAA263 800
TAA300 1000
TAA310 1000
TAA320 700
TAA350 1800
TAA435 1800
TAA450 1500
TAA611B 1000
TAA700 2000
TAA775 1550
 μ A702 800
 μ A703 1300
 μ A709 550
 μ A723 900
 μ A741 700

ATTENZIONE: richiedeteci qualsiasi tipo di semiconduttore, manderemo originale o equivalente con dati identici. Rispondiamo di qualsiasi insoddisfazione al riguardo.

PER EQUIVALENTI. INTERPELLATECI!

ELETTRO NORD ITALIANA - 20136 MILANO - via Bocconi, 9 - Telefono 58.99.21

QUASAR

80

una nuova stella nel mondo HI-FI



Sinto Amplificatore FM Stereo

Sezione Sinto: sensibilità 2 μ V ● selettività 50 dB ● rapporto segnale/disturbo > 45 dB ● reiezione AM > 45 dB ● rapporto di cattura 2 dB ● separazione stereo > 30 dB ● banda passante 30 ÷ 15.000 Hz (a 1 kHz) ● banda coperta 86 ÷ 106 MHz ● segnale in uscita 0,8 V ● distorsione armonica < 0,7 %

Sezione Ampli: potenza 30 W rms per canale ● uscita 8 Ω con protezione elettronica ● uscita cuffia 8 Ω ● uscita registratore ● ingresso tuner incorporato ● ingresso phono 2 mV ● ingresso aux 150 mV ● ingresso tape/monitor 250 mV ● bassi \pm 20 dB ● alti \pm 18 dB ● banda passante 15 ÷ 25.000 Hz (\pm 1,5 dB) ● distorsione < 0,5 %

Dimensioni 405 x 300 x 130 ● Alimentazione 220 Vca ● Impiega n. 2 integrati e 66 semiconduttori.

kit (con unità modulari completo di manuale istruzioni)

L. 80.000

Montato (funzionante e collaudato)



L. 94.000

zeta elettronica

p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476
20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano)

ELMI - 20128 MILANO
A.C.M. - 34138 TRIESTE
MARK - 41012 CARPI
AGLIETTI & SIENI
50129 FIRENZE
DEL GATTO - 00177 ROMA
Elett. BENSO
12100 CUNEO
ADES - 36100 VICENZA

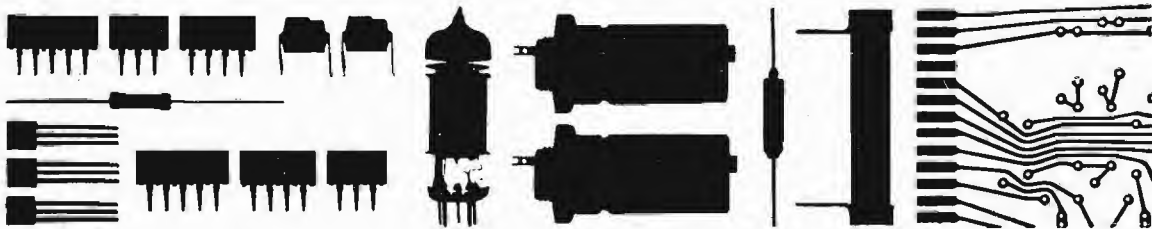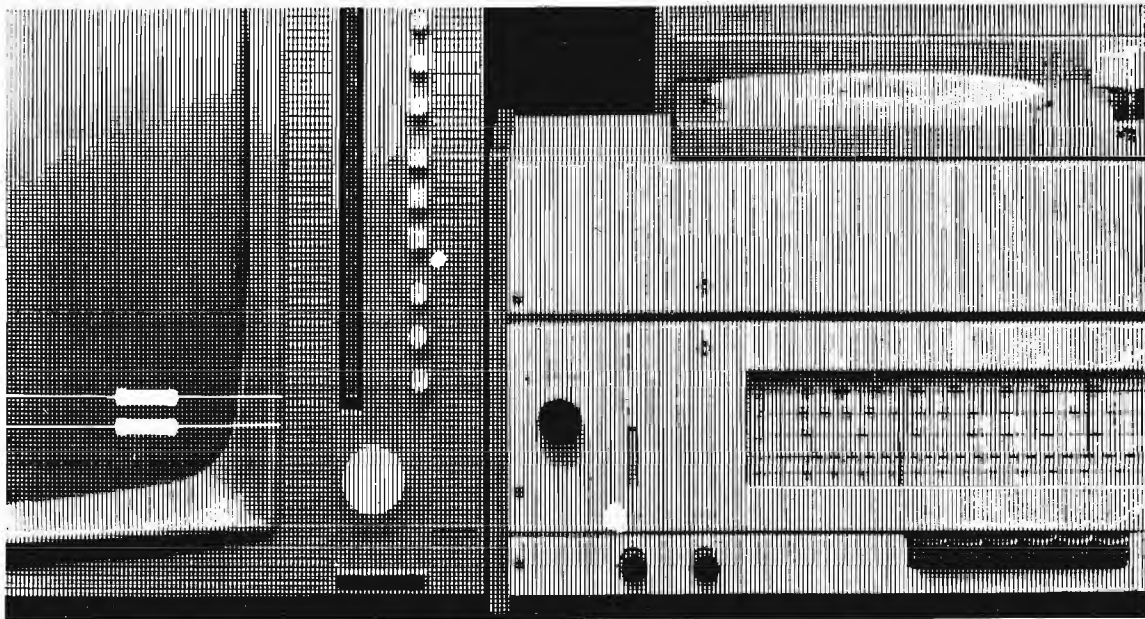via H. Balzac, 19
via Settefontane, 52
via A. Lincoln 16a/b
via S. Lavagnini, 54
via Casilina, 514-516
via Negrelli, 30
v.le Margherita, 21



RFT
electronic

Componenti elettronici alto rendimento e massima fidabilità

Decenni di esperienza combinati con le nuove cognizioni frutto della ricerca e del progresso tecnologico, costituiscono la chiave per risolvere i Vostri problemi.

Avvantaggiatevi delle nostre esperienze.

Per la soluzione ottimale di tutte le varianti di accoppiamento: **RFT-electronic** Vi offre un vasto programma di componenti elettronici di alta qualità.

Componenti semiconduttori, tubi catodici, resistenze, condensatori, circuiti stampati, isolanti.

I componenti **RFT-electronic** sono stati sottoposti a migliaia di collaudi. Sono contraddistinti da eccellenti parametri di rendimento e da grande affidabilità, anche nelle peggiori condizioni di servizio.

Siamo a Vostra disposizione per fornirVi le più ampie informazioni riguardanti dati tecnici dettagliati e possibilità di forniture speciali. Ingegneri esperti Vi consiglieranno nella soluzione dei vostri problemi di applicazione.

Esportatore:

Elektrotechnik
EXPORT-IMPORT

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK
DDR 102 BERLIN ALEXANDERPLATZ
HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE

REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

Rappresentante Generale per l'Italia:
Ditta M. METZMACHER

IMPORT - EXPORT

Vai Visconti di Modrone, 3
20122 MILANO
Tel. 78.10.86 - 79.45.72
Telex 34301 Metzmach

LAFAYETTE

LA 1° FAMIGLIA CB



tutto per il CB dalla A alla Z

1 TELSAT. SSB 25

15 Watt PEP SSB,
46 canali

4 TASTO

Telegrafico
più velocità elevata

8 MICROFONO

Per mobile PTT

2 CUFFIA F 990

5 SWR

misuratore
onde stazionarie

9 ANTENNA BASE

caricata

3 AMPLIFICATORE LINEARE MOBILE HA-250

copertura 20-54 Mc
Potenza 100 Watt

6 PRIVA COM III

a transistor, con
indicatore di segnale

7 HB 525 F

5 Watt 23 canali



LAFAYETTE

VIDEON

Genova

via Armenia, 15 tel. 36 36 07

DIGITRONIC

Strumenti di misura digitali

di A. Taglietti - via Risorgimento, 11 - 22038 TAVERNERIO (CO) - tel. (031) 426.509 - 427.076

PRE - SCALER

10 - 520 MHz - DIG 1005

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di frequenza	: da 10 a 520 MHz
Sensibilità	: 50 mV (da 50 a 520 MHz) 200 mV (10 MHz)
Tensione AC massimo	: 30 V
Tensione di blocco DC massimo	: 250 V
Resistenza di ingresso	: 2 k Ω
Capacità di ingresso	: 20 pF
Impedenza di passaggio	: 50 Ω
Impedenza di uscita	: 50 Ω
Potenza minima di ingresso	: 1 mW
Potenza massima di passaggio	: 20 W (CW)
Connettori	: BNC
Alimentazione	: 220 V - 50/60 Hz
Dimensioni	: altezza mm 88 larghezza mm 162 profondità mm 236

Il PRE-SCALER mod. 1005 è un divisore di frequenza che estende la gamma di lettura del Frequenzimetro mod. 1004/M su tutta la regione VHF fino alla regione UHF.

Con questa unità, queste alte frequenze possono essere automaticamente misurate con un elevato grado di precisione.

La tecnica utilizzata divide il segnale sotto misura in un valore accettabile per il contatore, e la reale lettura delle alte frequenze viene visualizzata sul 1004/M.

Misure di frequenze vengono ora estese anche a valori particolarmente elevati senza l'impiego di particolari e costosi strumenti professionali.


Il mod. 1005 può essere usato con qualsiasi altro frequenzimetro essendo alimentato per conto proprio.

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:


LOMBARDIA	: SOUNDPROJECT ITALIANA - Via dei Malatesta 8 - 20146 MILANO - tel. 02-4072147
VENETO	: A.D.E.S. - Viale Margherita, 21 - 36100 VICENZA - tel. 0444-43338
TOSCANA	: PAOLETTI - via il Prato 40r - 50123 FIRENZE - tel. 055-294974
LAZIO e CAMPANIA:	ELETTRONICA DE ROSA ULDERICO - Via Crescenzo, 74 - 00139 ROMA - tel. 06-389546.

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tramite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati maggiorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.


RICETRASMETTITORI CB 27 MHz

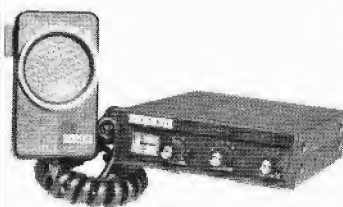

Mod. 972 1AJ

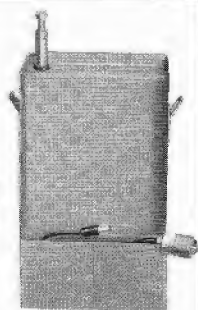

Mod. GA-22

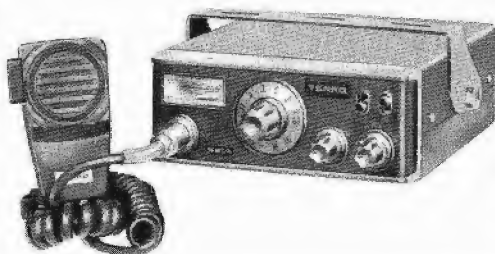

Mod. H 21-4



Mod. OF 670 M



Mod. KRIS - 23

TENKO

Distributrice esclusiva per l'Italia
G. B. C. ITALIANA

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. 972 1AJ

6 canali 1 equipaggiato di quarzi
Indicatore S/RF
Controllo volume e squelch
14 transistori, 16 diodi
Completo di microfono e altoparlante
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 400 mW
Alimentazione: 12 Vc.c.
Dimensioni: 35 x 120 x 160

Supporto portatile Mod. GA-22

Per ricetrasmittitore Tenko 972-1AJ
Completo di cinghia per trasporto, antenna telescopica incorporata.
Alimentazione:
13,5 Vc.c. tramite 9 batterie da 1,5 V
Dimensioni: 125 x 215 x 75

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. H 21-4

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Indicatore S/RF
Commutatore Loc-Dist
Presa per altoparlante esterno e P.A.
Completo di microfono
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Alimentazione: 13,5 Vc.c.
Uscita audio: 1,5 W
Dimensioni: 140 x 175 x 58

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. OF 670 M

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Controllo di volume e squelch
Indicatore intensità segnale

Presa per altoparlante esterno
Completo di microfono
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 2,5 W
19 transistori, 11 diodi, 1 I.C.
Alimentazione: 12 ÷ 16 Vc.c.
Dimensioni: 125 x 70 x 195

Ricetrasmittitore «TENKO» Mod. KRIS - 23

23 canali equipaggiati di quarzi
Limitatore di disturbi
Indicatore S/RF
Sintonizzatore Delta
Controllo di volume e squelch
Presa per microfono, antenna e cuffia
Alimentazione: 13,5 Vc.c. - 220 Vc.a - 50 Hz
Potenza ingresso stadio finale: 5 W
Uscita audio: 4 W
Dimensioni: 300 x 130 x 230

I MEZZI MOBILI

(apparecchi per auto)

by LTL



1 LAFAYETTE HB 625 A

22 transistor + 14 Diodi
Filtro meccanico
Alimentazione 12 v.c.c.
Doppia conversione
0.5 Microvolt di sensibilità
5 Watt

2 LAFAYETTE HB 525 F

23 transistor incluso i circuiti integrati.
+9 diodi + 1 Thermistore
Doppia conversione per un'alta
sensibilità.
Filtro meccanico a 455 KHz.
Range Boost
5 Watt

3 LAFAYETTE HB 23 A

presa per priva com.
Squelch variabile
positivo o negativo a massa
5 Watt
Compressore microfono
grande altoparlante

4 LAFAYETTE MICRO 23

potenza 5 Watt
Filtro TVI
Squelch variabile
Limitatore di disturbi
ricevitore a doppia conversione.
Funzionamento
a positivo o negativo massa.



LAFAYETTE

COMER

Perugia

via Della Pallotta, 20/D - tel. 35700

GOLD LINE

Connector, Inc

ALCUNI DEI FAMOSI PRODOTTI « GLC »
CATALOGHI E INFORMAZIONI A RICHIESTA

LIGHTNING ARRESTOR
INTERFERENCE FILTER
CONNECTORS AND
ADAPTERS
COAXIAL SWITCHES
DUMMY LOAD
WATT METER
CB MATCHER
MICROPHONES
ANTENNA
SWR BRIDGE
CB TV
FILTERS












Pregasi inviare per ogni
richiesta di catalogo
L. 100 in francobolli

New GLC 1071
Radio/Direction
Finder

New GLC 1073
Amplifier Mike

New GLC 1042A
Coaxial Switch

New GLC 1052A
3-Scale
Inline Watt Meter

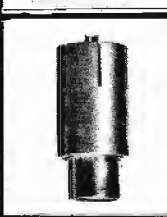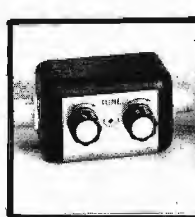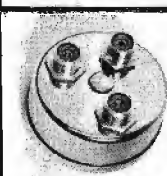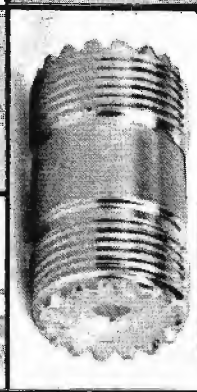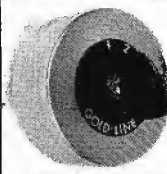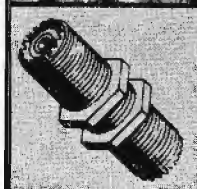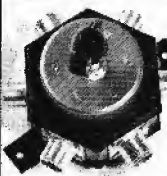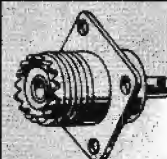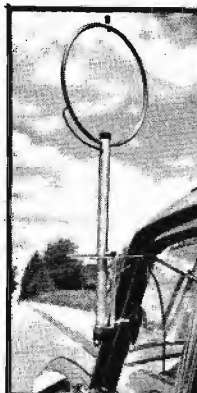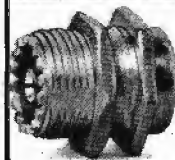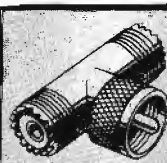

RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA:

DOLEATTO

TORINO - via S. Quintino 40
MILANO - via M. Mecchi 70

Rivenditori autorizzati:

a Roma: Alta Fedeltà - corso Italia 34 A
a Roma: G.B. Elettronica - via Pretestina 248
a Treviso: Radiomeneghel - via IV Novembre 12
a Firenze: F. Paoletti - via Il Prato 40 R
a Milano: G. Lanzoni - via Comelico 10
a Bologna: B. Bottoni - via Bovi Campeggi 3
a Torino: M. Cuzzoni - corso Francia 91
a Messina: F.lli Panzera - via Maddalena 12
a Palermo: HI-FI - via March. di Villabianca 176

MONITOR E TELECAMERA

a scansione lenta (Slow Scan)

Televisione a scansione lenta, adatto per comunicazioni in SSTV.
Radioamatori! Fate i Vostri QSO guardando con chi parlate!

CERCAMETALLI

27T e 990B Excelsior

GENERATORI DI BF

SG-382-AU
SG-299-CU
TS 190 Maxson
HSP-003/15 Funk

FREQUENZIMETRI

BC221 AM ultima vers.	120 Kc	-	20 Mc
FR4-U	120 Kc	-	20 Mc
AN-URM80	20 Mc	-	100 Mc
AN-URM81	100 Mc	-	500 Mc
TS488BU	9000 Mc	-	10000 Mc

CONTATORI DIGITALI

HP524B da 0 a 100 Mc
Boonton da 0 a 45 Mc
Cassetto estensore per 524B
da 100 a 200 Mc

STRUMENTAZIONE VARIA


Decibelmeter ME222
Prova valvole profess.
TV2 - TV7 e altri

CRISTAL METER

TS39A da 500 Kc a 30 Mc
014A da 370 Kc a 19 Mc

TELESCRIVENTI DISPONIBILI:

TT48/FG	la leggerissima telescrivente KLEINSHMDT
TT98/FG	la moderna telescrivente KLEINSHMDT
TT76B	PERFORATORE e lettore scrivente con tastiera KLEINSHMDT
TT198	perforatore scrivente con lettore versione cofanetto
TT107	perforatore scrivente in elegante cofanetto
TT300/28	Teletype modernissima telescrivente a Typingbox
mod. 28/S	Teletype elegantissima telescrivente con console
TT 174	perforatore modernissimo in elegante cofanetto Teletype
TT 192	perforatore con Typing-box versione cofanetto in minusclo lettore TELETYPE
TT 354	Ed inoltre tutti vecchi modelli della serie 15. 19. ecc. ...

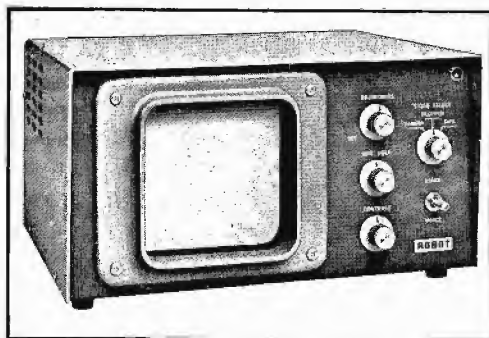

GENERATORI DI SEGNALI

TF144H Marconi	125 Kcs	-	65 Mc
TF144G Marconi	75 Kcs	-	25 Mc
TF145H Marconi	10 Mc	-	400 Mc
AN-URM25F HP	125 Kcs	-	54 Mc
AN-URM63 HP Boonton	2 Mc	-	500 Mc
TS418U	1000 Mc	-	3000 Mc
HP623B	6500 Mc	-	8700 Mc
TS147DUP	8000 Mc	-	10000 Mc
AN URM42	24000 Mc	-	27000 Mc

OSCILLOSCOPI

OS8B-U Boonton
AN-USM50 Lavoie
148-S Cossor
1046 HP HP
AN-USN24 Boonton

RICEVITORI COLLINS 390URR

revisionati sempre pronti


VASTO ASSORTIMENTO DI:

Telescriventi
Demodulatori per RTTY

ROTORI D'ANTENNA

Automatici Chanal

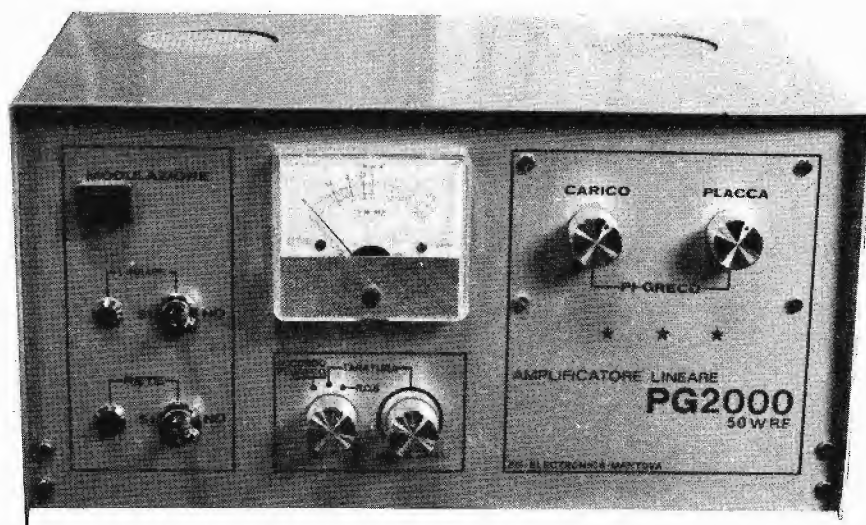**Richiedete il catalogo generale telescriventi e radioricevitori inviando L. 1.000 in francobolli.
Informazioni a richiesta, affrancare risposta, scrivere chiaro in stampatello.**



AMPLIFICATORE LINEARE PG 2000

AMPLIFICATORE LINEARE 50 W OUT	+
ALIMENTATORE STABILIZZATO 13 V 2,5 A	+
MISURATORE DI R.O.S.	+
INDICATORE DI MODULAZIONE	+
Totale = <u>PG 2000</u>	

Caratteristiche tecniche: SEZIONE LINEARE:

Alimentazione: 220 V 50 Hz
 Potenza R.F.: INPUT 160 W OUT. 25 ÷ 55 W
 Potenza di pilotaggio: 2 ÷ 5 W effettivi
 Impedenze: INPUT 52 Ω OUTPUT 35 ÷ 100 Ω
 Comandi: accordi di placca e di carico

Caratteristiche tecniche: SEZIONE ALIMENTATORE BT:

Uscita: 13 V 2,5 A stabilizzati con protezione Elettronica contro il cortocircuito
 Stabilità: migliore dell'1 %
 Ripple: 4 mV a pieno carico.

Caratteristiche: MISURATORE DI R.O.S.:

Strumento a doppia funzione: in una posizione indica l'accordo dello stadio finale nelle due posizioni successive indica il rapporto di onde stazionarie.

INDICATORE DI MODULAZIONE:

L'indicatore di modulazione è costituito da un amplificatore di B.F. che preleva un segnale rivelato dall'uscita R.F. e pilota una lampada spia la cui intensità luminosa è proporzionale alla profondità di modulazione. Parallelamente alla lampada spia è collegata una presa d'uscita attraverso la quale è possibile prelevare un segnale di B.F.

Misure: 305 x 165 x 215.

P.G. ELECTRONICS - piazza Frassine, 11 - 46100 FRASSINE (Mantova) - Telefono 24747

lafayette service

Ecco la rete dei Distributori Nazionali:

ALBA (CN)

Santucci - Via V. Emanuele n. 30 - Tel. 2081

ASCOLI PICENO

Sime - Via D. Angelini n. 112 - Tel. 2373

BARI

Discorama - Corso Cavour n. 99 - Tel. 216024

BERGAMO

Bonardi - Via Tremana n. 3 - Tel. 232091

BESOZZO (VA)

Contini - Via XXV Aprile - Tel. 770156

BOLOGNA

Vecchietti - Via L. Battistelli n. 5/C - Tel. 550761

BOLZANO

RTE - Via C. Battisti n. 25 - Tel. 37400

BRESCIA

Serte - Via Rocca d'Anfo n. 27/29 - Tel. 304813

CAGLIARI

Fusaro - Via Monti, 35 - Tel. 44272

CALTANISSETTA

Celp - Corso Umberto n. 34 - Tel. 24137

CATANIA

Trovato - Piazza Buonarroti n. 14 - Tel. 268272

CITTA' S. ANGELO (PE)

Cieri - Piazza Cavour n. 1 - Tel. 96548

COMO

Fert - Via Anzani n. 52 - Tel. 263032

COSENZA

F. Angotti - Via N. Serra n. 58/60 - Tel. 34192

CUNEO

Elettronica Benso - Via Negrelli n. 30 - Tel. 65513

FIRENZE

Paoletti - Via Il Prato n. 40/R - Tel. 294974

FOGGIA

Radio Sonora - C.so Cairoli n. 11 - Tel. 20602

FORLI'

Teleradio di Tassinari - Via Mazzini n. 1 - Tel. 25009

GENOVA

Videon - Via Armenia n. 15 - Tel. 363607

GORIZIA

Bressan - Corso Italia n. 35 - Tel. 5765

LUCCA

Sare - Via Vitt. Veneto n. 26 - Tel. 55921

MANTOVA

Galeazzi - Galleria Ferri n. 2 - Tel. 23305

MARINA DI CARRARA

Bonatti - Via Rinchiosa n. 18/B - Tel. 57446

MONTECATINI

Pieraccini - C.so Roma n. 24 - Tel. 71339

NAPOLI

Bernasconi - Via G. Ferraris n. 66/G - Tel. 335281

NOVI LIGURE (AL)

Repetto - Via IV Novembre n. 17 - Tel. 78255

OLBIA

Comel - C.so Umberto n. 13 - Tel. 22530

PALERMO

MMP Electronics - Via Villafranca n. 26 - Tel. 215988

PARMA

Hobby Center - Via Torelli n. 1 - Tel. 66933

PERUGIA

Comer - Via Della Pallotta n. 20/D - Tel. 35700

PESARO

Morganti - Via G. Lanza n. 9 - Tel. 67898

PIACENZA

E.R.C. - Via S. Ambrogio n. 35/B

PISA

Silvano Puccini - Via C. Cammeo n. 68 - Tel. 27029

REGGIO EMILIA

I.R.E.T. - Via Emilia S. Stefano n. 30/C - Tel. 38213

ROMA

Alta Fedeltà - Federici - Corso d'Italia n. 34/C - Tel. 857942

ROVERETO (TN)

Elettromarket - Via Paolo Cond. Varese - Tel. 24513

ROSIGNANO SOLVAY (LI)

Giuntoli Mario - Via Aurelia n. 254 - Tel. 70115

S. DANIELE DEL FR. (UD)

Fontanini - Via Umberto I n. 3 - Tel. 93104

SASSARI

Messaggerie Elettroniche - Via Pr. Maria n. 13/B - Tel. 216271

TARANTO

RA. TV. EL - Via Mazzini n. 136 - Tel. 28871

TERNI

Teleradio Centrale - Via S. Antonio n. 48 - Tel. 55309

TORINO

C.R.T.V. di Allegro - Corso Re Umberto n. 31 - Tel. 510442

TORTOREDO LIDO (TE)

Electronic Fitting - Via Trieste n. 26 - Tel. 37195

TREVI (PG)

Fantauzzi Pietro - Via Roma - Tel. 78247

TRIESTE

Radiotutto - Via 7 Fontane n. 50 - Tel. 767898

VARESE

Miglierina - Via Donizetti n. 2 - Tel. 282554

VENEZIA

Mainardi - Campo dei Frari n. 3014 - Tel. 22238

VERCELLI

Racca Giovanni - C.so Adda n. 7 - Tel. 2386

VERONA

Mantovani - Via 24 Maggio n. 16 - Tel. 48113

VIBO VALENTIA

Gulla - Via Affaccio n. 57/59 - Tel. 42833

VICENZA

Ades - Viale Margherita n. 21 - Tel. 43338

VITERBO


Vittori - Via B. Buoizzi n. 14 - Tel. 31159

Rappresentata in tutta Italia da

MARCUCCI

S.p.A.

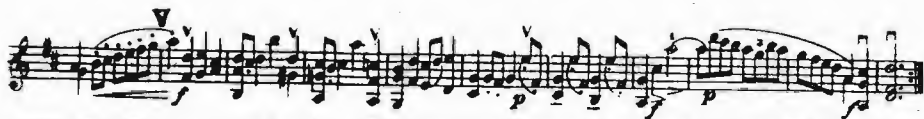Via F.lli Bronzetti, 37 20129 MILANO - Tel. 73.860.51



cq audio

cq audio

coordinatore
ing. Antonio Tagliavini
piazza del Baraccano 5
40124 BOLOGNA

© copyright cq elettronica '1973



Alla 1ª mostra mercato del radio amatore di Bologna

ALTA FEDELTA' PER L'AUTOCOSTRUTTORE

Ho preso la macchina fotografica e ho cercato di girare un po' la «**prima mostra del radio amatore**», che si è svolta a Bologna il 3 e 4 marzo nella bella cornice del palazzo Re Enzo, per cogliere qualche impressione, da osservatore abbastanza distratto, per la verità.

La mia attenzione, naturalmente, era rivolta verso i materiali e le apparecchiature di bassa frequenza in generale e ad alta fedeltà in particolare. Benché la mostra non fosse dichiaratamente dedicata all'alta fedeltà, era rappresentato un panorama abbastanza vasto di quell'«alta fedeltà per autocostruttori» che, a giudicare dalle lettere che ricevo, è uno degli argomenti di maggior interesse per i lettori di questa rubrica.

Parlando di «alta fedeltà per autocostruttori» non vorrei si pensasse che intendo riferirmi a un'«alta fedeltà di serie B»; non bisogna dimenticare che, agli inizi, l'alta fedeltà era patrimonio quasi esclusivo degli autocostruttori. Negli anni 50 e in parte degli anni 60 ciò che gli amatori, con molta passione e non indifferente fatica, realizzavano era sicuramente molto più avanti di ciò che il mercato di allora poteva offrire.

Oggi le cose sono cambiate, l'alta fedeltà è diventata anche un fatto commerciale (forse soprattutto questo!); contemporaneamente i progressi tecnologici sono stati non indifferenti, per cui all'autocostruttore è più difficile competere con le realizzazioni delle più affermate Case.

Tuttavia punti a favore degli autocostruttori ce ne sono ancora molti: l'innegabile soddisfazione del «fatto da sé», la libertà di fare le cose proprio come si vuole e, non ultima, l'economia che si può in molti casi realizzare.

E' un'economia che non va, naturalmente, malintesa: ciò che si risparmia in denaro si spende, molto spesso moltiplicato per varie volte, in tempo, fatica e qualche volta in insuccessi.

Quando questo sia fatto per divertimento, per hobby, il conto torna; cosa che invece non è se si considera la questione in termini puramente economici.

Un'ottima alternativa all'autocostruzione, che ne conserva i lati piacevoli e offre nel contempo, in genere, un certo vantaggio economico, è costituito dalle scatole di montaggio («kits») e dall'impiego di unità premontate.

E' a questo punto che il discorso riconverge sulla mostra di Bologna, in cui appunto c'è stato modo di avere un discreto panorama di questo genere di componenti.

C'era naturalmente il bolognese Vecchietti con un grande stand in cui erano esposte varie apparecchiature interessanti, oltre a un notevole assortimento di parti staccate. Notato, tra gli altri, il nuovo amplificatore-sintonizzatore **Kenwood** con «rhythm composer».

Nonostante la mia buona volontà non sono riuscito a fotografare lo stand di Vecchietti: davanti al banco si assiepava continuamente una tale folla che era difficile anche per il visitatore riuscire a vedere il materiale esposto.

Quest'affluenza veramente molto forte di pubblico è stata un po' una piacevole sorpresa di questa riuscita manifestazione che, essendo alla sua prima edizione, si prevedeva avesse una «partenza» abbastanza tranquilla. Invece già dal primo giorno, il giorno degli «intenditori» che sanno che le vere

Sarabanda.



occasioni (specie del surplus) se ne vanno rapidamente proprio in apertura, la folla era veramente impressionante, tanto che solo a fatica si riusciva ad avvicinarsi agli stands.

Folla di intenditori il primo giorno.



Ritornando a Vecchietti, per ciò che riguarda la bassa frequenza l'interesse era per la massima parte rivolto alle notissime unità premontate e ai nuovi kits per la realizzazione di interessanti casse acustiche, nati dalla collaborazione fra Vecchietti e un noto fabbricante di altoparlanti.

Molto interesse anche allo stand di **Minnella**, una Ditta specializzata nelle installazioni ad alto livello (è uno dei pochi in Italia ad avere l'attrezzatura e la preparazione necessarie per eseguire la correzione dell'acustica ambientale col sistema dell'« Acoustica voicing » **Altec**) che però alla mostra si è presentata, con molta opportunità, dando particolare rilievo al materiale di interesse più immediato per gli hobbysti: le unità premontate **Sinclair**, e i kits di altoparlanti della **Goodmans**, ad esempio.

Un angolo dello stand Minnella.





cq audio

Fra le apparecchiature montate, sempre in considerazione del pubblico della mostra prevedibilmente non orientato in particolare verso l'alta fedeltà ad alto livello, è stato dato rilievo a quelle dal rapporto qualità/prezzo particolarmente buono, come ad esempio i giradischi e gli amplificatori della Casa francese **ERA**.

Non mancavano però anche apparecchiature di classe (e prezzo) elevati; ma anche qui la scelta è stata felice, con l'esposizione di apparecchiature che, come l'amplificatore **Galactron IC 10** (aperto per mostrare l'accuratezza della realizzazione e l'originalità di alcune soluzioni adottate) costituivano motivo di interesse per gli appassionati di elettronica, oltre che per i cultori dell'alta fedeltà.

Il GALACTRON IC10
stereo amplifier.



Un ultimo apprezzabile particolare dello stand Minnella. Dalle mostre in cui è presente l'alta fedeltà si esce in genere frastornati, poiché tutti gli espositori cercano di « dimostrare » le qualità dei loro prodotti coprendo con livelli esagerati l'inevitabile brusio, le ingrate caratteristiche acustiche di ambienti del tutto inadatti e l'impianto in funzione allo stand vicino.

Minnella, intelligentemente, ha scelto un'altra strada, e per chi voleva avere un contatto oltre che con le apparecchiature anche col loro suono, era disponibile per l'ascolto un vasto assortimento di cuffie: dall'ottima ed economica Sennheiser HD414 alla prestigiosa Koss ESP-9 elettrostatica.

Un hobby intelligente?

diventa radioamatore

e per cominciare, il nominativo ufficiale d'ascolto

basta iscriversi all'ARI

filiazione della "International Amateur Radio Union"

in più riceverai tutti i mesi

radio rivista

organo ufficiale dell'associazione.

Richiedi l'opuscolo informativo allegando L. 100 in francobolli per rimborso spese di spedizione a:


ASSOCIAZIONE RADIOTECHNICA ITALIANA - Via D. Sciarlati 31 - 20124 Milano

Gavotte
u.
Rondo.



Lo stand della **Zeta** (rappresentata per l'occasione dalla **Mark elettronica** di Carpi) è stato un altro dei punti di interesse per gli appassionati di riproduzione sonora. Anche qui molta folla e molto interesse attorno alle unità premontate (amplificatori di potenza, preamplificatore a circuiti integrati) e soprattutto al **Quasar**, un amplificatore, disponibile anche in kit, che rappresenta un po' il modello « di punta » di questa Ditta. In funzione un esemplare completamente « nudo » (vedi foto), la qual cosa destava qualche curiosità...

QUASAR
allo stand Zeta.

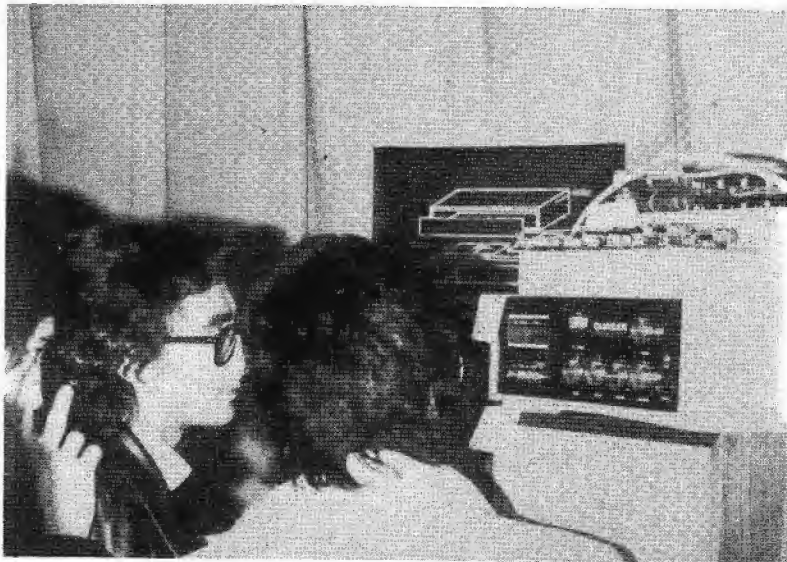

Il suono, gradevole e discreto, era diffuso da due casse della stessa **Zeta**. Buone occasioni, alla mostra, anche per le parti staccate, in special modo semiconduttori e circuiti integrati, di cui era presente un discreto assortimento, comprendente anche tipi normalmente non di facile reperibilità.

Buone occasioni
anche per le
parti staccate.





oq audio

La GBC ha basato la sua partecipazione alla mostra sul materiale CB e OM, e, forse anche a ragione del ridotto spazio che la posizione del suo stand offriva, ha lasciato a casa l'alta fedeltà. Peccato, perché avrebbe potuto mostrare qualcosa di interessante delle proprie rappresentate Sony e B & O nonché della propria produzione Amtron.

Ma anche in mezzo alla CB qualcosa di interessante per i « bassafrequenzisti » c'era.

II « RADIOCODER
SECRET VOICE »
della TENKO.



Non si tratta di qualcosa che ha attinenza con l'alta fedeltà, anzi: si tratta invece del « radiocoder secret voice » della TENKO, un apparato per « pasticciare » (gli americani per questo lo chiamano « scrambler ») un segnale audio, in modo da renderlo incomprensibile, e così rendere segreta (più o meno, basta che chi vuole ascoltare abbia lo stesso apparecchio...) una conversazione telefonica (molto attuale, in tempi di « radiospie » telefoniche) o radiotelefonica.



GRATIS!

IL NUOVISSIMO CATALOGO MARCUCCI LAFAYETTE

Ricetrasmittitori - Antenne CB - OM

Accessori - 65 pagine illustrate

GRATIS a chi ne fa richiesta

MARCUCCI

S.p.A.
via Bronzetti, 37
20129 Milano

Il "Noise Blanker",

15BVH, Guerrino Berci

E' un dispositivo molto interessante, quasi indispensabile in un ricevitore per SSB: purtroppo molti non sono ancora a conoscenza della sua enorme utilità.

Con questo articolo intendo proporre un Noise Blanker usato dalla Yaesu nel Transceiver FT dx 401 con alcune modifiche che a mio avviso migliorano notevolmente le prestazioni. Il tutto è stato ricavato dalla esperienza personale; quindi il funzionamento è sicuro e non presenta eccessive difficoltà. La differenza tra un Noise Limiter e un Noise Blanker è sostanziale.

Mentre il secondo agisce **prima** che il disturbo entri in media frequenza e lo elimina abbastanza facilmente senza arrecare praticamente distorsione, il noise limiter agisce quando il segnale e il disturbo vengono rivelati con una conseguente distorsione nel segnale ricevuto e una inefficace eliminazione nel disturbo.

Lo schema di principio di un Noise Blanker è molto semplice.

Un segnale a carattere impulsivo viene prelevato prima degli stadi ad alta selettività, viene amplificato e rivelato. Il segnale così ottenuto viene applicato a un elemento attivo (valvola, transistor o diodi) in maniera che l'amplificazione o conduzione di esso venga interdetta in quel tempo strettamente necessario a far sì che il segnale interferente non passi agli stadi successivi e venga poi rivelato assieme al segnale utile.

Il segnale interferente deve essere prelevato il più possibile vicino all'antenna. Ci si accontenta però, per ovvie ragioni tecniche, di prelevarlo prima degli stadi ad alta selettività in maniera che esso venga enormemente attenuato prima di passare negli stadi a frequenza intermedia: è noto infatti che ogni transistor o valvola per la naturale distorsione allunga nel tempo questo segnale con il risultato che esso viene applicato al rivelatore SSB con una costante di tempo notevolmente maggiore di quanto essa sia stata in realtà. Se il Noise Blanker è tarato con la massima cura si possono ottenere dei risultati molto soddisfacenti in quanto certi particolari tipi di disturbi vengono quasi eliminati. Il dispositivo in questione è utile per il QRM dovuto ai sistemi di accensione delle automobili.


Il segnale in SSB praticamente non viene intaccato tanto che da prove da me effettuate un segnale completamente coperto da una interferenza (un motorino elettrico per la precisione), quindi assolutamente incomprensibile, dopo l'inserzione del Noise Blanker risultava perfettamente copiabile e si sentiva sul fondo unicamente una leggera interferenza che per altro non dava minimamente fastidio.

Lo schema

E' molto semplice. L'azione di « blankaggio » (parola nuova, coniata da me per l'occasione) viene effettuata da una variazione di tensione applicata ai diodi. In condizioni normali, ovvero in assenza di disturbi, i diodi conducono e quindi il segnale passa praticamente senza attenuazioni dal primo trasformatore al secondo. Ciò avviene anche se il Noise Blanker è disinserito.

Al momento in cui appare un disturbo a carattere impulsivo vi è una variazione di tensione applicata ai diodi in maniera che dallo stato di conduzione essi passino istantaneamente allo stato di interdizione, o quasi, per tutto il tempo che l'impulso del segnale interferente è presente. Poiché il rivelatore di impulsi rivela praticamente solo il segnale di disturbo (e il funzionamento lo si può facilmente dedurre dalle figure che apparirebbero all'oscilloscopio), il segnale utile rimane praticamente integro.

Nello schema della Yaesu è presente un transistor amplificatore di media frequenza, usato allo scopo di compensare le perdite di inserzione. A mio giudizio questo stadio peggiora moltissimo le buone doti di resistenza alla modulazione incrociata dei ricevitori. Se qualcuno volesse applicare questo dispositivo, sarebbe opportuno che compensasse la inevitabile attenuazione con uno stadio amplificatore posto **dopo** il filtro a quarzi o meccanico, in maniera da non correre il rischio di vedere il proprio ricevitore saturato in presenza di segnali fortissimi. Ci si potrebbe forse accontentare di usare al posto del transistor il solito MOSFET, controllato magari dal CAV e tenuto molto basso in amplificazione, quel tanto che basta a compensare le perdite.

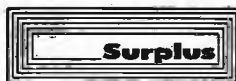


"SENIGALLIA SHOW,"[©]

componenti

panoramica bimestrale
sulle possibilità di impiego
di componenti e parti di recupero

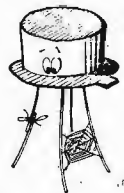a cura di **Sergio Cattò**
via XX settembre, 16
21013 GALLARATE



© copyright cq elettronica 1973

Senza molti preamboli passo a presentarvi il progettino base di questo numero. Si tratta di un compatto **preamplificatore d'antenna a larga banda** che non fa alcun uso di bobine, cosa che molti lettori « odiano » e che evitano appena possibile.

Le dimensioni della basetta prototipo che ho realizzato sono veramente minime e si prestano per ogni tipo di sistemazione.


Riassumo brevemente i dati tecnici:

— tensione di alimentazione	9 ÷ 12 V (negativo a massa)
— consumo	1 ÷ 3 mA
— guadagno a frequenze minori di:	
20 MHz	30 dB
100 MHz	10 dB
225 MHz	5 dB
— livello di rumore	2 Kto
— impedenza d'ingresso	50 ÷ 300 Ω
— impedenza d'uscita	50 ÷ 75 Ω




I dati tecnici non sono stati « buttati giù » così, a « spanna », ma sono stati realmente misurati in un laboratorio presso un Istituto tecnico, questo per tranquillizzare qualche lettore dubbioso. In ogni caso si tratta di una cosina simpatica che si presta a molteplici usi, sia per aumentare il segnale di un « baracchino », sia per rendere un po' più sensibile l'autoradio economica. Tempo fa presentai un altro preamplificatore che presentava il « difetto » di avere il positivo a massa, ora detto inconveniente non esiste più.

L'amplificazione dipende in larghissima parte dalla frequenza che si vuole venga amplificata e la cosa è da giustificarsi visto che non esistono circuiti accordati e la gamma coperta è veramente enorme.

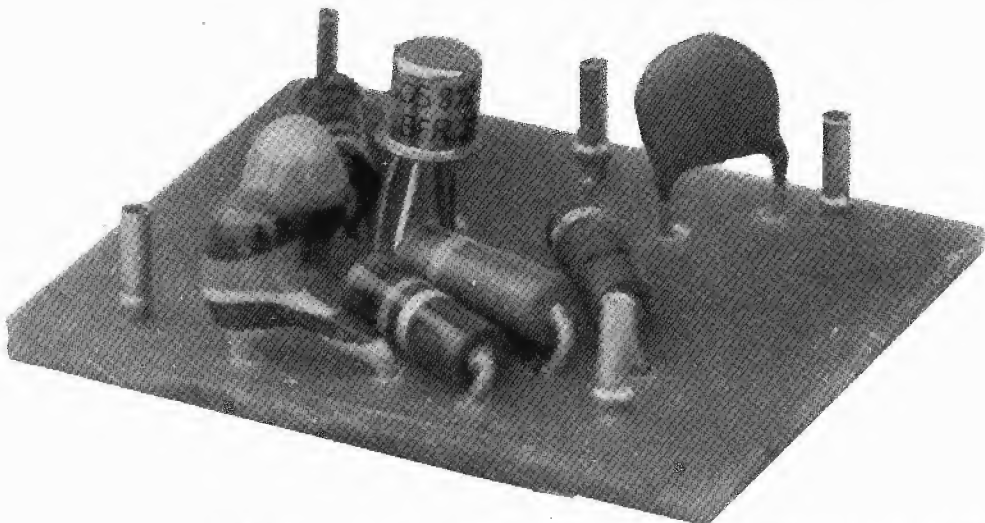Sul circuito non vi sarebbero da spendere molte parole visto che è di una semplicità esasperante. La mia realizzazione è stata fatta su di un circuito stampato di vetronite ma nulla vi vieta di usare il solito « Veroboard » o le basette similari già forate che portano tanti dischetti di rame.



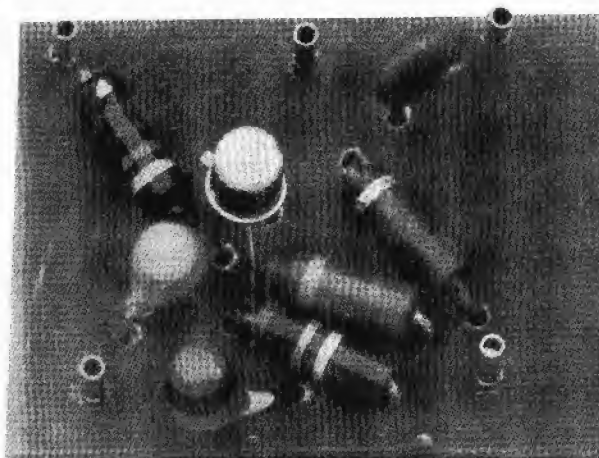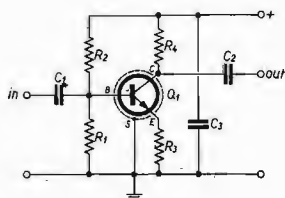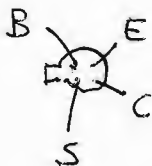Visto che siamo in alta frequenza sarebbe il caso di fare un po' di attenzione, schermando se possibile l'ingresso dall'uscita magari usando uno schermo fissato sul circuito stampato, e naturalmente collegato a massa, che separa la sezione di ingresso da quella di uscita.



Preamplificatore d'antenna - Schema elettrico

- R₁** 22 kΩ 1/4 W
R₂ 100 kΩ 1/4 W
R₃ 18 Ω 1/4 W
R₄ 1200 Ω 1/4 W
C₁ 470 pF ceramico
C₂ 470 pF ceramico
C₃ 1000 pF ceramico
Q₁ transistor tipo BF125, BFR37 e similari per AF tipo NPN

Fra le altre cose penso sia superfluo raccomandarvi di usare per i collegamenti del cavo schermato, non usate però, come faceva invece un « pierino » di mia conoscenza, del cavo schermato per uso microfonico, poiché in questo caso tutti i vantaggi del preamplificatore vengono annullati.

Con la grande diffusione dei « CB » è ora facile trovare dei cavi quali gli RG58 e i tipi similari che sono veramente buoni.

Il rendimento del complesso è grandemente influenzato dal tipo di transistor usato; le migliori prestazioni sono state ottenute col BF125 ma prima di acquistarlo provate con qualche NPN per AF che avete già in casa, è molto facile che possa andar bene poiché nelle mie prove un gran numero di semiconduttori differenti di sigla davano risultati pressoché identici.

Da ultimo, se usate il preamplificatore con un'autoradio non è necessario un interruttore sull'alimentazione dato che il suo consumo è di circa 1,5 mW, un migliaio di volte meno della più piccola lampadina spia, semplicemente collegate i 12 V e lasciate acceso **sempre** il preamplificatore.

* * *

Era tempo che il **SENIGALLIA SHOW** pubblicasse un **piccolo ricevitore**, a questo ha provveduto **Claudio Costerni**, viale XX Settembre 75, 34126 Trieste.

« ... ti scrivo per la prima volta per presentarti lo schema di un piccolo ricevitore VHF; non mi voglio dilungare troppo in chiacchiere e passo quindi allo schema e alle varie spiegazioni. Questo ricevitore in superreazione non fa a meno del diodo rivelatore anche se alla rivelazione potrebbe provvedere il transistor: il diodo permette un funzionamento più sicuro e più stabile. I due circuiti, quello di sintonia e quello di spegnimento, sono inseriti uno nel circuito di collettore e uno in quello di emittore. I due circuiti sono accoppiati con un condensatore variabile di reazione da 30 pF. La bobina di sintonia va avvolta con del filo di rame argentato da 1 mm. Il numero di spire necessario dipende dal diametro dell'avvolgimento e dalla capacità massima del compensatore. Se ci si limita ad ascoltare la sola gamma radiantistica, quella dei 144 MHz, la bobina può essere di quattro spire con diametro 12 mm, distanziate. Comunque la frequenza varia notevolmente con il distanziamento delle spire: avvicinandole la frequenza diminuisce, allontanandole aumenta.

Il circuito di spegnimento è composto dall'impedenza di AF e dal condensatore fisso C_3 . L'impedenza si può trovare in commercio, con una induttanza di $5 \div 10 \mu\text{H}$, oppure può venire avvolta intorno a una resistenza da $1 \text{ M}\Omega$ $\frac{1}{2} \text{ W}$, con 50 spire di rame smaltato da $1/10 \text{ mm}$ oppure su una resistenza da 1 W con 30 spire.


Ricevitore VHF (Costermi)

L_1 per la gamma dei 144 MHz: 4 spire su $\varnothing 12 \text{ mm}$ con filo argentato $\varnothing 1 \text{ mm}$; presa al centro.

Q_1 AF117, AF118, AF124

L_{AF} $5 \div 10 \mu\text{H}$

D_1 OA85 e simili

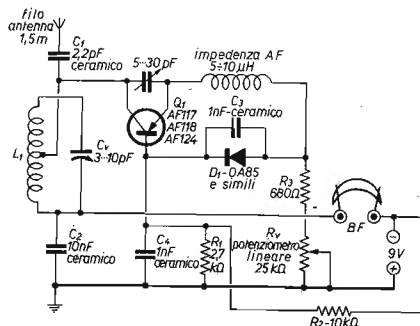

Il ricevitore si presta a funzionare con un transistor al germanio di tipo economico ad esempio AF117, AF118, AF124. E' indispensabile una antenna costituita da almeno uno spezzone di filo di 1 o 2 metri. La taratura del ricevitore ha inizio portando a metà corsa il potenziometro R_v . Regolare quindi la posizione del condensatore variabile sino a sentire il caratteristico fruscio della superreazione. Variare quindi la posizione di R_v : si noterà che in un solo punto il fruscio rimane costante; lasciare il potenziometro in quella posizione. Regolare quindi il compensatore ruotandolo da un estremo all'altro. L'assorbimento si aggira sui 2 mA. Regolare C_v e R_v in modo da assicurare tale assorbimento... ».

✱

Daniele Droghetti, via 1° Maggio, 130 - 44034 Copparo ci propone un alimentatore stabilizzato:

« ... caro Sergio, ho realizzato vari stadi finali di amplificatori con molto successo, però con quasi tutti avevo spiacevoli inconvenienti quali ad esempio alzando il volume di trovarmi di fronte ad alimentatori che si « sedevano », provocando una discreta diminuzione di tensione e quindi una intollerabile distorsione. Quindi, stanco di soffrire nell'ascolto di buona musica, ho fatto un alimentatore stabilizzato con tensione di uscita tra i 40 e i 70 V e corrente massima di 3 A.

Alimentatore stabilizzato (Droghetti)

R_1 1 Ω , 5 W

R_2 6800 Ω , 1 W

R_3 100 k Ω , $\frac{1}{2}$ W

R_4 3,9 Ω , 1 W

R_5 390 Ω , 1 W

R_6 1200 Ω , 1 W

R_7 1800 Ω , $\frac{1}{2}$ W

R_8 650 Ω , potenziometro lineare

R_9 3300 Ω , $\frac{1}{2}$ W

C_1 , C_2 2000 μF , 80 V, elettrolitico

C_3 1000 μF , 80 V, elettrolitico

R_{d1} raddrizzatore a ponte B80/C3203 o 4 diodi 100 V, 3 A

D_{z1} , D_{z2} diodo zener 10 V, 1 W


D_1 , D_2 , D_3 diodo silicio BY127 o equivalente

Q_1 2N3055 NPN

Q_2 BD162 NPN

Q_3 BC303 PNP

Trasformatore 50 V, 2 A

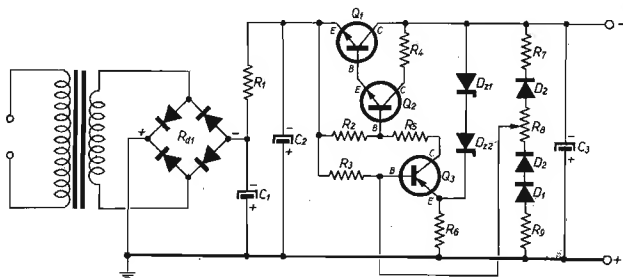

Data la grande semplicità ho pensato che la cosa potesse interessare a molti lettori e mi sono deciso ad inviarti lo schema.


Due parole sul circuito: il trasformatore ha da essere di 50 V, 3 A di secondario (i risultati sono identici se si usa anche un secondario da 40 V o meno). La tensione viene raddrizzata dal solito ponte e dai condensatori C_1 e C_2 e si passa poi al circuito di stabilizzazione composto da Q_1 , che è un 2N3055, il secondo transistor è un NPN tipo BD162, BDY13, BDY10, 2N3055, 40250 tutti con le medesime prestazioni. Il terzo è un volgare PNP da 60 V 600 mA quale può essere il BC303 ATES. Il potenziometro serve a regolare la tensione. Sperando che il progetto interessi qualcuno... ».

✱

Sale ora agli onori della carta stampata un sedicenne e precisamente **Carlo Nobile, via Murtola 33/A/2, 16157 Genova-Pra:**

« Scrivo per inviare lo schema di un circuito che spero sia di interesse generale: si tratta di un generatore di segnali-luci psichedeliche-lampeggiatore. Si tratta di un multivibratore (oscillatore di nota) che trasmette gli impulsi generati al SCR attraverso il trasformatore. La frequenza è determinata da R_1 , che è un potenziometro a filo da 15.000 Ω e da R_2 , altro potenziometro a filo da 15.000 Ω ... ».

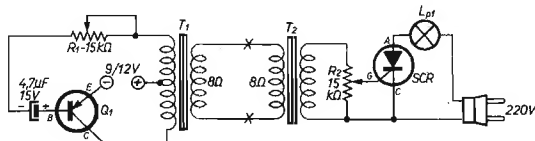Q_1 2N2905/A, AC128, AC188
SCR 75 W, 400 V
 L_{p1} 220 V, 40 ÷ 50 W
 T_1 , T_2 trasformatori d'uscita presi da due radioline



✱

E con questo ho finito, a tutti un paio di integrati a titolo di incoraggiamento.

SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ - SENIGALLIA QUIZ

Di tanto in tanto bisogna fare un piccolo promemoria per i solutori del quiz. In primo luogo evitate di mandarmi più lettere con indirizzi similari spedite evidentemente da un'unica persona. Anche se camuffate la calligrafia, otterrete l'effetto contrario poiché cestino subito le lettere e questo vale in particolare modo per un lettore di Forlì...

Rammento le regole:

- a - Si deve indovinare cosa rappresenti una fotografia. Le risposte di tipo telegrafico o non sufficientemente chiare vengono scartate.
- b - La scelta dei vincitori e l'assegnazione dei premi è a mio insindacabile giudizio: non si tratta di un sorteggio.
- c - Vengono prese in considerazione tutte le lettere che mi pervengono entro il 15° giorno dalla data di copertina della rivista.

Mi spiace ripetermi ma sembra che molti dimentichino presto le regole molto semplici del quiz.


✱

La nota di merito per il mese di marzo va a **Andrea GALMACCI**, via Gronda 205, 55043 Lido di Camaione.

Ho 15 anni, frequento la prima ITIS e sono molto appassionato di elettronica. Per me il componente in questione è una **resistenza NTC**, che significa: « **Negative Temperature Coefficient** »; è perciò una resistenza con coefficiente di temperatura negativo. Esiste una sostanziale differenza fra una NTC e una normale resistenza. Se infatti noi consideriamo quest'ultima come componente di un circuito funzionante, vediamo che ai suoi capi si ha una caduta di potenziale direttamente proporzionale al valore ohmico del componente e alla intensità della corrente che lo attraversa.

Questa energia viene dissipata dalla resistenza sotto forma di calore (effetto Joule). Tale dissipazione provoca un aumento del valore ohmico della resistenza stessa. Quindi un normale resistore ha coefficiente di temperatura positivo, dato che con il calore il suo valore ohmico aumenta. Da ciò possiamo capire che una NTC si comporta in modo nettamente opposto a una normale resistenza: cioè, con il calore, una NTC **diminuisce** la propria resistenza invece di aumentarla. Bisogna poi dire che mentre una normale resistenza può avere una variazione positiva dello 0,01 ÷ 0,5 % una NTC può avere una variazione negativa del 6 % del suo valore iniziale per ogni grado centigrado (come possiamo vedere dal grafico).

Grafico delle variazioni ohmiche di una resistenza normale e di una resistenza NTC in funzione della temperatura.

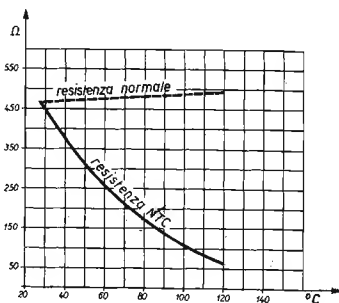

Quest'ultima caratteristica è anche la proprietà che ne determina l'impiego. Il funzionamento delle NTC può essere catalogabile in due diverse maniere: possiamo avere infatti una variazione resistiva causata da un cambiamento della temperatura ambiente, da fattori esterni (quindi possiamo misurare l'aumento di una corrente che la percorra), e possiamo anche avere una variazione di resistenza causata da calore dovuto a una dissipazione di potenziale. Il primo caso viene sfruttato per misurazione di temperature con precisioni più che soddisfacenti: la misura viene effettuata per mezzo di strumenti comuni, quali i tester; il secondo caso è invece sfruttato per circuiti di compensazione.

La costruzione delle NTC viene fatta su scala chimico-industriale. Infatti le NTC vengono ottenute attraverso vari processi di sinterizzazione di ossidi semiconduttori, materiali ceramici e ossidi di metallo in percentuali varianti a seconda delle caratteristiche della NTC stessa.

Ci sono inoltre diversi tipi di termistori (così sono anche chiamate le NTC). Alcuni di questi sono racchiusi in ampole di vetro sotto vuoto, adatte particolarmente per misurazione di temperatura in atmosfere o in liquidi corrosivi. I tipi più usati in elettronica sono quelli a disco il cui valore oscilla da pochi ohm a 4700 Ω circa.

Il campo di temperatura esplorabile dai diversi, svariati tipi di NTC si estende da -100°C a +300°C circa, e in certi tipi il valore resistivo scende di circa 1/1000 del valore iniziale a temperatura ambiente; per questa particolarità tali componenti sono impiegati in termometri con intensa scala di misurazione.

Anche altri sono stati bravi ma evidentemente non posso pubblicarle tutte: mi ci vorrebbe l'intera rivista.

Anche questo mese i vincitori sono moltissimi (i premi sono **tutti** circuiti integrati):

Andrea Bornstein - Bologna
 Lucio Decet - Sere del Grappa
 Ettore Scaramel - Treviso
 Giacomo Sbernini - Pallanza Verbania
 Giuseppe Attardi - Pisa
 Vincenzo Raffaelli - Legnano
 Raffaele Tagliuzzi - Ferrara
 Mario Andretti - Milano
 Walter Deprat - Turriaco
 Luciano Cavalli - Casale Monferrato
 Fiorenzo Baldassarri - Bologna
 Franco Mammoni - Verona
 Andrea Galmacci - Lido di Camaiore

Texas 7036
 Texas 7050
 Texas 7023
 Texas 7039
 Texas 7011
 Texas 7036
 Texas 7021
 Texas 7039
 Texas 7021
 Texas 7039
 Texas 7039
 Texas 7050
 Texas 7039

ATTENZIONE


Il signor Ezio Dainese risulta sconosciuto al seguente indirizzo: via C. Porta, 36100 Vicenza. Egli è pregato di comunicare a Sergio Cattò l'indirizzo esatto se vuole ricevere il premio del SENIGALLIA QUIZ.

Carlo Borsari - Modena	Texas 7014
Danilo D'Alessandro - Foligno	Texas 6951
Vincenzo Cavallaro - Roma	Texas 7039
Arturo Salvatici - Siena	Texas 7021
Ezio Dainese - Vicenza	Texas 7039
Sergio Montoni - Torino	Texas 7011
Carmelo Ingraina - Napoli	Texas 7023
Vincenzo Cimalli - Verona	Texas 7039
Renzo Ruggeri - Mantova	SGS 7012
Stefano Rubele - Castelrorro di Nogarine	SGS 7117
Franco Caracchi - Romano L.	SGS 7042
Vittorio Maugliani - Firenze	SGS 933
Massimo Dani - Milano	SGS 7044
Sergio Michelini - Roma	SGS 7044
Roberto Cartoni - Vanzago	SGS 7117
Roberto Borgoni - Peschiera	SGS 7021
Dario Sandri - Novara	SGS 7042
Enrico Salerno - Roma	SGS 7012
Piero Foglia - Brescia	Fairchild 909
Giovanni Artini - Forlì	Fairchild 945
Umberto Bazzenella - Trento	Fairchild 930
Sergio Bani - Bolzano	Fairchild 962
Bruno Lodi - Cento	Fairchild 933
Paolo Bellenghi - Piumazzo	Fairchild 933
Ettore Schiavon - Padova	Fairchild 945
Emilio Bollini - Milano	Fairchild 945
Carlo Campana - Milano	Fairchild 945
Arduino Consoli - Firenze	Fairchild 945
Dario Musunni - Roma	Fairchild 945
Attilio Regola - Roma	Fairchild 945
Mario Tonati - Busto Arsizio	Fairchild 945
Paolo Piotta - Roma	Fairchild 945
Arturo Merzotti - Fagnano Olona	Fairchild 945
Giuseppe Cornoni - Milano	Fairchild 945
Daniele Rivolta - Villasanta	Fairchild 948
Claudio Lippi - Manzolino	Fairchild 948
Paolo Faeti - Parma	Fairchild 948

50 sono stati premiati e quindi niente lamentele perché proprio sto andando in rovina!

*

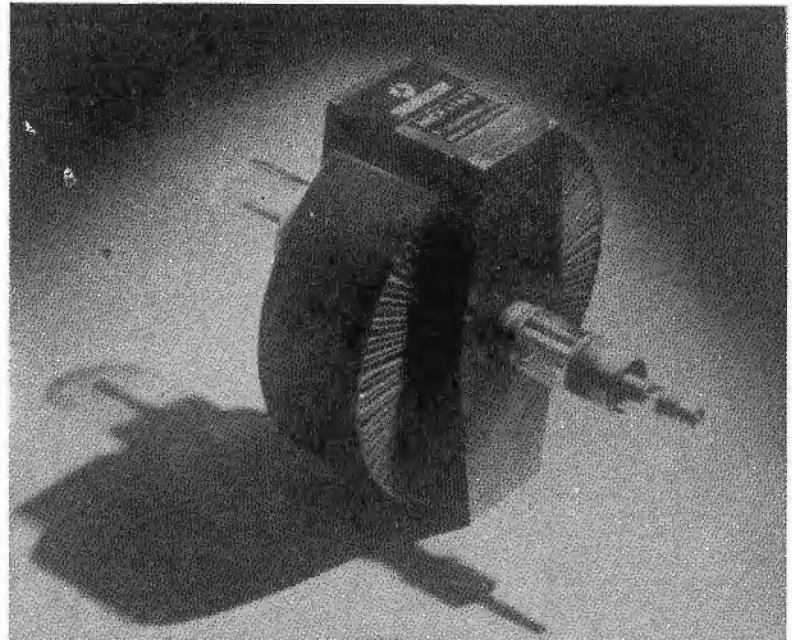Prima di passare alla presentazione dell'oggetto di questo mese vi rammento che sono allergico agli espressi e che li apro per ultimi: a buon intenditor... L'affare della fotografia è un pezzo di una moderna stufa per cucinare.



Veramente non sto scherzando si tratta di una parte vitale di un f... per la cottura dei cibi. Vi domanderete cosa c'entra l'arte culinaria con quella elettronica ma... è tutto vero!

Anche questa volta regalerò **solo integrati**, penso **una cinquantina (!)** e se non siete ancora soddisfatti peggio per voi. Salutoni. □

Un frequenzimetro digitale completamente automatizzato

Lanfranco Lopriore

Lo scopo che l'autore del presente articolo si sarebbe proposto è il seguente: nella prima parte vorrebbe richiamare alla memoria del lettore i fondamenti dell'algebra di Boole, i principali circuiti logici, le loro applicazioni pratiche; proseguendo, vorrebbe illustrare il funzionamento del frequenzimetro in tutte le sue parti. In ultimo, passare alla realizzazione pratica dell'apparato. Sarà però doveroso premettere una sintesi delle caratteristiche dell'apparecchio a realizzazione ultimata, e questo per non dare l'impressione di parlare di mondi privi di realtà concreta e reale utilità.

Caratteristiche del frequenzimetro

Cosa sia un frequenzimetro è chiaro dalla parola stessa: un misuratore di frequenza; cerchiamo però di vedere le utilizzazioni pratiche di un tale apparecchio. Sono molteplici. Innanzitutto, nel campo audio, un tale strumento sarà utile agli accordatori di strumenti musicali così come agli interessati ai radiocomandi pluricanali.

Adattissimo per la taratura di ogni generatore di frequenza, sarà di grande aiuto per coloro che vorranno avere a disposizione delle frequenze campione di grande precisione, indispensabili, per esempio per determinare le frequenze di risonanza. Gli studiosi o appassionati dei fenomeni riguardanti le onde sonore troveranno un valido aiuto in uno strumento capace di indicare con la massima precisione le frequenze dei vari battimenti, armoniche ecc.

Si tratta forse in quest'ultimo caso di applicazioni alquanto ricercate e professionali; d'altra parte nessuno acquisterà mai un oscilloscopio da qualche milione per riparare una radiolina a transistors.

E' doveroso infatti specificare che un apparecchio come quello che sta per essere descritto è un complemento di lusso per il laboratorio dello sperimentatore medio, che se lo potrà permettere solo perché così avrà la opportunità di autocostruirselo con pochi fogli da diecimila: altrimenti egli se lo sarebbe potuto tranquillamente sognare, come l'oscilloscopio di cui sopra. Questo sia detto per inciso.

Fino ad ora ho però parlato di un « miserando frequenzimetro qualsiasi » e per di più adatto alle sole basse frequenze. In realtà l'apparecchio che porrò ha molte altre possibilità, su cui mi soffermerò attentamente.

1) E' un frequenzimetro **digitale**: ovvero fornisce l'indicazione della frequenza direttamente in numeri, su valvole numeriche; questo con tutti i ben noti vantaggi: rapidità delle letture; scomparsa di errate valutazioni soggettive dell'indicazione dello strumento a lancetta (parallasse); possibilità di valutare fino alla sesta cifra e oltre, cosa questa matematicamente impossibile con ogni tipo di milliamperometro; e così via.

2) Ha una frequenza massima di lavoro ben superiore al campo audio: 15 MHz, cioè comprende buona parte delle onde corte.

3) Permette la memorizzazione del risultato delle letture: ovvero esso rimane indicato finché non intervenga l'operatore, manualmente o indirettamente attraverso altri metodi (vedere punto 6) ad azzerare il tutto. E tutto ciò indipendentemente dalla permanenza del segnale in ingresso.

4) Permette la misura della frequenza rispetto a periodi che non sono necessariamente di 1 sec, ma possono essere di una lunghezza qualsiasi. In pratica i periodi di tempo più comodi saranno di 10^{-2} , 10^{-1} , 1, 10, 10^2 secondi, secondo cioè le potenze di 10, a seconda delle esigenze e senza alcun limite.

5) Una volta che lo strumento sia azzerato, lo starter è automatico, ovvero lo strumento si mette in funzione nel momento stesso in cui viene immessa la frequenza incognita, senza alcun ulteriore intervento dell'operatore.

6) E' possibile programmare lo strumento affinché dopo avere eseguito la misura e averla presentata in cifre, la memorizzi per un tempo ben determinato, allo scadere del quale si azzeri ed esegua nuovamente la misura, se vi è sempre segnale in ingresso, ovvero si blocchi, azzerato, se l'ingresso non è più presente.

In definitiva pertanto la catena di operazioni che l'apparato nella sua forma più completa è capace di eseguire è la seguente: (a) all'arrivo del segnale, inizio automatico del conteggio dei cicli; (b) allo scadere del tempo predeterminato (tempo di gate), cessazione del conteggio e memorizzazione del risultato; (c) allo scadere dell'altro tempo anch'esso predeterminato dall'operatore, azzeramento del tutto e ritorno alle condizioni iniziali, adatte per un nuovo ciclo di operazioni.

7) E' possibile poi escludere il tempo di gate (punto 4) in modo che il tutto si trasformi in un contacicli, ovvero, tramite semplici attuatori, in contaoggetti, persone etc.

A questo punto ben vede il lettore come in realtà il campo delle applicazioni pratiche del congegno si estenda molto al di là di quanto precedentemente detto, per mezzo delle sue caratteristiche di versatilità e automazione. Innanzitutto esso sarà molto utile per eseguire prove di stabilità di ogni generatore di segnali anche a radiofrequenza: infatti per tale prova è sufficiente programmare l'apparecchio per la versione automatica e vedere quante cifre « saltano » man mano che il tempo passa, ovvero la temperatura aumenta, la tensione di alimentazione varia, ecc.

Parte teorica

Mi sono indispensabili alcuni richiami all'algebra di Boole, molto brevi per esigenze di spazio, tanto più che il lettore interessato maggiormente al campo in questione potrà trovare facilmente ottimi testi sull'argomento.

Nell'algebra logica due sono i simboli fondamentali: il « + » e il « × », corrispondenti alla dizione « o » (or) il primo ed « e » (and) il secondo. Direi perciò $A+B$ significa dire A o B ; così come $A \times B$ corrisponde ad A e B .

Bisogna ricordare però che noi lavoriamo nell'algebra binaria, per cui ogni variabile può avere valore uno o valore zero: ne risultano perciò alcune proprietà estranee all'algebra a tutti nota, le quali sono illustrate nella figura 1. In essa, come vogliono le convenzioni usuali, le variabili soprasteggiate si intendono invertite, cioè se $A=0$, $\bar{A}=1$ e viceversa.

Quest'algebra è di grandissima portata pratica nell'elettronica; infatti è possibile realizzare dei circuiti elettronici che lavorino sulle sue basi. Sarà infatti sufficiente stabilire che il potenziale di massa è lo stato 0, e un potenziale superiore (almeno in valore assoluto) è lo stato 1.

A questo punto, ed entrando più propriamente nel vivo della questione, noi ci troviamo davanti a dei circuiti integrati all'interno dei quali sono realizzati dei circuiti capaci di eseguire le operazioni AND e OR; o meglio, NAND e NOR, intendendo per NAND l'equivalente dell'AND a cui sia fatto seguire un invertitore, e similmente per il NOR, l'OR invertito.

Nell'integrato NAND noi avremo pertanto fondamentalmente due ingressi e una uscita. Solo se entrambi gli ingressi sono a potenziale 1 (A e B), l'uscita sarà a potenziale $\bar{1}=0$ (ricordare che siamo davanti a circuiti NAND e non AND). Similmente nell'integrato NOR, sia che l'entrata A o quella B (o entrambe) sia allo stato 1, l'uscita 1 è a potenziale $\bar{1}=0$.

Naturalmente esistono integrati contenenti circuiti adatti a più variabili e realizzanti ad esempio circuiti del tipo $A \times B \times C \times D \times \dots \times N = X$ oppure $A+B+C+\dots+N = X$.

E' necessario sin d'ora premettere che tutti gli integrati considerati sono della serie 7400: essi sono però del tutto equivalenti agli altri della serie 5400 con la sola differenza che questi ultimi hanno un campo di temperature di funzionamento più ampio, da -55 a $+125^\circ\text{C}$. Non credo però che lo sperimentatore comune lavori al di sotto di 0°C o al di sopra di 70°C , limiti questi della temperatura di lavoro degli ICS della serie 7400.

Conclusa la parentesi, andiamo ora alla figura 2: in essa è illustrato il simbolo usato per indicare un circuito NOR (figura 2A) (l'inversione è rappresentata dal circoletto all'apice dell'arco); il simbolo del circuito NAND è poi in figura 2B. Infine in figura 2C vi è lo schema del « contenuto » dell'integrato 7400: vediamo che esso consiste di quattro circuiti NAND a due ingressi (circuiti $A \times B = X$).

AND	OR
$0 \cdot 0 = 0$	$0 + 0 = 0$
$0 \cdot 1 = 0$	$0 + 1 = 1$
$1 \cdot 0 = 0$	$1 + 0 = 1$
$1 \cdot 1 = 1$	$1 + 1 = 1$
$A \cdot 0 = 0$	$A + 0 = A$
$A \cdot 1 = A$	$A + 1 = 1$
$A \cdot A = A$	$A + A = A$
$A \cdot \bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$

TEOREMI	
$A + AB = A$	
$A + \bar{A}B = A + B$	
$\bar{A} + B + \bar{C} = \bar{A}BC$	
$\bar{A}BC = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	
$AB + AB = A$	

figura 1

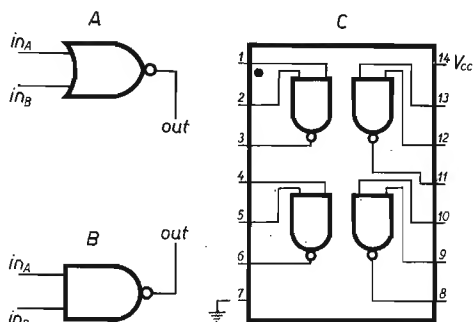


figura 2

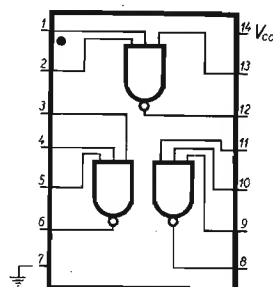


figura 3

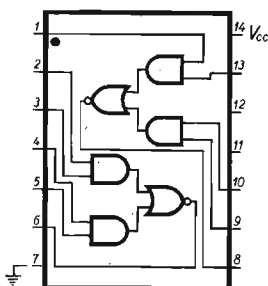


figura 4

In figura 3 vi è poi illustrato l'integrato 7410, che consiste di tre circuiti NAND a tre ingressi (circuiti $A \times B \times C = X$).

Infine in figura 4 è illustrato l'integrato 7451. Esso è più complesso dei precedenti, e consiste di due circuiti del tipo $AB + CD = X$. E' cioè la combinazione di due circuiti AND con un NOR. Questi sono i tre tipi di porte necessari per il nostro apparecchio. Ma sono necessari almeno altri tre tipi di integrati, di cui bisognerà parlare più ampiamente, poiché la parte fondamentale del complesso.

In figura 5 vi è lo schema dell'integrato 7476. Al suo interno sono contenuti due circuiti flip-flop. Molto brevemente dirò che ogni circuito flip-flop dispone di un ingresso (clock) e di due uscite (Q e \bar{Q}). All'inizio della fase operativa, l'uscita Q è allo stato zero e quella \bar{Q} allo stato uno. Ogni volta che l'ingresso passa però dallo stato 1 allo stato 0, le uscite si invertono, divenendo così $Q = 1$ e $\bar{Q} = 0$ al primo impulso di ingresso; nuovamente $Q = 0$ e $\bar{Q} = 1$ al secondo; e così via. Sono presenti altri terminali di controllo: a noi interessa il terminale « clear » che, una volta messo a potenziale zero, fa sì che il circuito passi senza dubbio alla condizione iniziale ($\bar{Q} = 1$ e $Q = 0$) indipendentemente dallo stato in cui il flip-flop si trovava.

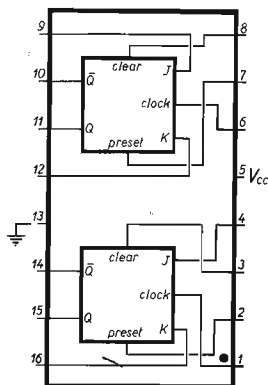


figura 5

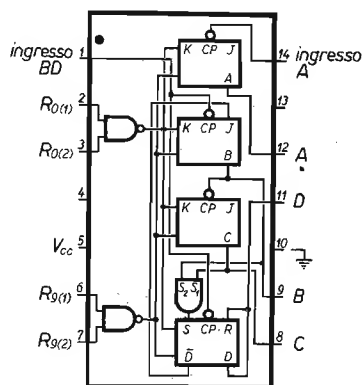


figura 6

Ancora più complesso è il funzionamento del circuito 7490 (figura 6). In esso sono contenuti quattro flip-flops e altri circuiti porta, tali che il tutto « conti » gli impulsi di ingresso fino a un massimo di nove impulsi, dopodiché si azzeri automaticamente. Il risultato del conteggio è fornito in codice binario alle uscite A, B, C, D.

La tavola della verità di questo integrato è nella figura 8A.

Da notare che perché venga realizzato il circuito descritto è necessaria una connessione esterna, dal piedino 1 al piedino 12. Questo perché, come si può notare dalla tavola della verità, in realtà l'uscita A corrisponde all'uscita Q di un normale flip-flop (non è così invece per le uscite B, C, D): i progettisti hanno così lasciato la possibilità di usare il tutto come divisore per due (ingresso piedino 14, uscita A), come divisore per cinque (ingresso piedino 1, uscita D) o come decade di conteggio (ingresso piedino 14, uscita A, B, C, D, piedini 1 e 12 collegati tra loro).

Un ultimo particolare riguardante questo integrato è il reset: sono disponibili due tipi di reset: il primo manda tutte le uscite allo stato 0, il secondo allo stato corrispondente al decimale 9, cioè ABCD: noi intenderemo sempre parlare del reset 0. La tavola della verità del reset è in figura 8B.

Rimane da analizzare un ultimo integrato, il 7441 (figura 7). In esso è contenuta una decodifica dal sistema binario al sistema decimale: cioè dando ad essa informazioni in codice binario alle entrate A,B,C,D, automaticamente « sceglie » quale delle 10 uscite si deve presentare a livello 0. Così per esempio, l'ingresso ABCD fa andare il piedino 16 a livello 0, e così via per tutte le combinazioni binarie corrispondenti ai dieci numeri del sistema decimale. In realtà è necessario collegare le dieci uscite al positivo di alimentazione tramite una resistenza di qualche decina di chilohm per poter eseguire misure di stato: ma ciò non è necessario per i nostri scopi, come vedremo più oltre.

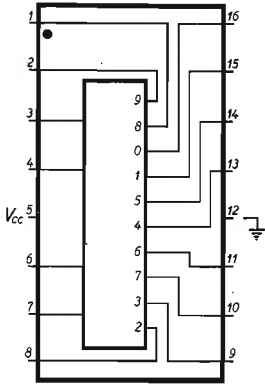


figura 7

impulso numero	A			
	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

figura 8

B							
ingressi reset				uscita			
R ₀₁	R ₀₂	R ₀₁	R ₀₂	D	C	B	A
1	1	0	X	0	0	0	0
1	1	X	0	0	0	0	0
X	X	1	1	1	0	0	1
1	X	X	0	conteggio			
0	X	0	X	conteggio			
0	X	X	0	conteggio			
X	0	0	X	conteggio			

Nota: uscita A connessa con ingresso BD

Nota: X indica che può essere presente sia un livello 1 che un livello 0

E con questo abbiamo finalmente esaurito l'analisi degli integrati che ci saranno necessari. Rimane però da parlare di un ultimo componente di un certo interesse.

Abbiamo detto che la lettura del risultato è effettuata direttamente in numeri: escluso perciò ogni tipo di indicatore, diciamo così analogico, quale il milliamperometro, bisognava scegliere tra due soluzioni: o dieci lampadine, una per ogni numero, ripetute una volta per ogni cifra di lettura che si volesse disponibile; ovvero usare le ormai abbastanza comuni *nixie*, speciali lampade al neon con dieci catodi, forgiati secondo le forme delle dieci cifre arabe, nello stesso involucro. A conti fatti sono risultate senza dubbio convenienti le seconde, le quali, per una spesa assai poco superiore, davano una estetica nettamente migliore, unita a semplicità circuitali e meccaniche insuperabili.

tipo	V _{AK} max (V)	I _k min (mA)	I _k max (mA)	Burning Voltage (V)	Cut-off Voltage (V)
GR10M ZM1020 ZM1022	160	1	2,5	140	120
ZM1040 ZM1042	160	3	6	140	120
ZM1130 ZM1132 XN3	180	0,8	2	140	125


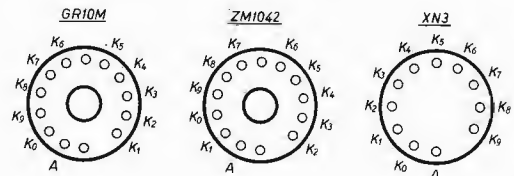


figura 9

Il tipo di lampada scelto è il GR10M economico e facilmente reperibile al tempo stesso: ma è possibile impiegare qualunque altro. La zoccolatura e le caratteristiche elettriche di alcuni tipi sono riportate in figura 9. In questa si intende per A l'anodo e per $K_1, K_2, K_3 \dots$ i catodi a forma di 1, 2, 3 ... Da notare che in alcuni tipi sono già incorporati il puntino luminoso per la divisione delle migliaia, eventualmente, e la virgola decimale. Per esempio nella GR10M il piedino 1 è la virgola e il piedino 8 il punto superiore.

Avevamo detto che non occorrono le resistenze in uscita alle 7441: infatti è sufficiente effettuare i collegamenti secondo la figura 10 perché ad ogni entrata binaria corrisponda l'accensione del numero decimale corrispondente. Ognuno a questo punto avrà compreso che, collegando le uscite di una decade 7490 alle entrate A, B, C, D di un circuito come quello di figura 10, avremo ottenuto un circuito capace di contare gli impulsi di ingresso, e di darci il risultato direttamente in cifre arabe decimali.

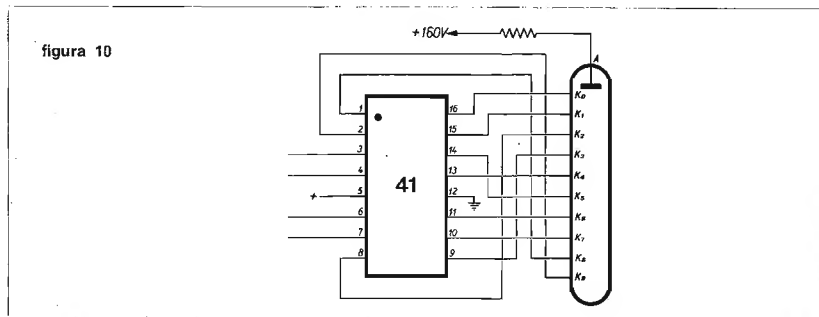

Torniamo ora indietro alla figura 8A, e noteremo come il piedino D sia a livello 1 per i numeri 8 e 9; a livello 0 per tutti gli altri. In pratica passando dal 9 allo 0, esso va dal livello 1 allo 0: dunque se colleghiamo a tale piedino un terminale di ingresso di una seconda decade, a quest'ultima arriverà un impulso ogni dieci arrivati alla prima. In pratica abbiamo ottenuto la seconda cifra numerica, e siamo in grado, con l'ausilio di una seconda decodifica e di una seconda nixie di contare fino al 99° impulso.

Naturalmente sarà possibile aggiungere decadi e decodifiche all'infinito potendo così contare fino a qualsiasi potenza di dieci.

Ritengo così di poter chiudere questa prima parte, che mi servirà per parlare del funzionamento di tutto il circuito senza dovermi continuamente interrompere per spiegare la funzione dei vari integrati.


Schema elettrico

Lo schema elettrico completo è in figura 11: sarà necessario analizzare le varie parti separatamente.

Notiamo innanzitutto un contacicli, del tipo di quelli di cui si è già abbondantemente parlato e su cui perciò eviterò di soffermarmi: sei decadi, sei decodifiche e sei nixies per contare impulsi fino al 999.999°: in pratica, un milione di impulsi a scatti di un impulso oppure (come sarà per noi) 100.000 impulsi con intervalli di un decimo di impulso, e così via spostando la « virgola » sempre più verso sinistra. Da notare che il numero di cifre può essere tranquillamente variato dal lettore. Occorrono però alcune considerazioni. Noi sappiamo che la massima frequenza di lavoro delle decadi è 15 MHz. Immaginiamo di immettere nello strumento una tale frequenza: con sei cifre a disposizione noi leggeremo la cifra 150.000 e il moltiplicatore $\times 100$. In pratica noi non potremo avere indicazione sulle ultime due cifre, cioè su al massimo 99 Hz di errore. Non credo però che sia tanto importante avere indicazione di così grande precisione. Da notare peraltro che, se proprio fosse indispensabile conoscere le ultime due cifre, si potrebbe conoscere ciò anche con sole sei cifre a disposizione, eseguendo nuovamente la lettura nella scala $\times 1$. In tal modo le prime due cifre (il 15) salterebbero fuori scala (ma ormai sarebbero già conosciute); vi entrerebbero però le ultime due. Non so dunque se una scala a più di sei cifre può essere realmente utile. Peraltro sconsiglio invece di usare solo quattro o cinque cifre, che sarebbero effettivamente alquanto poche per uno strumento di pretese « spinte ».

figura 11

Schema a blocchi

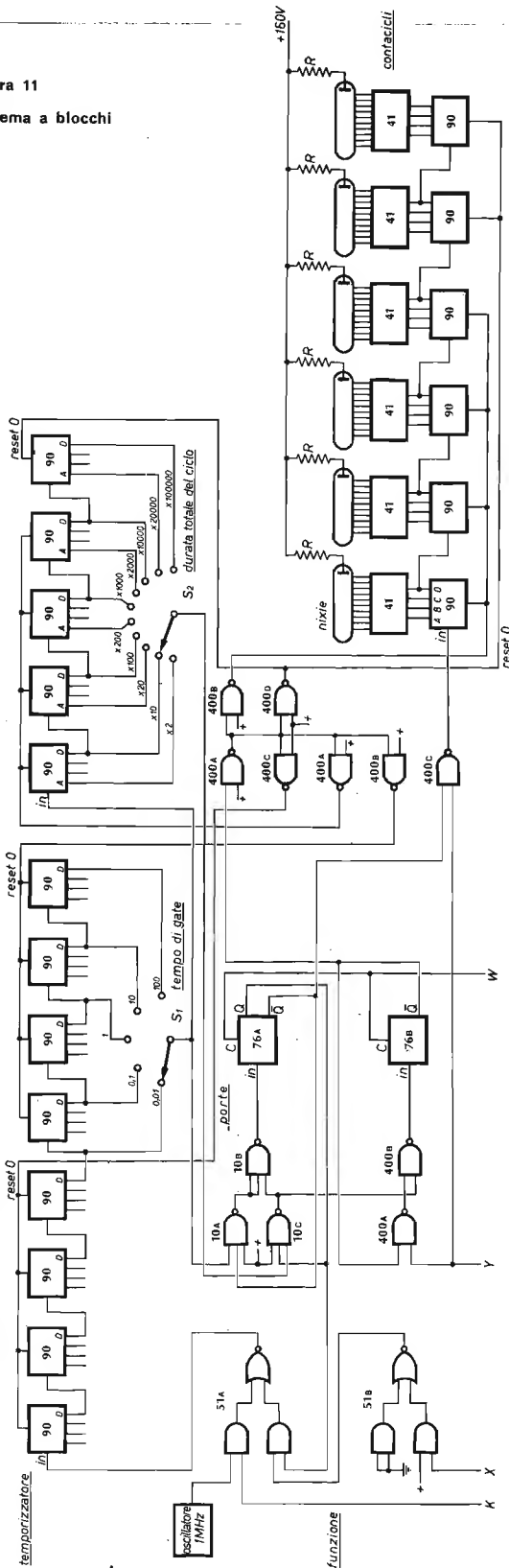

SIGLA DELLO SCHEMA ELETTRICO	DESCRIZIONE	NUMERO ESEMPLARI
90	ciruito integrato SN7490	19
41	ciruito integrato SN7441	6
76	ciruito integrato SN7446	1
10 A-B-C	ciruito integrato SN7410	1
400 A-B-C	ciruito integrato SN7400	1
51 A-B	ciruito integrato SN7451	1
S ₁	commutatore 6 posizioni, 1 via	1
S ₂	resistenza 15 kΩ ½ W 10 %	1
R	oscillatore 1 MHz Labes IC1000 (vedi testo)	6
oscillatore	connettore a ventidue contatti	13
—	filo a plettina flessibile a più colori	—
—	lampada nixe GR10M o altro tipo (vedi testo)	6
nixe	zoccolo per la nixe, se necessario	6
—	zoccolo per circuiti integrati (vedi testo)	29
—	circuiti stampati, contenitore, ecc.	—

Oltre alla parte contaciclì notiamo poi una serie di otto decadi 7490 connesse in cascata, seguite da altre cinque similmente collegate. Per spiegare il loro uso è necessario ricordare che in ogni decade il piedino D cade dallo stato 1 allo stato 0 una volta ogni dieci impulsi e il piedino A una volta ogni due. Ora, se consideriamo l'uscita di S_1 , vediamo che il passaggio dallo stato 1 allo stato 0 si verifica a seconda della posizione, ogni 10^4 , 10^5 , 10^6 , 10^7 , 10^8 impulsi all'ingresso generale. All'uscita di S_2 , invece, tale passaggio si verificherà ogni volta che si raggiunga un certo numero di impulsi, multiplo di quello stabilito da S_1 secondo il fattore 2, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000, 10000, 20000, 100000, seconda, al solito, della posizione del commutatore stesso. Tutto ciò costituisce la parte temporizzatrice.

figura 12

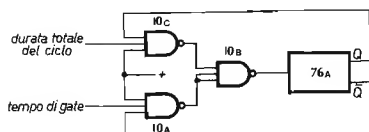


figura 13

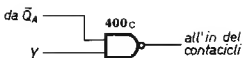
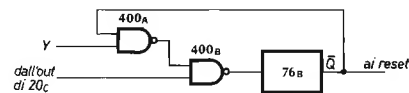



figura 14

Passiamo ora ai circuiti porta, guardando alle figure 12÷15. In figura 13 notiamo innanzitutto l'insieme che provvede a far partire il temporizzatore e il contaciclì non appena è presente un segnale di ingresso sul piedino Y; provvede anche ad azzerare il tutto quando l'uscita di 10C passa dallo stato 0 allo stato 1. Il complesso composto da 10A, 10B, 10C e 76A (figura 12) provvede a tenere \bar{Q}_A a un livello 1 finché l'uscita di S_1 non crolla da 1 a 0 e provvede inoltre a inviare un impulso al piedino Y quando S_2 passa anch'esso da 1 a 0.

400C (figura 14) provvede poi a lasciar passare al contaciclì il segnale a frequenza incognita per tutto e solo il tempo in cui \bar{Q}_A resta a livello 1. Chi ha seguito il ragionamento avrà compreso che la sequenza in definitiva sarà la seguente: all'arrivo del segnale, \bar{Q}_A passa a 0 sbloccando i resets. L'impulso da S_1 , facendo passare \bar{Q}_A a un livello 0, bloccherà tramite 400C il passaggio del segnale al contaciclì; infine l'impulso da S_2 farà tornare tutto nella situazione iniziale.

51A e 51B (figura 15) rappresentano poi i selezionatori di funzione. Quando K e X sono a un livello 1, il segnale dell'oscillatore che fornisce il tempo base al temporizzatore « passa » solo finché S_1 non è crollato da un livello 1 a un livello 0: in pratica il tempo di durata totale del ciclo (e quindi il tempo di presentazione) è indefinito. Infine se K è a un livello 0, il segnale dell'oscillatore non passa affatto, cosicché il tempo di gate è indefinito e il tutto diviene un contaciclì.

figura 15

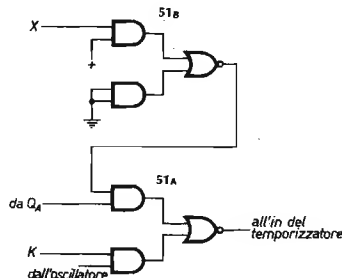

Rimane da parlare del terminale W: esso, una volta posto a livello zero, azzerà il tutto e fa cominciare da capo il ciclo, dovunque esso fosse giunto. Con questo termina l'analisi dello schema elettrico che, per esigenze di spazio, è stata alquanto rapida e veloce.


Realizzazione pratica

Non ritengo sia nemmeno il caso di parlare di connessioni a filo tra i vari integrati. I circuiti stampati sono d'obbligo, salvo cadere nel più completo caos con nessuna possibilità di salvezza. Raccomando fin d'ora di adoperare saldatori a punta sottile, stagno di ottima qualità con anima deossidante; di fotoincidere i circuiti stampati, rinunciando a priori a ogni tentativo di realizzazione con inchiostro e pennino o simili. Indispensabili sono poi le trecce di fili multicolori nonchè molta attenzione.

Ho cercato di progettare un sistema di circuiti stampati e di connessioni esterne tale da semplificare al massimo le interconnessioni stesse e di conseguenza le possibilità di errore: tuttocì è costato molta fatica, ma ha anche fruttato un risultato del tutto soddisfacente. Da notare che, per tutti i circuiti stampati, valgono le seguenti regole: il numero inciso indica il tipo di integrati presenti sul circuito stampato stesso (90=7490; 41=7441) o la funzione svolta dal complesso incluso sulla basetta [FR1=(parte base del) frequenzimetro]. La sua posizionatura è **opposta** a quella del punto di riferimento presente su ciascun integrato. I terminali « + » e « massa » si corrispondono in tutti i circuiti stampati: il + è esternamente, la massa è il terminale adiacente al precedente. Nel 41, dal lato di tali terminali, sono le uscite per le lampade, dal lato opposto le entrate relative alle uscite A,B,C,D delle decadi. E' indispensabile l'uso dei connettori a 22 terminali, il cui costo, alto nel mercato del nuovo (sulle 1500 lire) è basso nel mercato del surplus (sulle 300 lire). Per mezzo di tali connettori sarà facilissimo controllare, in caso di avaria, ciascuna basetta, senza dover impazzire tra i fili.

Altrettanto indispensabili sono peraltro gli zoccoli per gli integrati. Infatti in caso di guasto di un integrato, con lo zoccolo è facilissimo rimediare, senza di esso si può essere quasi certi di dover gettare anche il circuito stampato, rovinato dal tentativo di staccare i terminali del componente da sostituire.

figura 16

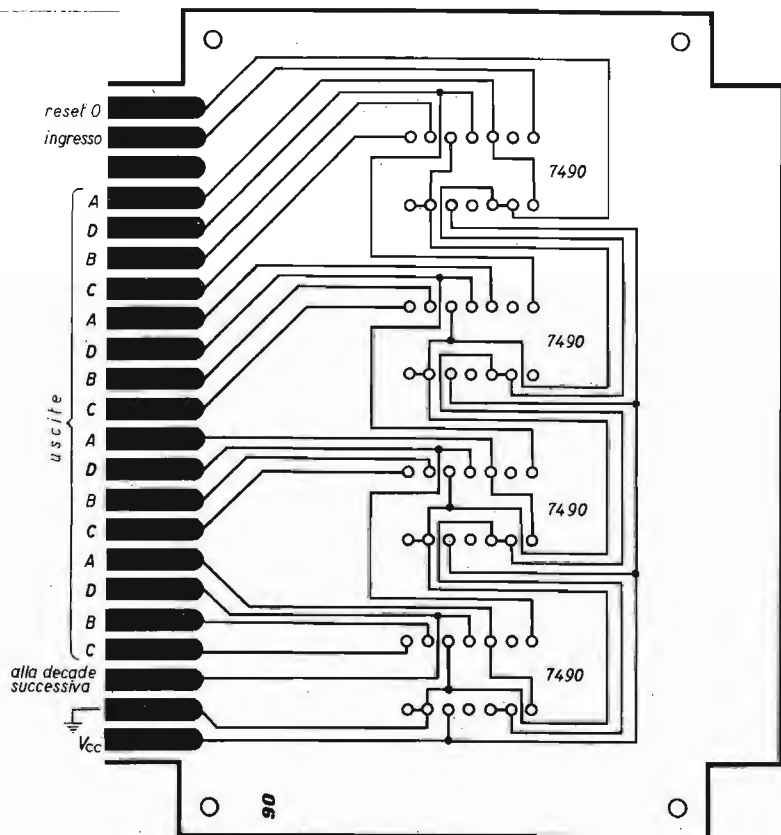


Esistono fondamentalmente due tipi di zoccoli: quelli propriamente detti, costituiti da un bocchetto unico in materia plastica; ma sarà anche possibile ricorrere, in alternativa, alle strisce di portaterminali da tagliare in strisce di sette o otto a seconda del tipo di integrato e da saldare. Il secondo, più economico, è stato da me preferito per varie ragioni: estetiche e pratiche. Per il montaggio dei componenti sui circuiti stampati occorre molta attenzione. Innanzitutto bisogna realizzare i fori, il diametro dei quali deve essere di 0,75 mm: non maggiore, poiché non sarebbe possibile eseguire le saldature nel poco rame del circoletto rimasto a disposizione, né minore poiché non sarebbe possibile far passare i terminali.

Le saldature devono essere eseguite velocemente, poiché le strisce di rame larghe solo 0,4 mm, tendono a scollarsi se sottoposte a un calore eccessivo e una striscia scollata significa gettare il circuito stampato, almeno nella maggioranza dei casi. A volte occorre realizzare dei collegamenti, a mezzo di ponticelli di filo, tra diversi punti del circuito stampato. Sono necessari solo tre tipi diversi di circuiti stampati.

In figura 16 vi è quello relativo alle decadi: ne occorreranno sei, due per le decadi collegate a S_1 , due per quelle collegate a S_2 , due per quelle dei contattori. In figura 17 vi è quello delle decodifiche, del quale saranno realizzati tre esemplari; in figura 18 infine è rappresentato quello relativo ai circuiti porta e programmatori del frequenzimetro, di cui sarà necessario un solo esemplare. Le note relative ai fondamentali collegamenti sono scritte a fianco dei vari terminali, nelle figure dei circuiti stampati stessi.

Prima di procedere bisogna però parlare di due parti fondamentali del complesso, fino ad ora del tutto trascurate: l'alimentatore e, soprattutto, l'oscillatore.


figura 17

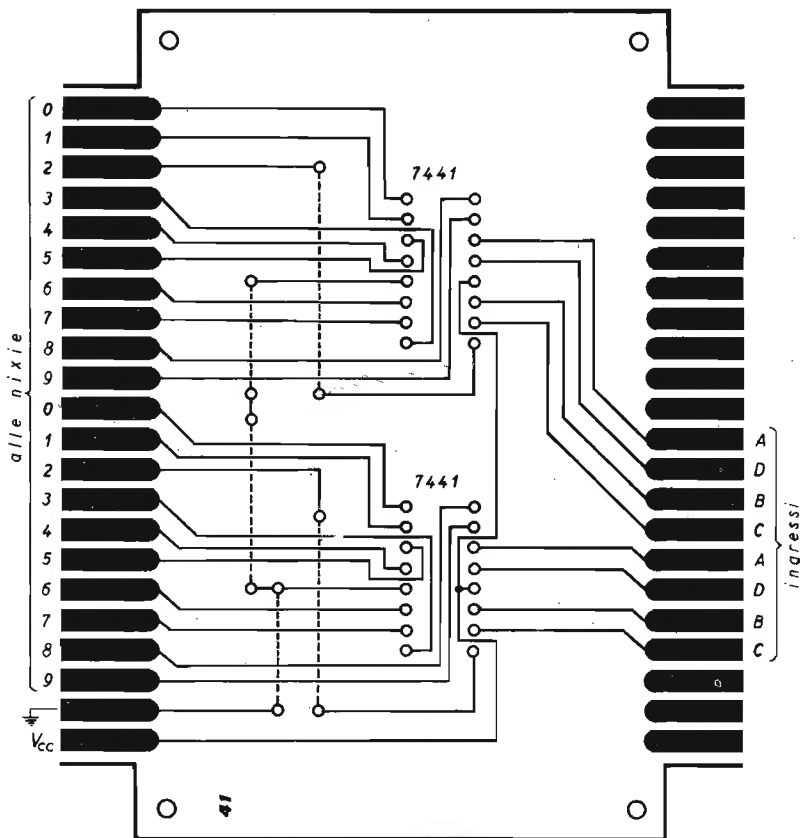

Per quanto riguarda il primo, dirò che ne occorre uno stabilizzato, con tensione di uscita di 4,7 V (o comunque da 4,5 a 5 V): una tensione eccessiva rovina e abbrevia irrimediabilmente la vita degli integrati. Deve inoltre poter sopportare un carico continuo di almeno 2,5 A e avere un residuo di alterata minore del 5%. E' indispensabile poi una tensione continua di 140 V (160 V_{max}) per le nixies: al solito, una tensione superiore abbrevia enormemente la vita delle lampade stesse.

Per quanto riguarda l'oscillatore, la faccenda è assai più delicata, e sarà necessario spendere qualche parola in più sull'argomento. Ritengo risulti a tutti evidente come dalla precisione in frequenza dello stesso dipenda la validità delle letture, poiché se è errata la base dei tempi i cicli contati dai contattori non rappresenteranno più la frequenza del segnale immesso nello strumento.

figura 18

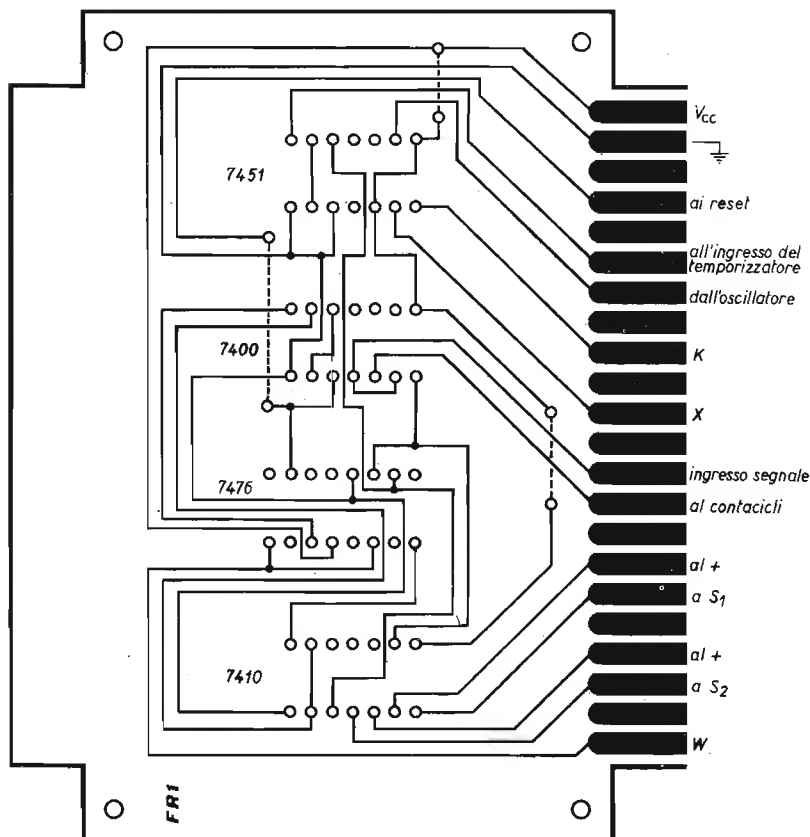


I circuiti stampati sono visti dal lato rame.

Le linee tratteggiate indicano i ponticelli da effettuare.

Scala 1 : 1

E' tassativo dunque un oscillatore a quarzo; e anche il quarzo dovrà essere di buona precisione. Occorre infatti ricordare che **la precisione dello strumento è pari a quella dell'oscillatore**: se la frequenza di questo è di 1 MHz $\pm \pm 0,005\%$, la precisione delle letture sarà del $\pm 0,005\%$, tanto per fare un esempio. A rigore sarebbe anche utile che la temperatura dell'oscillatore fosse mantenuta costante: ma ciò solo per misure di precisione elevatissima. Bisogna poi ricordare che un oscillatore a quarzo **non** oscilla sulla frequenza del quarzo stesso, ma « all'incirca » su di essa; è necessaria infatti una tara-

tura a mezzo del compensatorino sempre presente in tali circuiti: tale taratura andrà effettuata a mezzo di un frequenzimetro campione, per chi può accedervi. Gli altri ricorreranno al conosciutissimo metodo del battimento con un segnale di frequenza nota: attenzione, nota con precisione **assoluta**, e non all'incirca. Come dire **non** la precisione di un generatore di segnali da laboratorio. Bisognerà ricorrere alle famose stazioni campioni di frequenza, che trasmettono sui 2,5, 5 e 10 MHz e che ogni radioamatore sa bene come ricevere. Il lettore poco addentro alla faccenda potrà rivolgersi appunto a un radioamatore, il quale non esiterà a mettersi a sua disposizione, secondo lo spirito che contraddistingue quella categoria di appassionati di elettronica. Col metodo del battimento si otterranno tra l'altro precisioni tutt'altro che trascurabili.

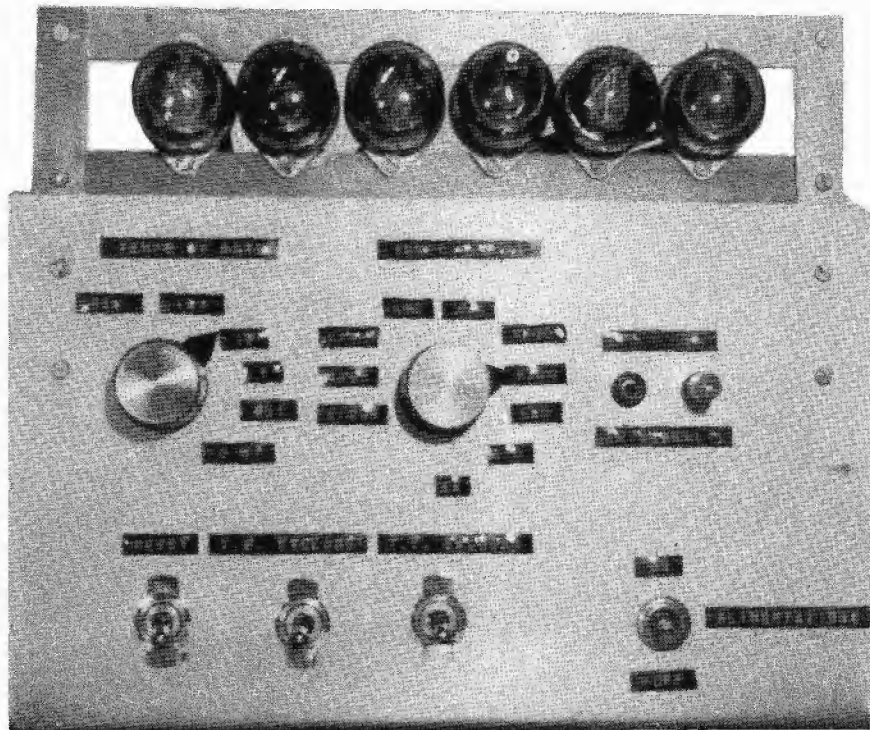

Per coloro che peraltro non abbiano la voglia di realizzare l'oscillatore, tra i quali il sottoscritto, rimane la soluzione di cercarlo già montato nei listini delle varie industrie. Personalmente mi sono servito dello **IC1000** della **Labes**, oscillatore-calibratore a quarzo la cui uscita a frequenza più elevata è appunto 1 MHz. Chiuse queste due parentesi, torno alla realizzazione pratica.

In definitiva consiglio al lettore di procedere come segue: innanzitutto montare i circuiti stampati e provarli a uno a uno **prima** di procedere al montaggio finale: per la verifica dei circuiti stampati « 90 » è sufficiente immettere nell'ingresso generale un segnale quadro qualsiasi, e verificare che a tutti i piedini di uscita sia presente un nuovo segnale di frequenza mano a mano decrescente: se così non accadesse, controllare: che il terminale « reset » sia a massa (ricordare, e questo valga come norma generale, che negli integrati da noi usati, il terminale disconnesso è a **livello 1**); che gli integrati siano bene innestati negli zoccoli; che i connettori, se comprati nel surplus, non abbiano qualcuno dei terminali ossidato, cosa più comune questa di quanto non si possa credere; che non vi siano alcune piste del circuito stampato interrotte: questo inconveniente, che a prima vista può apparire assurdo, non è poi così raro: infatti essendo le piste così sottili, può capitare il caso che l'acido, in fase di incisione, ne abbia corrosa una nel senso della larghezza, magari formando una fessura seminvisibile per l'occhio, ma notevolissima per gli elettronici; infine, al contrario, che non sia rimasto del rame residuo tra due piste adiacenti.

Queste tre ultime prove si possono facilmente eseguire con l'aiuto di un ohmetro, dopo aver tolto gli integrati dai relativi zoccoli.

Per i circuiti stampati « 41 », sarà necessario connetterli in un circuito di prova, collegando le entrate alle uscite A,B,C,D delle decadi e le uscite a una nixie corredata da relativa resistenza, secondo la figura 10. Si immetterà quindi un segnale di ingresso: si dovranno vedere scorrere le cifre, sempre che la frequenza di ingresso sia sufficientemente bassa, o almeno divisa da altre decadi, per risultare apprezzabile dall'occhio umano (ogni cifra deve rimanere accesa per almeno un decimo di secondo e quindi la frequenza di ingresso deve essere al massimo di 0,1 Hz).

In caso di mancato funzionamento del circuito stampato 41 come peraltro del FR1, eseguire tutti i controlli di cui si è parlato per il circuito stampato 90, ad eccezione, naturalmente, di quello del terminale reset.

Una volta che tutti i circuiti stampati siano effettivamente funzionanti, si passerà alla sistemazione delle nixies: se sono del tipo con i terminali a saldare, si dovrà provvedere affinché le sollecitazioni meccaniche non possano spezzare i terminali stessi alla base. Nel caso che siano del tipo a zoccolo, allora sarà sufficiente bloccare tutti i sei zoccoli su due listelli di metallo. A questo punto il mio compito si esaurisce: infatti il lettore dovrà procedere secondo le sue personali esigenze. E' comunque indispensabile che tutte le basette siano montate nella scatola destinata a contenere il tutto in modo tale da potere essere facilmente accessibile dall'esterno ogni loro contatto, e inoltre essere facilmente possibile staccarle dai relativi connettori. Non mi stancherò mai di consigliare i fili diversamente colorati: esistono infatti in commercio delle eleganti strisce di fili a diversi colori, dal prezzo non certo eccessivo, che, per il tipo a 12 colori, non supera le 300÷400 lire al metro. Raccomando di curare l'estetica interna come quella esterna: un apparato di una certa classe non può certo essere montato in maniera men che ottima.

Fondamentale è poi eseguire le saldature in modo perfetto: infatti un filo staccato può fare perdere una enormità di tempo, e di fili ve ne è un numero considerevole. Inoltre è assolutamente sconsigliabile eseguire il controllo di tutte le parti a montaggio ultimato: è invece indispensabile controllare ogni singola parte subito dopo averla montata. Infatti in un controllo generale, è molto facile dimenticare un qualche settore del complesso.

Collaudo e uso

Data tensione al tutto, si controlli che gli alimentatori funzionino, e che le lampade siano regolarmente accese, tutte azzerate. Si passerà poi a controllare il contatticli, mettendo il terminale K a massa e immettendo un segnale qualsiasi, a onda quadra o almeno squadrata. Si dovranno vedere scorrere le cifre sulle lampade senza limiti di tempo.

Sconnesso K, si ruoterà S₁ sul tempo di 1 sec e S₂ su x2: si dovrà, una volta immesso il segnale, vedere scorrere le cifre per un secondo; quindi il contatticli dovrà bloccarsi su di un numero (la frequenza incognita) per un altro secondo. Infine lo strumento dovrà azzerarsi da solo ed eseguire nuovamente la lettura. Si proverà il funzionamento per tutte le posizioni di S₁ e di S₂.

Mettendo poi X a massa si dovranno vedere scorrere le cifre per il tempo S₁, e il risultato dovrà rimanere impostato per un tempo infinito.

Infine mettendo a massa W, il ciclo, indipendentemente dalla funzione e dai tempi scelti, dovrà cominciare da capo.

Una volta controllato che il tutto funzioni regolarmente si potrà considerare il montaggio concluso.

Eventuali migliorie potrebbero essere costituite da un buon trigger all'ingresso e da un divisore di frequenza capace di operare con frequenze superiori ai 15 MHz, per poter ampliare ulteriormente il già vasto campo di lettura. E con questo credo di poter considerare concluso il mio compito.

□

G.B.C.
italiana

Tutti i componenti riferiti agli elenchi materiale che si trovano a fine di ogni articolo sono anche reperibili presso i punti di vendita dell'organizzazione G.B.C. Italiana

Due interessanti circuiti

Leandro Panzieri

I circuiti descritti in queste note sono molto semplici, nonostante ciò sono molto utili in quanto si prestano a essere usati in diverse occasioni.

PRIMO CIRCUITO


Quando si desidera uno stadio dotato di una notevole impedenza di ingresso, spesso si ricorre al bootstrap o allo schema Darlington.

Riguardo al bootstrap classico bisogna però osservare che esso è utile solo per segnali in corrente alternata, quindi è del tutto inefficace allorché interessa anche la eventuale componente continua del segnale.

Riguardo al circuito Darlington, invece, il problema è un altro: i valori di impedenza di ingresso che si ottengono non superano in genere i due o tre megaohm in quanto la resistenza R_b che polarizza il primo transistor, viene a trovarsi in parallelo con l'ingresso e il suo valore non può essere troppo elevato altrimenti si avrebbe una corrente di base esageratamente piccola.

Si veda la figura 1.

figura 1

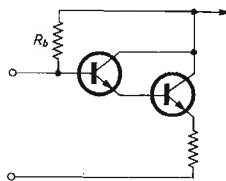


Il circuito che verrà ora presentato ha una impedenza di ingresso molto elevata: $30 \text{ M}\Omega$, una capacità di ingresso estremamente piccola: $0,5 \text{ pF}$ e, cosa importantissima, banda che inizia dalla continua.

Il guadagno di tensione è minore dell'unità ($0,6$ circa) e l'impedenza di uscita è piccola; un paio di kilohm circa.

Si può dire che il circuito è una cascata di emitter-follower realizzati con due transistor complementari al silicio e retroazionato mediante una rete contenente un diodo zener che ha in parallelo un condensatore. La banda con inizio dalla corrente continua è stata ottenuta proprio grazie allo zener. Il circuito è riportato in figura 2.

figura 2

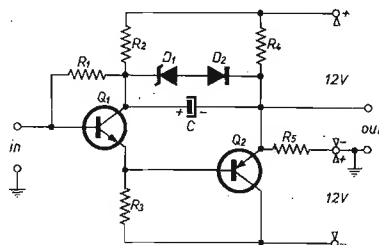R_1 $8,2 \text{ M}\Omega$
 R_2 $10 \text{ k}\Omega$
 R_3 $200 \text{ k}\Omega$
 R_4 $5,1 \text{ k}\Omega$
 R_5 $5,1 \text{ k}\Omega$
(tutte $\frac{1}{4} \text{ W}$)
 C $10 \text{ }\mu\text{F}$ 10 V_L tantalio
 Q_1 BC107B
 Q_2 2N2907A
 D_1 1N753A
 D_2 1N914



Se i componenti usati sono di buona qualità, la deriva della componente continua è trascurabile. Come si è detto, questo dispositivo può essere usato in diversi campi. Data la sua elevata Z_i , il circuito può funzionare come separatore tra un amplificatore e un qualsiasi trasduttore dotato di una elevata impedenza interna, come quelli piezo elettrici o capacitivi oppure si può usarlo come stadio di ingresso in un amplificatore per strumenti di misura come ad esempio oscilloscopi o voltometri grazie anche alla sua bassa capacità di entrata.

La realizzazione è stata fatta su circuito stampato con base in vetronite. Riguardo ai componenti si possono fare alcune osservazioni. Conviene sempre usare elementi di buona qualità, specialmente quando è importante ottenere le caratteristiche nominate. Per quanto concerne il diodo zener, bisogna osservare che è bene impiegarne uno che, a parità di tensione caratteristica, abbia una S_z più piccola possibile in valore assoluto in quanto essa contribuisce al fenomeno della deriva in continua.

La S_z dello zener 1N753A è $+1,36 \text{ mV}/^\circ\text{C}$. Il diodo al silicio in serie allo zener ha lo scopo di compensare la deriva termica dello zener. Infatti mentre il nostro 1N753A ha un coefficiente di temperatura positivo, il diodo 1N914, come tutti i diodi al silicio, ha coefficiente di temperatura negativo. I transistor possono essere sostituiti da altri aventi analoghe caratteristiche.

SECONDO CIRCUITO

Questo è un particolare Schmitt-trigger dotato anche lui di una elevata impedenza di ingresso. Ciò è molto utile al fine di non caricare troppo lo stadio precedente, specialmente quando a una stessa uscita bisogna collegare più d'uno di questi trigger.

In uno Schmitt-trigger (vedere la figura 3) quando la tensione di ingresso supera il valore della soglia di eccitazione, il primo transistor va in saturazione e il secondo si interdice. A questo punto succede che l'impedenza di ingresso scende a valori molto piccoli, dell'ordine del kilohm, e ciò può essere un serio inconveniente in certe applicazioni.

Lo schema modificato dello Schmitt-trigger si presenta come in figura 4 nella quale si nota la presenza di una resistenza e di un diodo sulla base di Q_1 .

figura 3


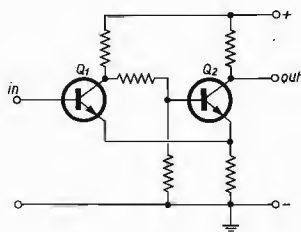


figura 4

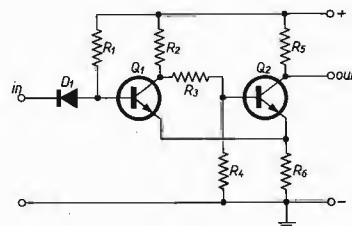R_1 220 k Ω
 R_2 3,3 k Ω
 R_3 1,8 k Ω
 R_4 6,8 k Ω
 R_5 2,2 k Ω
 R_6 5,6 k Ω
 (tutte da 1/4 W)
 D_1 1N914
 Q_1 BC107B
 Q_2 BC107B



La resistenza è dimensionata in modo tale che, quando la V_i supera il valore di soglia (che nel presente caso è di sei volt circa), il diodo risulta polarizzato inversamente, di conseguenza l'impedenza di ingresso è molto elevata ed è praticamente costituita dalla R_1 .

La realizzazione di questo circuito non presenta problemi di sorta né riguardo ai componenti, né riguardo al tipo di montaggio.

I circuiti sono tratti da:

Electronics 3/70
 Electronics 8/66

NOTIZIARIO NUOVI PRODOTTI

notiziare

I4SN, Marino Miceli
40030 BADI 192 (BO)

© copyright cq elettronica 1973

Due MOSFET gemelli

Sono identificati da una doppia sigla, in quanto alcune caratteristiche elettriche sono differenti, essi pertanto si identificano come la coppia 2N4066/2N4067; però non si possono acquistare separatamente, perché formati sullo stesso chip di silicio, sono rinchiusi in una custodia T076 a sei terminazioni.

Seguendo la chiave del disegno a otto connessioni, le uscite sono:

piegino 1 derivatore 4066	piegino 5 porta 4067
piegino 2 non collegato	piegino 6 non collegato
piegino 3 porta 4066	piegino 7 derivatore 4067
piegino 4 substrato comune	piegino 8 sorgente comune

Applicazioni: amplificatori RF e BF, commutazioni.

Data la formazione, con source in comune, l'impiego tipico è in circuiti bilanciati, come ad esempio un amplificatore operativo; il guadagno può essere regolato attraverso una rete di retroazione, interagendo su uno dei due componenti dell'amplificatore.

Questi MOS sono del tipo P-channel a incremento; impiegati come commutatori operano entro tempuscoli di 50 ns max; questo dà una idea del limite di frequenza a cui sono impiegabili come amplificatori.

La tensione di breakdown è 30 V; gli ingressi (gate) non sono protetti, occorrono quindi le consuete precauzioni nel montaggio e nell'impiego nel primo stadio RF di un ricevitore.

Prodotto dalla G.I. Europe, piazza Amendola 8, 20149 Milano.

Un MOSFET VHF con porta protetta

Il MEM655 è un single-gate, canale N a svuotamento, con porta protetta mediante diodi zener « back-to-back » realizzati sullo stesso chip di silicio. La custodia è T072 a quattro terminali.

Applicazioni: amplificatore VHF neutralizzato; amplificatore FI, commutatore analogico ad alta velocità.

La tensione di breakdown minima è 6 V tra gate e source; 20 V drain-source. Conduttanza mutua: fino a 10.000 $\mu\Omega$ cifra di rumore 2,5 nei tipi selezionati. Lo schema dell'amplificatore VHF neutralizzato è in figura 1. Prodotto dalla G.I. Europe.

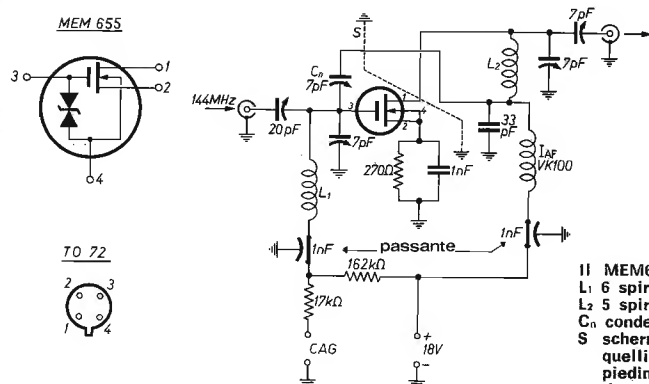


figura 1

Il MEM655 amplificatore VHF.


L₁ 6 spire filo \varnothing 0,6, diametro della bobina 3 mm
L₂ 5 spire filo \varnothing 0,6, diametro della bobina 6 mm
C_n condensatore di neutralizzazione

S schermo verticale: sopra separa i circuiti di ingresso da quelli di uscita; sotto, altro piccolo schermo per isolare il piegino 1 dagli altri; i condensatori da 1 nF sono dei « feed through ».

Un MOSFET con doppia porta e protezione

Il MEM614 è un doppia porta, canale N a svuotamento, le due porte sono protette singolarmente, mediante zener back-to-back realizzati sul chip di silicio. La custodia T072 è a quattro terminali. Applicazioni: amplificatore e mescolatore VHF (senza neutralizzazione) amplificatore FI, rivelatore sincrono, impiego tipico: ricevitori. Tensioni di breakdown e conduttanza mutua, come il precedente; cifra di rumore: 4,5. Lo schema dell'amplificatore VHF è in figura 2.

figura 2

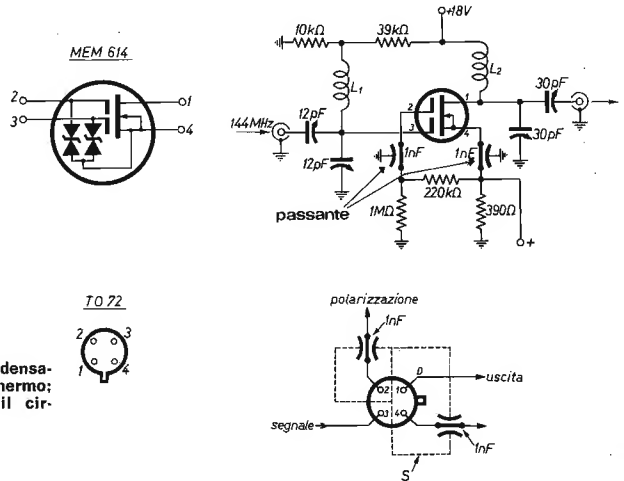

Il MEM614 amplificatore VHF.

L₁ 2 spire di filo Ø 0,8, diametro della bobina 12 mm
L₂ 3 spire di filo Ø 0,8, diametro della bobina 9 mm
S schermo sotto la scheda che separa i piedini; i condensatori da 1 nF sono dei « feed-through » saldati allo schermo; sopra occorre altro schermo verticale per separare il circuito risonante di ingresso da quello di uscita.

Uno strumento numerico per Laboratorio

Il multimetro digitale IM102 viene venduto montato e tarato, oppure a un prezzo inferiore (circa 50.000 lire in meno) si può acquistare in kit. Caratteristiche:

Voltmetro cc da 200 mV a 1 kV in cinque portate, precisione 0,2 %; impedenza Ingresso 1000 MΩ;
Voltmetro ca da 200 mV a 1 kV in cinque portate; impedenza d'ingresso 1 MΩ, precisione 0,75 % fino a 10 kHz; 1 % fino a 20 kHz;

Amperometro cc da 200 μA a 2 A in cinque portate; caduta di tensione nominale 0,2 V, precisione 0,5 %;


Amperometro ca da 200 μA a 2 A in cinque portate; precisione ± 1,5 % fino a 10 kHz;

Ohmetro da 200 Ω a 20 MΩ in sei portate; precisione 0,5 %.

Lo strumento offre, globalmente, una precisione da dieci a cento volte migliore dei voltmetri elettronici di qualità media, con indicatore analogico (lancetta): questo anche perché la lettura numerica non dà errori soggettivi come la analogica (anche se si esclude il parallasse, con la scala a specchio).

figura 3

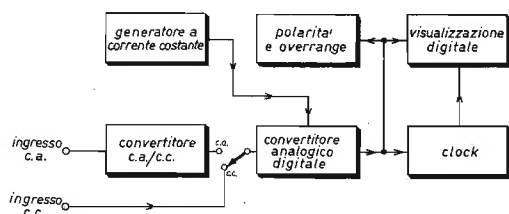Schema a blocchi del multimetro digitale IM102.



Il circuito dello IM102 fa largo uso di moduli integrati, la parte più notevole dello strumento è il convertitore analogico/digitale con integratore a doppia rampa. La resa del convertitore consiste di una rapida serie di impulsi che viene contata, immagazzinata per qualche istante, e decodificata da una rete di logiche digitali prima della visualizzazione con lampade *nixie* a catodo freddo. Fino al numero 999 operano tre *nixies*, poi si accende una lampada al neon che dà la prima cifra: l'uno. Quindi il conto sale fino al valore max di 999. Se il valore supera tale numero, si accende un indicatore di « over-range » e si deve passare alla scala più alta di quella in uso.

Il montaggio del kit non presenta alcuna difficoltà, occorrono circa dodici ore. La taratura richiede tempo e pazienza, si effettua con un calibratore da 200 mV, che fa parte del kit.

Per allineare i compensatori capacitivi del convertitore ca/cc occorre però uno strumento ca di alta precisione, che pochi hanno e quindi, per realizzare la max precisione in ca, si deve ricorrere a un laboratorio specializzato.

Lo strumento, utile per le misure di laboratorio, è sconsigliabile all'OM sia per il non indifferente costo, sia perché sensibile ai campi RF, quindi, va bene, ma non per tarare un trasmettitore. A parte questo, le tarature dell'AM generalmente di tipo comparativo, si fanno meglio con uno strumento a bobina mobile, che con un digitale, nel quale i numeri corrono a « rotta di collo » mentre si esegue un aggiustaggio, il cui risultato sarà: massima lettura, ovvero minima deflessione.

Prodotto dalla Heatkit, venduto dalla Schlumberger, via Pompeo Neri 13, Milano.

Modulatore bilanciato in microcircuito

L'integrato MC1596 è un modulatore-demodulatore studiato appositamente per la generazione e rivelazione della SSB con portante soppressa.

La soppressione della portante a 500 kHz è di 60 dB. Di scarso interesse per la trasmissione di amatore, in cui la SSB, di norma, viene generata a 9 MHz; può interessare, dato il basso costo, i progettisti di ricevitori economici, a doppia conversione.

Prodotto dalla Motorola (rappr. in Italia: CELDIT-Milano).

Condensatori al polipropilene

Con la pellicola dielettrica di polipropilene vengono prodotti nuovi condensatori fissi cilindrici, che vanno a coprire un « gap » esistente tra i ben noti condensatori al policarbonato e quelli al polistirolo e derivati di questo. Dal punto di vista delle dimensioni, i condensatori in parola sono più piccoli di quelli al polistirolo; dal punto di vista del prezzo, sono più economici di quelli al policarbonato.

La serie, siglata 32PL, ammette temperature di lavoro tra -55°C e $+105^{\circ}\text{C}$. Fattore di dissipazione 0,1 %, stabilità migliore del due per mille; coefficiente di temperatura ± 290 parti per milione; resistenza di isolamento molto alta, anche alla max temperatura: 10 M Ω .

Capacità comprese tra 10 nF e 1 μF , tensioni di lavoro 100, 200, 400 V.

Prodotto dalla: Wesco Electr. Inc. - 27 Olive Str. - Greenfield (Ma) - 01301 U.S.A.

Condensatori al tantalio

Il modello 193D (Domino) ricorda per la forma rettangolare, dei piccolissimi blocchetti per Domino.

La serie comprende sei varianti, a seconda delle tensioni di lavoro: da 3 a 35 V. Le capacità vanno da 0,1 μF a 47 μF per i 3 V, da 0,1 μF a 3,3 μF per i 35 V. Informazioni e ordini alla Sprague-Creas, Torino.

CIRCUITI STAMPATI ESEGUITI SU COMMISSIONE PER DILETTANTI E RADIOAMATORI

Per ottenere circuiti stampati perfetti, eseguiti con la tecnica della fotoincisione, è sufficiente spedire il disegno degli stessi, eseguiti con inchiostro di china nera su carta da disegno o cartoncino per ricevere in poco tempo il circuito stampato pronto per l'uso. Per chiarimenti e informazioni, scrivere a:

A. CORTE
via G.B. Fiera, 3
46100 MANTOVA

A tutti coloro che affrancheranno la risposta con L. 50 verrà spedito l'opuscolo illustrativo.

Prezzi e formati:
Formato minimo cm 7 x 10.

cm 7 x 10	L. 850
cm 10 x 12	L. 1.300
cm 13 x 18	L. 2.300
cm 18 x 24	L. 4.000

Esecuzione in fibra di vetro aumento 10 %.

Commutatore elettronico per oscilloscopio

Luigi Sabatini


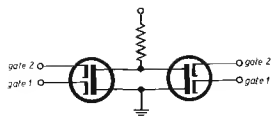


figura 1

Il problema della duplicazione di traccia, pur risolvibile in maniera concettualmente semplice con l'uso di interruttori elettronici, presenta aspetti piuttosto critici quando si cerchi di elevare le caratteristiche in frequenza e migliorare la diafonia del commutatore elettronico ferma restando una buona sensibilità.

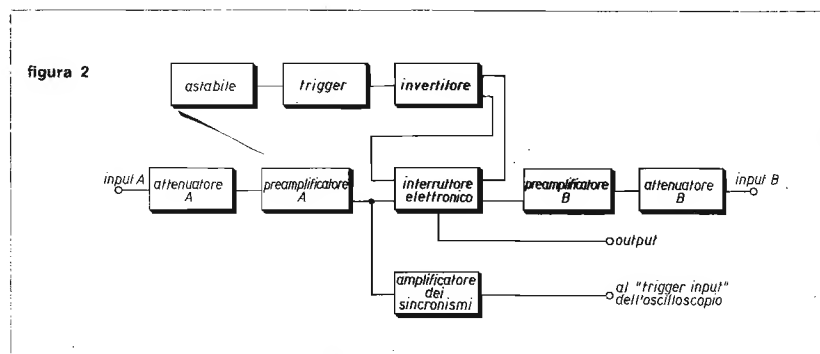Buona parte delle difficoltà di realizzazione sono state superate, nel mio caso, con l'uso di un tipo particolare di «deviatore elettronico» ottenuto dalla connessione di due MOSFET dual-gate in parallelo come in figura 1. Lo schema a blocchi della mia realizzazione (figura 2) descrive quasi per intero il funzionamento dello strumento.



I segnali d'ingresso destro e sinistro dopo un'opportuna preamplificazione vengono inviati ai gates 1 dei due MOSFET funzionanti, come accennato, come interruttori elettronici comandati da onde quadre in controfase applicate ai gates 2 di detti MOSFET. L'uscita è sull'anodo (drain) ed è a bassa impedenza per non essere caricata eccessivamente dalla capacità del cavo coassiale di collegamento, di filatura e d'ingresso dell'oscilloscopio. La sincronizzazione della base tempi è effettuata mediante la presa di sincronismo esterno dell'oscilloscopio, alla quale viene inviato il segnale di uno dei due canali opportunamente amplificato. Passiamo ora alla descrizione dei singoli blocchi.


1) Attenuatori

La scelta dei fattori di attenuazione va condizionata sia a un'effettiva praticità nell'uso dello strumento, sia a una non eccessiva complicazione circuitale, la quale ultima potrebbe portare all'insorgere di capacità parassite non indifferenti che peggiorerebbero nettamente le prestazioni dell'attenuatore e quindi dell'intero complesso.

Io mi sono limitato all'uso di tre rapporti decadici di attenuazione e cioè la serie 1:1, 1:10, 1:100 volendo utilizzare un commutatore già in mio possesso, tuttavia penso che non sia sconsigliabile l'uso anche di un rapporto 1:1000.

Le disposizioni circuitali possibili per detto stadio sono due. La prima, illustrata in figura 3, è quella classica; richiede l'uso di un commutatore a due vie con capacità parassite, tra le due sezioni, molto piccole. Ha il vantaggio di realizzare un'impedenza d'ingresso pressoché costante e molto alta come parte resistiva, un pò meno come parte reattiva (1 MΩ // 20÷30 pF). Penso che i migliori risultati possono ottenersi con l'utilizzazio-


figura 3

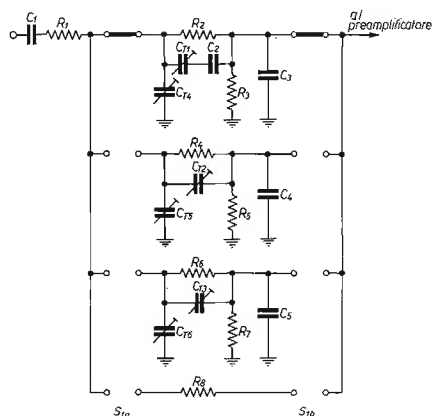

ne di un commutatore con le due vie su due piastrine differenti piuttosto distanti (ad esempio quelli in uso come commutatori di gamma sui ricevitori per decametriche). La filatura va naturalmente curata per le stesse finalità. Le resistenze del partitore devono avere ovviamente ottime caratteristiche in frequenza. Sono consigliabili quindi i resistori a impasto da 1/8 e 1/4 di watt.

La seconda disposizione circuitale, illustrata in figura 4, è stata elaborata da me per l'occasione. Ha il pregio di essere molto meno critica della precedente riguardo alla qualità del commutatore e della filatura, garantendo anzi, in virtù della sua semplicità, un'ottima compensazione e bassissima capacità d'ingresso. Per contro presenta svantaggi anche notevoli, se vogliamo, cioè resistenza d'ingresso più contenuta ($300\text{ k}\Omega \div 500\text{ k}\Omega$), incostanza, nelle varie commutazioni, dell'impedenza d'ingresso. C'è anzi da notare che quest'ultimo punto non è poi tanto trascurabile; basti pensare a quello che succederebbe quando s'inserisce una povera sonda attenuatrice-compensata: fattore di attenuazione e compensazione varierebbero nelle varie posizioni.

figura 4

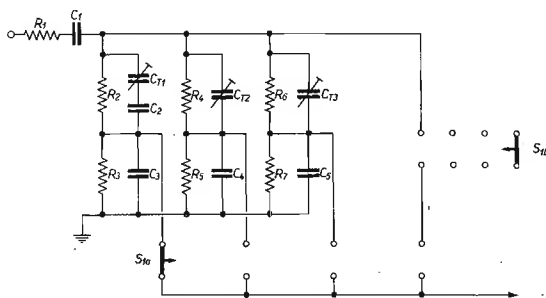

Un caldo avvertimento: leggete con attenzione tutte le note relative ai componenti e seguitele scrupolosamente; forse questa sezione è la più critica dell'intero complesso.


2) Preamplificatori

Sono costituiti da tre stadi accoppiati direttamente: disposizione che elimina l'uso di condensatori d'accoppiamento grossi, costosi e sconsigliabili ai fini del conseguimento di buone caratteristiche in alta frequenza. Il disaccoppiamento è limitato perciò all'ingresso, prima degli attenuatori, mediante C_1 e all'uscita dei preamplificatori mediante C_7 .

Il guadagno complessivo è dell'ordine di 10. La sua banda passante è molto elevata; con i semiconduttori e componenti indicati ho misurato frequenza di taglio superiore dell'ordine di 13 MHz. Guadagno e banda passante dello stadio sono comunque essenzialmente determinati da R_{12} . Io non ho sentito la necessità di compensare detto stadio, ma volendo si potrebbe provare a farlo con una capacità in parallelo a R_{13} .

Le resistenze R_{10} e R_{11} evitano eccessive dissipazioni al FET costituente il primo stadio senza peggiorarne molto le caratteristiche in frequenza. La necessità dello stadio separatore costituito da Q_3 è da ascrivere essenzialmente all'alta impedenza d'uscita del secondo stadio e alle capacità disperse non indifferenti a valle del preamplificatore.

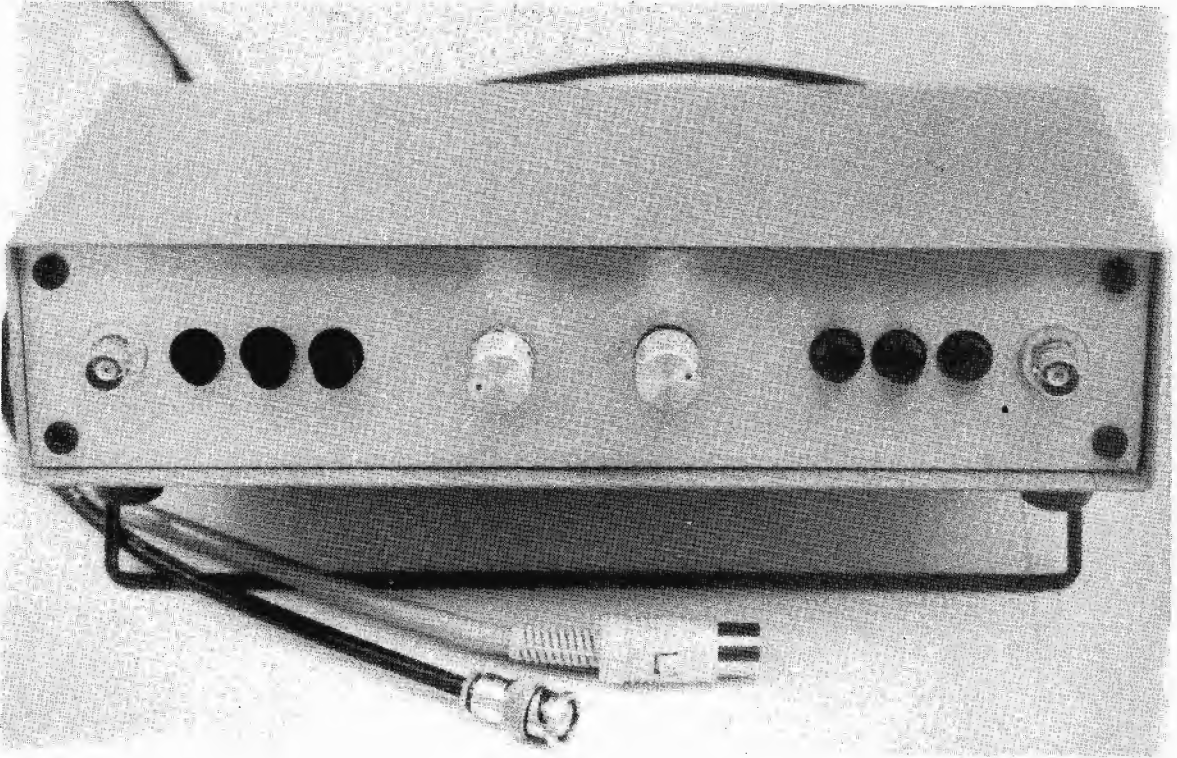Particolare cura va posta nello schermare i due preamplificatori tra loro e dal resto del circuito, al fine di avere una commutazione più « pulita » e migliorare la separazione tra i canali.



3) Interruttore elettronico


E' il cuore dell'apparecchiatura e determina interamente le caratteristiche dello strumento.

I due MOSFET posti in parallelo aprono e chiudono alternativamente verso il canale destro o sinistro essendo a turno interdetti da onde quadre in opposizione di fase inviate sui gates 2.


Ho preferito l'uscita sul drain piuttosto che sul source per realizzare quell'inversione di fase del segnale necessaria per avere il segnale d'uscita in fase con quello d'ingresso. Tra l'altro, essendo il valore della resistenza di carico e quindi dell'impedenza d'uscita sufficientemente basso, non si presentano problemi nella connessione diretta all'oscilloscopio. Il guadagno, conseguentemente alla scelta operata per R_{42} , è piuttosto basso, ma ciò non pregiudica la sensibilità dello strumento a causa delle ottime prestazioni dei preamplificatori. La dinamica d'uscita dello strumento è di circa 700 mV_{pep}. Lo stadio è successivamente disaccoppiato in uscita mediante C_{19} , non tanto per non portare la componente continua all'ingresso dell'oscilloscopio, quanto per ottenere una frequenza di taglio inferiore

più bassa di quella che si otteneva accoppiando direttamente e ponendo in alternata il commutatore d'ingresso dell'oscilloscopio stesso. Ciò soprattutto per migliorare la separazione tra i canali a frequenze molto basse.

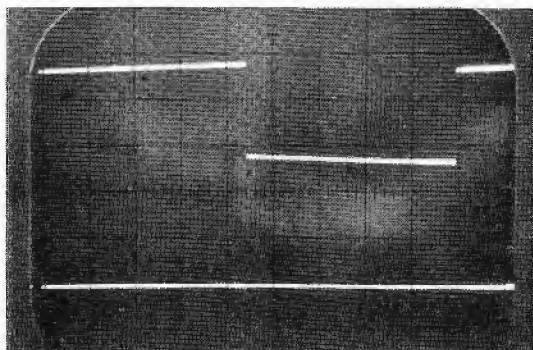La posizione reciproca delle due tracce viene determinata mediante il potenziometro P₁ che, inviando una componente continua variabile all'ingresso (gate 1) di uno dei due MOSFET, soddisfa alla bisogna.



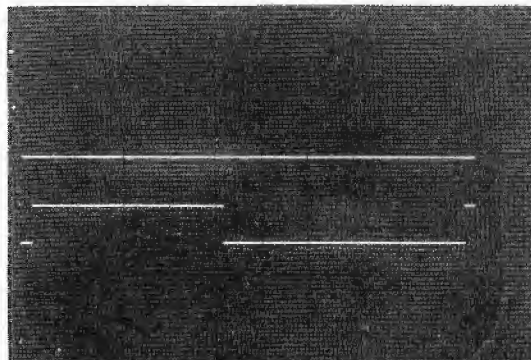Input: onda quadra 10 Hz 20 mV_{pp}
Oscilloscopio: 10 msec/divisione
200 mV/divisione
R₄₂ = 200 Ω



Input: onda quadra 100 Hz


4) Generatore locale - Astabile

Nulla da dire su questo stadio se non che è piuttosto classico. La notevole pulizia dell'onda quadra generata consente un preciso funzionamento dell'interruttore elettronico, dall'altro non è inutile che i tratti orizzontali dell'onda quadra siano effettivamente tali. A questo proposito c'è da dire che la linearità del tratto superiore dell'onda quadra che pilota gli interruttori elettronici è molto importante al fine di ottenere tracce nette e in ultima analisi buona sensibilità e buona visualizzazione dei fenomeni.

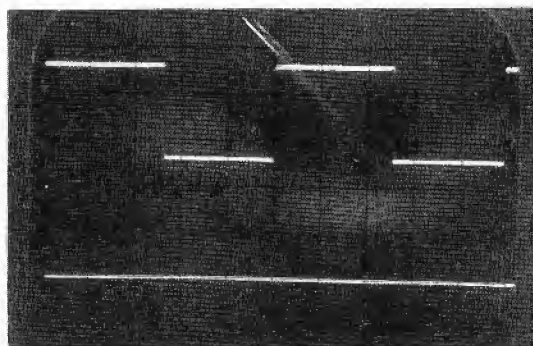
5) Trigger

La funzione di questa sezione è quella di dare in uscita onde quadre perfette da inviare agli invertitori. Infatti se da un canto sono consigliabili fronti di salita molto ripidi per consentire un buon funzionamento dell'interruttore elettronico, dall'altro non è inutile che i tratti orizzontali dell'onda quadra siano effettivamente tali. A questo proposito c'è da dire che la linearità del tratto superiore dell'onda quadra che pilota gli interruttori elettronici è molto importante al fine di ottenere tracce nette e in ultima analisi buona sensibilità e buona visualizzazione dei fenomeni.

Da ciò la necessità anche di un'ottima stabilizzazione della tensione di alimentazione a 19 V.




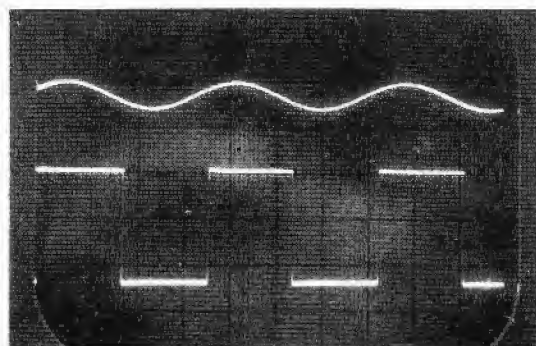Input: onda quadra 10 kHz 20 mV_{pp}
Attenuatore d'ingresso 1:1
Oscilloscopio: 20 μsec/divisione
200 mV/divisione
R₄₂ = 200 Ω.




Onde quadre - onda sinusoidale f = 13 kHz
Oscilloscopio: 2 μsec/divisione
200 mV/divisione
R₄₂ = 200 Ω

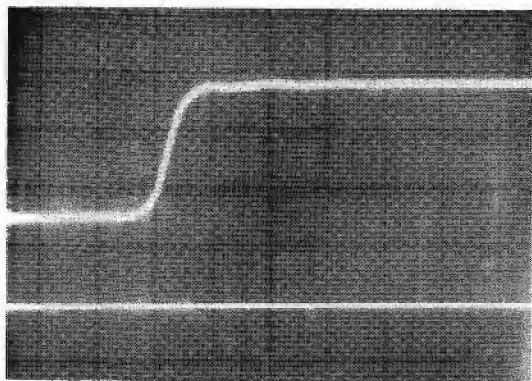N.B.: I « riccioli » sulla sinusoidale sono propri del generatore nel quale la sinusoidale pilota il trimmer che genera l'onda quadra.



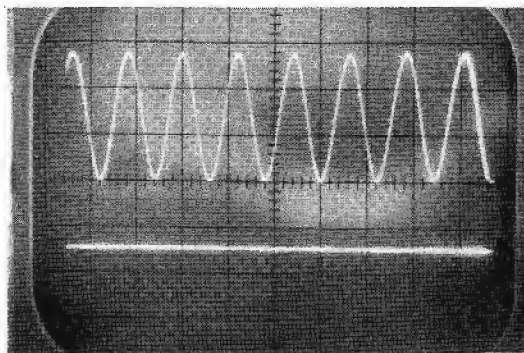Onda quadra 120 kHz, tempo di salita del generatore: 63 nsec
 Canale B
 Oscilloscopio a: 100 nsec/divisione
 200 mV/divisione
 Ingresso 40 mV_{pep}
 $R_{i2} = 100 \Omega$



Input: onda sinusoidale a 8 MHz
 Attenuatore l'ingresso in posizioni 1:1
 Oscilloscopio: 100 nsec/divisione
 200 mV/divisione
 $R_{i2} = 200 \Omega$

6) Invertitori


Generano le due onde quadre in controfase, che servono a far lavorare alternativamente i due interruttori elettronici. Tenendo presente che il potenziale d'interdizione, relativo ai gates 2, risulta per i MOSFET da me utilizzati di circa -4 V , essi generano onde del tipo di figura 5.

Il tempo di salita dell'onda quadra del trigger viene decisamente allungato da questo stadio, pur rimanendo su valori sufficienti a un buon funzionamento dello strumento.

Il collegamento ai gates 2 dei MOSFET è diretto per due finalità essenziali, cioè per ottenere la buona linearità del lato superiore dell'onda quadra (per i motivi già accennati) e la particolare polarizzazione, come da figura 5, che deve essere data ai gates 2 dei MOSFET per un corretto funzionamento dello stadio.

figura 5

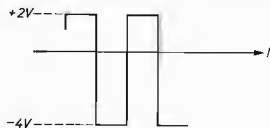misura riferita al potenziale delle sorgenti (source) dei MOSFET



7) Alimentatori

E' risultata, a cose fatte, una delle sezioni più critiche da realizzare. Infatti lo strumento è allergico, per i succitati motivi, a qualsiasi variazione della tensione d'alimentazione superiore a $0,5\text{ mV}$. Qualsiasi variazione di detta tensione disturbava notevolmente le tracce, essendo presente, come segnale utile, ai gates 2 dei MOSFET. Dopo numerosissime prove su vari alimentatori stabilizzati sono arrivato alla progettazione di quello in schema che non è altro che la modifica di un circuito molto in uso a protezione vero e proprio. La modifica consiste nella stabilizzazione e nel filtraggio della tensione d'alimentazione dei transistor Q_{15} e Q_{18} . Con tale disposizione circuitale si sono ottenuti gli ottimi risultati indicati tra i dati tecnici. Consiglio caldamente di non montare il trasformatore (o i trasformatori, se non ne trovate uno adatto) nello stesso contenitore dello strumento, a causa della facilità con cui questa disposizione farebbe insorgere disturbi difficilmente eliminabili. Io ho costruito un « piccolo » (si fa per dire) alimentatore a parte. Una buona soluzione potrebbe essere quella di mettere in uno scatolino separato trasformatore, ponti di rettificazione e condensatori di filtro lasciando circuiti di regolazione e stabilizzazione all'interno dello strumento vero e proprio. Altra condizione inderogabile ai fini dell'efficienza della regolazione è che Q_{17} lavori con d.d.p. tra collettore ed emittore non troppo basse. Ciò implica un opportuno dimensionamento del trasformatore di alimentazione. Nel mio caso, il valore medio della tensione ai capi del condensatore C_{23} passava da 37 V a vuoto a 30 V sotto carico.

C'è da dire, tuttavia, che con questo valore della tensione di alimentazione la protezione dell'alimentatore è valida solo per cortocircuiti brevi, essendo la dissipazione su Q_{17} , durante detti cortocircuiti, di circa $7,5\text{ W}$ (la soglia di corrente è, per il valore di R_{S1} in schema, di circa 280 mA) e supera quindi i limiti dissipativi tollerati dal BC301. Chi vuole, per propria tranquillità, mettere le cose a posto, può utilizzare per Q_{17} transistor di potenza superiore purché di uguale guadagno, oppure proteggere a monte l'alimentatore mediante un fusibile ritardato di valore adatto (200 mA).

DATI TECNICI **SCHEMA ELETTRICO** **e** **COMPONENTI**

Amplificazione di tensione
 Per $R_{42} = 100 \Omega$, $A_v = 11$ da 5 Hz a 9 MHz } a 3 dB
 per $R_{42} = 200 \Omega$, $A_v = 20$ da 5 Hz a 7 MHz }

Separazione tra i canali
 Per $R_{42} = 100 \Omega$, $V_A/V_B =$
 80 a 10 Hz
 100 a 50 Hz
 500 a 1000 Hz
 ≥ 300 fino a 8 MHz
 Per $R_{42} = 200 \Omega$, $V_A/V_B =$
 100 a 10 Hz
 120 a 50 Hz

Frequenze di commutazione

$C_{11} \rightarrow 260 \text{ Hz}$
 $C_{12} \rightarrow 5,8 \text{ kHz}$
 $C_{13} \rightarrow 20 \text{ kHz}$
 $C_{14} \rightarrow 65 \text{ kHz}$

Dinamica

Per $R_{42} = 100 \Omega$ tensione d'uscita max indistorta = 700 mV_{pep} corrispondenti a 60 mV_{pep} input nella posizione 1:1 e 60 V_{pep} nella posizione 1000:1.
 Per $R_{42} = 200 \Omega$ la tensione d'uscita max è di circa 1,5 V_{pep}.

Sincronismo

Con oscilloscopio Philips PM 3200:
 stabile da 10 Hz a 1,5 MHz con 5 mV_{pep} input
 stabile da 10 Hz a 4 MHz con 10 mV_{pep} input
 stabile da 10 Hz a 8 MHz con 20 mV_{pep} input
 30 mV_{pep} input danno all'uscita di sincronismo 4 V_{pep}

Rumore e disturbi in uscita

Con frequenza di commutazione a 20 kHz si hanno:
 0,8 mV_{pep} output con commutatore d'ingresso nella posizione 1:1, ingresso in cortocircuito e frequenza di commutazione a 20 kHz

Alimentazione


I^a alimentazione: 19,2 V con 130 mA; protezione a soglia di corrente regolata a 280 mA; ripple < 0,4 mV e 130 mA (ai capi dell'alimentatore)
 II^a alimentazione: 12 V a 11 mA.

Note

- I^a - Per quanto riguarda la scelta di R_{42} , si tenga presente che la frequenza di taglio superiore è migliore con un valore di essa di 100 Ω che con un valore di 200 Ω .
 D'altra parte col primo valore il guadagno del complesso risulta quasi dimezzato e la separazione tra i canali per segnali d'ingresso di frequenza molto bassa è un po' peggiore rispetto al secondo caso. Tutte le misure sono state effettuate collegando il commutatore a un oscilloscopio Philips 3200. I comandi dell'oscilloscopio erano nelle seguenti posizioni: commutatore d'ingresso nella posizione DC; l'attenuatore d'ingresso era regolato in posizioni adatte alla visualizzazione dei segnali tra i 20 mV/div a i 200 mV/div; la sincronizzazione era esterna, ovviamente, e collegata all'apposita uscita del commutatore. Il commutatore S_2 era posto nella posizione che garantiva, volta per volta, la migliore visualizzazione del segnale.
 Tutto quanto sopra è valido anche come norme d'uso generiche, con la raccomandazione, in primo luogo, di non uscire dal campo di normale funzionamento dell'apparecchio, superando cioè l'ampiezza massima del segnale d'uscita indistorto, in secondo luogo, data la mancanza di adeguate protezioni, di evitare accuratamente sovraccarichi degli ingressi che, in special modo nella posizione 1:1 dell'attenuatore d'ingresso, potrebbero portare a danneggiamento di Q_1 .
 II^a - Per migliorare la separazione tra i due canali alle frequenze alte è conveniente collegare la calza del cavo coassiale che porta il segnale di sincronismo all'oscilloscopio alla massa dello stesso piuttosto che a quella del commutatore elettronico.

- D₁ ponte da 50 V, 1 A
 D₂ ponte da 30 V, 1 A
 D₃ 2 x BZY88C6V2 + BZY88C5V1 in serie
 D₄ FD100
 D₅ BZY88C24
 D₆ 3 x BZY88C6V2 in serie
 D₇ 2 x BZY88C6V2 in serie
 P₁ e P_{1bis} 470 Ω , semifisso a impasto
 P₂ 10 k Ω , semifisso a impasto
 P₃ 10 k Ω , semifisso a impasto
 P₄ 4,7 k Ω , lineare a impasto
 S₁ commutatore 2 vie, 4 posizioni con basse capacità parassite tra le due sezioni e tra gli elettrodi della stessa sezione; settori in materiali isolanti con ottime caratteristiche in alta frequenza.
 S₂ commutatore 1 via, 4 posizioni
 T₁ trasformatore d'alimentazione 8 W; primario: 220 V;
 1° secondario: deve erogare 30 V di picco a 130 mA;
 2° secondario: deve erogare 16 V di picco a 10 mA.
 Esempio: 1° secondario a 25 V, 2° secondario a 12 V; oppure anche i due trasformatori separati.
 Se possibile (ma non necessario) primario e secondari schermati tra loro.

figura 7

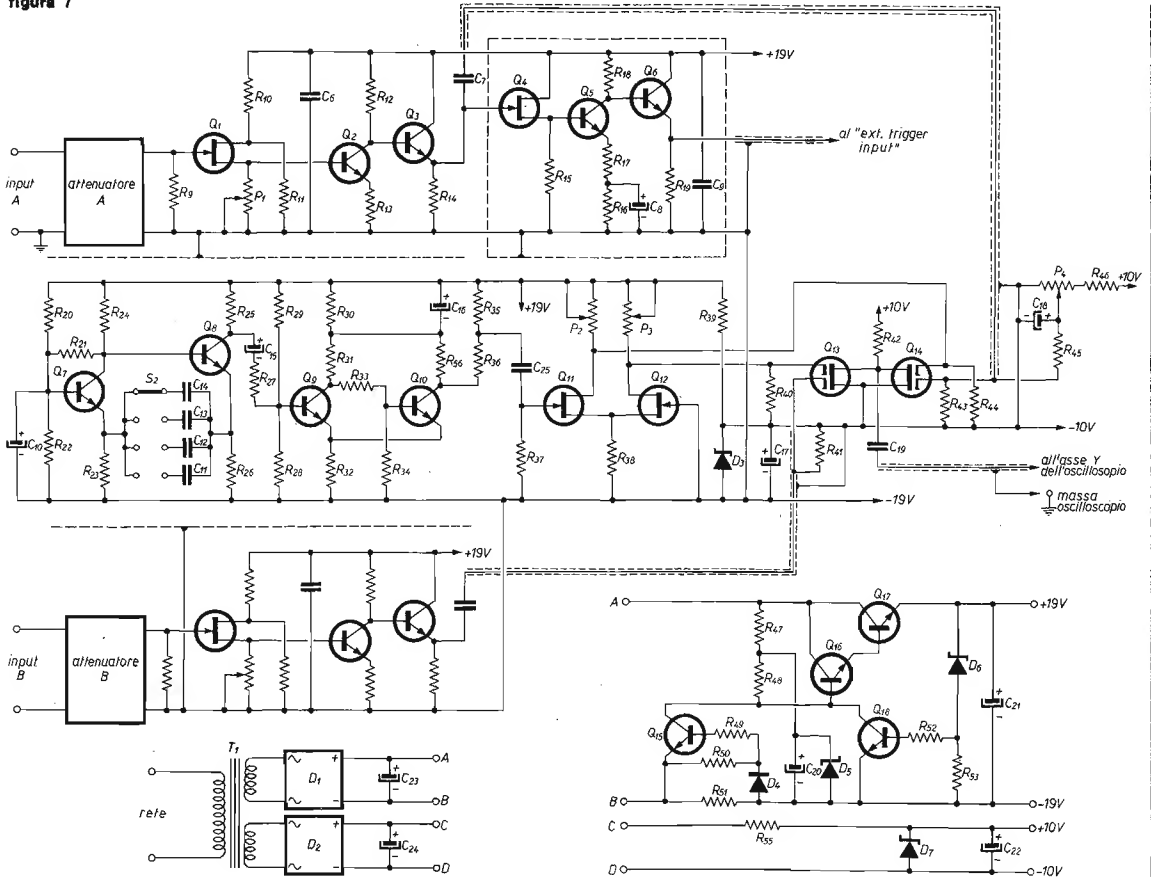

R_1 47 Ω
 R_2 1 M Ω
 R_3 1 k Ω
 R_4 1 M Ω
 R_5 10 k Ω
 R_6 910 k Ω
 R_7 110 k Ω
 R_8 100 Ω

da 1/4 W - ad impasto con ottime caratteristiche in alta frequenza - al 10 %, se reperibili meglio al 5 %. R_6 e R_7 devono necessariamente essere al 5 % oppure devono essere ottenute con adatte combinazioni in parallelo.

R_9 e R_{9bis} 1 M Ω
 R_{10} e R_{10bis} 270 Ω
 R_{11} e R_{11bis} 330 Ω
 R_{12} e R_{12bis} 1800 Ω
 R_{13} e R_{13bis} 100 Ω
 R_{14} e R_{14bis} 1500 Ω

da 1/2 W, a strato e al 5 %

R_{36} 330 Ω
 R_{37} 1 M Ω
 R_{38} 3,3 k Ω
 R_{39} 270 Ω
 R_{40} 47 k Ω
 R_{41} 1 M Ω
 R_{42} 100 Ω - 200 Ω
 R_{43} 1 M Ω
 R_{44} 47 k Ω
 R_{45} 1 M Ω
 R_{46} 47 k Ω
 R_{47} 1 k Ω
 R_{48} 4,7 k Ω
 R_{49} 100 Ω
 R_{50} 330 Ω
 R_{51} 5 Ω
 R_{52} 100 Ω
 R_{53} 330 Ω
 R_{55} 560 Ω
 R_{56} 1,5 k Ω

da R_{15} a R_{56} : resistenze a strato al 5 %

C_1 e C_{1bis} 1 μ F mylar
 C_2 e C_{2bis} 1,5 pF
 C_3 e C_{3bis} 1000 pF
 C_4 e C_{4bis} 180 pF
 C_5 e C_{5bis} 10 pF
 C_6 e C_{6bis} 1 μ F mylar
 C_7 e C_{7bis} 1 μ F mylar
 C_8 500 μ F, 15 V elettrolitico
 C_9 1 μ F mylar
 C_{10} 100 μ F, 25 V elettrolitico
 C_{11} 1 μ F mylar
 C_{12} 47 nF ceramico
 C_{13} 10 nF ceramico
 C_{14} 5,6 nF ceramico
 C_{15} 250 μ F, 15 V elettrolitico

C_{16} 100 μ F, 25 V elettrolitico
 C_{17} 25 μ F, 25 V elettrolitico
 C_{18} 100 μ F, 15 V elettrolitico
 C_{19} 1 μ F mylar
 C_{20} 2000 μ F, 35 V elettrolitico
 C_{21} 2000 μ F, 35 V elettrolitico
 C_{22} 500 μ F, 15 V elettrolitico
 C_{23} 2000 μ F, 35 V elettrolitico
 C_{24} 2000 μ F, 25 V elettrolitico
 C_{25} 1 μ F mylar

C_{T1} e C_{T1bis} 6 pF max \pm 0,8 pF min
 C_{T2} e C_{T2bis} 3 pF max \pm 0,8 pF min
 C_{T3} e C_{T3bis} 6 pF max \pm 0,8 pF min
 C_{T4} 6 pF max \pm 0,8 pF min
 C_{T5} 6 pF max \pm 0,8 pF min
 C_{T6} 6 pF max \pm 0,8 pF min

ceramici

Q_1 e Q_{1bis} 2N5248 o TIS34 o 2N3819
 Q_2 e Q_{2bis} 1W8907 o qualsiasi transistor con $f_T \geq 600$ MHz
 Q_3 e Q_{3bis} 1W8907 o qualsiasi transistor con $f_T \geq 600$ MHz
 Q_4 2N5248 Q_5 BCY58 Q_{12} 2N5248
 Q_6 1W8907 Q_7 BSX26 Q_{13} MEM564C
 Q_8 1W8907 Q_{10} BSX26 Q_{14} MEM564C
 Q_9 BCY58 Q_{11} 2N5248
 Q_{15} BC107 (assolutamente non sostituibile con i BC108 e BC109)
 Q_{16} BC107 (assolutamente non sostituibile con i BC108 e BC109)
 Q_{17} BC301 o analogo con $P_{101} = 5$ W o più e $V_{CE0} = 60$ V
 Q_{18} BC107 (assolutamente non sostituibile con i BC108 e BC109)

8) Amplificatore di sincronismo

La necessità di amplificare ulteriormente il segnale uscente dal preamplificatore è sorta a causa della scarsa sensibilità dell'ingresso di sincronismo esterno del mio oscilloscopio. Nel mio caso, infatti, occorre ben $2V_{\text{pp}}$ per garantire un aggancio stabile della traccia nell'intera gamma di frequenza di lavoro dello strumento.

Questa sezione è costituita da uno stadio separatore, formato da Q_1 , subito seguito da Q_2 amplificatore vero e proprio, e da Q_3 anch'esso con funzioni di separazione. L'accoppiamento dei tre stadi è diretto per i già citati motivi tecnici.


La sincronizzazione è efficiente, per un ingresso a onda sinusoidale di ampiezza pari a 20 mV_{pp} , nel campo di frequenze da 10 Hz a 8 MHz . Anche questa sezione va accuratamente schermata dalle altre. C'è da dire che Q_3 non lavora in condizioni di buona linearità, ma ciò non ha alcuna importanza ai fini della sincronizzazione dell'immagine.

Norme pratiche di montaggio

Premessa la criticità di scelta di alcuni componenti (vedasi elenco materiali), consiglio di effettuare la filatura su cinque basette differenti con le seguenti suddivisioni:

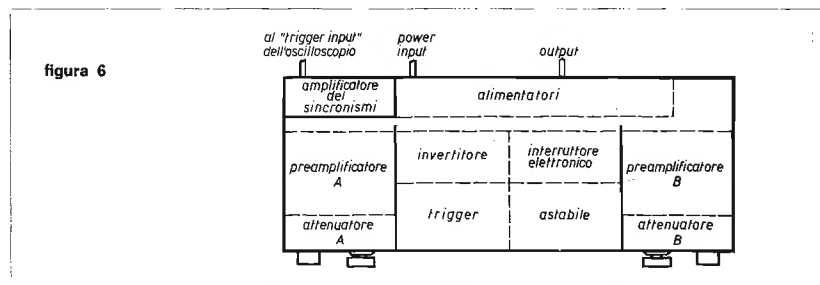- 1) astabile + trigger + invertitori + interruttori elettronici;
- 2) preamplificatore A;
- 3) preamplificatore B;
- 4) alimentatori;
- 5) amplificatore dei sincronismi.

Le sezioni 2), 3) e 5) vanno accuratamente schermate tra loro e dalla 1); una buona disposizione delle basette potrebbe essere quella in figura 6 che dà anche un'idea dei collegamenti tra le varie basette. In schema sono comunque indicati correttamente collegamenti di massa e collegamenti in cavo coassiale (RG/58 CU).



Una buona soluzione per la costruzione degli schermi è quella di utilizzare basette per circuiti stampati facilmente saldabili tra loro e soprattutto facilmente collegabili a massa. I collegamenti a massa degli schermi sono anch'essi indicati in schema.

Taratura

Le varie fasi di taratura sono qui indicate in maniera piuttosto sintetica.

A) Verifica alimentazione

- a) misura a vuoto delle tensioni dei due alimentatori;
- b) prova di cortocircuito (breve) dell'alimentatore a 19 V ; connettendo il tester nella portata $0,5\text{ A}_{\text{is}}$ si devono leggere circa 280 mA ;
- c) inserzione di un carico fittizio di $140\ \Omega$, 4 W ai capi di detto alimentatore;
- d) misura della tensione di uscita sotto carico e dell'ondulazione residua.

A questo punto, senza aver infilato i MOSFET nei loro zoccoli e con tutti i trimmer a metà corsa, si dà tensione allo strumento e si procede come sotto indicato.

B) Verifica astabile

Con l'oscilloscopio (ce lo dovete avere!) collegato all'uscita, prima del trigger, si guarda se oscilla e se commutando S_2 nelle varie posizioni sia tutto regolare.

C) Verifica trigger

Collegando la sonda dell'oscilloscopio alla sua uscita si devono visualizzare onde quadre « pulite » sia come fronti di salita sia come linearità dei tratti orizzontali.

D) Taratura invertitori

Con la sonda dell'oscilloscopio collegata alternativamente ai gates 2 dei MOSFET, riferendosi al potenziale delle sorgenti (source), si regolano i trimmer P_2 e P_3 fino a visualizzare come in figura 5.

Infine, dopo aver verificato con l'oscilloscopio, giacché ce l'avete per le mani, che i gates 1 siano a potenziale zero rispetto ai source e che sugli assorbitori (drain) sia presente la tensione di alimentazione, si inseriscono i MOSFET nei loro zocchetti.

Durante tutte le prove precedenti conviene porre gli attenuatori d'ingresso nella posizione di minima sensibilità ad evitare disturbi.

E) Taratura preamplificatori

Si regolano i trimmer P_1 e P_{bis} fino a leggere sui collettori di Q_2 e Q_{bis} circa metà della tensione di alimentazione.

Collaudo finale

Si collega il tutto all'oscilloscopio (sensibilità regolata intorno ai 200 mV/cm) e si verifica subito se le due tracce ci sono e se si riesce a sovrapporle mediante P_4 . Se la sovrapposizione non è possibile, essa può essere ottenuta invertendo tra loro i MOSFET. Durante queste prove S_2 va posto nella posizione che dà, sullo schermo, tracce regolari.

Inviando ora agli ingressi onde quadre, badando a non uscire dal campo di normale funzionamento dell'apparecchio (il segnale d'uscita non deve essere superiore ai 700 mV_{pp}), si procede alla compensazione degli attenuatori (C_{T1} , C_{T2} , C_{T3} e loro simmetrici). Se la loro compensazione non può essere ottenuta, provate ad aumentare (se c'è sovracompensazione) o diminuire (se c'è sottocompensazione) i condensatori in parallelo alla resistenza verso massa del partitore. Nel primo caso, però, se l'aumento dà dare a detto condensatore risultasse eccessivo, è preferibile o riguardare la filatura per cercare di diminuire le capacità parassite o utilizzare un commutatore con caratteristiche migliori o ricorrere alla disposizione circuitale di cui alla figura 4. La regolazione dei compensatori rimanenti, se avete una sonda attenuatrice-compensata, è presto fatta.

Compensata la sonda con attenuatore al massimo della sensibilità (1:1), si corregge la compensazione, nelle altre posizioni, mediante i compensatori anzidetti. Se non avete la sonda suddetta, questa regolazione non vi interessa. Buon lavoro!

□

LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO UN BRILLANTE AVVENIRE ...

... c'è un posto da **INGEGNERE** anche per Voi

Corsi **POLITECNICI INGLESI** Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami **Diplomi e Lauree INGENGERE** regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una **CARRIERA** splendida - **Ingegneria CIVILE**
 un **TITOLO** ambito - **Ingegneria MECCANICA**
 un **FUTURO** ricco - **Ingegneria Elettrotecnica**
 di soddisfazioni - **Ingegneria INDUSTRIALE**
 - **Ingegneria RADIOTECHNICA**
 - **Ingegneria ELETTRONICA**

LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA
 Matematica - Scienze - Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA
 in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963



Informazioni e consigli senza impegno - scrivetece oggi stesso.


BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

Italian Division - 10125 Torino - via P. Giuria, 4/d -
 Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

informazioni, progetti, idee,
di interesse specifico per
radioamatori e dilettanti,
notizie, argomenti,
esperienze,
colloqui per SWL

arch. Giancarlo Buzio
via B./D'Alviano 53
20146 MILANO

© copyright cq elettronica 1973

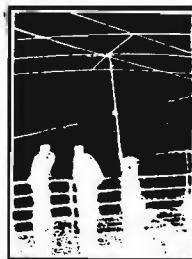

Antenne per la ricezione

Cerchiamo di aiutare i sanfilisti a corto di spazio, idee e moneta...!

In questo breve articolo sulle antenne, non riprodurrò certo il solito disegno idilliaco della casetta con l'albero accanto: chi possiede una casetta del genere non ha bisogno di essere aiutato da me a tirare un filo dall'albero alla casetta e a collegarlo al ricevitore.

Purtroppo, molti di noi vivono ai piani bassi di edifici multipiani, senza albero, con amministratori pronti a proibire tutto o quasi, strade strette, disturbi, corrosione atmosferica e altre piacevolezze della vita moderna e civile. Quando l'amministratore permette, è il padre che vieta: niente tirar fili a destra e sinistra, la mamma ha paura della scossa, la sorella inciampa e così via.

Incominciamo dai casi più difficili.

1 - Antenna per ragazzini dritti - Staccate il filo dalla rete del letto e fatelo girare in modo invisibile e con discrezione, attorno al telaio della finestra. Questa semplicissima antenna vi permetterà di ricevere quasi tutto quello che serve. Sconsigliati invece i fili tirati all'interno dell'appartamento, dove i segnali non penetrano: però, c'è gente che usa perfino fili nascosti sotto i tappeti, quindi fate come volete.

2 - Antenna esterna - Volendo perfezionare l'antenna, conviene fare uscire il filo dalla finestra, praticando col trapano un forellino nella traversa inferiore: basta che non diciate a nessuno che sono stato io a insegnarvi a rovinare le finestre a quel modo.

Una volta fuori, attaccate il filo dove volete, se è in plastica non occorre usare isolatori di forma strana: basta attaccarsi a un chiodino.

L'importante è che il filo salga verso l'alto il più possibile.


Una volta in alto, potrete realizzare un tratto orizzontale, più o meno lungo, collegandovi a un estremo o al centro.

Questo tipo di antenne è tutt'altro che da disprezzare e permette buone prestazioni su tutte le gamme. L'impedenza è di qualche migliaio di ohm e si adattano all'ingresso dei vecchi ricevitori « casalinghi ».

In pratica, ho notato che il dipolo per i 19÷25 m, lungo in totale circa 10 m, funziona bene su tutte le gamme. Solo sui 10÷11 m l'antenna a stilo « militare » e il dipolo da 5 m sono superiori come prestazioni.


Naturalmente il dipolo di 45 m di lunghezza aumenta notevolmente l'intensità dei segnali in gamma 3÷3,5 MHz: la ricezione di queste gamme viene esaltata in modo notevole da antenne di lunghezza adeguata. Per i particolari costruttivi di quest'antenna, vedere la figura 1.

figura 1

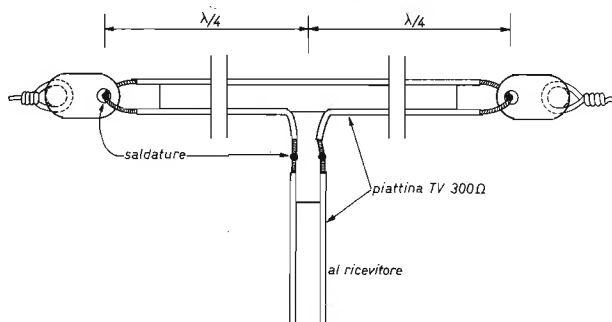

Particolari costruttivi
di una antenna
a « dipolo piegato ».

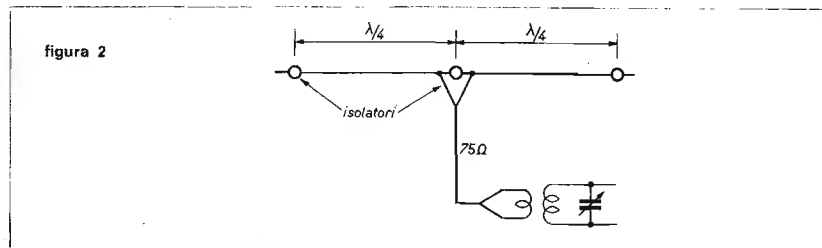3 - Antenne a dipolo - Il dipolo « aperto » è costituito da due elementi di lunghezza uguale a quella della lunghezza d'onda diviso 4, collegati al ricevitore mediante una linea a bassa impedenza (cavo coassiale TV da 75 Ω) (figura 2).



Questo tipo di antenna è molto direttivo e risuona solo su una ristretta gamma di frequenza.

Un'interessante variante a larga banda del dipolo aperto è costituita dal dipolo piegato, che ha un'impedenza caratteristica di 300 Ω e pertanto può essere realizzato con piattina TV.

Ho realizzato molte di queste antenne con risultati interessanti. Inizialmente ne usavo quattro: una per i 10 ÷ 11 m, una per i 19 ÷ 25 m, una per i 31 m e una, di ben 45 m di lunghezza, per i 90 m, che stendeva lungo il cornicione della casa solo in particolari occasioni.

4 - Antenne verticali - In mancanza di spazio, si può realizzare un'antenna a stilo con « carica » alla base o al centro (figura 3).

Esistono in commercio alcune antenne di questo tipo, accordate sulle bande broadcasting o amatori.

Volendo farsi in casa l'antenna caricata, conviene saldare alla base dello stilo una grossa bobina, ad esempio 130 spire di filo abbastanza grosso (0,4 ÷ 0,5 mm), protetta contro la corrosione. La discesa verrà collegata a un « accordatore d'antenna » (un circuito a pi-greco) realizzato come in figura 4.

figura 3

Antenne con carico alla base e al centro.

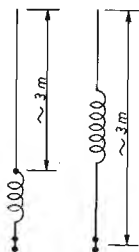


figura 4

Accordatore d'antenna realizzato per essere usato insieme a uno stilo di 3 m. Copre la gamma delle onde corte.

L 30 spire filo \varnothing 0,4 mm, supporto \varnothing 12 mm, prese alla 3^a, 7^a, 15^a spira.

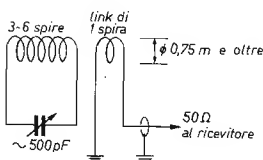
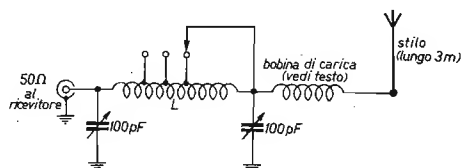


figura 5

Antenna a quadro o telaio per 0,5 ÷ 7 MHz.

5 - Antenne a quadro - Non staremo ad annoiarvi con la descrizione di queste antenne che possono essere usate per ricevere segnali dai 7 MHz alle onde medie.

Per realizzarle, occorre disporre circa sei metri di filo su un supporto quadrato o rotondo di dimensioni tali da avere almeno un metro e mezzo di perimetro o circonferenza. Gli estremi di questi avvolgimenti vanno collegati (figura 5) a un variabile di qualsiasi valore, preferibilmente elevato, in modo da coprire una gamma abbastanza vasta.

Il ricevitore è collegato a una sola spira (link) inserita al centro dell'avvolgimento.

Questa antenna è molto direttiva e deve essere ruotabile sia sull'asse verticale che, almeno per 90°, su quello orizzontale.

Programmi in italiano su onde corte

Per esaudire le richieste di numerosi lettori, pubblichiamo gli orari delle stazioni che trasmettono programmi in **italiano**; tutte le ore sono **GMT** (ora estiva italiana = GMT + 2).

NAZIONE emittente	GMT	kHz (salvo diversa indicazione)	note
ALBANIA			
Radio Tirana	05,30 ÷ 06,00	1214, 6200, 7090	
	11,30 ÷ 12,30	1214, 7090, 7300	
	15,00 ÷ 15,30	1214, 7090	
	18,00 ÷ 18,30	1214, 6280, 7080	
	20,30 ÷ 21,00	6200, 7090	
	21,30 ÷ 22,00	6200, 7090	
	22,30 ÷ 23,00	1038, 6200	
BULGARIA			
Radio Sofia	18,00 ÷ 18,30	6070, 7255, 9700	
	20,30 ÷ 21,00	6040, 9750	
	22,00 ÷ 22,30	827, 6070, 9700	
CECOSLOVACCHIA			
Radio Praga	12,00 ÷ 13,00	6055, 9505	programma per OM e SWL: ogni mercoledì alle 15,00, 16,30, 19,00, 22,00
	13,00 ÷ 14,55	6055, 9505	
	17,30 ÷ 18,00	1286, 6015	
	18,30 ÷ 19,00	1286, 6015	
	19,30 ÷ 20,00	1286, 6015	
GERMANIA (Repubblica Federale)			
Deutsche Welle Deutschlandfunk	17,00 ÷ 17,55	6150, 7130, 7150	Quasi tutte le stazioni a modulazione di fre- quenza, inoltre, tra- smettono ogni sera, a orario variabile secon- do la stazione, un pro- gramma per i lavorato- ri stranieri che com- prende una mezzoretta in italiano. Alla domenica, tra- smettono in italiano una specie di « tutto il calcio minuto per minuto ».
	22,10 ÷ 22,40	1538	
GERMANIA (Repubblica Democratica)			
Radio Berlino Internazionale	19,00 ÷ 19,30 22,15 ÷ 22,45	{ 6080, 6115, 6125, 7185, 7215, 7300 9730	DX-programme al mar- tedì, alle 19,00 e 22,15.
GRAN BRETAGNA			
Radio Londra	21,00 ÷ 21,45	1295, 3975 5990, 7230	
UNGHERIA			
Radio Budapest	11,30 ÷ 11,45	21685, 17890, 15165, 11910, 9833, 7220	
	18,00 ÷ 18,30	21505, 17795, 15415, 11910, 9833, 7220, 6170, 1340	
	20,15 ÷ 20,30	21505, 17795, 15415, 11910, 9833, 7220, 6110	
	* 13,00 ÷ 13,30	21525, 17795, 15160, 11910, 9833, 7220	* solo alla domenica
ITALIA			
Radio Roma (servizio europeo)	{ 14,30 ÷ 14,55 16,05 ÷ 16,55	5990, 7235 7290, 1575, 5990	
Radio Roma per AUSTRALIA NUOVA ZELANDA ESTREMO ORIENTE	20,50 ÷ 21,30 08,30 ÷ 09,15	7290, 9575, 11905, 9575, 11810, 15330, 17795, 21695	
Radio Roma per l'AFRICA	04,35 ÷ 05,10 17,00 ÷ 17,45	9710, 11905, 15330 7290, 9710, 17770, 17815, 21560	
Radio Roma per l'AMERICA LATINA	18,30 ÷ 19,05 01,40 ÷ 03,05	15385, 15400, 17770 6010, 9575, 9630, 9710, 11905	
Radio Roma per il NORD AMERICA	22,30 ÷ 01,00	6010, 9575, 9630, 9710, 11905	

NAZIONE emittente	GMT	kHz (salvo diversa indicazione)	note
LUSSEMBURGO			
Radio Luxembourg	18.30 ÷ 18.44	1439	per gli italiani all'estero.
MONACO			
Radio Montecarlo	06.00 ÷ 19.00	1466, 7135	
Trans World Radio	12.20 ÷ 12.35	5965	(chiude alle 12.50 alla domenica)
	14.15 ÷ 14.30	7245	(solo al sabato e domenica)
POLONIA			
Radio Varsavia	07.00 ÷ 07.30 12.00 ÷ 12.30 17.30 ÷ 18.00 20.30 ÷ 21.30 22.00 ÷ 22.30	6, 7 MHz (gamma) 9, 11 MHz (gamma) 7, 9 MHz (gamma) 7, 9 MHz (gamma) 6, 7, 9 MHz, 1502 kHz	
PORTOGALLO			
Radio Portugal	19.15 ÷ 20.00	6025	(segnalato anche su 6185 kHz)
ROMANIA			
Rad'o Bucarest	15.30 ÷ 16.00 18.00 ÷ 18.30 19.00 ÷ 19.30 20.00 ÷ 20.30	7255, 6150 5990, 7255 755 755	
SVIZZERA (Radio della Svizzera italiana)			
Radio Monte Ceneri	05.00 ÷ 23.00	557	Programma in italiano per l'estero: Servizio europeo su 3985, 6165, 9535 (06.00 ÷ 22.45) in tedesco, francese, italiano. Altri programmi in italiano, diretti ai vari continenti, su varie frequenze (6120, 9750, 11720, 11870, 15305, ecc.) lungo tutto l'arco della giornata.
URSS			
Radio Mosca	13.30 ÷ 14.00 17.30 ÷ 18.30 18.30 ÷ 19.00 19.30 ÷ 20.30 21.00 ÷ 21.30	16, 19, 25 31, 41, 194 41, 49, 227 31, 41, 49, 201 31, 41, 49, 201	} sono gamme in metri
VATICANO			
Radio Vaticana	13.30 ⁽¹⁾ 18.30 16.00 ⁽²⁾ (venerdi)	6190, 7250, 9645, 11740, 1529 6190, 7250, 9645, 1529 6190, 7250, 9645, 1529	⁽¹⁾ da maggio 12.30 ⁽²⁾ da maggio 15.00 07.30 (domenica e feste religiose) S. Messa
REPUBBLICA ARABA EGIZIANA			
Radio Cairo	18.30 ÷ 19.30 05.15 ÷ 05.30	9805 557	(per l'Europa) (servizio interno)
LIBIA			
Radio Bengasi	18.05 ÷ 18.10 20.05 ÷ 20.10	1454	(5 kW) Programma europeo
SOMALIA			
Radio Mogadishu	10.45 ÷ 11.15	6079, 9585	
TUNISIA			
Radio Tunisi	13.30 ÷ 14.30	962	

NAZIONE emittente	GMT	kHz (salvo diversa indicazione)	note
FRANCIA			
France Culture	05,30 ÷ 06,00	onde medie + FM	<i>per i lavoratori italia- ni, portoghesi, spagno- li</i>
CINA			
Radio Pechino	11,00 ÷ 11,30 11,30 ÷ 12,00 19,30 ÷ 20,00 20,30 ÷ 21,00 21,00 ÷ 21,30	1457 (v.a. Tirana), 5250, 11675, 17645 4620, 6410, 9880 6540, 6590, 6645, 9380 come sopra più 7035	<i>Radio Pechino usa an- che frequenze oltre a quelle indicate, a se- condo della stagione</i>
GIAPPONE			
Radio Giappone	08,30	5990, 15195, 17855	<i>lunedì</i>
AUSTRALIA			
3UL, Warragul	10,30 ÷ 11,30	530	<i>venerdì</i>
2WL, Wollongong	09,00 ÷ 09,45	1430	<i>domenica</i>
STATI UNITI			
WSFR, Lauderdale (Florida)	14,00 ÷ 15,00	1580	<i>domenica</i>
ARGENTINA			
R.A.E., Buenos Aires	21,00 ÷ 22,00	6090, 11710, 11780	

N. B.: tutte le stazioni a onde corte cambiano orari e frequenze senza preavviso.

I lettori dovranno perciò usare queste notizie come una guida generica, senza pretendere l'esattezza assoluta.



RISPOSTE AI LETTORI

Francesco Latina

Francesco Latina è riuscito finalmente a comperarsi un ricevitore con le 120.000 lire della sottoscrizione. Ogni tanto mi arrivano ancora piccole somme, ad esempio da E.B. di Roma, che faccio pervenire al nostro amico. Un bravo lettore di Roma, inoltre, va spesso a visitare Francesco all'ospedale e questo vale di più dei quattrini. Francesco ha pochi mezzi e chi sa quanto siano tristi gli ospedali, cerchi di immaginare come possono essere allegri due o tre anni passati lì dentro senza neppure le cinquanta lire per il francobollo....

Per di più, a Natale, Francesco è anche caduto dalle scale rompendo la protesi del piede amputato, comunque spera di avere in futuro un posto di centralinista-invalido in un ospedale. I fatti emersi da questa vicenda sono certamente molto positivi e rivelano come la piccola famiglia che si è creata attorno alla rubrica sia addirittura in grado di intervenire concretamente e, mi si perdoni l'espressione volgare, perfino — a suon di quattrini — per aiutare chi ha bisogno.

L'amico Jòzef

Jòzef Mrowiec (indirizzo: ul. Aniata 4, Skr. Poczt. 5, 40856 Katowice 4 - POLONIA) mi ha scritto altre due volte; io invito i lettori a corrispondere con questo simpatico personaggio che si interessa di tutto e a inviargli qualche cosa di utile (**schede di calcolatori** ecc.): Jòzef conosce l'italiano e l'Italia perché ha fatto giovanissimo la campagna d'Italia arruolato nella leggendaria armata di Anders. Per insofferenza verso il regime è (beato lui...!) senza lavoro dal 1950, perciò fa raccolta di francobolli e vive col padre e con una sorella.

Ma il resto della storia fatevelo raccontare da lui: tra l'altro affranca le lettere con francobolli meravigliosi.

Radio Luxembourg

Mario Ghilli, noto sanfilista da S. Dalmazio (Pisa) ha ascoltato « R. Luxembourg International » alle 23,08 su 1300 kHz circa e chiede se è una nuova stazione, diversa da Radio Luxembourg (1439 kHz).

RISPOSTA - No, è la stessa, anzi, costrisciti un calibratore e vedrai che sorprese: giudicando le frequenze a occhio, sulla parte alta delle onde medie, è facile sbagliarsi anche di 200 kHz.



Il nostro RX a doppia conversione: bobine toroidali e quarzi

Antonio Bamone (I1BYG) (via Torretta Fiorillo, 155 - 80040 S. Maria la bruna - NA) così mi scrive: *Ho deciso dopo molti tentennamenti dovuti alla mancanza di denaro, di passare alla realizzazione dell'ottimo ricevitore a doppia conversione pubblicato sui numeri 2-6-7-9/1972. Tale lavoro di realizzazione si protrarrà nel tempo per parecchi mesi, infatti essendo per il momento in cerca d'un impiego, non posso comprare il materiale in una sola volta. Comunque ho bisogno di alcuni chiarimenti...*

Vuol sapere quanto costano i toroidi della Amidon, da ordinare per posta (indirizzo: 12033 Otsego St., N. Hollywood, CA 91607, USA), e il valore dei quarzi per ricevere le varie gamme radioamatori.

RISPOSTA - I nuclei toroidali della Amidon costano poche centinaia di lire l'uno e vengono spediti insieme ad alcuni utilissimi fogli di istruzione, che permettono di costruire qualsiasi bobina toroidale con pochi semplici calcoli. La maggiore attrattiva di queste bobine che non necessitano schermatura è la possibilità di inserirle direttamente nel circuito come resistenze, eliminando ove possibile avvolgimenti secondari e prese.

Il Q di tali bobine è talmente elevato che nella gamma onde medie del convertitore, la sintonia risulta decisamente acuta pur avendo fino a 1300 pF in parallelo alla bobina.

Per la scelta del valore dei quarzi del convertitore, vale la regola: frequenza da ricevere + frequenza d'accordo della MF variabile = frequenza del quarzo. Se le gamme si ricevono « rovesciate », cioè con la frequenza che aumenta al diminuire della frequenza del variabile a noi, dopotutto, importa poco, perché la scala verrà comunque graduata da 1 a 500.

I valori esatti dei quarzi per il convertitore, usando un MF variabile da 28 a 28.5 MHz sono:

gamma (MHz)	quarzo (MHz)
21 ÷ 21,5	49,5
14 ÷ 14,5	42,5
7 ÷ 7,5	35,5
3,5 ÷ 4	31,5

Questi valori differiscono da quelli indicati per il convertitore recentemente pubblicato in questa rubrica (cq n. 3/73), che funzionava con una MF variabile da 27,5 a 28 MHz.

Per finire, chi ha un impiego da offrire a un sanfilista disoccupato scriva a lui o a me e vedremo il da farsi: **Antonio Bamonte** è perito elettrotecnico e per ora fa pratica - gratis! - in un laboratorio di riparazioni TV.



Giorgio Veglia, di Torino, mi chiede dove trovare i transistor RCA SK3027 e SK3020.

RISPOSTA - Da nessuna parte perché la Silverstar mi dice che non li importano più. Ti sconsiglio di ricorrere ad equivalenti che spesso provocano sorprese e perdite di tempo, perciò l'unica è cambiare schema.



Luigi Ghinassi, di Riccione, passa le notti in ascolto col suo BC312. Ha anche comperato e rabberciato un BC1206, che però ronza e gracchia: gli ho consigliato di sostituire tutti i condensatori by-pass e gli elettrolitici con altri di tipo moderno.

Ecco che cosa ascolta Luigi (ottima soprattutto VNG, Australia).

	GMT	kHz	note
Ecos del Torbes, Venezuela	03.50	4980	
R. Bangladesh	12.30	17935	inglese
R. Yerevan, Armenia	21.30	7270	armeno
R. Kiev, Ucraina	22.00	7230	ucraino
R. Baku, Azerbaidjan	19.00	9840	turco
R. Iran	20.00	9615	inglese
R. Libano	01.30	9550	francese
R. New York Worldwide - WNYW	20.35	9715	
FEBA - Isole Seychelles	17.30	17955	inglese
R. Pakistan	20.00	7095	inglese
VNG, Australia	22.20	12000	segnali campione
R. Ghana	21.00	9545	inglese
R. Cristal, Rep. Dominicana	03.15	5010	
R. Rumbos, Venezuela	03.50	4970	
R. Colosal, Colombia	04.30	4945	
R. Capital, Costa Rica	02.40	4832	
R. Lara, Venezuela	03.50	4800	

✱

Truffe, diatribe nord-sud, ecc.

Francesco ANTONELLI, da Grumo Appula (BA), mi scrive perché lo aiuti a risolvere un giallo. Ha ingenuamente inviato 25.500 lire (sudate dando ripetizioni di matematica ad acerbi alunni) a un tale che in un'inserzione offriva il 15% di sconto per pagamento anticipato, al compratore di un G4/207. Dopo 5 mesi, nessuna notizia del G4/207 o dei quattrini anticipati. L'amico Francesco così conclude: « non è da poco infatti che si legge sui giornali come nel Nord-Italia si guardi con diffidenza ai meridionali credendoli gente poco onesta al punto di non voler loro fittare case, ma questo è l'esempio lampante di come la gente disonesta esiste anche là ».

RISPOSTA - Caro Francesco, per i tuoi recuperi crediti rivolgiti senza esitare alla più vicina stazione della Benemerita Arma dei Carabinieri: essi, con un fonogramma, incaricheranno **gratuitamente** e con gioia i loro colleghi del Nord di fare indagini sulle aspirazioni, abitudini e attività della persona che ti ha truffato.

Per il resto, purtroppo, ti confermo che la stupidità della gente non ha limiti: un mio collega americano, nato e cresciuto in Georgia, domiciliato provvisoriamente all'Hotel Gallia di Milano, non riusciva a trovare una villetta da affittare in quanto circolava con una Fiat 125 della Hertz Autonoleggio, targata Napoli!


Comunque, queste miserie affliggono soltanto le vecchie generazioni in quanto, per fortuna, oggi i giovani crescono con minori pregiudizi.

E poi, obiettivamente, chi può escludere che qualcuna delle nostre bisnonne piemontesi abbia ceduto a qualche meridionale senza poi informarne i discendenti, quindi cosa sono queste cretinate razzistiche?

✱

Per chiudere, ecco la QSL dell'amico **Francesco Clemente** di Udine che lavora con un DRAKE SPR-4 e un'antenna G5RV.

13-15698		TO RADIO	ED-CA	QSL #
FRANCESCO CLEMENTE		I HRO YOU ON	AT	GMT
Via Monteleone, 12/4 - 33100 UDINE - Italy		MHz - kHz	OF	
		AM - CW - SSB - FM	SIGS - RST	
		DURING QSO WITH	RPT. SINFO	
		WX	QRM - QRN - QIS	
		RX	DRAKE SPR-4	
		ANT.	G5RV	
		REMARKS	73 & good trabacca	
		by	Evante	
ITALY SWL STATION		PSE QSL - INX	MNY 73-51 AND GOOD DX	
		DIRECT OR ANT		

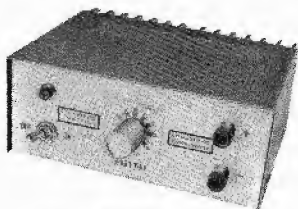

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 114-1 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Nuovo prodotto

Caratteristiche tecniche:



Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : regolabile con continuità da 6 a 14 V
Carico : 2,5 A max in serviz. cont.
Ripple : 4 mV a pieno carico
Stabilità : migliore dell'1 % per variazioni di rete del 10 % o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Dimensioni : 180 x 165 x 85 mm

Caratteristiche tecniche:

Tensione d'uscita: regolabile con continuità da 2 a 15 V
Corrente d'uscita: stabilizzata 2 A.
Ripple : 0,5 mV
Stabilità : 50 mV per variazioni del carico da 0 al 100 % e di rete del 10% pari al 5 misurata a 15 V.

ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 130 »

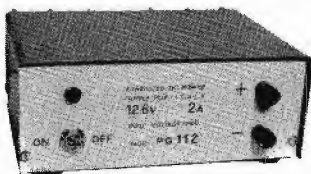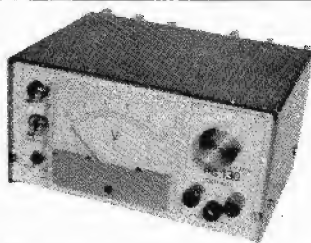CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO



ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 112 »

CON PROTEZIONE ELETTRONICA
CONTRO IL CORTOCIRCUITO

Caratteristiche tecniche:

Entrata : 220 V 50 Hz \pm 10 %
Uscita : 12,6 V
Carico : 2,5 A
Stabilità : 0,1% per variazioni di rete del 10% o del carico da 0 al 100 %
Protezione : elettronica a limitatore di corrente
Ripple : 1 mV con carico di 2 A.
Precisione della tensione d'uscita: 1,5%
Dimensioni : 185 x 165 x 85 mm

Caratteristiche tecniche:

Entrata : 220 V 50 Hz
Uscita : 2-15 V
Carico : 3 A
Protezione : a limitatore di corrente a 3 posizioni (0,3A 1A 3A)



ALIMENTATORE STABILIZZATO « PG 190 »

PER LABORATORI DI ASSISTENZA
AUTORADIO

Voltmetro ed amperometro incorporati.

L'alimentatore comprende anche un generatore di disturbi simile ai disturbi generati dalle candele dell'automobile, un altoparlante 4 Ω 6 W, una antenna con relativo compensatore.

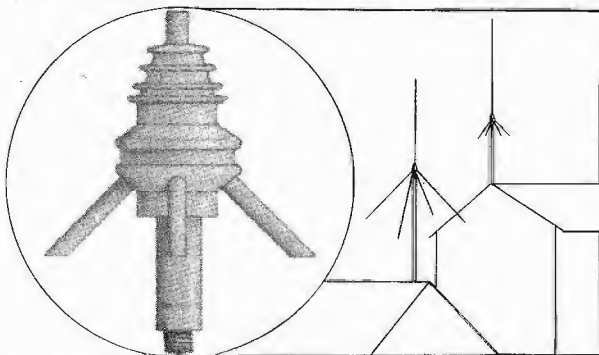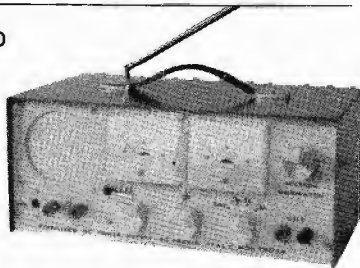Questo apparecchio è stato progettato per il servizio di assistenza e comprende tutti quegli accessori per il collaudo sul banco di un'autoradio.



ANTENNA GROUND PLANE PER C.B.

Frequenza 27 MHz - Potenza max 100 W

ROS : 1 \div 1,2 max

STILO : in alluminio anodizzato in $\frac{1}{4}$ d'onda

RADIALI: n. 4 in $\frac{1}{4}$ d'onda in fibra di vetro

**BLOCCO DI BASE IN RESINA
CON ATTACCO AMPHENOL**


Rivenditori:

DONATI - via C. Battisti, 21 - MEZZOCORONA (TN)
EPE HI-FI - via dell'Artigliere, 17 - 90143 PALERMO
G.B. Elettronica - via Prenestina 248 - 00177 ROMA
PAOLETTI - via il Campo 11/r - 50100 FIRENZE

S. PELLEGRINI - via S. G. del Nudi 18 - 80135 NAPOLI
RADIOMENEGHEL - v.le IV Novembre 12 - 31100 TREVISO
RADIOTUTTO - via Settefontane, 50 - 34138 TRIESTE
REFIT - via Nazionale, 67 - 00184 ROMA
G. VECCHIETTI - via L. Battistelli 6/c - 40122 BOLOGNA

P. G. PREVIDI - p.za Frassino, 11 - Tel. (0376) 24.747 - 46100 FRASSINO (MN)

© copyright cq elettronica : 1973

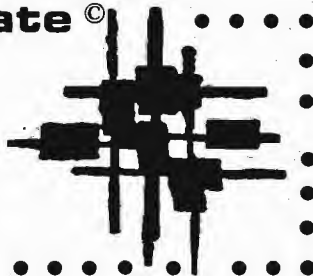

Demodulatore per RTTY tipo Mainline ST-6

Nel n. 12/1969 di **cq elettronica** ho presentato il demodulatore Mainline TTL-2 progettato da Irvin M. Hoff (W6FFC) che rappresentava quanto di meglio era stato realizzato tra i demodulatori a valvole per radioamatori.

Lo **ST-6** è un nuovo convertitore di **W6FFC** e rappresenta attualmente il miglior schema a circuiti integrati.


Ritengo quindi opportuno presentarlo ai lettori di questa rubrica cercando non solo di soddisfarne il desiderio di informazione ma dando anche la possibilità di realizzare con una certa facilità il demodulatore.

Questa possibilità è data anzitutto dal fatto che ho il disegno dei circuiti stampati, di cui allego a questo articolo un esempio (figura 1).

Poi l'intera serie dei disegni (con l'indicazione della collocazione dei componenti) verrà inviata gratuitamente a chi ne farà la richiesta contro rimborso delle spese postali (lire 300 in francobolli).

figura 1

Esempio di uno dei circuiti stampati

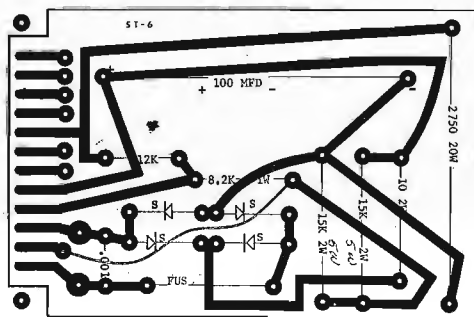

Infine, essendo per molti assai impegnativo realizzare i circuiti stampati, mi sono interessato in varie direzioni e ho trovato la soluzione presso il signor Giuseppe Vulpetti, via G. Cesare n. 4, Cantù.

Egli infatti non solo realizzerà i circuiti stampati ma si procurerà i toroidi e il kit dei componenti.

Mainline Story


Il primo Mainline apparve nel 1963 e fu accolto con molto entusiasmo dagli RTTYers. Ad esso seguì nel 1966 il Mainline TTL-2 con alcune lievi modifiche circuitali. Entrambi erano a valvole.

La serie dei Mainline è stata iniziata nel 1967 con il tipo ST-1 che usava degli integrati della RCA. Ad esso seguì lo ST-2 con autostart e lo ST-3 con autostart e dispositivo di ritardo sul motore, schemi pubblicati nel 1968.

Lo ST-4 è analogo allo ST-3 ma è disegnato esclusivamente per il narrow-shift (170 Hz) e ha l'autostart.

Lo ST-5 usava due integrati 709C e un transistor, cui seguì immediatamente lo ST-6, che ora descriverò, e che rappresenta un demodulatore di caratteristiche avanzate anche per un OM esigente.

figura 2

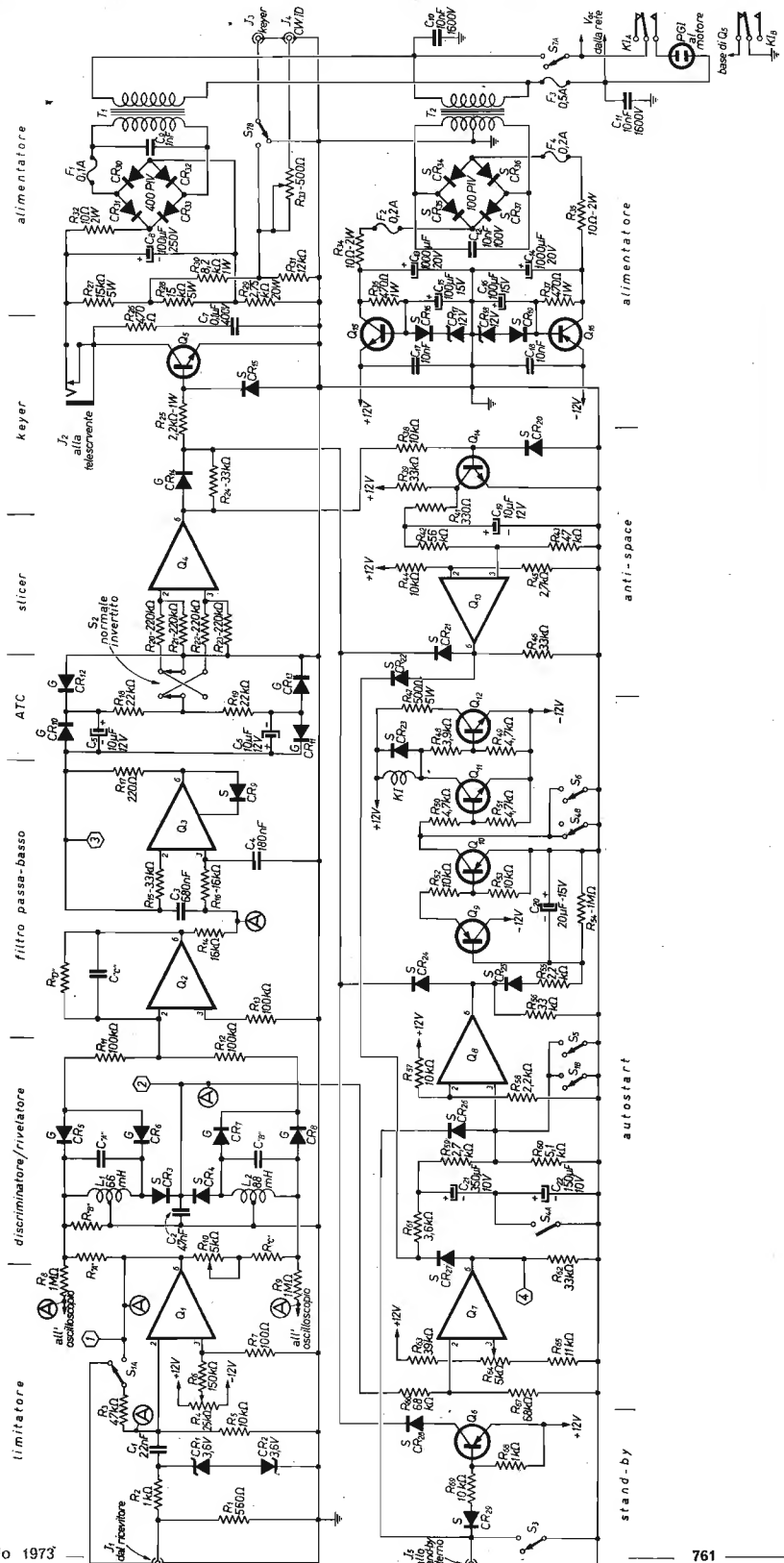

Caratteristiche dello ST-6

Prima di esaminare il circuito e il suo funzionamento (figura 2) vorrei mettere in evidenza le caratteristiche più appariscenti di questo apparato, la cui lettura indurrà molti a prendere in seria considerazione la sua realizzazione nella forma completa oppure in quella parziale.

Esso può essere realizzato anche parzialmente, e per tale motivo suddividerò la descrizione in due articoli, dato che alcuni circuiti più sofisticati possono essere eliminati senza diminuirne le caratteristiche.

Esaminandolo per blocchi ci si rende conto che:

- a) All'entrata usa degli ottimi filtri passa banda del tipo Butterworth a tre poli.
- b) Gli integrati sono del tipo 709 della Fairchild (o equivalenti), molto conosciuti per le loro ottime prestazioni. Essi sono sette oppure nove se si usano gli shift a 170 e a 850 contemporaneamente.
- c) Ha un limitatore perfetto date le caratteristiche dell'integrato 709C.
- d) Può essere selezionato per il funzionamento lineare oppure in limitazione.
- e) Vi sono due gruppi diversi per gli shift normalmente usati e cioè 850 e 170 Hz che vanno dal passa-banda fino al passa-basso, con innegabili risultati sulla ricezione.
- f) Dopo il circuito di rivelazione il filtro passa-basso è stato realizzato senza le solite bobine.
- g) L'ATC è un ottimo compensatore di fading, che nella ricezione lineare permette la ricostruzione del tono che manca o è attenuato.
- h) Un amplificatore per lo « slicer » che, se opportunamente sintonizzato, permette la ricezione di shift fino a 1 Hz.
- i) Un circuito pilota della macchina a 300 V che dà luogo a una distorsione minima.
- l) Un narrow-shift per la identificazione in CW, essenziale per gli americani.
- m) Una alimentazione molto ben regolata per i +12 V e i -12 V dei circuiti integrati.
- n) Un circuito « anti-space » che impedisce alla macchina di andare nella posizione « lavoro » e quindi di diventare estremamente rumorosa.
- o) Un circuito di « autostart » che attacca la macchina solo in presenza di un segnale RTTY ed è insensibile ai segnali audio e di CW.
- p) Scelta della ricezione in AM o in FM.
- q) Semplicità nelle operazioni di messa a punto.

Descrizione del circuito

1° gruppo: Filtro passa-banda sull'ingresso - Limitatore - Discriminatore - Rivelatore - Filtro passa-basso (1/2)

Il circuito prevede due gruppi contenenti tutte queste funzioni e cioè uno per i 170 Hz e l'altro per gli 850 Hz di shift.

La commutazione dal primo al secondo avviene mediante un commutatore a sette vie due posizioni che agisce nei punti indicati con la lettera **A** circolata. E' una soluzione un poco complicata ma è quella che permette di ottenere le migliori condizioni.

Vediamo ora elemento per elemento come funzionano i componenti di questo gruppo.

Filtro passa-banda sull'ingresso

Esso è del tipo Butterworth a tre poli realizzato distintamente per 170 e 850 Hz.

Il filtro da 170 usa i toroidi da 88 mH con gli avvolgimenti in parallelo per ottenere 22 mH, mentre quello da 850 Hz utilizza i medesimi toroidi con gli avvolgimenti in serie ottenendo 88 mH.

L'impedenza dei due filtri è analoga. La larghezza di banda è per quello da 170 Hz di circa 275 Hz e per quello da 850 Hz di circa 1 kHz.

Si tratta di un ottimo filtro che, se perfettamente realizzato, eliminerà i disturbi adiacenti che potrebbero interferire sul segnale realizzando un ottimo rapporto segnale-disturbo.

L'impedenza d'ingresso del converter è di 500 Ω per cui si adatta perfettamente al filtro. Mentre per l'entrata del filtro, se si usa un ricevitore con uscita a 3÷4 Ω , è necessario l'uso di un trasformatore che permette l'adattamento delle impedenze.

Prima di iniziare l'esame del limitatore due parole sull'interruttore bipolare S_{1A} S_{1B} .

Esso ha la funzione di permettere l'uso del converter sia per la ricezione di emissioni in AM che in FM con il settore S_{1A} .

Quando un demodulatore lavora in AM questa situazione di operatività è chiamata due-toni o limiterless. In questo caso non è usato il limitatore ed è richiesto un circuito ATC per fornire una appropriata simmetria al circuito di « slicer ». Questo tipo di demodulatore può copiare segnali con solo il *mark* o solo lo *space*.

Però quando ci si trova in presenza di condizioni particolarmente svantaggiose (fading) il sistema FM è preferibile e in tal caso il settore S_{1A} dell'interruttore, mediante l'aggiunta della resistenza R_1 , rende l'amplificatore lineare. In altre parole il circuito discriminatore-rivelatore, che viene dopo l'integrato Q_1 , segue linearmente il livello del segnale che si trova all'ingresso del converter.

Un buon converter deve essere provvisto, come questo, della possibilità di ricevere sia l'AM che la FM.

Il settore S_{1B} nella posizione di esclusione disattiva l'autostart.

Limitatore

E' costituito da un integrato 709 (Q_1) operante in una condizione denominata « open loop » per il massimo guadagno.

Per la ricezione in AM l'amplificazione è ridotta. Mentre quando è contro-reazionato inizia a squadrare a circa $200\mu V$ con una limitazione di circa 90 dB.

L'ingresso è a 500Ω per cui è necessario un trasformatore di adattamento se lo si collega direttamente a un ricevitore con uscita a $3\div 4\Omega$.

I due zener posti all'ingresso hanno la funzione di proteggere la entrata del limitatore da segnali eccessivi che vi possono essere applicati, anche se ciò è difficile. Il filtro RC esclude dal limitatore un eventuale ronzio di rete che vi possa giungere dal ricevitore.

Il potenziometro (R_4) ha la funzione di bilanciare la tensione all'ingresso per il massimo guadagno. Delle differenze si possono trovare a questo proposito da un integrato all'altro per cui è preferibile un potenziometro a una resistenza.

Dal limitatore escono onde quadre che possono essere controllate con un oscilloscopio.

Discriminatore

Questa sezione è centrata su 170 oppure 850 Hz in modo lineare e bilanciato. Non si hanno delle modifiche sul circuito, ma una sostituzione completa del circuito per uno shift con quella dell'altro ad opera di un commutatore, il che dà un migliore rendimento.

Sconsiglio soluzioni più semplici, come ad esempio quella di ridurre la frequenza dello *space* con una capacità in parallelo, perché il discriminatore non si può portare nelle migliori condizioni per entrambe le deviazioni.

Per alcuni ricevitori sono necessari i toni $1275\div 2125$ Hz. E' questa però una situazione di compromesso perché i migliori risultati si ottengono con i toni a $2125\div 2975$ Hz.

Non sostituire i toroidi da 88 mH con altre induttanze, nè variare i componenti se si desiderano buoni risultati.

Rivelatore

E' utilizzato per questa funzione un rivelatore che impiega un sistema di rivelazione a onda intera. Questo sistema rappresenta l'optimum e a chi ha realizzato il vecchio Mainline TTL-2 salterà all'occhio l'assenza della induttanza da 350 H così difficile da reperire.

Qui non vi è infatti alcun filtro RC perché il « ripple » viene eliminato da un filtro attivo, tipo passa basso, composto da due integrati (Q_2 e Q_3).

Filtro passa-basso

Si tratta di amplificatori (Q_2 e Q_3) con controreazione selettiva che sono stati proposti da Victor Poor in un articolo su RTTY.

Questi filtri tagliano a 27.3 H per la velocità 60 (45.45 baud).

E' terminato così il primo blocco.

Gli altri blocchi sono: **ATC - SLICER - KEYER** e **ALIMENTATORE** che ora vediamo singolarmente.

ATC (Automatic Thresould Corrector)

Questa sezione provvede alla ricostruzione del tono mancante, oppure attenuato, quando si usa il « limiterless » nella ricezione AM, cioè nella ricezione lineare.

La sua funzione è benefica anche quando si usa il limitatore in quanto rende meno critica la sintonia.

S₂, il deviatore che segue l'ATC inverte la polarità dei segnali e permette la ricezione di quelli normali oppure invertiti.

Slicer

E' uno stadio formato da un altro integrato 709C (Q₄) che riceve delle tensioni molto deboli dall'ATC e le amplifica a circa +10 V per il *mark* e a circa -10 V per lo *space*, e ciò senza tenere conto della ampiezza originale in quanto agisce anche da limitatore.

Si tratta di un circuito amplificatore che con un segnale audio di 300 μ V all'ingresso è in grado di determinare questa notevole amplificazione. Non solo ma la variazione di 1 Hz determina già questa commutazione per cui con una buona sintonizzazione il converter è in grado di copiare messaggi trasmessi a 4 ÷ 5 Hz di shift.

Stadio manipolatore (Keyer)

Esso utilizza un transistor (Q₅) per commutazione, con tensione al collettore di 300 V (MJE340, BU100, BU102 ecc.), che comanda per mezzo di impulsi attraverso il relé della telescrivente il circuito di selezione.

Nelle telescriventi la corrente è normalmente di 60 mA. Il diodo posto sulla base di Q₅ serve a limitare la tensione negativa, mentre il circuito RC, posto tra il collettore e la massa, ha lo scopo di limitare gli effetti di sovratensione provocati dalla induttanza del relé selettore quando si passa dal *mark* allo *space*.

Fra i transistori consigliati quello della Motorola è particolarmente valido sia per il suo fattore di amplificazione che per la bassa potenza assorbita in conduzione che lo rende indistruttibile in questo circuito. Non solo ma esso è anche facilmente reperibile sul mercato del surplus. Gli altri sono molto utilizzati nei televisori.

Alimentatori

a) Alimentatore dello stadio manipolatore a 180 V.

Utilizza il ben noto alimentatore della serie TTL che serve per alimentare il circuito di macchina (60 mA), per una uscita polarizzata per il circuito di trasmissione FSK [o AFSK] e per la identificazione in telegrafia a shift stretto.

In particolare nello FSK quando si va dal *mark* allo *space* la tensione si inverte di polarità. Questo sistema è ottimo per certi trasmettitori in SSB. Con il potenziometro da 500 Ω si ottiene un adeguato shift durante la manipolazione di identificazione con il CW.

b) Alimentatore simmetrico a 12 V.

Gli amplificatori operazionali tipo 709C, che sono utilizzati in questo converter, lavorano anche a 18 V ma la tensione suggerita di 12 V è da preferirsi. Questo secondo amplificatore simmetrico fornisce i 12 V positivi e negativi per i circuiti integrati.

E' stato così descritto il demodulatore nelle sue funzioni essenziali. I circuiti seguenti (Stand-by - Autostart - Antispace) rappresentano solo delle funzioni atte a migliorarne le prestazioni e a completarlo dal punto di vista operativo.

Per non appesantire troppo l'articolo ho deciso di trattarle nel numero seguente della rubrica.

Commutatori

I commutatori sono molti ma è consigliabile metterli tutti nel pannello. Vediamo ora le loro funzioni:

S_1 - E' un commutatore doppio che include ed esclude il limitatore, fa cioè passare il converter dalla posizione di ricezione in FM a quella in AM. Contemporaneamente la sua seconda sezione nella posizione di limitatore escluso interdice l'autostart, escludendo di conseguenza il motore.

S_2 - E' un commutatore di polarità che passa il converter dalla posizione di ricezione normale a quella invertita.

S_3 - Commutatore di stand-by, operazione che può essere fatta anche con un commutatore esterno operante per mezzo del jack. Esso mette la telescrivente in *mark* e accende il motore.

S_4 - Commuta l'autostart dalla posizione rapida a quella lenta e inoltre mantiene in funzione il motore nella posizione rapida.

S_5 - Include ed esclude l'autostart e, nella posizione di esclusione, mantiene in funzione il motore.

S_6 - E' il comando manuale del motore.


S_7 - Commutatore di rete (S_{7A}) e messa a massa della linea FSK nella posizione di incluso (S_{7B}).

S_8 - Commutatore di shift da 170 a 850 Hz (sette vie due posizioni) che non appare nello schema per non appesantirlo troppo ma che fa capo nei punti indicati con la lettera **A** circolata.

Alcuni dati costruttivi per gli integrati 709C

Per semplificare lo schema generale, gli integrati 709C sono stati rappresentati in modo sintetico.

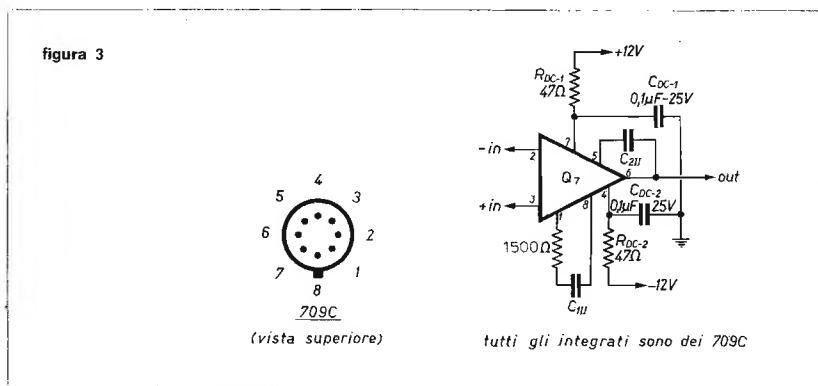La loro rappresentazione con tutti i componenti è stata effettuata nella figura 3.



E' però da tenere presente che due componenti e precisamente i condensatori indicati con le lettere C_{1-II} e C_{2-II} non sono uguali per tutti ma debbono essere tenute presenti le seguenti indicazioni:

	Q_1	Q_2 Q_3 Q_4 Q_7 Q_8 Q_{13}
C_{1-II}	47 pF	4,7 nF
C_{2-II}	3 pF	220 pF


Alcuni dati costruttivi per i filtri passa-banda d'ingresso

I filtri passa banda d'ingresso sono facoltativi ma se si dispone di un buon ricevitore con una discreta stabilità sono estremamente utili.

I dati costruttivi dei filtri, il cui schema è rappresentato nella figura 4, sono i seguenti:

shift	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	L_1 - L_2 - L_3	R_1	R_2
170 Hz	150	56	180	—	150	56	22	22	22	1,6	2,2
850 Hz	15	18	15	10	15	18	15	15	88	2,7	3,3

figura 4

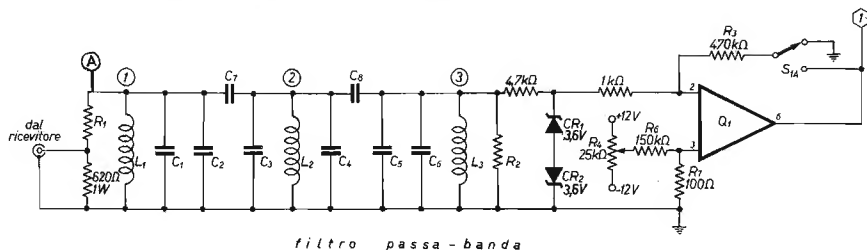

Tutti i valori dei condensatori sono in nF, quelli delle induttanze in mH e quelli delle resistenze in kΩ.

Messa a punto dello ST-6

Lo ST-6 ha sempre avuto la fama di essere un demodulatore per esperti ma io con questo articolo vorrei sfatare questa leggenda e farlo diventare, se non un converter per principianti, un apparato adatto anche per radioamatori con una mediocre preparazione per le realizzazioni.

Il compito mi è facilitato dalla disponibilità sul mercato dei circuiti stampati e del kit con i componenti.

Per l'assemblaggio sulle basette si tratta di una normale operazione meccanica, tanto più che esse sono fornite di istruzioni per la collocazione dei vari componenti.

Molta attenzione alle saldature, rimuovere le eventuali strisciette portanti che si possono formare, attenzione all'orientamento degli integrati, alla polarità degli elettrolitici, alla polarità dei diodi e mettere sempre tutti i componenti con le loro indicazioni di valore in modo che si possano leggere. Dove vi sono delle bobine toroidali montarle sempre prima degli altri componenti. E' infatti più facile accordarle quando gli altri componenti sono assenti dalla piastrina.

I toroidi sono tutti di un tipo e precisamente quelli da 88 mH con due avvolgimenti. Quando sono richiesti 22 mH, come ad esempio nello shift da 170 Hz, i due avvolgimenti dei toroidi vanno collegati in parallelo (i due capi con lo sterlingato tra di loro e i due capi liberi pure tra di loro).

Mentre per ottenere gli 88 mH i due avvolgimenti vanno collegati in serie (capo con lo sterlingato con capo libero).

E veniamo alle vere e proprie operazioni per la messa a punto partendo dalla taratura dei toroidi.

In questo converter vi sono dieci circuiti accordati, che utilizzano le bobine toroidali, e che sono disposti tre in ciascuno dei due filtri e due in ciascuno dei due discriminatori.

E' evidente che se si vogliono ottenere dei buoni risultati occorre una buona taratura. Sovente coloro che non sono stati soddisfatti dalle prestazioni dello ST-6 dovrebbero riguardare la taratura dei circuiti accordati.

Probabilmente dovrò dedicare un articolo ai filtri in uno dei prossimi numeri della rubrica dato l'importanza che essi hanno in RTTY ma cercherò per ora di dare delle spiegazioni chiare ed esaurienti.

Nella figura 5 ho rappresentato lo schema a blocchi degli strumenti necessari. Il frequenzimetro digitale è estremamente utile e data la sua attuale diffusione dovrebbe essere di facile reperimento.

Per isolare il circuito accordato dalla bassa impedenza del generatore a bassa frequenza rammentarsi di introdurre la resistenza da 100 kΩ.

A un certo punto della taratura si verificherà un picco e l'oscilloscopio o il voltmetro elettronico (o entrambi se contemporaneamente utilizzati) hanno lo scopo di metterla in evidenza.

Per portare i circuiti in risonanza sulla frequenza desiderata si può agire sulla capacità oppure sul toroide.

Ad esempio nel primo caso, e ciò generalmente quando si desiderano variazioni di un certo valore, con un condensatore da 100 pF si può ridurre la frequenza di circa 2÷3 Hz a 2125 e di 5÷6 a 2975 Hz.


Se invece si tolgono spire dal toroide, per ogni spira si aumenta la frequenza di 3÷4 Hz attorno a 2125 e di 5÷6 Hz attorno a 2975.

Raccomando una discreta cautela nel togliere le spire.

Vediamo anzitutto i filtri passa banda di ingresso i quali sono di facile accordo e non sono critici.

figura 5

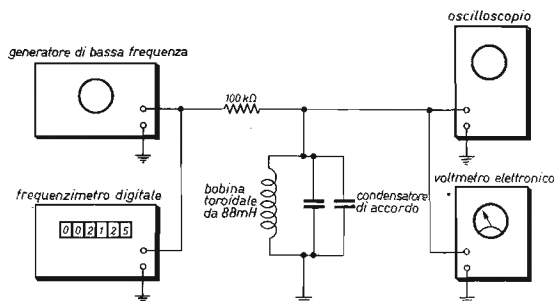Collegamento degli strumenti per la taratura dei filtri.



I valori dei condensatori sono indicativi e in genere, in conseguenza della loro percentuale di approssimazione, sono inizialmente accordati a una frequenza più alta.

Se si verifica questa situazione si tratta di mettere dei condensatori in parallelo preferendoli in questo ordine: mica, polistirene, mylar o carta ma non usando mai condensatori ceramici o elettrolitici a olio o al tantalio.

Le frequenze di accordo debbono essere le seguenti:

	1ª sezione L_1 e $C_1 + C_2 + C_7$	2ª sezione L_2 e $C_2 + C_3 + C_4 + C_7 + C_8$	3ª sezione L_3 e $C_4 + C_6 + C_5$
deviazione 850 Hz	2400 Hz	2300 Hz	2400 Hz
deviazione 170 Hz	2195 Hz	2195 Hz	2195 Hz

Per accordare il filtro la successione delle operazioni è la seguente, tenendo però presente che i condensatori C_7 e C_8 non vanno cambiati:

- 1) Isolare il filtro dalla entrata e dalla uscita.
- 2) Rimuovere le resistenze di entrata e quelle di uscita.
- 3) Mettere a massa il punto (2).
- 4) Tarare la prima sezione.
- 5) Tarare la terza sezione.
- 6) Disconnettere dalla massa il punto (2) e mettere a massa i punti (1) e (3).
- 7) Tarare la sezione centrale.
- 8) Rimuovere i collegamenti a massa e ricollegare le resistenze in entrata e in uscita.

Vediamo ora di accordare i discriminatori.

L'autostart presente nel circuito è abbastanza sensibile a un eventuale errore di frequenza per cui nell'accordo dei discriminatori si deve ricercare una buona precisione rimanendo nei limiti di circa $3 \div 4$ Hz per il discriminatore a 170 Hz e a $5 \div 6$ Hz per quello a 850.

Nel discriminatore i componenti suggeriti sono i seguenti:

	170 Hz 1275/1445	850 Hz 1275/2125	170 Hz 2125/2295	850 Hz 2125/2975
R _A	2,7 kΩ	1,5 kΩ	6,8 kΩ	4,7 kΩ
R _B	27 kΩ	8,2 kΩ	100 kΩ	33 kΩ
R _C	2,7 kΩ	2,2 kΩ	6,8 kΩ	6,8 kΩ
R _D	240 kΩ	260 kΩ	270 kΩ	180 kΩ
C _A	180 nF	180 nF	68 nF	68 nF
C _B	120 nF + 18 nF		56 nF	33 nF
C _C	22 nF	33 nF	20 nF	30 nF
L ₁ L ₂ L ₃	22 mH	88 mH	22 mH	88 mH
R ₁	1,6 kΩ	2,2 kΩ	1,6 kΩ	2,2 kΩ
R ₂	2,2 kΩ	3,3 kΩ	2,2 kΩ	3,3 kΩ

Il discriminatore a 2125 è di solito inizialmente basso di frequenza. Se si usa il sistema di togliere delle spire fare attenzione di toglierle in modo bilanciato su entrambi gli avvolgimenti in modo da mantenere il bilanciamento. Quando tutti i componenti sono installati la frequenza si può abbassare. Normalmente la frequenza si abbassa di 8÷10 Hz a 2125 e di 6÷8 Hz a 2975 per cui si consiglia di tarare inizialmente i filtri tenendo conto di queste variazioni.

La rifinitura si farà a converter terminato utilizzando lo strumento dello ST-6 il quale mette in evidenza un picco alle frequenze di taratura dei toroidi dei discriminatori.

Allineamento dello ST-6

In questo converter l'allineamento dei circuiti comporta un numero limitato di operazioni, che io suggerirei di fare in questo ordine:

- 1) Controllare tutta la filatura sulla base dello schema.
- 2) Senza alcuna basetta inserita, oppure con il circuito di alimentazione disconnesso, dare tensione e controllare con un tester tutte le tensioni.
- 3) Inserire le basette o collegare il circuito e ridare tensione. Se appare del fumo o salta il fusibile spegnere immediatamente cercando di individuare il motivo.

Può darsi che il fusibile sia inadeguato alla extratensione di apertura.

- 4) Messa a punto dello stadio limitatore d'ingresso (Q₁) per i 170 Hz di shift. Collegare a massa l'ingresso audio e mettere il puntale di un voltmetro in cc sul piedino 6 di Q₁ (l'ideale sarebbe un voltmetro con scala a zero centrale e ± 10 V).

Regolare il potenziometro R₄ in modo da portare la tensione a zero volt. Non tutti gli amplificatori operazionali 709 sono in grado di effettuare questa regolazione e ciò pur non essendo guasti.

Questo comportamento è dovuto al fatto che il campo di azione del potenziometro è volutamente limitato per cui non tutti gli integrati sono in grado di essere utilizzati ma lo saranno solo quelli con il più basso grado di offset. Suggestisco di utilizzare uno zoccolo per l'inserimento di questo integrato allo scopo di provare tutta la serie di integrati a disposizione fino a rintracciare quello più idoneo.

L'offset è un parametro critico solo per il « limiter » e per « l'autostart ». Una regolazione più raffinata può essere effettuata con l'oscilloscopio e un segnale all'ingresso cercando di simmetrizzare la forma d'onda.

- 5) Ripetere le operazioni per lo stadio limitatore a 850 Hz di shift.
- 6) Allineamento dei discriminatori.

E' necessario disporre di un generatore di bassa frequenza che verrà collegato all'ingresso per iniettare nel converter le frequenze standard.

Variando la frequenza d'ingresso si deve vedere sullo strumento (M₁) che indica la sintonia un picco ben definito.

E' possibile che si debbano ritoccare i discriminatori se il picco non si verifica alle frequenze standard.

Poi iniettando il segnale a 2125 Hz (*mark*), con lo shift a 850 Hz, si regola R₇₁ fino a leggere sullo strumento 0,7.

Quindi con il segnale a 2975 Hz (*space*) si regola il potenziometro R₄ in modo che lo strumento indichi ancora 0,7.

Collegare la seconda basetta.

Passando ora allo shift da 170 Hz iniettare il segnale a 2125 Hz e leggere lo strumento che dovrebbe dare una indicazione un poco inferiore alla precedente.

Introducendo il segnale a 2295 Hz si dovrebbe leggere il medesimo valore. In caso contrario agire sul potenziometro R_4 del relativo circuito al fine di ottenere il medesimo valore di prima.

Sintonia nello ST-6

Si può utilizzare la classica sintonia dell'indicatore a croce che può essere realizzato separatamente o incluso nel contenitore del converter utilizzando uno dei tanti schemi disponibili (ottimo è quello descritto recentemente in questa rubrica).

Se si utilizza un indicatore esterno porre nel retro del contenitore due appositi jack.


Si avrà l'esatta sintonia quando le due ellissi (una per il *mark* e una per lo *space*) avranno la medesima ampiezza.

Usando il discriminatore dello ST-6 (circuiti che sono accordati a banda stretta allo scopo di ottenere un responso lineare) si avranno delle ellissi piuttosto che delle linee.

Le ellissi dello shift a 170 Hz saranno più larghe di quelle a 850 Hz.

Utilizzando invece lo strumento del converter (figura 6) la sintonia si avrà quando l'indice assume la medesima deflessione che è la massima e non cambia anche quando si passa rapidamente dal *mark* allo *space*.

figura 6

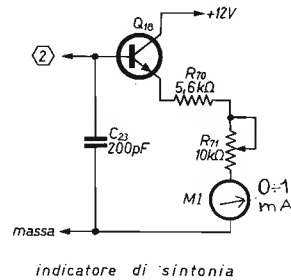

Se la sintonia non è corretta accadrà ovviamente il contrario di quanto detto e cioè l'indice non assumerà la sua massima deflessione e inoltre l'indice oscillerà nei passaggi dal *mark* allo *space*.

Se non vi è segnale RTTY lo strumento oscilla in presenza di interferenze. Inoltre se il segnale RTTY ricevuto ha uno shift diverso dagli standard di 850 e 170 Hz sarà impossibile avere la massima deviazione senza oscillazioni. In ogni caso il converter può ricevere anche shift più stretti di quelli per cui è stato tarato. In questo caso si dovrà portare lo strumento per la minima oscillazione.

Il circuito che pilota lo strumento da una deviazione di 0,7 mA per lo shift a 850 e di 0,6 mA per lo shift a 170 Hz.

Se si utilizzano entrambi i sistemi di indicazione della sintonia si deve proteggere il circuito dell'autostart ponendo l'interruttore dell'autostart nella posizione auto-off.


Lampadine spia di standby-ricezione

Nella figura 7 è rappresentato un circuito che può essere aggiunto allo schema generale e che serve quale indicatore di stand-by e ricezione.

figura 7

Semplice circuito per indicare la posizione di stand-by o di ricezione.

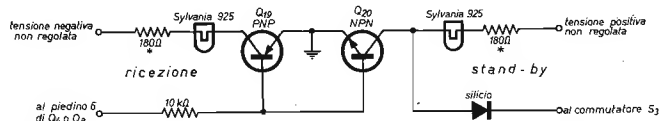Le resistenze indicate con un asterisco devono essere selezionate in funzione della corrente delle lampadine; il valore indicato è quindi approssimativo (ad esempio per una lampadina da 18 V e 40 mA, $R = 150 \Omega$).



E' una indicazione aggiuntiva, non fondamentale, ma abbastanza utile. Se si preferisce un indicatore per i segnali di *mark* e *space* si deve collegare la resistenza da 10 k Ω al piedino 6 di Q₄. In questo caso il diodo sul collettore di Q₁₈ deve essere rimosso.

Conclusione della prima parte

Agli appassionati della RTTY questo converter a circuiti integrati darà certamente molte soddisfazioni.

Per chi ha realizzato il vecchio Mainline TTL-2, e conosce la validità dei circuiti di W6FFC, queste affermazioni sono inutili ma è un circuito che io suggerisco vivamente per la sua validità.

Nel prossimo numero completerò la descrizione del converter presentando i circuiti accessori, non indispensabili, ma estremamente interessanti.

* * *

Risultati parziali dei

Contests A. Volta e GIANT

(sufficienti a trarre interessanti conclusioni).

Contrariamente al solito non mi è stato possibile comunicare tempestivamente i risultati del Contest « Volta »: ciò è dovuto ad alcune mie indisposizioni.

Nell'**Alessandro Volta RTTY** si sono classificati ai primi 10 posti:

nominativo	totale punti	moltiplicatori	punteggio finale
1° WA3IKK	2590	169	152.810
2° W5VJP	2016	53	106.848
3° I5MPK	1613	64	103.232
4° I1BAY	1638	58	95.004
5° DL2AK	1765	49	86.485
6° W1GKJ	1695	45	76.272
7° W3KV	1426	52	74.152
8° I6CGE	1370	53	72.610
9° G3MWI	1495	46	68.770
10° VP7NH	1861	35	65.135

Gli altri italiani sono:

12° IZ9ZWS - 18° IS1AOV - 19° I1EVK - 21° I5CW - 22° I1CZV - 48° I0ZAN - 62° I8IOG - 81° I8AMP.

Per il **GIANT**, sempre per il suddetto motivo, non mi è possibile comunicare la graduatoria definitiva, che pubblicherò nel prossimo numero.

Credo però interessante, come fanno altri Contests, comunicare le posizioni dei primi cinque sulla base del punteggio da loro dichiarato nei logs.

Tale graduatoria è la seguente:

- 1° LU2ESB
- 2° ZS3B
- 3° VP2KH
- 4° I5MPK**
- 5° IT1ZWS



IMPORTANTE SOCIETA' INTERNAZIONALE

cerca

MONTATORI E RIPARATORI TV ELETTROMECCANICI

o persone che, attraverso corsi di specializzazione, abbiano acquisito una valida conoscenza di base nel campo dell'elettronica, dell'elettromeccanica o dei servo-meccanismi

richiede:

- Età non superiore ai 25 anni
- Obblighi militari assolti
- Attestato di specializzazione rilasciato da Istituti Professionali o Enti equipollenti (2/3 anni dopo la scuola media)

offre:

- Adeguato addestramento professionale in borsa di studio
- Inquadramento contrattuale come impiegati tecnici
- Retribuzione particolarmente interessante
- Qualificazione professionale
- Ampie previdenze aziendali

I candidati prescelti dovranno svolgere un'attività di **assistenza tecnica nel campo delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche.**

Sarà considerato titolo preferenziale l'appartenenza alle categorie dei profughi ed orfani di guerra, per servizio e del lavoro.

Gli interessati potranno inviare dettagliato curriculum a:

Edizioni CD
Riferimento TVE
VIA C. BOLDRINI 22
40121 BOLOGNA

Ascoltiamo la CB con una radio a onde medie

di Guber

E' un convertitore che ha la proprietà di trasformare la frequenza usata dai CB in quella ricevibile da una comunissima radio « casalinga » o onde medie. Penso che sarà molto utile sia a quelli che posseggono il baracchino, sia a quelli che non lo hanno e vogliono ascoltare gli « hi-hi » che si intrecciano sempre più tra i canali affollati. Voglio sottolineare che chi lo farà rimarrà veramente sorpreso dalla altissima sensibilità di tutto il complesso, tanto che con uno spezzone di filo di poco più di un metro come antenna potrà ascoltare stazioni molto lontane.

Lo schema

Da come si può vedere è molto semplice, alla portata di tutti anche di chi ha poca esperienza nelle autocostruzioni. Sono usati tre FET e un transistor. Il primo FET ha la funzione di amplificare il segnale proveniente dalla antenna: assolve molto bene le sue funzioni per due ragioni. La prima è che i FET sono poco rumorosi quindi il soffio introdotto è molto basso; la seconda ragione consiste nella rete di neutralizzazione che oltre ad assicurare una altissima stabilità del preamplificatore, migliora ulteriormente la cifra di rumore. L'unica piccola difficoltà è proprio quella di trovare il miglior punto di neutralizzazione unitamente alla maggior preamplificazione con il minor rumore. Comunque se si eseguiranno le tarature come più avanti indicato, ci si accorgerà che il tutto è molto semplice.

Il principio della neutralizzazione è il seguente: si preleva dalla bobina L₁ una parte del segnale in opposizione di fase rispetto al segnale che entra nel gate; con un compensatore si applica la giusta quantità del segnale al drain in maniera da neutralizzare la reazione positiva che per capacità intrinseche del FET e parassite del circuito si è venuta ad instaurare tra ingresso e uscita. Lo stadio smette in tale maniera di autooscillare e rimane molto stabile. Da come si può vedere dallo schema, il segnale in opposizione di fase viene generato da quelle tre spire dopo la presa di massa. Il secondo FET compie la funzione di mescolatore: infatti sul gate è presente il segnale a 27 MHz, sul source è presente il segnale di oscillatore locale e sul drain, se il tutto sarà costruito esattamente, ci sarà il segnale risultante dalla differenza dei due segnali, segnale che verrà poi rivelato da un circuito accordato, perché con la impedenza posso ottenere una larghezza di banda eccellente; con un circuito accordato si avrebbe certamente un più alto segnale in uscita e una migliore reiezione di immagine, ma sarebbe stato estremamente scomodo a causa della alta selettività dello stesso, quindi ci sarebbe stata la necessità di un accordo esterno.

Il terzo stadio è un adattatore di impedenza. E' necessario in quanto se l'uscita del secondo stadio fosse unita direttamente al ricevitore, avremmo un carico eccessivo sul drain del FET e un disadattamento di impedenza enorme. Usando quindi un FET come source follower l'uscita del secondo stadio non è minimamente caricata dalla alta impedenza del gate, mentre l'uscita generale è a bassa impedenza adattandosi perfettamente all'ingresso del ricevitore. L'oscillatore a quarzo è molto semplice. Sul funzionamento dello stesso mi pare non ci sia necessità di commenti. E' necessario invece esporre con quale criterio si sceglie la frequenza del quarzo. Io ho usato un quarzo tagliato per i 28.450 kHz, però questa frequenza non discende da profondi e laboriosi calcoli: ho usato quello unicamente perché lo avevo in casa. La frequenza CB va dai 26.965 (canale 1) ai 27.255 kHz (canale 23) quindi nel mio caso ricevo il canale 1 a 1.485 kHz ($28.450 - 26.965 = 1.485$), circa nel punto dove si riceve Radio Montecarlo, e il Canale 23 a 1.195 kHz ($28.450 - 27.255 = 1.195$), gli altri canali naturalmente in posizioni intermedie.

Poiché la gamma onde medie va da 540 a 1.600 kHz circa, si possono usare quarzi da 28.565 a 27.795 kHz oppure da 25.655 a 26.965 kHz. Con un quarzo della prima serie la conversione avviene facendo la seguente operazione: quarzo—canali CB=frequenza onde medie; con un quarzo della seconda serie la conversione avviene nel modo seguente: canali CB—quarzo=frequenza onde medie.

Nello schema si possono notare abbondanti condensatori by-pass. Sono necessari per fugare a massa eventuali rientri delle stazioni a onda media dai cavetti dell'alimentazione.

La costruzione di L_1 dovrà essere eseguita avvolgendo 11 spire e facendo alla ottava spira una presa che dovrà essere collegata a massa. Se si prende come riferimento la presa, il terminale della ottava spira va collegato al compensatore di neutralizzazione. Il condensatore di accordo da 33 pF va posto tra la presa di massa e il terminale della ottava spira.

Molto spesso la più grande difficoltà per chi è agli inizi consiste nella costruzione delle bobine. Voglio sottolineare che i dati indicati sono orientativi. Se il supporto invece di diametro di quattro millimetri, fosse di sei millimetri, non comporterebbe eccessiva differenza. Questo dicasi anche per il numero delle spire. La frequenza di accordo dipende dalla induttanza e dalla capacità: con un grid-dip si possono trovare le risonanze dei circuiti accordati, potendosi così regolare in proposito. Che i circuiti accordati abbiano un Q più o meno alto, in questo particolare caso non ha una grande importanza. Leggendo le corrispondenze dei lettori alle prime armi nelle autocostruzioni, ci si accorge quale grande scoglio siano le bobine, io penso però che questo sia perdersi nel classico bicchier d'acqua.

Taratura

Anche questa parte è molto semplice anche se deve essere condotta con criterio e pazienza.

Per prima cosa si deve tarare la bobina dell'oscillatore fino all'innesco delle oscillazioni. Per controllare che l'oscillatore funzioni si può ricevere la portante con un ricevitore che copra quella frequenza oppure si controlli l'uscita con una sonda a radiofrequenza.

A questo punto se il convertitore è unito al ricevitore si sentiranno delle auto-oscillazioni: per farle cessare si girerà con un cacciavite di plastica il condensatore di neutralizzazione.

Si sintonizzerà poi un CB e si gireranno i nuclei di L_1 e L_2 fino alla massima ricezione.


Se il convertitore riprenderà ad autooscillare, si darà un'altra ritoccata al condensatore di neutralizzazione.

Come ultima operazione si sintonizzerà una stazione molto debole, si ritoccheranno i nuclei di L_1 e L_2 per la maggior chiarezza cercando di eliminare l'eventuale fruscio dovuto a debolissime oscillazioni parassite ruotando molto lentamente il compensatore.

Nessuna altra operazione è necessaria: il convertitore dovrà funzionare perfettamente bene e avere una sensibilità maggiore ai transceivers per i CB a patto naturalmente che il ricevitore usato sia di ottima qualità. Non si deve dimenticare che la selettività, ovvero la separazione tra i canali, la stabilità e anche la sensibilità dipendono dal ricevitore usato. Il convertitore può essere alimentato anche a batterie dato il limitatissimo consumo che a 9 V si aggira sui 12 mA.

ALIMENTATORI A SCHEDA

INTERCAMBIABILI

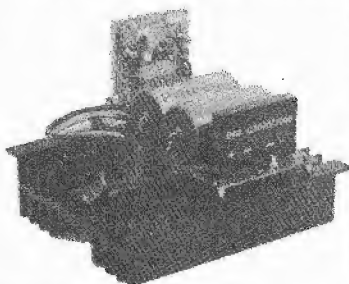

Elemento	Regol.	Regol.	Regol.	Base
Referenza articolo	02.604	02.606	02.608	03.602
Tensione tipica d'ingresso ($\sim V$)	18	18 ÷ 24	24	12-18-24
Tensione regolabile in uscita (V)	8 ÷ 14	9 ÷ 16	14 ÷ 20	—
Corrente max. continuativa (A)	4	3,4	3,4	4,5
Corrente max. di c.c. protez. (A)	4,2	3,6	3,6	—
Variazione carico 0-100% (mV)	<150	<150	<150	—
max. tensione linea $\pm 10\%$ (mV)	<50	<50	<50	—
Ripple a carico massimo (mV)	<(4)	<(4)	<(4)	<4
N° integrati e semiconduttori	2	2	2	6
Dimensioni (cm)	5,5 · 1	5,5 · 1	5,5 · 1	14 · 13 · 8
PREZZO (lire)	3.850	3.850	3.850	8.700
(prezzi ridotti validi fino al 30/9/73)				

Duplica garanzia — Serie di 10 modelli — Diversi accessori

Informazioni gratuite — Spedizione in contrassegno — Contributo spese di spedizione £ 400

NORO-P&G

CAS. POST. 109
44100 FERRARA


NORO

LABORATORI
ELETTRONICI

Citizen's Band[®]

rubrica mensile
su problemi, realizzazioni, obiettivi CB
in Italia e all'estero

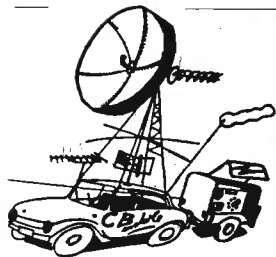a cura di **Adelchi Anzani**
via A. da Schio 7
20146 MILANO



© copyright cq elettronica 1973

E' VERAMENTE LIBERA LA CITIZEN'S BAND IN ITALIA?

Limiti e tempi per la legalizzazione

Alla luce dei recenti comunicati radiotelevisivi e dei successivi della stampa sulle dichiarazioni del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, on. Giovanni Gioia, apparirebbe agli occhi stranulati e increduli dei « pirati dell'etere » di tutta Italia, che la CB sia effettivamente divenuta legale anche nella nostra nazione.

Senza spostare una virgola, vi propongo lo stesso comunicato dato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni:

Roma, 29 marzo - Il Ministro delle Poste on. Giovanni Gioia ha comunicato alla decima Commissione della Camera dei Deputati che, nell'ambito degli accordi internazionali e delle vigenti disposizioni, il nuovo codice postale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ha regolarizzato l'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza e di tipo portatile, venendo incontro così alle richieste, ripetutamente avanzate dai settori interessati nel Paese e nel Parlamento, con il disegno di Legge presentato dal Governo e con varie proposte legislative di deputati e senatori di tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

Il Ministro delle Poste, con il nuovo codice postale, può con proprio decreto riservare all'intero territorio nazionale o su parte di esso determinate frequenze o bande di frequenza all'uso dei predetti apparecchi, omologati dal Ministero delle Poste, per i seguenti scopi:

- 1) in ausilio agli addetti alla sicurezza e al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna;
- 2) in ausilio a servizi di imprese industriali, commerciali, artigiane e agrarie e ad attività professionali, sanitarie, sportive e agonistiche;
- 3) per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, per telecomandi dilettantistici, per ricerca persone con segnali acustici e **per comunicazioni a breve distanza.**

Nel decreto che stabilisce la riserva anche per la banda dei 27 MHz[®] verranno indicate le prescrizioni tecniche relative pure alle antenne esterne, incluse quelle direttive, e i limitatori massimi di potenza.

Per ottenere la concessione per l'uso di tali apparecchi — che comunque devono essere muniti di un contrassegno rilasciato dal Ministero delle Poste — non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana per i cittadini di Stati membri della CEE, a condizioni di reciprocità, nell'atto di concessione potrà, inoltre, essere prevista l'utilizzazione di più apparecchi nonché l'uso degli stessi da parte dei dipendenti e familiari del concessionario.

Il titolare della concessione dovrà versare per ciascun apparecchio portatile autorizzato un canone annuo. Sulle domande di concessione ad uso privato dovrà essere sentito il parere dei Ministeri dell'Interno e della Difesa. Tuttavia, il Ministero delle Poste, in attesa di tale parere, ha facoltà di autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a sei mesi.

Per quanto riguarda i rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmettenti, questi hanno l'obbligo di applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza la concessione dell'amministrazione postelegrafonica.

Infine, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione, sarà consentito, per la durata di un anno, l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza per comunicazione a breve distanza a condizione che i possessori provvedano al versamento del canone di 15 mila lire per ogni apparecchio posseduto. Poiché il versamento predetto esime dall'obbligo per il periodo di un anno dalla presentazione della denuncia di possesso degli apparati o della richiesta di concessione, si precisa che chi non volesse avvalersi di tale possibilità sarà punito a norma di legge. Per coloro, invece, che nel periodo transitorio sopra indicato, volessero tenere l'apparecchio senza farne uso, incombe l'obbligo di denuncia di possesso da presentare al Ministero delle Poste e alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Queste le considerazioni:

- 1° - Il nuovo Codice Postale, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, si configura come Decreto Legge.
- 2° - Il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni con delle « norme transitorie » (estrazione del nuovo Codice Postale) e successivo regolamento ha pubblicamente manifestato la volontà di concedere l'uso di ricetrasmittitori portatili di piccola potenza.
- 3° - Vi è qualche dubbio, da parte di taluni, sull'esistenza di queste « norme transitorie ». Notiamo che già qualche tempo fa il Sen. Raul Zaccari, Sottosegretario di Stato per le Poste e Telecomunicazioni, aveva dichiarato:

Il Ministero P.T. e in particolar modo il Ministro On.le Gioia, ha più volte dimostrato la propria disponibilità per una rapida e soddisfacente soluzione. Posso aggiungere che, proprio in questi ultimi giorni, il Ministro, aderendo a un invito rivoltogli dalla competente Commissione della Camera, ha posto allo studio **norme transitorie** da inserire nel testo unico sulle Poste e le Telecomunicazioni, in fase di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, per consentire l'immediata liberalizzazione delle frequenze dei 27 MHz. E' molto probabile che tale testo unico possa essere approvato entro breve termine, per cui anche i disegni di legge sarebbero da considerarsi in gran parte superati.

Certo, dovrà essere emanato entro un determinato periodo di tempo, un **nuovo Regolamento** per il rilascio delle concessioni e per l'omologazione degli apparati e devono essere promosse intese a livello europeo per un armonico impiego degli stessi tra utenti di Nazioni diverse, ma per gli apparati conformi ai criteri di omologabilità si potrà avere la liberalizzazione.

Giudico di poter affermare, concludendo, che una soluzione positiva è molto vicina: il nostro Paese si porrà in questo settore tra i Paesi più liberali, dal momento che alcuni Stati, anche europei, come l'Inghilterra, si sono posti sino ad oggi in una posizione di totale intransigenza di fronte alla liberalizzazione.

Dopo questo breve esame, si può concludere che, una volta emanato il Regolamento tecnico che stabilisce limiti e poteri, diritti e doveri, — o meglio: tipo di apparecchiature, potenza di trasmissione, frequenze di trasmissione (sembra che i canali saranno solo 19: due sono stati destinati alla nautica e due ad altri servizi), tipo di antenne, disposizioni amministrative —, solo allora si potrà parlare di « CB italiana veramente libera ».

Oggi, quindi, non siamo ancora « né carne, né pesce »: c'è solo una completa tolleranza da parte della Pubblica Amministrazione, per chi non crea disturbi tecnici o non commette reati con l'uso del mezzo hobbystico.

E questo, nonostante la volontà e le dichiarazioni pubbliche del Ministro delle PTT.

Comunque il più è fatto; manca quel poco — il Regolamento — che, speriamo, non si faccia attendere molto ancora!



COLONIA - Il 24 marzo, a Colonia, è stata costituita la **Federazione CB europea**.

L'obiettivo della Federazione cui hanno aderito l'Italia, la Germania Federale, il Belgio, il Lussemburgo, la Svezia, la Danimarca, la Norvegia e l'Olanda, è quello di rendere l'hobby che ci accomuna veramente un punto di contatto per la comunità europea.

Ogni Nazione presente era rappresentata dal Presidente della propria federazione nazionale. Per l'Italia, in rappresentanza della CB italiana, era presente il Presidente della FIR **Sergio Starnini**.

In brève

NUOVO PRESIDENTE FIR-CB - La Federazione Italiana Ricetrasmisizioni CB comunica che **Sergio Starnini** è il nuovo presidente della Federazione in sostituzione del dimissionario Dr. Andrea Pittiruti. Al Dr. Pittiruti un caloroso ringraziamento per l'opera svolta per la legalizzazione della Citizen's Band. Si comunica, inoltre, che sono state accettate le dimissioni dei vicepresidenti L. Petrucci e E. Campagnoli.

Arriva il postino

Caro Anzani,

sono un giovane studente diciassettenne, appassionatissimo CB. Da poco tempo dispongo di un ricetrasmittitore. Non conosco bene i criteri in base ai quali si realizzano le antenne per i 27 MHz e per questo mi rivolgo a Lei per saperne qualcosa di più. Il principale problema non è costituito dall'antenna vista come realizzazione, ma solo dalla mancanza delle misure per poterla preparare.

Le antenne che mi attirano e delle quali vorrei sapere qualcosa sono la Ground Plane e la Boomerang. Mi interesserebbe anche sapere come fare una buona « frusta » di un metro di lunghezza.

Le invio i più cordiali saluti.

*Fabrizio F.
c/o Casa dello Studente
via Galilei 32
31015 CONEGLIANO (TV)*

Caro Fabrizio,

come ben sai, ci sono molte Ditte specializzate che fabbricano e immettono sui nostri mercati centinaia di tipi diversi di antenne per la CB. Al tempo d'oggi, tutto sommato e dato il basso costo delle stesse, non vale più la pena di autocostruirsele: specialmente quelle caricate tipo « frusta », come tu le definisci. Ti accontento per la Ground Plane, antenna molto facile da costruire e soprattutto veramente efficace per la ricetrasmisione in gamma 27 MHz.

Le misure, eccotele: stilo verticale (da isolare dalla base e dai radiali) cm 274; quattro radiali (da porre sulla piastra di sostegno o base con angolazione di 30° rispetto al palo di sostegno) cm 274; stilo e radiali dovranno essere costituiti di un tubetto da 6÷7 mm di diametro in ottone o alluminio anticorrosione. La discesa del cavo sarà a 75 Ω. Il risultato soddisfacentissimo: SWR = 1 : (1,2÷1,3).

✱

Egr. Sig. Anzani,

leggo molto volentieri la rivista cq elettronica e la sua rubrica sulla Citizen's Band. Io sono alle prime armi e dato che, penso, ormai fra poco sarà legalizzato l'uso della frequenza vorrei prepararmi a poter anch'io ricetrasmettere. Desidero consigliarmi con lei per l'acquisto di un baracchino da 5 W. Mi consigli pure sul tipo di antenna da comprare o eventualmente da potersi costruire. La Ground Plane mi piacerebbe moltissimo. La ringrazio, e attendo come può attendere una persona che desidera ardentemente raggiungere qualcosa.

*Giovan Maria B.
56010 CAPRONA (PI)*

Caro Amico,

consigliare l'acquisto di questo o quel « baracchino » è sempre un dilemma, specie quando si chiedono consigli generalizzati come i suoi. Le indicherò pur tuttavia dei ricetrasmittitori, senz'altro buoni, che stanno nella fascia media dei costi di mercato: veda poi Lei cosa scegliere: Lafayette HB23, SBE Coronado I, SBE Catalina, Tenko 23C, Sommerkamp 624, Belcom E555. Nel caso desiderasse un tipo portatile o « walkie-talkie » può vedere il Lafayette Dyna Com 23A. Per quanto riguarda il prezzo varia dalle 70 alle 120.000 circa, a seconda del tipo e della marca.

Le misure di un'antenna Ground Plane le avrà già lette nella mia risposta alla lettera dell'amico Fabrizio di Conegliano: valgono anche per Lei, Auguri.

Caro Anzani,

fra pochi giorni diventerò CB. Ho un problema: vorrei prepararmi delle QSL e io non ne ho mai viste. Faresti il piacere di dirmi le dimensioni che devono avere? Se poi mi farai avere un campione, magari una delle tue, tanto meglio. 73 '51.

Renato B.
via Roma 104
San Pietro in Cariano (VR)

Caro Renato,

benvenuto nel mondo dei CB e complimenti per l'ottima scelta dell'occupazione del tuo tempo libero. Mi chiedi di fornirti le dimensioni di una QSL o magari la mia. La mia non te la posso mandare in quanto l'ho in ristampa. Per le misure la cosa è molto semplice: basta dare alla QSL le dimensioni di una qualsiasi cartolina illustrata o, se desideri personalizzarla, le medesime del tuo biglietto. Sul retro, in quest'ordine, riprodurrai


OSL STATION	ITALY
To Radio	Notes
At GMT	
Emission mode	
Confirming QSO of 27 MHz	
Channel	
RST for you	
TX-RX used	
Antenna	
Wx	
Many thanks es 73 '51	
PSE QSL	

La sigla la sceglierai tu. Spero, dopo fatte, di riceverne una anch'io.

✱

QSL

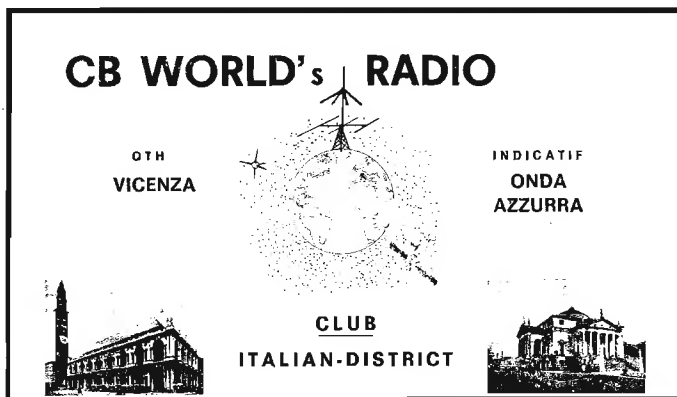Dal QTH Vicenza mi è giunta la QSL di **ONDA AZZURRA**. Eccovela.



Alimentatore stabilizzato da 5 a 16 V, 1,3 A - Le prove e la messa a punto degli apparecchi a transistor richiedono spesso un'alimentazione a tensione d'uscita variabile, se non altro per poter osservare il comportamento dell'apparecchio provato in presenza di variazioni di tensione di alimentazione. Un alimentatore stabilizzato variabile poi è per noi importante per l'alimentazione e la sovralimentazione dei nostri « baracchini »: magari non solo per ottenere quei pochi milliwatt di potenza in più (con sovralimentazione) ma anche per fargli esalare l'ultimo respiro!

C₁ 2500 µF, 35 V_L, elettrolitico
C₂ 1000 µF, 35 V_L, elettrolitico

R₁ 1,8 kΩ

R₂ 10 kΩ

R₃ 22 kΩ

R₄ 5 kΩ, potenziometro

R₅ 2,2 kΩ

R₆ 2,2 kΩ


R₇ 1,8 kΩ

Q₁ BSY52

Q₂ BC107

T trasformatore da 50 ÷ 75 W, primario 220 V,

secondario con uscita a 18 V.

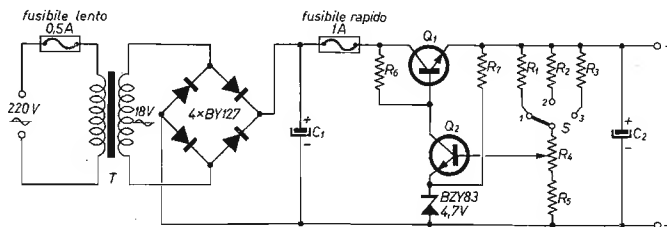

L'apparecchio qui descritto impiega due transistor e un diodo zener. La tensione di uscita può essere regolata in continuità da 5 a 16 V in tre gamme, ottenute con l'aiuto di tre resistenze commutabili: R₁, R₂, R₃. All'interno di ciascuna gamma la tensione d'uscita è variabile in continuità per mezzo del potenziometro R₄. Nella posizione 1 dell'interruttore S si va da 5 a 9 V; nella posizione 2, da 9 a 13 V; nella posizione 3, da 13 a 16 V.

L'intensità massima di corrente utilizzabile è di 1,3 A e, in queste condizioni, la tensione di uscita ha un ripple del 2 % circa.

Meglio che niente questo alimentatore può quindi essere utilizzato anche per i nostri « baracchini » medi dal consumo modesto.

Chi desiderasse abbellirlo, può facilmente inserirvi un amperometro per la misura del carico e un voltmetro per la lettura esatta della tensione di alimentazione fornita. Il complesso è facilmente assemblabile e componibile in una scatola di alluminio o materiale consimile.

PIU' **RF** MENO **QRM** MENO **QSB** UGUALE **SIGMA ANTENNE**


per automezzi con nuova bobina (Brevetata) a distribuzione omogenea.

La bobina di carico a distribuzione omogenea è immersa nella fibra di vetro dello stilo e distribuita uniformemente lungo tutta la sua lunghezza.

Questo sistema è stato particolarmente studiato onde ottenere un lobo di radiazione simile a quello di uno stilo di un quarto d'onda non caricato, pur essendo l'antenna alta cm 175 circa.

Questo particolare sistema consente la quasi totale eliminazione del QSB dovuto all'oscillazione dello stilo, una riduzione del QRM delle vetture ed un aumento della RF irradiata.

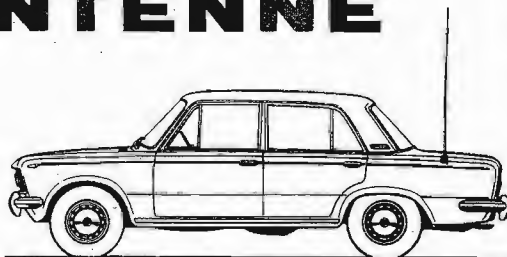Le **ANTENNE SIGMA** per automezzi **NON SONO VUOTE!** Diffidate delle imitazioni, il cui rendimento è di gran lunga inferiore.



Le antenne **SIGMA DX-C** - **SIGMA PLCC** - **SIGMA NUOVA-DX** - **LINEAR-DX** e **SIGMA DX-CG** sono equipaggiate del nuovo stilo.

In vendita presso i migliori rivenditori.

E. FERRARI - c.so Garibaldi, 151 - Tel. 23.657 - 46100 MANTOVA

Armoniche, distorsione e splatter


A giudicare da quanto sento, e anche, talvolta, da quanto leggo, sembra che ci sia un po' di incomprensione riguardo le armoniche e altri fenomeni che con queste sono direttamente collegati. Ogni radio-amatore conosce la definizione di armonica; eccola qua: l'armonica è il multiplo intero esatto (due volte, tre volte, ecc.) di una data frequenza fondamentale. Alcuni, invece, credono che le armoniche siano elementi « contro natura », e che la loro presenza, dunque, sia un segno sicuro di errori nel progetto o nell'uso di un circuito. Come vedremo più avanti, nessuna di queste due ipotesi è interamente valida.

Segnali privi di armoniche

Esiste uno, e un solo tipo, di segnale completamente privo di armoniche, ed è la sinusoide perfetta. Si chiama così perché il voltaggio di uscita istantaneo è proporzionale al seno (valore facilmente reperibile in un manuale di tavole trigonometriche) dell'angolo di rotazione. In figura 1 si vede la sinusoide, e si vede come la si ricava.

figura 1

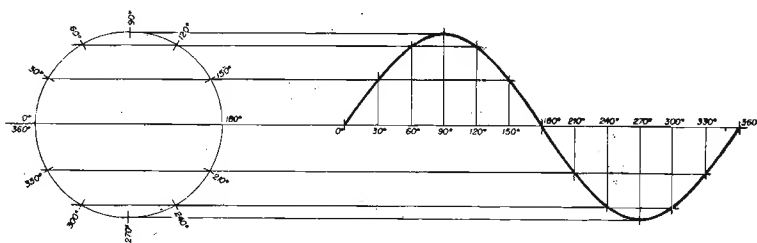La sinusoide è la sola onda che non contiene armoniche.




La sinusoide può essere generata elettronicamente a frequenze radio e audio da circuiti particolarmente progettati. Qualunque circuito oscillatore non produrrà, almeno in linea generale, una uscita a sinusoide, anche se molti andranno assai vicini a riuscirci. Non importa come lo produrete: un segnale con una vera forma sinusoidale avrà una sola frequenza, e le armoniche non esisteranno.

La distorsione produce armoniche

Basta scostarsi, anche di pochissimo, dalla autentica sinusoide, però, e ricominciano i guai. E ci riferiamo alla frequenza fondamentale, o più bassa. Queste frequenze « extra » saranno armoniche della frequenza originale, e il loro numero e forza sono stabiliti dalla forma dell'onda. Potreste anche dire che la forma dell'onda è determinata dal numero, dalla forza, e dalla fase delle armoniche presenti: il risultato è il medesimo, in ambo i casi. Le armoniche di un'onda sinusoide distorta sono tutte sinusoidi perfette. Questo fatto è piuttosto sorprendente, e difficile da concepirsi, almeno in un primo momento, ma è più facile comprenderlo, se ci si rende conto che la forma d'onda, visibile sull'oscilloscopio, risulta composta da tutte le frequenze presenti nell'onda. I voltaggi istantanei delle armoniche vanno sommati, e sottratti, dal voltaggio istantaneo della sinusoide fondamentale, per dare la sinusoide risultante: vedi figura 2.

figura 2

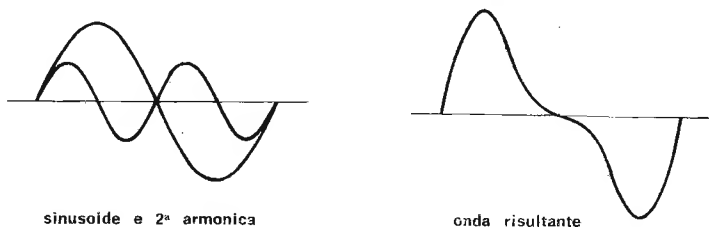Un'onda distorta consiste in una fondamentale sinusoidale e in un'ampia seconda armonica.



Il numero totale delle armoniche presenti in un'onda può variare da una, come succede con una sinusoide con distorsione da seconda o da terza armonica, a migliaia, come accade con una buona onda quadra.

Molte forme d'onda, per giunta, hanno anche una componente in corrente continua: questa è dovuta alla parte di onda, su un lato dello zero, che è più grande di quella sull'altro lato. Come regola generale, si può dire che solamente armoniche pari produrranno componenti continue.

E' possibile provare matematicamente, grazie a una bella analisi di Fourier, che un'onda elettrica distorta, oppure non sinusoidale, è la somma di un'onda sinusoidale fondamentale, di una serie di armoniche sinusoidali, e di un valore continuo oppure medio.

Le cause della distorsione

Se voi generate un segnale sinusoidale puro, e poi lo inserite in un amplificatore, per accrescerne la forza, è quanto mai probabile che, all'uscita dall'amplificatore, il segnale sia ancora a sinusoide, ma non più puro. Questo accade perché nessuna valvola, nessun transistor è un mezzo perfettamente lineare. Ciò significa che la corrente di uscita non cresce, o decresce, in misura esattamente proporzionale all'aumentare, o diminuire, del voltaggio, o della corrente di entrata.

Molti buoni amplificatori, d'altro canto, saranno molto vicini alla linearità una volta superata una certa « soglia » di voltaggi in entrata; inoltre, se si fa ricorso ad altre tecniche speciali, è possibile realizzare amplificatori ottimi, estremamente soddisfacenti. Quanto al sugo del nostro discorso, voglio sottolineare che, se non si prendono le dovute precauzioni, ci saranno frequenze armoniche presenti all'uscita di un amplificatore, che all'ingresso non esistevano.

La distorsione, in un amplificatore, non è poi sempre cosa davvero negativa: come dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Anzi, dirò di più: può essere opportuno introdurla appositamente, come, per esempio, nel caso di un circuito moltiplicatore di frequenze. Un moltiplicatore di frequenze è solitamente congegnato in modo tale da far fluire la corrente in uscita solamente durante una piccola porzione del ciclo di input. Questo, naturalmente, distorce in misura abbondante il segnale d'uscita, e comporta la nascita di forti armoniche.

Tutti gli amplificatori di basso rango producono distorsione in quantità, e armoniche in abbondanza. Gli amplificatori di infima categoria, comunque, vengono adoperati, da chi se ne intende, solo per amplificare segnale CW oppure FM e i circuiti di accordo per l'uscita, tra l'altro, servono anche ad attenuare le armoniche, fino a ridurle a più miti livelli.

Armoniche e splatter

Quando poi in un circuito non lineare si ritrova più di un solo segnale, la situazione si fa di gran lunga più complicata. Saranno presenti non soltanto le armoniche dei segnali, ma, per giunta, l'amplificatore non lineare fungerà anche da mixer, e le frequenze, somma o differenza dell'armonica fondamentale e di quelle varie saranno presenti in quell'output. Per esempio, vediamo che cosa accadrebbe se due segnali sinusoidali venissero introdotti in un amplificatore in cui è presente una considerevole distorsione. Userò 1000 e 1001 kHz, come frequenze per il nostro esempio. Ciò sarebbe l'equivalente di un segnale bitonale, su un lato solo della banda, con soppressione della portante.

Le armoniche e le frequenze-somma generate dall'amplificatore sarebbero notevolmente ridotte di forza dalla selettività del circuito d'accordo della uscita. Però, alcune delle frequenze-differenza cadranno entro la banda di passaggio del circuito d'accordo. La seconda armonica dei 1001 kHz (2002 kHz) si mescolerà con il segnale a 1000 kHz, per dare un'uscita di 1602 kHz; dal canto suo, la seconda armonica di 1000 kHz, (2000 kHz) si mescolerà con il segnale da 1001 kHz, per generare un'uscita di 999 kHz; la terza armonica dei 1001 kHz (3003 kHz) si mescolerà con la seconda armonica dei 1000 kHz (2000 kHz) per dare un'uscita di 1003 kHz; la terza armonica di 1000 kHz (3000 kHz) si mescolerà con la seconda armonica di 1001 kHz (2002 kHz) per generare un'uscita di 998 kHz, e così avanti per un pezzo, a seconda della quantità di distorsione presente nell'amplificatore, e a seconda del numero delle armoniche.

Come è facile vedere, benché fossimo partiti con due segnali soltanto, a 1000 e a 1001 kHz, ci ritroviamo adesso alle prese con sei segnali; rispettivamente di 998, 999, 1000, 1001, 1002 e 1003 kHz. Questi segnali in sovrappiù derivano dalla distorsione delle forme d'onda dei segnali originali, distorsione dovuta, a sua volta, all'uso di amplificatori non lineari. Con un amplificatore propriamente progettato, e opportunamente saputo adoperare, questi segnali aggiunti saranno tanto attenuati, rispetto a quelli desiderati, che non comporteranno conseguenze.

E' però bene tener sempre presente che anche il migliore tra gli amplificatori se eccessivamente diretto e caricato in malo modo, oppure impropriamente adoperato comunque, darà origine a una quantità di forti segnali indesiderati. Ecco perché è importante saper adoperare come si deve gli amplificatori lineari, in quanto, a trattarli male, si trasformano di punto in bianco in non lineari, e fabbricano segnali spurii, noti come « splatter », che arrivano a coprire tutta un'intera banda amatoriale.

In conclusione, la sinusoide è l'unica forma d'onda che non contenga armoniche, ogni distorsione della sinusoide significa che le frequenze armoniche arrivano, e quando si adopera un amplificatore non lineare per due o più segnali, nell'uscita si può manifestare una quantità di segnali non desiderati.


Bibliografia

- A.E. Richmond **Calculus for electronics**, 1958
- **Single sideband for the Radio Amateur**, The A.R.R.L. Inc. 1954
- Nelson M. Cooke, **Mathematics for electricians and radiomen**, 1942
- Irving Gottlieb, **Basic pulse**, 1958.

* * *

LAFAYETTE TELSAT SSB 25

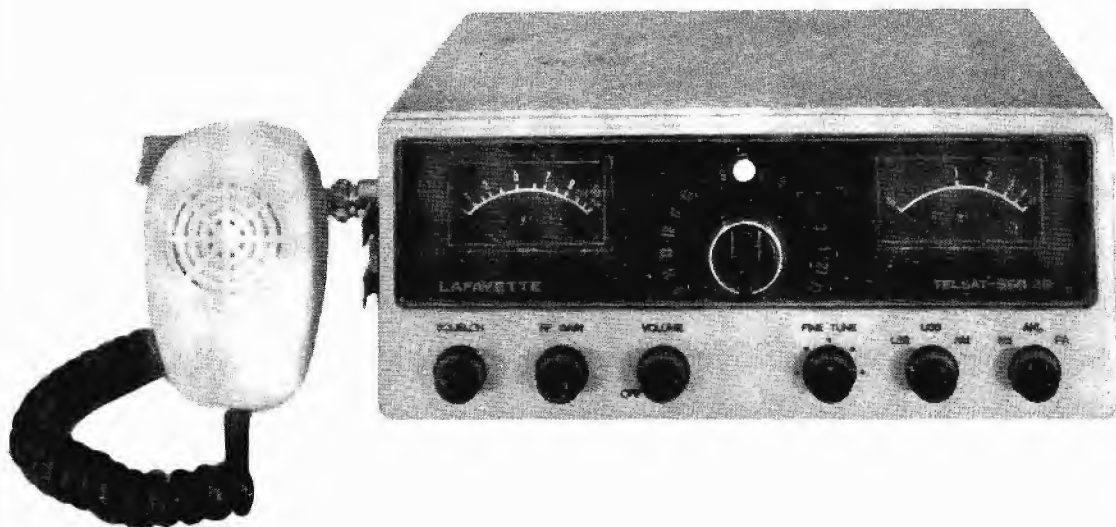Break! Break! Break! « XYZ » chiede di entrare nel OSO. Questo è l'inizio di una favolosa serata trascorsa insieme a tanti amici sconosciuti grazie al Telsat SSB 25.



Era tanto che davamo la caccia a questo ricetrasmittitore che viene ceduto con il contagocce. Finalmente trovato, l'abbiamo depredato al buon Cesare (ma come, non sapete chi è Cesare? Via, sì che lo sapete!) che gelosamente se lo nascondeva perché era l'ultimo rimasto.

«The best» direbbero gli americani; «il magnifico» diciamo noi fra tutti gli apparecchi ricetrasmittenti della gamma CB della Lafayette, pur senza sminuirne alcuno.

Hanno un bel dire coloro che affermano che il Telsat SSB 50, ultimo nato della Casa, è il migliore perché le tecniche ad esso applicate sono le più avanzate. Ma l'hanno mai provato loro il «25»? L'hanno mai aperto? Se il Telsat SSB 50 con le sue brillanti prestazioni è ottimo, piccolo e maneggevole, il Telsat SSB 25, suo fratello maggiore, è superbo e di altrettanta qualità. I pregi sono tanti. Non ultimo la possibilità di regolare qualsiasi scompenso di frequenza su ogni quarzo, che per sintesi offre più canali sia in ricezione che in trasmissione, per mezzo di un compensatore e rispettivo circuito elettrico.



Ora, prima di addentrarci nel discorso specifico delle qualità e dei difetti, prima di effettuare il test vero e proprio dell'apparecchio, anche per avere una comparazione, diamo uno sguardo alle caratteristiche tecniche fornite dalla Lafayette.

Dati tecnici

ricevitore

- frequenza coperta 27 MHz spazati su 23 canali in AM e 46 in SSB con tolleranza dello 0,001 % dei cristalli
- tipo di circuito supereterodina a doppia conversione con filtro meccanico
- sensibilità in modulazione di ampiezza pari a $0,5 \mu\text{V}$ per 10 dB di rapporto $[S+N]/N$, mentre in Single Side-Band è di $0,15 \mu\text{V}$
- selettività 60 dB a ± 5 kHz
- reiezione banda laterale indesiderata pari a 60 dB
- assorbimento corrente in stand-by 300 mA
- uscita audio in altoparlante 3 W
- squelch variabile sensibilità che può variare da $0,5 \mu\text{V}$ a $10 \mu\text{V}$ in AM e da $0,2 \mu\text{V}$ a $10 \mu\text{V}$ in SSB
- fine tune sintonia fine con variazioni in \pm di 1 kHz

trasmettitore

- frequenza 27 MHz spazati su 23 canali controllati a quarzo e 46 in SSB divisa in Upper Side Band e Lower Side Band con tolleranza dei cristalli di 0,001 %
- potenza input 5 W in AM e 15 W PEP in SSB
- reiezione spurie e armoniche superiore a 75 dB
- modulazione in modulazione di ampiezza con Range Boost per il 100 % di modulazione e il miglior livello di profondità di voce; in banda laterale superiore (USB) e in banda laterale inferiore (LSB)
- assorbimento corrente 950 mA
- antenna impedenza variabile da 30 a 100 Ω
- alimentazione 12,6 V in corrente continua e 117 V in corrente alternata utilizzando un trasformatore da almeno 115 W

Sin qui i dati della Casa e nulla da eccepire.

Vedremo in seguito nella comparazione con le prove di laboratorio quanto c'è di vero.


Il Lafayette Telsat SSB 25 è forse stato il primo apparecchio in SSB ad essere importato in Italia. Ed è con questo che i CB hanno scoperto che possono triplicare i loro spazi utilizzando nuovi sistemi di modulazione. Infatti con il Telsat SSB 25 si può parlare e ascoltare sia in modulazione di ampiezza (AM) che in single sideband (SSB).

In sintesi succede che, passando dall'AM in SSB, si scompone la portante in due livelli — uno inferiore e uno superiore — con soppressione della stessa. Si otterranno quindi, per la SSB, la banda laterale inferiore (LSB) e la banda laterale superiore (USB), con minimi spostamenti ciclici di frequenza.

A questo punto, una volta chiarito rapidamente il concetto di « banda laterale unica », possiamo dedurre come il CB, possessore di siffatto apparecchio, possa disporre di ben 69 canali: 23 canali in AM, 23 canali in LSB e 23 canali in USB. Maggiori spazi, minor QRM, maggior potenza quindi.

Carta d'identità

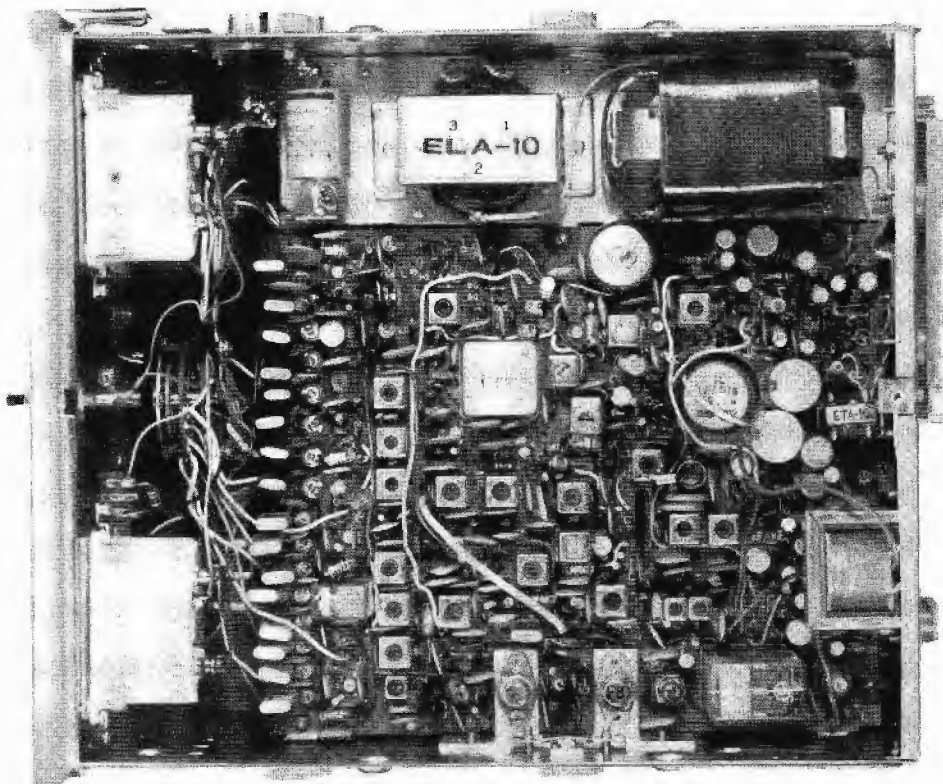E' ben fatto. La linea, non ingombrante, è gradevolissima. Prova ne è che può essere utilizzato sia in « mobile » che in « QTH fisso » facilmente e grazie alla sua doppia possibilità di alimentazione: 12 V in corrente continua e 117 V in corrente alternata con trasformatore da almeno 115 W quando usato in casa.



Il frontale, tutto in metallo satinato, presenta un'ampia finestra illuminata in vetro. Dietro questa sono raccolti in ordine da sinistra: un grande amperometro con scala illuminata e con indicazioni colorate per la misura del segnale in ricezione. Subito dopo segue il selettore dei canali con un grande disco, anch'esso illuminato sul canale prescelto, che porta ai bordi, combacianti con la finestrella centrale illuminata, la numerazione dei canali. Segue, all'estrema destra, un altro amperometro con scala colorata e illuminata, la numerazione dei canali. Segue, all'estrema destra, un altro amperometro con scala colorata e illuminata adibito alla misura della potenza relativa output sia con emissione in AM che in SSB.

Passando adesso sul bordo inferiore del pannello frontale, notiamo da sinistra: il comando dello squelch variabile con sensibilità da $0,5 \mu\text{V}$ a $10 \mu\text{V}$ in AM e da $0,2 \mu\text{V}$ a $10 \mu\text{V}$ in SSB; il comando di guadagno a RF, molto utile anche nella neutralizzazione dei segnali in saturazione; il comando interruttore di accensione-potenzimetro del volume; il « fine tune » o sintonia di precisione, con scarti di regolazione di $\pm 1 \text{ kHz}$, che viene utilizzato sia per rimettere in perfetta frequenza d'ascolto il corrispondente e sia come BFO in USB e in LSB; il selettore del modo di emissione con le tre posizioni possibili: LSB, USB, AM; il comando selettore a tre posizioni anch'esso: per il silenziamento in « mobile » (Noise Silencer), per i disturbi causati da accensioni elettroniche continuative; l'Automatic Noise Limiter (ANL) che rimane normalmente inserito quando l'apparecchio è installato in posizione fissa (purché preselezionato) per l'eliminazione del QRM; e il PA per l'uso del ricetrasmittitore come amplificatore di bassa frequenza. Tutto l'apparato è contenuto in un box metallico dalla linea sagomata e verniciato a fuoco in color grigio nero. Dando uno sguardo al retro, pannello posteriore del Telsat SSB 25, vi troviamo una « barca di roba ».

Rassegnando quest'ultima parte, dalla sinistra, troviamo: la trappola antiTVI che è già regolata dalla Casa e che per nessun motivo deve essere « smanettata »; la presa per la discesa dell'antenna; il trimmer dell'« antenna load » o del « carico d'antenna » che va sì smanettato, ma delicatamente, con un wattmetro possibilmente inserito in linea, con un cacciavite di plastica e con molta calma, perché, come facilmente si può ottenere qualche milliwatt in più, altrettanto facilmente si può ottenere qualche watt in meno; la presa per un altoparlante esterno; l'uscita per il collegamento del transceiver a un registratore; la presa di entrata per utilizzare, sfruttando un giradischi, o un giranastri, la bassa frequenza dell'apparato; la presa PA alla quale andrà collegato un altoparlante quando si vorrà utilizzare il complesso come amplificatore di bassa frequenza; il fusibile per evitare i corti circuiti accidentali; la connessione per i cavi di alimentazione sa a 12 V che a 117 V. Ecco è tutto. Qualcuno potrebbe obiettare che non parlo mai della tecnica o dei particolari tecnici applicati. Io credo che per annoiarmi sia più che sufficiente questa lunga e barbosa spiegazione. Quindi a che pro prolungare la vostra noia? Limitatevi a guardare le fotografie del telaio.

Le prove

Senza dubbio è piacevole avere per le mani un così bel « baraccone ». Nelle prove lo abbiamo sottoposto a collaudi assai severi e sempre ha risposto egregiamente. Su carico fittizio di 50Ω non induttivi di un wattmetro elettronico ha dato i seguenti risultati:

— in SSB:

- watt output sul picco di modulazione 9,5-11
- alimentazione 12,6 V in continua e 110 in alternata
- assorbimento in continua 550 mA senza modulazione e 1390 con modulazione.

— in AM:

tensione (V _{cc})	potenza output su carico di 50Ω (W)	assorbimento corrente (mA)		modulazione
		con portante	in modulazione	
12	3,8	950	1080	ottima
13	4,5	1050	1250	eccellente
14	5,4	1205	1420	eccellente
14,5	5,9	1250	1510	eccellente
15	6,6	1290	1620	ottima

Sensibilità $0,25 \mu\text{V}$ per 10 dB di rapporto (S+N)/N in AM e 0,15 in SSB.

Selettività ottima, superiore a 60 dB a $\pm 5 \text{ kHz}$.

Questo ricetrasmittitore della Lafayette, il TELSAT SSB 25, è venduto in tutta Italia dalla Organizzazione MARCUCCI, via Fratelli Bronzetti 27, Milano.

CB a Santiago 9 +

rubrica nella rubrica

© copyright cq elettronica 1973

a cura di Can Barbone 1°
dal suo laboratorio radiotecnico di
via Andrea Costa 43
47038 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(nona elucubrazione)

Voi non ci credete, ma ho appena finito di scrivere la puntata di aprile e subito riattacco con maggio.


Sono veramente infaticabile, inesauribile, ineguagliabile e un sacco di altre cose che non sto qui a elencarvi, a tal proposito colgo l'occasione per congratularmi con l'Editore per l'ottima scelta che ha fatto nell'elevare me a sublime interprete dei desideri vostri. Sono un mostro di intelligenza, io, non ho il quoziente di intelligenza di Fisher o di Spassky, pensate che ho addirittura fuso il computer che mi doveva fornire il quoziente! A dire il vero in questi ultimi tempi ho fuso anche parecchi transistor, e non vi dico quanto ho sofferto!

Vergogna — direte voi — il Can Barbone che fonde i transistor!

Eppure anche io ho avuto la tentazione di survoltare le mie cavie, col risultato che vi ho accennato. Sì, miei cari, non mi sono limitato a provare se il **TRC30** della Labes era in grado di sopportare 15V al posto di 12, ho tentato con 18, e mi è andata «buca», prima col transistor oscillatore 2N914, poi coi finali di bassa frequenza AC128 e AC127, infine mi ha dichiarato forfait anche il finale di alta frequenza, il 2N2219A. I preamplificatori di bassa e il pilota di alta BSX46 se la sono cavata solo con leggere ustioni e senza altre conseguenze. Ora so perfettamente che quando la Labes dice di alimentare il TRC30 con 12V ha perfettamente ragione ed è riprovevole tentare di contraddirla! A parte tutto ciò vi posso garantire di aver ottenuto brillanti risultati in quanto anche con 12V il suo watterello lo tira fuori

foto 1

Aspetto dal lato componenti della coppia TRC30-RV27

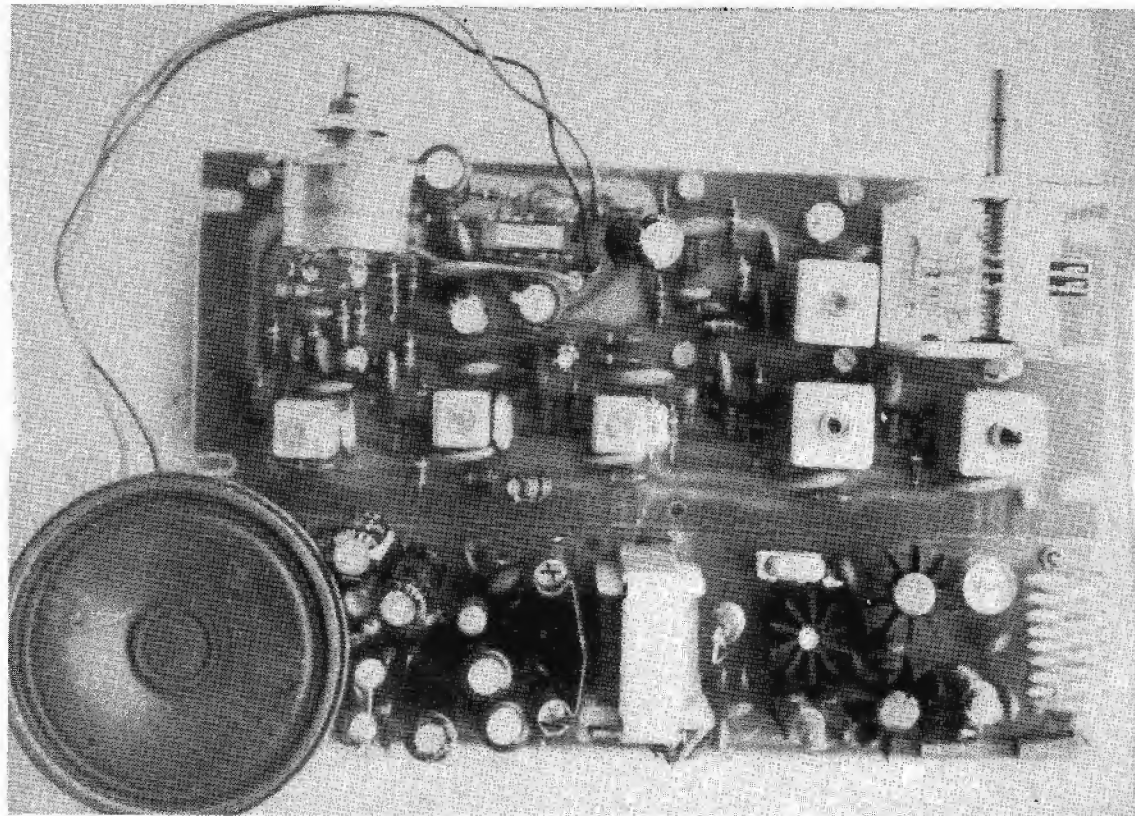

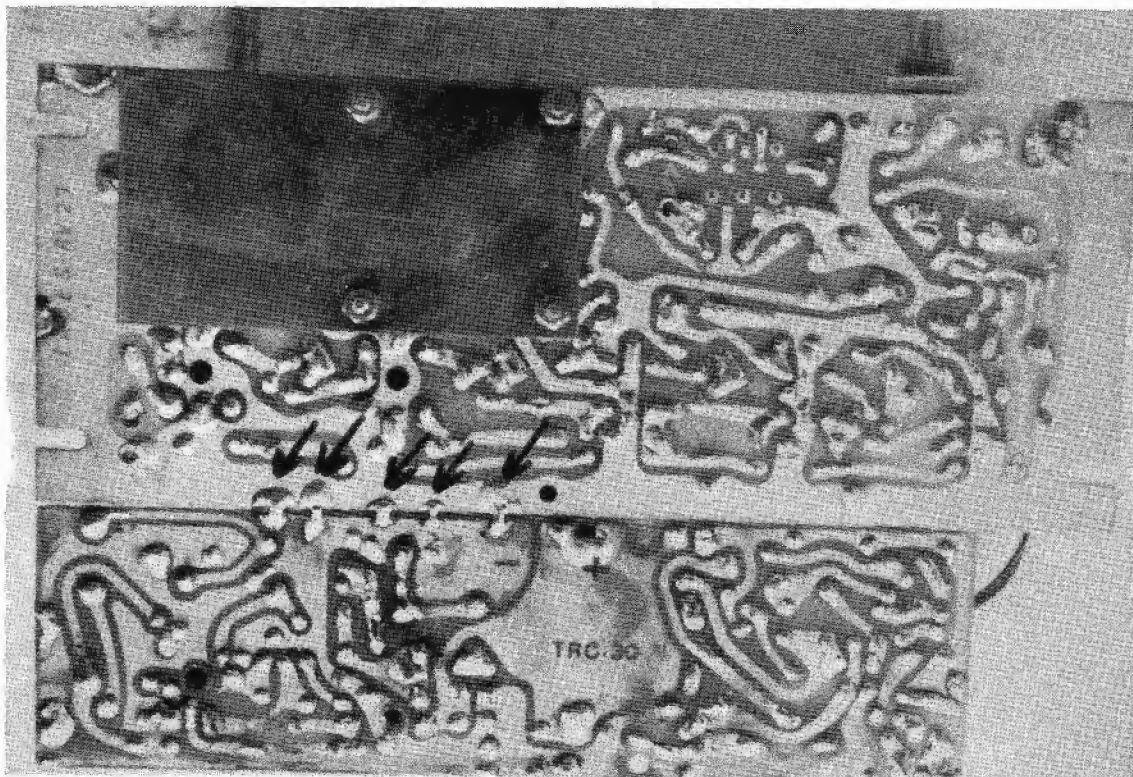



foto 2

TRC30 e RV27 lato circuito.

Le frecce indicano le saldature da farsi per collegare meccanicamente ed elettricamente ricevitore e trasmettitore.

Bello, e indubbiamente geniale per il fatto che come ogni bravo trasmettitore a transistor che si rispetti anche questo ha il transistor pilota AF premodulato per conferire quella pienezza e rotondità alla modulazione che altrimenti non si avrebbe modulando solo il finale di potenza. Dimenticavo la cosa più importante, il costo, 19500 lire coi tempi che corrono mi sembra regalato! E poi, data la sua veste di « telaietto » si presta molto bene a parecchie sevizie e modifiche per far divertire chi ha il « pallino » dello sperimentatore. E non è tutto, pensate che potete usarlo in coppia col ricevitore della stessa casa mod. RV27 e tirarne fuori un cosa che può somigliare parecchio a ciò che si vede nella foto 1. Anche il ricevitore in questione è stato oggetto delle mie torture, ma anche survoltandolo non sono riuscito a scassarlo, l'unico inconveniente si è verificato nella prova di misurazione del rapporto segnale/disturbo in quanto aumentando la tensione di alimentazione aumentava anche il soffio caratteristico (detto tra noi più che un soffio era una buriana maledetta) uccidendo i miserelli che si permettevano il lusso di entrare nel ricevitore con segnali tipo microbo, per dirlo in gergo con segnali di Santiago ! Lo RV27 viene servito su un circuito stampato in vetronite, molto elegante e soprattutto ben schermato. Cinque transistor sono il cuore del circuito e un integrato TAA611B ne è il fegato, e ne ha di fegato a tirare fuori un watt di bassa frequenza! Le prerogative più geniali di questo RX sono, oltre alla semplicità circuitale, il noise-limiter a soglia automatica, che permette una buona « tosatura » dei disturbi di tipo impulsivo (scariche elettriche, scintillio di spazzole o di candele di motori a scoppio) e il circuito di ingresso a larga banda utilizzando così per la sintonia un condensatore variabile a una sola sezione. Con opportune modifiche che spero di realizzare in un prossimo futuro si può ricevere tranquillamente tutta la fetta di banda che va da 26 a 28 megacicli e così previo inserimento di un convertitore 144/146 - 26/28 sarà possibile ricevere anche




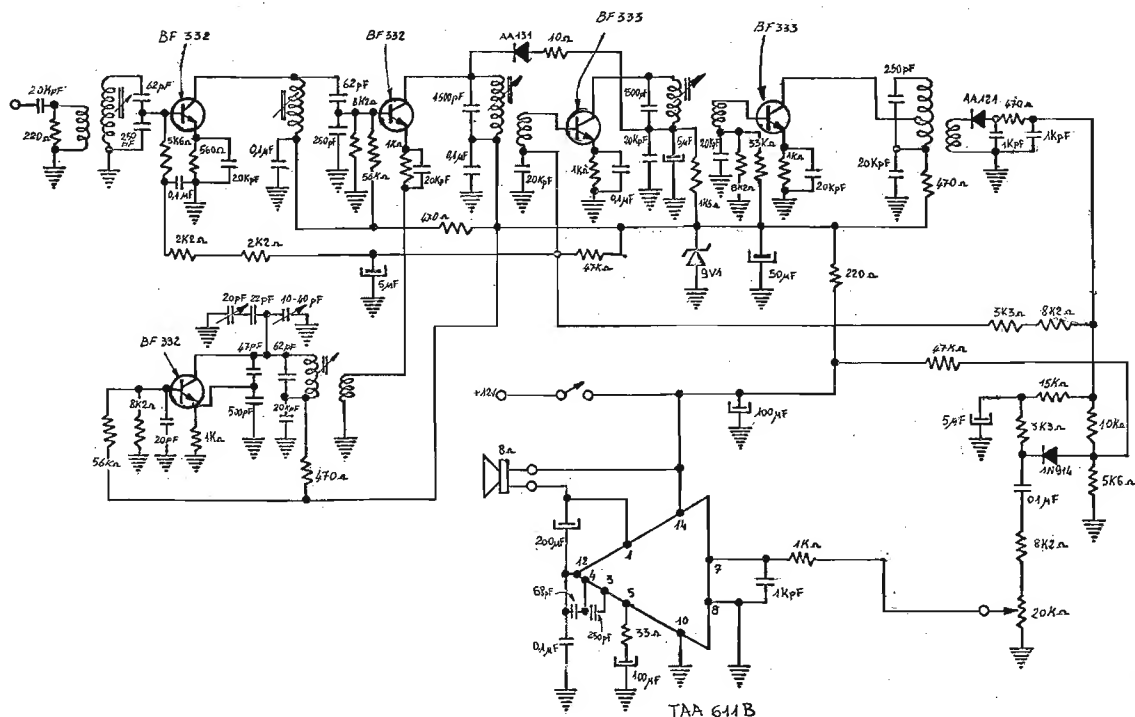
i due metri, carino vero? Se poi volete autocostruirlo nulla vi vieta di farlo visto che oltre alle foto vi gratifico anche dello schema elettrico, se invece siete pigri per natura compratelo già tarato, cablato, e funzionante tanto costa solo 17500 lire.



Ricevitore a sintonia variabile per la gamma degli 11 m completo di amplificatore BF a circuito integrato, limitatore di disturbi e comando di sintonia con demoltiplica a frizione (schema originale Labes). Sensibilità migliore di 0,5 μ V per 6 dB S/N, selettività $\pm 4,5$ kHz a 6 dB, potenza di uscita in altoparlante (8 Ω): 1 W, gamma di frequenza 26950 \div 27300 kHz, limitatore di disturbi a soglia automatica, cinque transistori e un circuito integrato al silicio, tre diodi, alimentazione 12 V, 300 mA, dimensioni 180 x 70 x 50 mm.

Adesso però permettete che mi arrabbi un pochino, santo cielo! Io vi invito a scrivermi per propormi le vostre realizzazioni e voi invece mi scrivete subissandomi di richieste, andiamo benedetti, come faccio ad accontentarvi tutti? Sì, certo, con un po' di pazienza arriverò a combinarvi qualcosa di gradito, ma non si può far tutto in un colpo, possibile che nessuno di voi abbia qualcosa di veramente originale da propormi? E sì che ce ne sarebbero di cose ghiotte, come ad esempio antenne per il bawra mobile auto-costruite, misuratori di ROS, modifiche ai baracchini del commercio atte a migliorarne le prestazioni, preamplificatori d'antenna, piccoli lineari ecc. Capito? E se voi fate i bravi allora vi mando i μ A709 come faccio con **Radio CALIPSO** e con **Radio CHARLIE PAPPÀ** i quali oltre a potersi grattare le orecchie con gli integrati (provare per credere, le orecchie grattate con gli integrati smettono di prudere immediatamente) hanno la meravigliosa, ma che dico, la fantasmagorica soddisfazione di vedersi pubblicate le loro QSL-DX. Pensate che il Charlie Pappà mi fa l'Olanda con soli tre watt in bilaterale! Prima delle QSL voglio tirare le orecchie ai fisoni che per paura di non riavere le loro glorie dal sottoscritto mi mandano delle fotocopie, vergognatevi, non si mandano a Can Barbone le fotocopie, tutt'al più si possono inviare le foto in carta lucida formato 13 x 18 se si temono smarrimenti postali. Non è per cattiveria, ma i clichés realizzati sulle fotocopie sono tanto brutti che non val la pena di farli, per cui o mi inviate le QSL

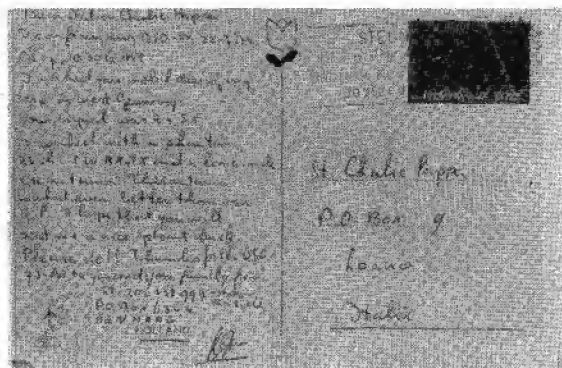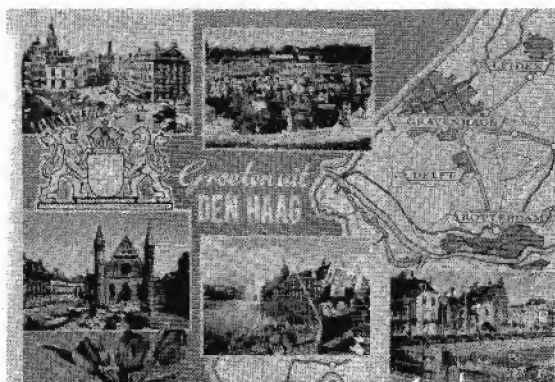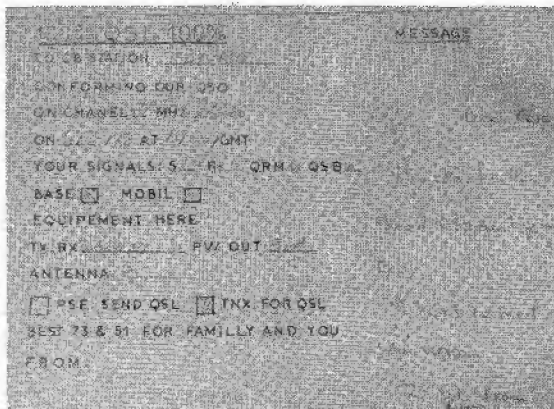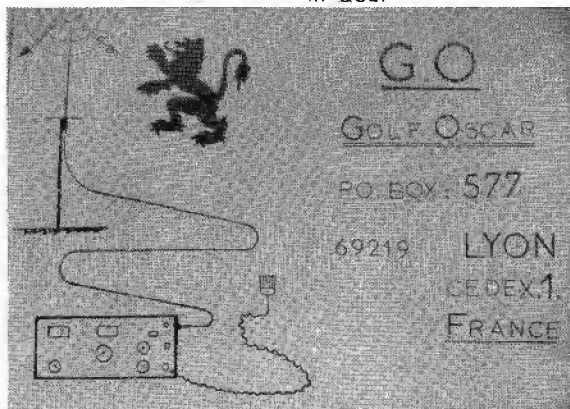originali o le foto fronte/retro delle medesime, cribbio, anche l'occhio vuole la sua parte no? E adesso crepate di invidia e godetevi Francia e Olanda in QSL!



Di solito le QSL DX chiudono il discorso, ma visto che siamo in maggio tengo a precisarvi che esiste uno straterello della ionosfera che persone più importanti di me hanno battezzato «strato E sporadico», questo particolare strato si diverte a comparire sporadicamente in tutto l'anno, ma con maggior frequenza da maggio a settembre, dalle prime ore del mattino al tardo pomeriggio, ed è grazie a questo nostro alleato che i 27 mega riescono a compiere balzi considerevoli per cui con un po' di fortuna penso che possiate realizzare qualche DX eccezionale anche con pochi watt. Tuttavia se non riuscite nel collegamento vi sarei grato ugualmente se voleste segnalarmi almeno gli ascolti DX per poter tracciare un grafico approssimativo sulla propagazione di questa prossima estate. Per aiutarci a vicenda in giugno vi pubblicherò una tabella di orari particolari per tentare qualche DX, con questo non mi rimane che augurarvi buona fortuna e arrivederci al mese prossimo. Sempre col mio bau bau più cordiale vi saluto e mi ritiro.

Vostro affezionatissimo Can Barbone 1°

□

A.R.I. Sezione di Sanremo

21 - 22 luglio 1973

V° CONTEST NAZIONALE PER STAZIONI PORTATILI 40-80 m

Per informazioni e richiesta Log: C.P. 114 - 18038 SANREMO

"te lo spiego in un minuto"


(segue dal n. 4/73, pagine 588÷591)

* * *

Sorge allora l'esigenza di una « scatola nera » (black box) che operi la traduzione. Nel nostro caso che operi semplicemente la conversione tra i numeri binari e numeri decimali: i codificatori e i decodificatori operano appunto questa conversione. I lettori più smaliziati in questa nuova tecnica avranno già capito che queste « black-boxes » possono essere realizzate usando esclusivamente porte logiche connesse in configurazioni che prendono il nome di circuiti combinatorii.

BCD	decimale
DCBA	U
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9


Lo schema di principio di un codificatore decimale-BCD, che realizza praticamente la tabella di figura 1, è schematizzato in figura 2.

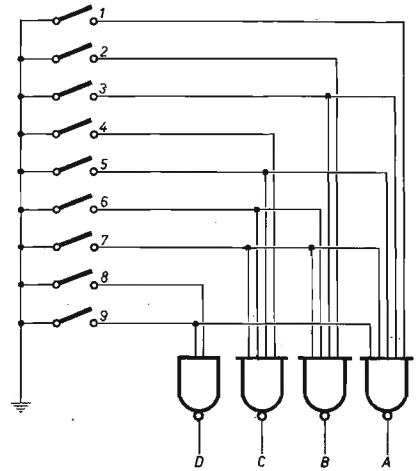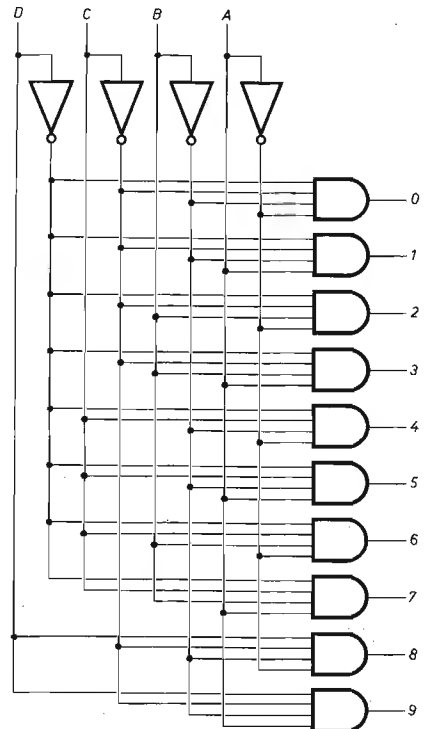figura 2
Codificatore decimale-BCD


Vediamo ad esempio che, chiudendo l'interruttore corrispondente alla cifra decimale 5, sull'uscita A comparirà un « 1 », sull'uscita B uno « 0 », sull'uscita C un « 1 », e sull'uscita D uno « 0 », si ha cioè la configurazione: 0101

DCBA

Il decodificatore in figura 3 opera la funzione inversa.

figura 3
Decodificatore BCD-decimale


Vediamo ad esempio che imponendo la configurazione di ingresso 1001, cioè $D=1$, $C=0$, $B=0$, $A=1$, solamente sull'uscita competente al numero decimale 9 (nove) comparirà un « 1 ».

Consci della prolissità, sia pure indispensabile, di quanto esposto passiamo ad applicare quanto visto (poco) e quanto non visto (molto) in un giochino, tutto elettronico, digitale, integrato, intelligente, enciclopedico, luminoso, fantascientifico, strabiliante e geografico (scusate, ma Livio adora gli aggettivi).

Per il nostro gioco usiamo l'integrato della Texas SN74154, che altro non è che un decodificatore completo a 4 ingressi e 16 uscite.

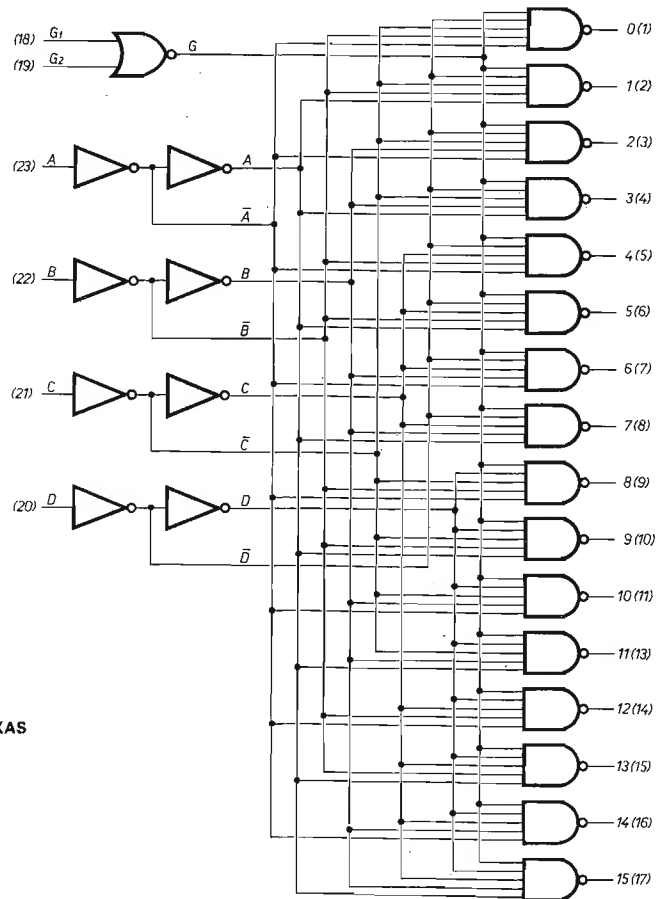


figura 4

Circuito equivalente dell'integrato SN74154 TEXAS
Tra parentesi il numero dei piedini.
Piedino 24 = +5 V; piedino 12 = massa.

Il circuito equivalente è in figura 4 e in figura 5 la sua tavola della verità. Come potete vedere, oltre agli ingressi binari ABCD ci sono gli ingressi G_1 e G_2 , che permettono di disabilitare tutte le uscite indipendentemente dallo stato di ABCD.

Useremo questo integrato in un circuito poco professionale, che tuttavia vi servirà a stupire e divertire gli amici.

Seguiamo in figura 6 il suo funzionamento: sui quattro ingressi, ciascuno degli interruttori può applicare un « 1 » oppure uno « 0 » (gli interruttori chiusi cortocircuitano a massa gli ingressi, e quindi applicano uno « 0 »; quando gli interruttori sono aperti, gli ingressi liberi sono da considerarsi automaticamente a « 1 »).

Connesso ad ogni uscita c'è un diodo optoelettronico, il quale si illumina se percorso in senso diretto da una corrente di 10÷20 mA.

figura 5

Tavola di verità dell'integrato
SN74154 TEXAS (∅ = indifferente).

ingressi					uscite																
G ₁	G ₂	D	C	B	A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	∅	∅	∅	∅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	1	∅	∅	∅	∅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	∅	∅	∅	∅	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Poiché questi diodi sono connessi al +5V con una resistenza, si accenderanno solo se sul catodo c'è un livello basso di tensione, cioè uno « 0 ».
Con il pulsante E aperto, tutte le uscite sono alte (« 1 ») e quindi tutti i diodi sono spenti.

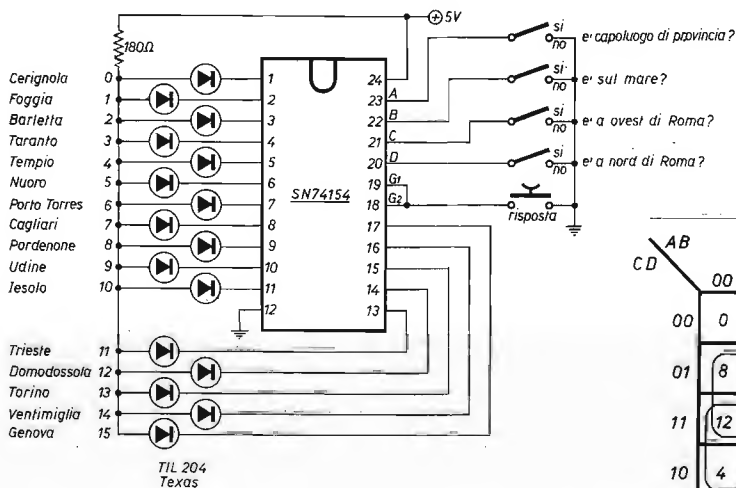


figura 6

Il gioco delle città.

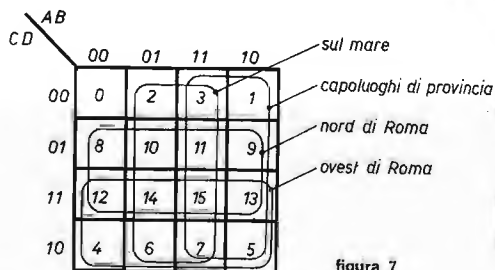


figura 7

Con il pulsante E chiuso, solo uno dei 16 diodi è acceso e precisamente quello corrispondente alla particolare configurazione degli ingressi, si ha cioè un decodificatore.

Poiché le combinazioni possibili dei quattro interruttori di ingresso sono sedici, avremo un diodo acceso per ognuna delle combinazioni di ingresso. Se ora a ogni diodo associamo il nome di una città, e a ogni interruttor associamo una domanda tale che caratterizzi a gruppi le città stesse, si ottiene il gioco voluto.

Inviterete ora un amico a pensare al nome di una delle sedici città scritte e a rispondere alle domande azionando gli interruttori.

Voi premerete il pulsante E e si accenderà il diodo in corrispondenza della città pensata dal vostro amico, con gran stupore di quest'ultimo.

Osservando la mappa di Karnaugh di figura 7 si può capire come è stata fatta la scelta delle città in modo sistematico.

Facciamo un esempio: al numero 10 (dieci) deve corrispondere una città sul mare, a Nord di Roma, non a Ovest di Roma e non capoluogo di provincia.

Circuiti combinatorii

Per circuito combinatorio si intende un circuito che, con una opportuna e voluta combinazione degli stati di ingresso, fornisce una certa combinazione voluta degli stati di uscita.

Per un certo verso i circuiti codificatori, precedentemente visti, rientrano nella grande famiglia dei circuiti combinatorii.

Un metodo molto semplice per progettare dei circuiti combinatorii è quello di usare delle mappe cosiddette di Karnaugh.

Questo metodo, che dopo tutto è anche divertente, è un metodo di base che serve a realizzare in modo minimo, e quindi più economico, dei circuiti logici anche più complessi dei combinatorii, quali possono essere circuiti sequenziali sincroni, asincroni e impulsivi.

In questo caso è più semplice e interessante illustrare il metodo partendo da un esempio, inserendo inevitabili ampliamenti teorici dove il caso lo richieda.

Supponiamo che uno studente abbia un « pied-à-terre » e, quando vi si trovi in compagnia di una bella ragazza, il sensore A venga « eccitato » a « 1 », quando costoro si siedono sul divano.

Poniamo che il suddetto « pied-à-terre » sia fornito di altri due sensori: B e C. Il sensore B vada a « 1 » quando il nostro amico apre il mobiletto bar; il sensore C, invece, fornisce un « 1 » quando siano trascorse due ore dal loro ingresso.

Supponiamo ancora di voler diffondere automaticamente « Je t'aime, moi non plus », o altro disco opportuno, al verificarsi delle seguenti condizioni:


- 1) l'essersi seduti sul divano, l'aver aperto il mobile bar senza che siano trascorse due ore;
- 2) l'essersi seduti sul divano, l'aver aperto il mobile bar e che siano trascorse due ore;
- 3) l'essersi seduti sul divano e che siano trascorse le due ore senza aver aperto il mobile bar;
- 4) l'aver aperto il mobile bar e che siano passate due ore senza essersi seduti sul divano;
- 5) CENSURA (non contemplata dalla mappa di Karnaugh).

figura 8

$$U = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

Tornando seri, vediamo di tradurre quanto esposto in termini logici; in figura 8 è descritta la tavola di verità.

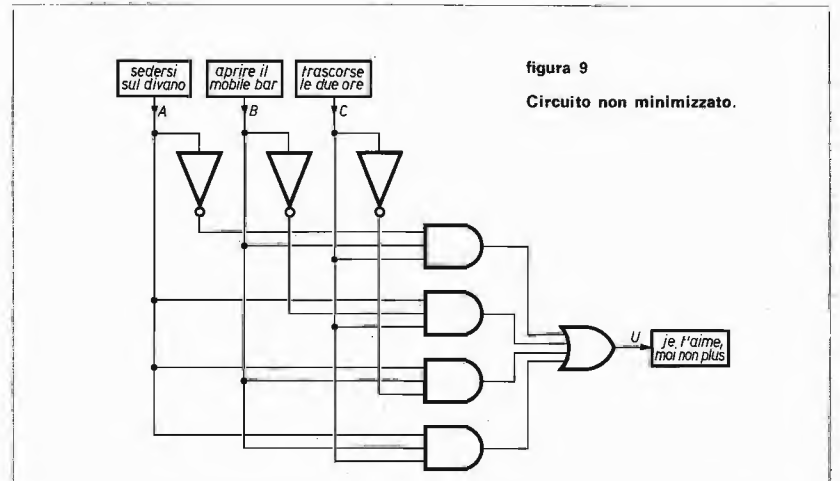Dalla relazione scritta a fianco della tabella si realizza immediatamente il circuito come mostrato in figura 9.



C	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

figura 10
Mappa di Karnaugh.

C	AB			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

figura 11
Mappa di Karnaugh e implicanti.

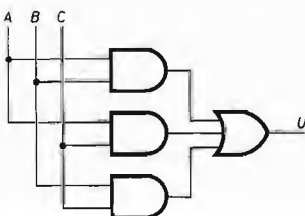


figura 12
Circuito di costo minimo teorico.

Come si può notare, il circuito non è realizzato con costo minimo; per realizzarlo con costo minimo si usa una mappa di Karnaugh, a cui si fa riferimento in figura 10.

A ogni quadratino di questa mappa corrisponde una possibile configurazione degli ingressi, in modo che tutta la mappa contiene tutte le possibili combinazioni degli ingressi (notare che se gli ingressi sono n , le combinazioni sono 2^n).

Quindi in questo caso con tre ingressi si hanno $2^3=8$ combinazioni possibili. La disposizione dei valori («0», «1»), che possono assumere gli ingressi, non è scritta sulla mappa in modo casuale ma rispettando le **adiacenze**; due caselle si dicono adiacenti quando differiscono solo per una variabile. All'interno di ciascun quadratino, localizzato univocamente dalla voluta combinazione di ingresso, si scrive il valore che si vuole far assumere all'uscita U. Risulterà così una configurazione di «0» e di «1» all'interno della mappa. La tecnica di impiego di queste mappe si basa sull'« estrazione » degli implicanti.

Esamineremo il procedimento che ci permette di realizzare il circuito con sole porte NAND.

Ridisegniamo per comodità la mappa di figura 10 in figura 11 completa però dei suoi implicanti.

Gli implicanti sono raggruppamenti di 2, 4, 8, 16... caselle consecutivamente adiacenti in cui l'uscita è a «1» (usando sole porte NAND per la realizzazione si considerano solo le caselle in cui compare il valore «1» nella mappa di Karnaugh).

Si vede che in figura 11 ci sono TRE implicanti di DUE caselle ciascuno, che sono univocamente determinati dai prodotti: AB; AC; BC.

Nell'implicante verticale, per esempio, l'uscita è a «1» quando A **AND** B sono a «1» e, come si vede, queste uscite non dipendono dal valore di C, in quanto C, nella casella superiore vale «0», in quella inferiore vale «1». Quindi questo implicante è realizzato dal prodotto (**AND**) AB.

Così gli altri due implicanti danno i prodotti AC e BC.

Allora possiamo scrivere che $U = AB + AC + BC$, questa espressione si chiama sp (somma di prodotti) e dovrebbe essere realizzata facendo un **OR** di tre prodotti **AND**, come si vede in figura 12.

Ma abbiamo detto di voler realizzare il nostro circuito con sole porte NAND. Con trasformazioni consentite dai teoremi dell'algebra di Boole possiamo scrivere che la nostra uscita

$$U = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}$$


(il valore che assume questa nuova funzione è perfettamente identico al valore assunto dall'espressione di figura 12).

Ma scrivere

$$U = \overline{AB} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}$$

vuol dire fare un NAND di tre NAND come si vede in figura 13.

figura 13
Circuito di costo minimo realizzato con porte NAND.

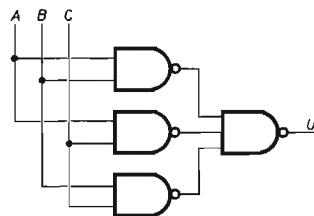

A titolo di esempio riportiamo in figura 14 un'altra mappa realizzata con sole porte NAND, la cui funzione di uscita è

$$U = B\overline{D} + AB + \overline{A}CD$$

(notare che le quattro caselle in cui compare un «1», sistemate ai vertici del quadrato, formano un unico implicante).

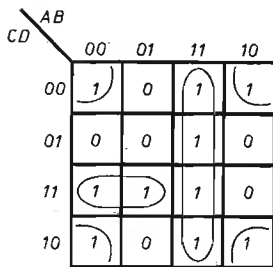


figura 14

Mapa di Karnaugh
a quattro variabili di ingresso
 $U = \overline{B}\overline{D} + AB + \overline{A}CD$.

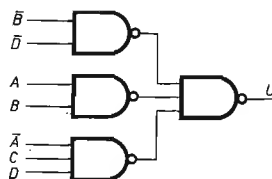


figura 15

Circuito realizzante la funzione
di figura 14.

Adesso che sui combinatorii sapete tutto, o quasi, vediamo di introdurre il concetto di « ricordo », o più tecnicamente memoria, di realizzare, cioè, una « black box » che riesca a ricordare indefinitamente una situazione voluta e precedente, cioè un BIT.

La memoria più semplice che certamente tutti abbiamo azionato è... l'interruttore, il quale, azionato in una delle due sue tipiche posizioni (« 0 » « 1 »), ricorda questa posizione finché qualcuno non la modifica. Non è sicuramente un esempio originale ma almeno è intuitivo.

L'equivalente digitale dell'interruttore, inteso come memoria, è il circuito che vedete in figura 16, il quale è realizzato con due porte NAND.

Per analizzare il circuito bisogna ricollegarsi a quanto detto sul funzionamento delle porte NAND.

Supponiamo che gli ingressi contrassegnati con le lettere S e R (SET e RESET) siano a « 1 ».

Notiamo che sono possibili due stati entrambi validi e stabili:

- 1) Se Q è « 1 » gli ingressi della porta B sono entrambi a « 1 » e l'uscita \overline{Q} sarà a « 0 », con ciò gli ingressi della porta A saranno tali (« 1 », « 0 ») che forzeranno Q a « 1 », ma Q era già stato presupposto a « 1 », e quindi lo stato è stabile.
- 2) Sempre con S e R a « 1 » ma Q presupposto a « 0 », si vede che gli ingressi della porta B sono tali (« 0 », « 1 ») da mandare la loro uscita a « 1 », cioè $\overline{Q} = 1$, con questo gli ingressi di A sono tali (« 1 », « 1 ») da produrre Q = 0, ma Q era già stato presupposto a « 0 », e quindi lo stato è stabile.

E' lampante che, se applichiamo uno « 0 » su S, \overline{Q} va a « 0 » e vi resta anche se successivamente applichiamo un « 1 » a S.

Il circuito **memorizza** ciò che S ha visto.

Simmetricamente, applicando uno « 0 » a R, Q va a « 0 » e ci resterà anche se gli ingressi ritornano nella posizione iniziale S = 1 R = 1.

Questo circuito si chiama FLIP-FLOP SET-RESET (FF-SR) ed è la più semplice delle memorie realizzate con porte logiche.

Tutto quanto scritto sul FF-SR può essere riepilogato dalla tabella di figura 17.

figura 17

S	R	Q
1	1	ricorda la situazione precedente
0	1	Q va a « 1 » e \overline{Q} va a « 0 »
1	0	Q va a « 0 » e \overline{Q} va a « 1 »
0	0	situazione non permessa in quanto non si comporta da memoria

Speriamo di essere riusciti a divertirvi con il giochino geografico, di avervi ingarbugliato sufficientemente le serate in « mansarda » con l'esempio propostovi, e di essere riusciti a dare qualche concetto basilare sui combinatorii. Rimaniamo a vostra disposizione, epistolare per gli inevitabili chiarimenti. Arriverci quindi alla prossima puntata, in cui descriveremo « qualcosa » di veramente serio, unitamente alla soluzione del favoloso quiz e, speriamo, alla premiazione.

NAND or NOR?

This is the question.





Il televisore come analizzatore video per la ricezione APT e FAXIMILE

Dopo la pubblicazione di una serie di moderni e facili circuiti per la sincronizzazione APT e FAXIMILE, eccovi i circuiti che vi permetteranno di trasformare, con altrettanta facilità, qualsiasi televisore (di qualsiasi marca e di qualsiasi epoca) in un ottimo analizzatore a scansione magnetica, in grado di rimpiazzare anche il migliore oscilloscopio nelle sue funzioni di analizzatore video. Tale soluzione, assieme all'impiego dei più moderni integrati nella sincronizzazione, costituisce senza dubbio una tappa importante su quella strada intrapresa fin dall'inizio della rubrica, nell'intento di portare il maggior numero possibile di astroradiofili in condizioni di ricevere quelle bellissime e interessantissime fotografie che i satelliti lanciano quotidianamente dallo spazio. Infatti la realizzazione oppure l'acquisto dell'analizzatore rappresentava fino ad ora l'ultimo anello dell'apparato di ricezione APT che frenava sia per ragioni tecniche che per ragioni finanziarie gran parte degli appassionati radio-foto-amatori quanto mai desiderosi di completare al più presto la loro stazione spaziale.

Ora, invece, potendo risolvere in modo facile ed economico anche questo problema non vi rimane ormai più alcun freno (soprattutto di ordine economico) a questa nuova attività amatoriale che guadagna ogni giorno nuovi appassionati della radio e della fotografia.

La ragione per la quale la realizzazione dell'analizzatore a scansione magnetica risulta più economica della realizzazione dell'analizzatore a scansione elettrostatica sta soprattutto nel fatto che per la scansione magnetica può essere utilizzato materiale in gran parte di recupero a bassissimo prezzo o addirittura un vecchio televisore magari irrimediabile, purché di quest'ultimo risultino discretamente efficienti le seguenti sezioni: cinescopio e giogo di deflessione, finale video e sezione di deflessione orizzontale E.A.T. Inoltre la sua realizzazione risulta più facile perché i circuiti ad esso connessi sono assai meno complessi e la loro messa a punto è certamente alla portata di tutti.

Perciò possiamo dire che con i circuiti a transistor riportati in figura 1 è possibile a tutti trasformare qualsiasi vecchio o nuovo TV in un validissimo analizzatore video a lenta scansione alla sola condizione che le sezioni originali sopra citate siano efficienti.

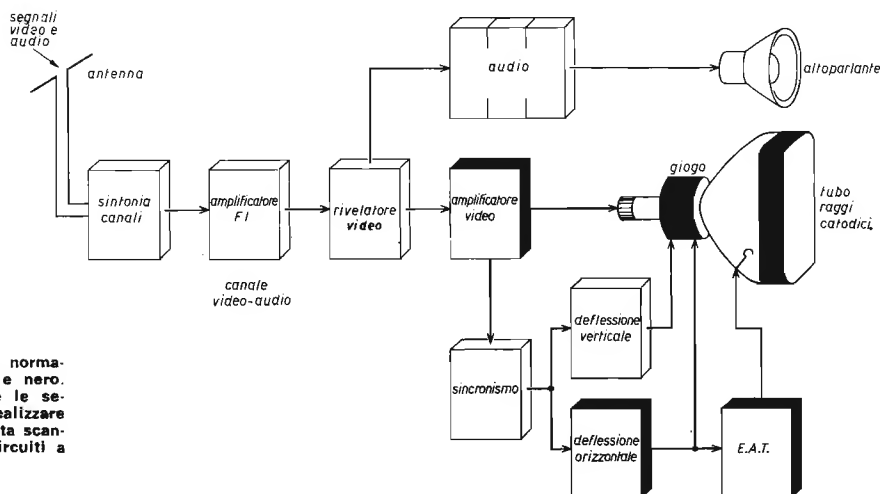


figura 2

Schema a blocchi di un normale televisore in bianco e nero. In neretto sono indicate le sezioni impiegate per realizzare l'analizzatore video a lenta scansione in unione con i circuiti a transistor di figura 1.

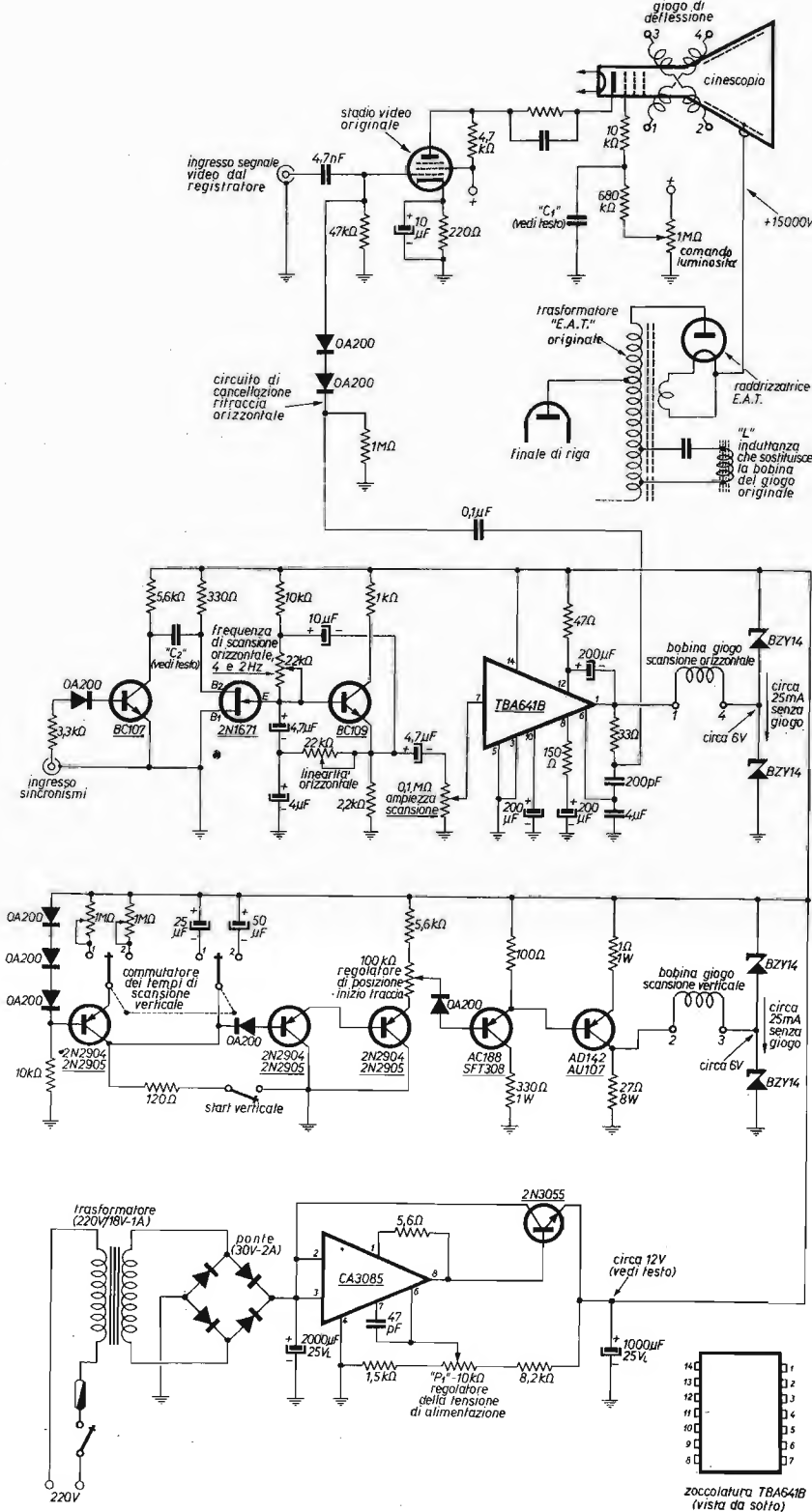


figura 1

Schema elettrico dei circuiti con i quali è possibile trasformare qualsiasi televisore in un analizzatore video per la ricezione APT e FAXIMILE. Del televisore vengono utilizzati il cinescopio, il gioco di deflessione, lo stadio video e la sezione EAT. La alimentazione delle griglie del cinescopio, che qui per ragioni di esemplificazione appaiono scollegate, deve rimanere quella originale. N.B. Alimentare il cinescopio con i 15.000 V soltanto se si è certi che nella bobina del gioco di deflessione è presente la corrente di scansione orizzontale, poiché, in caso contrario, si corre il rischio di bruciare i fosfori al centro dello schermo per la forte intensità del pennello elettronico e per il suo persistere sullo stesso punto.

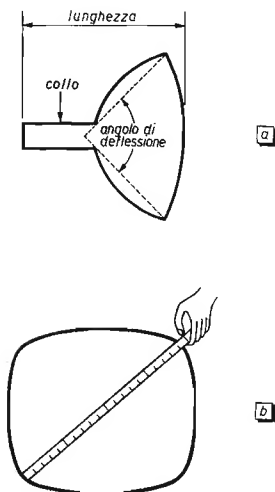


figura 3

Le principali caratteristiche di un cinescopio TV sono l'ampiezza della superficie dello schermo e l'angolo di deflessione. Si noti bene che dall'angolo di deflessione dipende la lunghezza totale del cinescopio e che la dimensione in pollici dello schermo viene misurata sulla diagonale, come illustrato nella figura "a b".

tabella 1

Elenco dei principali giochi di deflessione impiegati sui televisori italiani, e loro caratteristiche elettriche secondo il catalogo generale GBC.

Per i meno esperti in campo TV, la figura 2 mette in rilievo i circuiti propri del televisore e in particolare le sezioni che devono risultare in efficienza per garantire un sicuro risultato finale. I due circuiti di scansione a transistor rappresentati in figura 1 permettono di ottenere un'immagine al centro dello schermo la cui ampiezza può variare secondo il tipo di cinescopio impiegato, perciò occorre dire che il cinescopio per televisione è caratterizzato da due dati fondamentali e precisamente dalla misura della diagonale della superficie frontale espressa in pollici e dall'angolo di deflessione in gradi, come illustra la figura 3.

Il valore massimo di scansione del pennello elettronico e quindi l'ampiezza massima dell'immagine sullo schermo dipende però da uno solo di questi dati e precisamente dall'angolo di deflessione, per cui con un cinescopio avente un'angolo di deflessione di 70 gradi si ottiene una scansione maggiore che con un cinescopio avente un angolo di deflessione di 110 gradi. A parità di angolo di deflessione del cinescopio, il valore massimo di scansione dipende soprattutto dalla corrente massima che il circuito di scansione fa scorrere nelle due bobine del giogo, per cui a questo riguardo assume grande importanza la resistenza ohmica dei due avvolgimenti che costituiscono il giogo di deflessione. A scopo orientativo la tabella 1 raccoglie le forme e le caratteristiche elettriche della maggior parte dei giochi impiegati nei televisori per immagini in bianco e nero e come si può vedere la resistenza dei due avvolgimenti può variare da 0,5 a 52 Ω per la bobina di scansione orizzontale (o di riga) e da 0,15 a 51 Ω per la bobina di scansione verticale a seconda del tipo di giogo impiegato. Qui va detto che i due circuiti di scansione a transistor di figura 1 sono stati sperimentati su numerosi tipi di giochi e il risultato si è confermato valido per una gamma di giochi aventi una resistenza compresa tra 5 e 40 Ω per la bobina orizzontale e fra 15 e 50 Ω per la bobina verticale, garantendo ogni volta una scansione minima corrispondente a un quadrato di 15 x 15 centimetri.

A	Modelli TV	Sistema	Gradi	Bobine riga		Bobina quadro		Fig.
				L mH	Rcc Ω	L mH	Rcc Ω	
				1000 Hz		1000 Hz		
	G.B.C.	Europeo	90°	0,09	0,5	43,5	27	1
	G.B.C.	Americano	90°	11,7	13,1	44	44	2
	Infin	Europeo	90°	46	46	7	14	2
	Philips	Europeo	90°	42	30	81	0,15	3
	Philips	Europeo	90°	4,2	5	8,5	4	4
	Philips	Europeo	90°	41,5	37	47	3,2	5
	C.G.E. Telefunken	Europeo	110°	100	52	3,1	5	6
	C.G.E. Telefunken	Europeo	110°	18	10	2,8	3,5	7
	Firte	Americano	110°	18,6	34,2	14,8	14	8
	G.B.C. Gelo	Americano	110°	18,6	34,2	14,8	14	8
	G.B.C.	Americano	110°	20	30	17	14,5	9
	G.B.C.	Americano	110°	17,7	30	14	16,8	10
	Philips Infin - Fiml G.B.C.	Europeo	110°	2,9	4,6	82	47	11


B	Modelli TV	Sistema	Gradi	Bobine riga		Bobina quadro		Fig.
				L mH	Rcc Ω	L mH	Rcc Ω	
				1000 Hz		1000 Hz		
	Philips Infin - Fiml G.B.C.	Europeo	110°	2,9	4,3	94	49	1
	G.B.C. Atlantic Infin - Fiml	Europeo	110°	2,9	4,8	92	40	2
	Gelo G.B.C.	Americano	110°	18	30	14	14,5	3
	Infin	Europeo	110°	2,9	4,4	86	51	4
	Philco	Americano	110°	39	42	23,8	39	5
	Philco	Americano	110°	38,1	21	28,1	31	6
	Philco	Americano	110°	39	34,5	10,1	14,2	7
	Philco	Americano	110°	25	42,2	30	29	8
	Marelli	Americano	110°	19,5	32,8	12,2	17,5	9
	Radio Allicchio Becchini	Americano	110°	25	36	14	20	10
	Radio Allicchio Becchini	Europeo	110°	25	36	105	44	10
	Radio Allicchio Becchini	Americano	10°	25	36	14	20	10
	Voxson	Americano	110°	18	32	13	18	11

Qualora il giogo non avesse le caratteristiche contenute nelle tolleranze sopra citate tenete presente che assai spesso ciascuna bobina del giogo è composta da due avvolgimenti posti in serie o in parallelo fra loro, per cui è quasi sempre possibile modificare la resistenza del giogo, modificando il sistema di accoppiamento fra i due avvolgimenti facendo però molta attenzione al senso dei due avvolgimenti affinché l'energia dei due campi magnetici delle bobine si sommi.


In caso contrario si ha una scansione minima o quasi nulla.

A


B

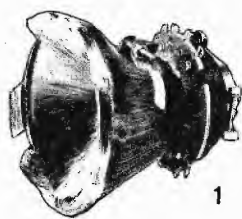

1

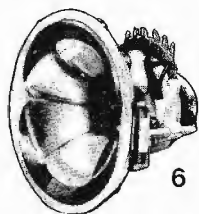

6

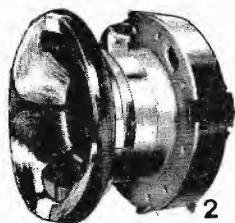


2




7




8

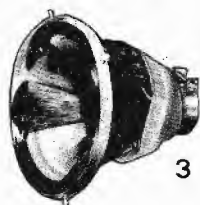


3

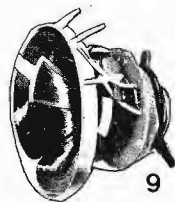


9

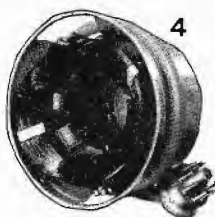


4

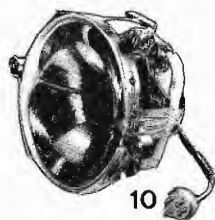


10

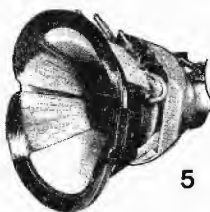


5

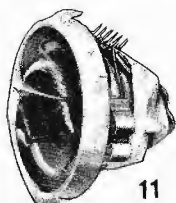


11

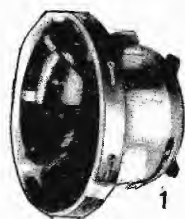


1

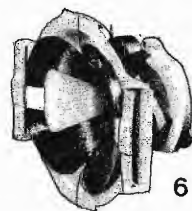


6

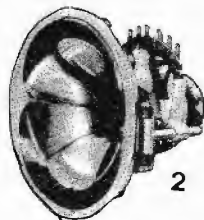


2

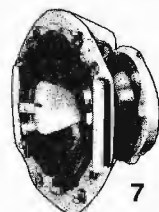


7

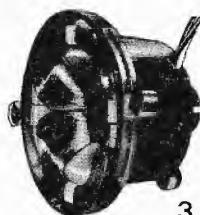


3

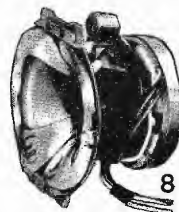


8

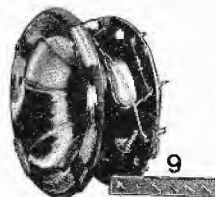


9

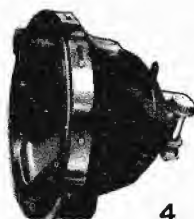


4

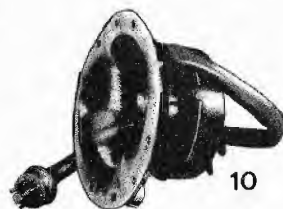

10

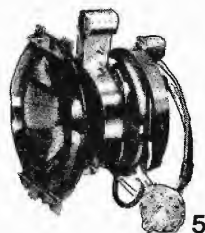

5

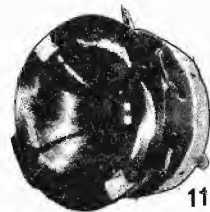

11

Nelle peggiori condizioni, se tutto va bene, si deve ottenere un raster di almeno 15 x 15 centimetri al centro dello schermo e questo significa che la ampiezza dell'immagine nel peggiore dei casi viene ad avere sullo schermo una superficie circa quattro volte maggiore di quella che si otterrebbe con un oscilloscopio da 5 pollici. Una immagine più grande permette di ottenere soprattutto una definizione maggiore e una più facile messa a fuoco della macchina fotografica, in altre parole una immagine più grande sullo schermo permette di ottenere con maggior facilità brillanti risultati anche da parte dei meno esperti. Ciò è quanto di meglio si possa desiderare da un analizzatore video, perciò ora vediamo insieme quali sono le modifiche da portare al televisore prescelto e le principali caratteristiche di funzionamento dei circuiti a transistor da realizzare.

Immaginando d'impiegare un normale televisore a valvole, occorre portare al televisore le seguenti modifiche.




- 1) Distaccare il collegamento che dalla griglia controllo dell'amplificatrice video va al rivelatore video, in modo che tale griglia possa essere utilizzata unicamente per l'ingresso del segnale video APT e FAXIMILE proveniente dal registratore e per gli impulsi di cancellazione della ritraccia orizzontale della nuova scansione.
- 2) Distaccare il collegamento che dalla griglia controllo (o dal catodo) del cinescopio va al circuito per la cancellazione della ritraccia (vedi figura 4) e portare la griglia (o il catodo) verso massa con una capacità di 220 nF, questa capacità è indicata nello schema di figura 1 con il simbolo « C₁ ».

figura 4

I circuiti « a », « b » e « c » rappresentano tre diversi sistemi fondamentali impiegati per il pilotaggio del cinescopio con il segnale video e per la regolazione della luminosità.

Si noti che dal sistema di pilotaggio (griglia, o catodo) dipende il punto di connessione per la cancellazione della ritraccia e quindi la polarità degli impulsi di cancellazione.

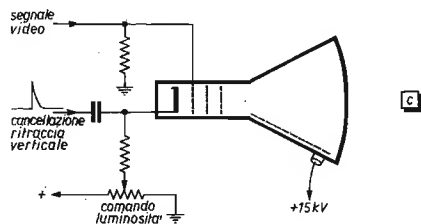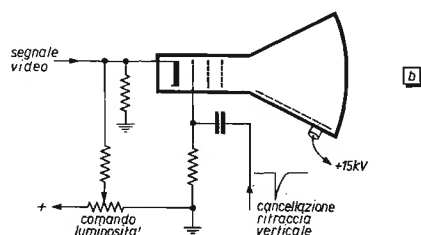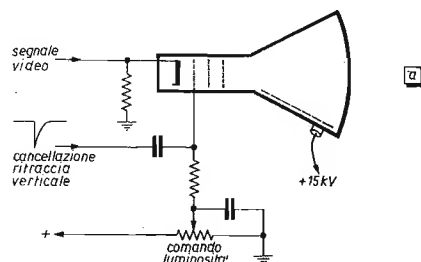In ogni caso il circuito di cancellazione originale va eliminato e sostituito con quello presente nella figura 1, il quale si presta per ognuno di questi tre circuiti.



3) Distaccare i collegamenti che vanno alle bobine del giogo di deflessione, avendo cura di inserire poi, sui due collegamenti che in precedenza andavano alla bobina per la scansione orizzontale, una induttanza di pari valore (vedi tabella 1), oppure in sostituzione dell'induttanza «L», la corrispondente bobina di un giogo avente le stesse caratteristiche di quello originale; in un caso o nell'altro la bobina deve essere riposta lontano dal cinescopio e ben isolata da massa. Occorre precisare che la necessità di ripristinare l'induttanza offerta dal giogo sul circuito finale di riga del televisore deriva dalla necessità di mantenere inalterate le caratteristiche elettriche di questo stadio, in modo che la tensione E.A.T. di circa 15.000 V necessaria al cinescopio e le altre tensioni ad esso indispensabili rimangano invariate.

Riguardo le caratteristiche dei circuiti a transistor da realizzare e illustrati in figura 1, avrete già notato che il circuito per la scansione orizzontale è composto da un oscillatore libero a dente di sega formato dal transistor ungiunzione 2N1671 in coppia con un BC109. Questo circuito è stato elaborato su uno schema di principio suggerito dalla *General Electric*, ed è risultato tra i pochi circuiti in grado di fornire un'ottima linearità anche a frequenze molto basse. Il segnale a dente di sega prodotto dall'oscillatore va a pilotare un TBA641B della SGS. Questo integrato è già stato presentato sulla rivista di gennaio 72, in quanto, come ricorderete, è un componente della campagna abbonamenti dello scorso anno (1).

Il TBA641B è in grado di pilotare direttamente la bobina del giogo di deflessione per la scansione orizzontale e per ottenere una scansione simmetrica la bobina è stata posta tra l'integrato e un valore di tensione stabilizzato corrispondente a circa la metà della tensione di alimentazione. Questo valore medio di tensione è garantito da due zener BZY14 posti in serie tra di loro. Il 2N1671 oscillatore può essere sincronizzato attraverso il transistor BC107 da ognuno dei circuiti sincronizzatori a integrati già pubblicati, purché la frequenza dell'oscillatore sia stata regolata mediante il potenziometro da 22 k Ω su un valore circa pari a quello della frequenza d'uscita degli impulsi di sincronismo. La capacità di accoppiamento di sincronismo «C₂» deve essere scelta sperimentalmente in modo di ottenere un buon compromesso tra il perfetto funzionamento dell'oscillatore e la migliore tenuta di sincronismo. Occorre precisare che mentre il circuito per la scansione verticale che vedremo fra poco è in grado di fornire tempi lunghi anche per gli standard APT 1,6 e 0,8 Hz, il circuito per la scansione orizzontale ora descritto è in grado di fornire tempi di scansione validi soltanto per gli standard APT 4 e 2 Hz e per il FAXIMILE 120 giri/minuto e 180 giri/minuto. Questa è l'unica limitazione imposta all'analizzatore, ma è assai probabile che vi possa fornire al più presto un circuito anche per la scansione orizzontale in grado di convertire tutti gli standard APT e FAXIMILE.

Ora vediamo il circuito di scansione verticale, il quale per quanto riguarda la parte generatrice del dente di sega si ricollega al circuito per la scansione verticale già pubblicato su *cq* 2/73, segue il transistor AC188 quale pilota un AD142 quale amplificatore di potenza, capace di pilotare direttamente la bobina del giogo di deflessione per la scansione verticale. Anche questa bobina, come quella per la scansione orizzontale, è stata posta tra lo stadio finale e il punto di congiunzione di due BZY14 connessi in serie fra di loro per ottenere una scansione simmetrica. Una raccomandazione da tenere ben presente è quella di non dare tensione ai due circuiti di scansione prima di avere inserito un milliamperometro con portata 100 mA in serie almeno a una coppia di zener, con la bobina del giogo ancora disinserita. Quindi dando tensione ai circuiti e osservando il milliamperometro, si regolerà mediante «P₁» posto sull'alimentatore la tensione di alimentazione su di un valore per il quale il milliamperometro deve indicare una corrente attraverso gli zener di circa 25 mA. Si sposterà poi lo strumento in serie all'altra coppia di zener attraverso i quali la corrente deve risultare contenuta tra 20 e 30 mA, altrimenti occorrerà selezionare sperimentalmente un'altra coppia di zener, poiché tra zener e zener della stessa famiglia vi possono essere sensibili differenze. In altre parole la corrente nelle due coppie di zener deve risultare comunque non inferiore ai 20 mA o superiore a 30 ÷ 35 mA.


I quattro zener sopra citati, il 2N3055 dell'alimentatore, l'AD142 del verticale e il TBA641B dell'orizzontale, devono essere muniti tutti di dissipatori termici aventi una resistenza termica non superiore a 8 °C/W (vedi GBC, catalogo

(1) **ATTENZIONE:** la zoccolatura del TBA641B riportata su *cq* 1/72 è vista da sopra, e non da sotto come riporta il testo.

generale, l volume), i rimanenti circuiti invece possono essere realizzati su apposite schede oppure su basette a terminali multipli senza particolari precauzioni, in quanto, al limite, anche un principiante è in grado di realizzare tali circuiti.

Deve essere invece posta molta attenzione nella scelta dei quattro condensatori elettrolitici presenti sul circuito oscillatore-pilota orizzontale e nella scelta dei due condensatori elettrolitici presenti sul circuito di scansione verticale, in quanto questi componenti devono presentare una corrente di dispersione propria assai ridotta e per questo è bene siano di ottima qualità (in caso di dubbio impiegare soltanto condensatori al tantalio).

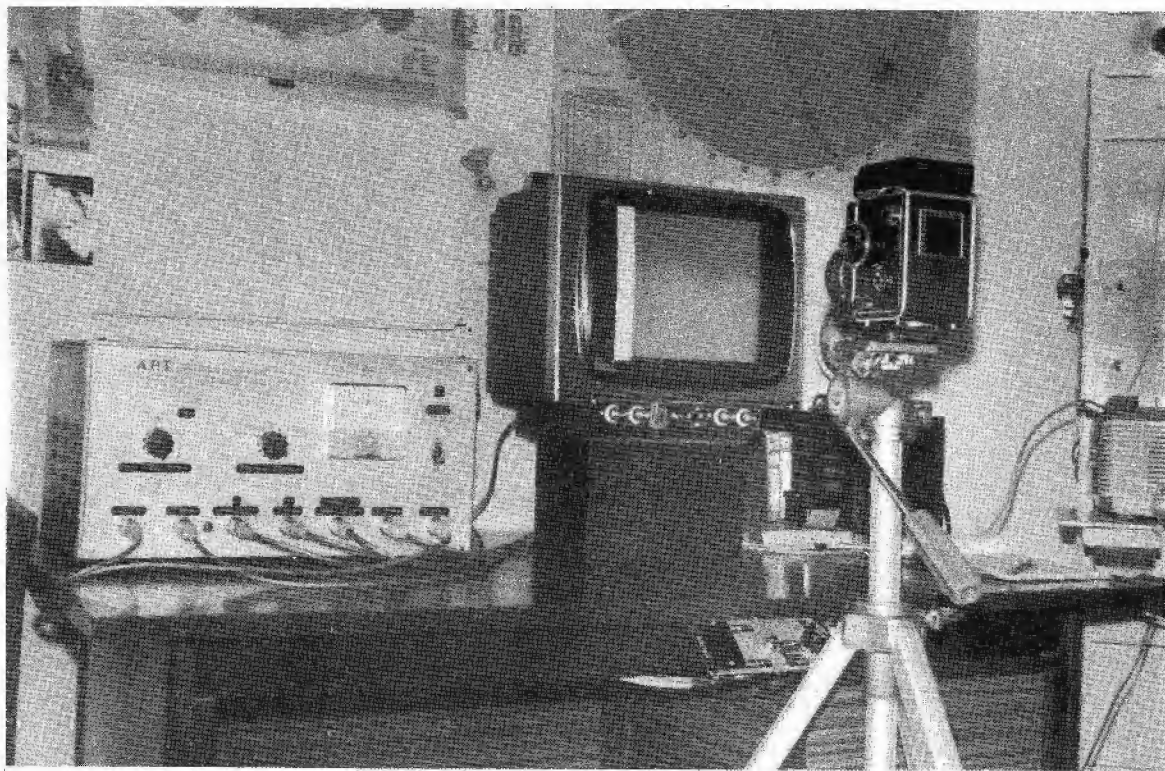Per concludere, vi presento una foto di un apparato di conversione che impiega un analizzatore a scansione magnetica tra i tanti da me realizzati a scopo sperimentale



Apparato di conversione APT con analizzatore a scansione magnetica ricavato da un TV 12 pollici interamente a transistor. Il televisore è il modello 277 della TRANS-CONTINENTS prodotto dalla casa PRANDONI di Vigevano e l'apparecchiatura a sinistra del televisore contiene la sezione pilota a valvole pubblicata su cq 5 e 6/72, nonché la sezione pilota a circuiti integrati pubblicata su cq 2 e 3/73. La macchina fotografica è una ROLLEIFLEX 2,8 F con lenti addizionali Rolleinar 3, posta a una distanza di circa 25 centimetri dallo schermo TV.

Si tratta di un analizzatore video ricavato da un televisore portatile della casa costruttrice DARIO PRANDONI di Treviglio, con il quale ora sto sperimentando alcuni nuovi circuiti che non mancherò di presentarvi appena avrò ottenuto i migliori risultati desiderati.

ERRATA CORRIGE

Nello schema elettrico pubblicato su cq 2/73, pagina 300, manca il ponticello fra i terminali 3 e 4 dell'integrato SN7400 oscillatore a quarzo.

Notiziario per radio-APT-amatori

Il satellite geostazionario ATS 3 è tutt'ora molto fuori della nostra area di ascolto (longitudine W 70,39°, latitudine N 3,02°) e non è previsto un immediato spostamento verso est. Il satellite viene impiegato dall'Università di Chicago per lo studio della genesi dei tornados.

A coloro che della ricezione APT fanno oggetto di studio sulla meteorologia consiglio la rivista mensile « **MONTHLY WEATHER REVIEW** ». La rivista infatti presenta ogni volta una foto da satellite con relativa analisi e interpretazione della situazione meteorologica in essa rappresentata.

Chi ha problemi sulla scelta o nell'uso della macchina fotografica da impiegare come rivelatore delle immagini APT e FAXIMILE, mi scriva ponendomi per esteso le proprie difficoltà: ciò potrà servirmi per meglio soddisfare i vostri problemi che analizzerò in un mio prossimo articolo dedicato appunto alla scelta e all'uso della macchina fotografica nella ricezione delle immagini APT e FAXIMILE.

ORA LOCALE italiana più favorevole per la ricezione dei satelliti APT sotto indicati

15 maggio / 15 giugno 1973	ESSA 8		NOAA 2	
	frequenza 137,62 MHz periodo orbitale 114,6' altezza media 1440 km inclinazione 101,6°		frequenza 137,50 MHz periodo orbitale 114,9' altezza media 1454 km inclinazione 101,7°	
giorno	orbita nord-sud ore	orbita nord-sud ore	orbita sud-nord ore	
15/5	11,58	9,41*	20,41*	
16	10,54*	8,41	19,41	
17	11,46	9,36*	20,36*	
18	10,42*	8,36	19,36	
19	11,33	9,31*	20,31*	
20	10,30	8,31	19,31	
21	11,20	9,27*	20,27*	
22	10,17	8,27	19,27	
23	11,09*	9,22*	20,22*	
24	12,00	8,22	19,22	
25	10,56*	9,17*	20,17*	
26	11,48	10,12	21,12	
27	11,44*	10,12*	21,12*	
28	12,35	11,07	22,07	
29	11,32	10,07	21,07*	
30	12,22	11,02	22,02	
31	11,19	10,02	21,02*	
1/6	12,11*	10,58*	21,58	
2	13,02	9,58	20,58*	
3	11,58*	10,53*	21,53	
4	12,50	9,53	20,53*	
5	11,46*	10,48*	21,48	
6	12,37	9,48	20,48*	
7	11,34*	10,43*	21,43	
8	12,24	9,43	20,43	
9	11,21	10,38*	21,38*	
10	12,13*	9,38	20,38	
11	13,04	10,34*	21,34*	
12	12,00*	9,34	20,34	
13	12,52	10,29*	21,29*	
14	11,48*	9,29	20,29	
15	12,39	10,24*	21,24*	

L'ora indicata è quella locale italiana e si riferisce al momento in cui il satellite incrocia il 44° parallelo nord, ma con una tolleranza di qualche minuto può essere ritenuta valida anche per tutta l'Italia peninsulare e insulare. Per una sicura ricezione è bene porsi in ascolto quindici minuti prima dell'ora indicata.
Per ricavare l'ora del passaggio prima o dopo a quello indicato in tabella basta sottrarre (per quello prima) o sommare (per quello dopo) all'ora indicata il tempo equivalente al periodo orbitale del satellite (vedi es. su cq 1/71 pagina 54).
L'ora contraddistinta con un asterisco si riferisce all'orbita più vicina allo zenit per l'Italia.

Un complesso di amplificazione con moduli della Vecchietti

(2^a parte)

(la 1^a parte alle pagine 592-595 del n. 4/73)

ing. Marcello Arias

Prima di dar seguito all'impegno assunto con gli autocostruttori, in chiusura della prima parte dell'articolo a pagina 595 dello scorso numero, consentitemi una breve precisazione e un piccolo sfogo. Concessi? Grazie.

Precisazione: l'elenco completo del materiale a pagina 595 va corretto come segue:

2 prese DIN per altoparlanti e

2 prese DIN per cuffia con esclusione

anziché 3 prese DIN per cuffia con esclusione.

Inoltre la piastra è di alluminio e non di alluminio...

Piccolo sfogo: un signore che non ha capito nulla e che non ha neppure il coraggio delle proprie opinioni percl.⁶ anonimo, ha votato così il mio articolo precedente: PUBBLICITA' ... 0 0.

Gli amici pazienti che fin qui mi hanno seguito ricorderanno la storiella dell'asino, del vecchio e del giovane, per cui non ricomincio da capo.

C'è tutto un mondo di idiozia dietro quel «PUBBLICITA' 0 0», un mondo di idee sbagliate e di incapacità ad assumere autonomia di giudizio.

Per il nostro anonimo, evidentemente, parlare di un prodotto industriale è pubblicità, non può essere esame spassionato e serio, non può essere un tentativo di capire meglio, di prendere da altri idee, soluzioni, suggerimenti. No, il nostro genio è certo che la rivista od io prendiamo soldi da Vecchietti, tanti luridi soldi, e Vecchietti, a sua volta, ammuccia altri luridi soldi, con unghia avida, soldi carpi in malafede a schiere di lettori idioti, plagiati dalla mia penna ipnotica...

E' desolante che nel 1973 ci sia ancora una mentalità di questo genere in un ambiente così qualificato come quello dei radioappassionati; ma ora basta, Vecchietti mi chiama, vuole soldi, mi infila tremilaquattrocento lire in tasca, mi mette una penna tra le dita e viscidamente mi alita in un orecchio, sibilando: scrivi, venduto, scrivi a questi babbei come possono fregarmi facendosi tutto da sé...

Per gli autocostruttori, ecco dunque schemi elettrici, valori, tracciati di circuito stampato, per rifarsi in casa PE7, MK30 e AL15.

Ah, dimenticavo la pubblicità: PE7, MK30 e AL15 sono prodotti **VECCHIET** (Gianni, se vuoi il nome completo mi devi ancora duecento lire...).

PE7

Peamplificatore equalizzatore stereofonico Hi-Fi con caratteristiche semiprofessionali. Si adatta elettricamente a qualsiasi amplificatore di potenza di schema Vecchietti quali ad esempio MARK20, AM15, MARK30, MARK60, AM50SP ecc.

Caratteristiche del circuito

- sensibilità 2,5 mV rivelatore magnetico
25 mV rivelatore piezoelettrico
60 mV ausiliario lineare usf generali
- uscita 300 mV con bilanciamento a metà su 10 k Ω min
- rapporto segnale disturbo migliore di 65 dB
- diafonia a 1000 Hz maggiore di 40 dB
- bilanciamento campo di regolazione 13 dB
- escursione dei toni a 1000 Hz:
 - bassi esaltazione 14 dB, attenuazione 17 dB a 20 Hz
 - acuti esaltazione 16 dB, attenuazione 15 dB a 20.000 Hz
- banda passante 15-50000 Hz \pm 1 dB
- distorsione minore di 0,1 %
- alimentazione minima 25 V_{cc}
- consumo 8-10 mA
- dimensioni della realizzazione Vecchietti 245 x 90 x 40 mm

Per i comandi tenere presente quanto segue: chiamare L=LEFT il canale sinistro, R=RIGHT il canale destro, OUT l'uscita.

Si suggerisce che i primi tre tasti della pulsantiera, da sinistra a destra, selezionino gli ingressi, i secondi tre selezionino le equalizzazioni. Si è scelta questa soluzione, perché rende possibile l'adozione di equalizzazioni diverse per un medesimo ingresso con effetti particolari. Gli ingressi e le equalizzazioni relative possono essere: 1° e 4° tasto = magnetico, 2° e 5° tasto = piezo, 3° e 6° tasto = lineare.

I potenziometri siano da sinistra nell'ordine: volume, acuti, bassi, bilanciamento. Per ciò che riguarda i collegamenti effettuarli esclusivamente nei punti previsti.

Gli ingressi sono: 1 magnetico, 2 piezo, 3 lineare.

Per gli ingressi e le uscite usare cavetti schermati. Per l'alimentazione sono previste tre diverse resistenze di caduta per 25, 40, 55 V_{cc}.

Chi avesse una tensione di alimentazione diversa, comunque non inferiore ai 25 V_{cc}, potrà inserire una resistenza calcolata secondo la formula

$$R = \frac{(V - 15)}{8} \times 1000 \text{ (in } \Omega \text{)}$$

ove V è la tensione continua di cui disponete.

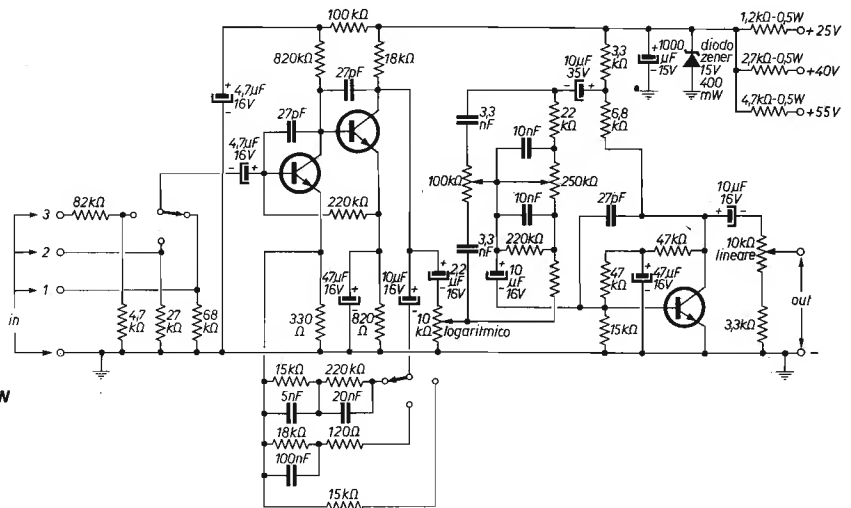


figura 1

Tutte le resistenze sono da 1/4 W escluse le tre sul positivo. Transistor 3 x BC148 oppure 3 x BC173C oppure 3 x BC239.

MARK 30

Gruppo finale di media potenza per impieghi Hi-Fi.

Caratteristiche del circuito


- alimentazione da 15 V_{min} a 32 V_{cc} max.
- potenza d'uscita 16 W_{eff} su 4 Ω (32 W_{picco})
- impedenza d'uscita 4 ± 16 Ω
- sensibilità d'ingresso 0,1 ± 0,5 V_{pp} (tarata per 0,5 V)
- risposta in frequenza 15 ± 50000 Hz ± 1,5 dB
- distorsione minore di 0,15 % a 15 W e 1000 Hz
- dimensioni della realizzazione Vecchietti 91 x 86 x 23 mm.

Per l'alimentazione potrete scegliere tra l'impiego di un alimentatore stabilizzato del tipo AL30, tarato a $32 V_{cc}$ 3 A, in unione a un trasformatore 640, presa a $27 V_{ca}$, sia per impianti monofonici che stereofonici come dallo schema di figura 3, ove il fusibile sarà da 3 A; oppure un sistema di alimentazione convenzionale, come quello di figura 4 ove il trasformatore T sarà del tipo 630 (25 W) impiegato a $24 V_{ca}$, il ponte P del tipo B40-C2000, il fusibile F da 1.5 A e il condensatore C da $2200 \mu F$, 35 V.


Lo schema di figura 4 è consigliabile per montaggi monofonici. In figura 3 si vede il tipico impiego stereofonico del MARK30 in unione al PE7, a tale proposito per l'alimentazione del PE7 a 32 V_{cc} servirsi di una resistenza da 1,8 k Ω , 0,5 W inserita in serie al positivo dell'alimentazione del PE7. In figura 5 si ha lo schema d'impiego del MARK30, con PE2, in versione monofonica. Per l'alimentazione del PE2 a 32 V_{cc} mettere in parallelo alla resistenza da 3,9 k Ω , 0,5 W, montata di serie sul positivo dell'alimentazione del PE2, una resistenza da 3,2 k Ω , 0,5 W.

Per chi volesse usare il MARK30, sia in versione monofonica che stereofonica, direttamente con un rivelatore piezoelettrico, consiglio lo schema di figura 6, portando la sensibilità del MARK30 a 0,1 V.

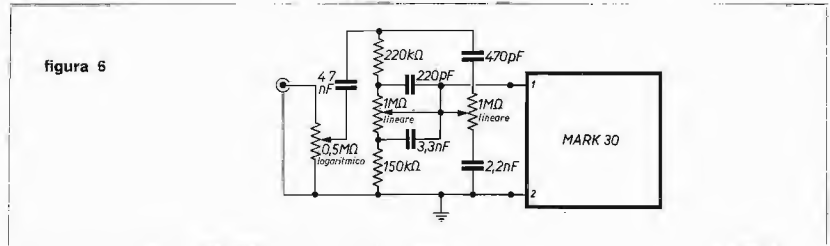A tale fine sostituire la resistenza da 330 Ω , montata di serie e marcata con un * nello schema elettrico di figura 2 con una resistenza da 68 Ω , 0,25 W 5 %.



Si sconsiglia di scendere al disotto di tale valore per non creare instabilità.

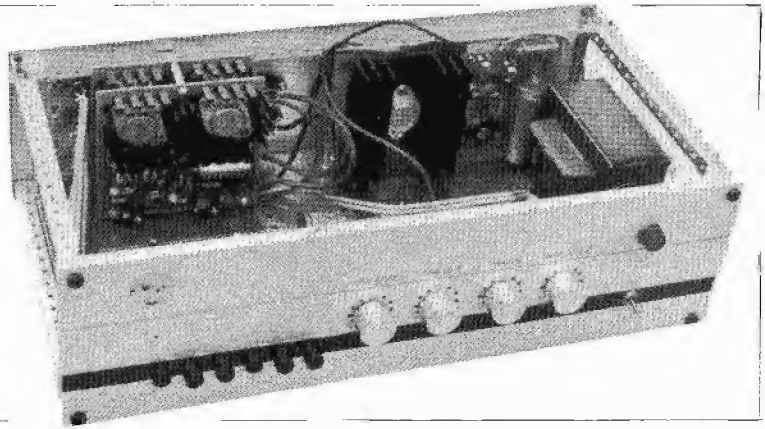

AL15

Alimentatore stabilizzato per impieghi Hi-Fi o generali, ove sia richiesto un elevato fattore di stabilizzazione per forti correnti.

Caratteristiche

- tensione d'ingresso min 10 V_{cc} , max 24 V_{cc}
- tensione d'uscita regolabile da 7 a 24 V_{cc}
- massima corrente d'uscita 2 A per tensioni d'uscita da 7 a 13 V_{cc}
4 A per tensioni d'uscita da 15 a 24 V_{cc}
- soglia di corrente regolabile da 1 a 4 A
- stabilità migliore dello 0,5 %
- dimensioni della realizzazione Vecchietti 150 x 84 x 37 mm.

L'AL15 impiega dieci semiconduttori al silicio.

Quello già montato viene fornito tarato per tensioni d'uscita di 15 e 24 V e per correnti di 4 A; taratura per altri valori a richiesta.

Per un corretto impiego dell'AL15 ricordo che la massima tensione perfettamente filtrata e stabilizzata ottenibile in uscita è pari a quella alternata d'ingresso. Ricordo pure che il trasformatore da impiegarsi deve essere di potenza proporzionata alle prestazioni che si richiedono all'alimentatore, in grado cioè di fornire le correnti e le tensioni richieste.

Nel caso si rendessero necessari lievi ritocchi della tensione d'uscita o della soglia di corrente agire sui due trimmers indicati a schema e segnati sul circuito stampato con le lettere S = soglia, V = tensione, tenendo conto del fatto che la regolazione della soglia influisce in parte sulla tensione e sulla stabilizzazione. Si sconsiglia di tarare l'alimentazione su valori diversi da quelli previsti, se non si dispone della necessaria esperienza e strumentazione. Nell'eventualità che si verifichi un sovraccarico sull'uscita, la protezione interviene automaticamente, portando la tensione a zero. Per ripristinare il funzionamento è sufficiente eliminare la causa del sovraccarico, spegnere l'alimentatore per 30" circa onde permettere la scarica dei condensatori. Non superare mai i valori massimi indicati sulle caratteristiche.

figura 7

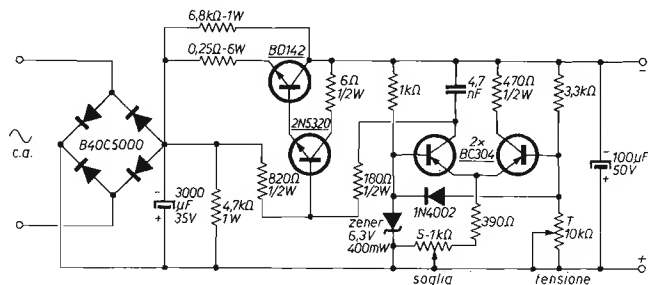


figura 9


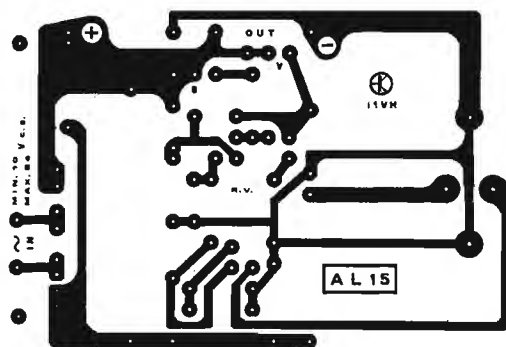


figura 8

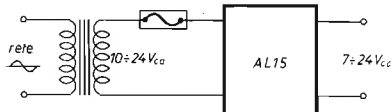

Vecchietti ed io siamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, ma non dimenticate di mandarci almeno venti lire (e va bene, facciamo quindici...) per ogni consulenza.

Vieni Gianni, andiamoci a spendere queste trecentocinquanta lire!
Donne, champagne, donne, champagne...



Prossimamente riprenderò con le presentazioni orientate sui dischi; per questa volta, dato il pochissimo spazio residuo vi caccio tra i denti solo un titolo: **CHARLESTON** della Family records, serie SOMERSET, numero di catalogo **SFR-AL526 STEREO**; il disco è distribuito dalla DISCHI RICORDI SpA e contiene dodici *charleston* dodici, tra cui il celeberrimo « Black bottom », « Yes Sir, that's my baby » (noto in Italia come « Lola, cosa impari a scuola »), « Chicago », ecc.


Buon ascolto, con il complesso Vecchietti (eh, la pubblicità!).

sperimentare®

circuiti da provare, modificare, perfezionare
presentati dai **Lettori**
e coordinati da

Antonio Ugliano, I1-10947
corso Vittorio Emanuele 178
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

© copyright cq elettronica 1973

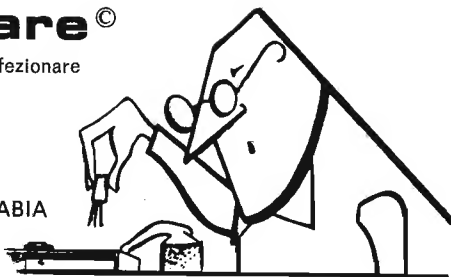

Dove la furbizia è mal retribuita.

Si impari.

Gerolamo Cantalamessa abitava in un paesello alle falde delle prealpi e sin dalla più tenera età si era dimostrato un furbo di tre cotte.

Dalla scuola all'epoca attuale era sempre riuscito a dimostrarsi qualche gradino superiore agli altri.

Ne gongolava e non mancava di esternarlo.

Era lo scorso dicembre, epoca in cui quel mezzo matto di un redattore di una rubrica su **cq elettronica**, la sua rivista preferita, un mattino nell'alzarsi dal letto, sbatté la testa contro lo spigolo del comodino e anziché andarsi a sbafare la tredicesima da ricco statale da zì Teresa e dalla Bersagliera, ne comprò invece transistori da regalare a chi ne faceva richiesta.

Vi pare possibile che la parola « regalo » passasse inosservata al nostro Gerolamo? Al pari di Paperon de' Paperoni allorquando non c'è da pagare, si gettò nell'affare. Scrisse un sacco di lettere di richieste indirizzate a nome di tutti i parenti del circondario, degli amici e conoscenti di città e fuor città, le ripeté a distanza di qualche giorno e attese trepido e paziente.

Era proprio vero, quel matto i transistori li mandava veramente. In pochi giorni ne ottenne una bella quantità e pensò subito di mettersi all'opera. Profittando sempre degli avvisi di pubblicità gratuiti della stessa rivista, mise su un bell'annuncio in cui vendeva a modico prezzo, 1000 lire, i famosi BC146. Ebbe delle richieste e sempre per il fatto di essere furbo ed evitare spese, non staccò i transistori nemmeno dal cartoncino come gli erano pervenuti, ma si limitò a infilarli in una busta e spedirli. Spedì 6 o 7 buste.

Giacinto Timbretti faceva invece l'impiegato postale; cioè l'unico impiegato postale del paesello. Faceva tutto lui: raccoglieva la posta, la spediva, la consegnava, pagava l'unica pensione all'unico pensionato del paese, eccetera. Quel giorno, dopo aver raccolto la corrispondenza in partenza dall'unica buca del paese, si accingeva a timbrarla allorché fu attratto da certe buste sospette.

Era l'epoca delle buste esplosive, la psicosi dinamitarda influenzava tutti e il bravo Giacinto già si vedeva sul giornale « **eroico impiegato sventa attentato** ecc. » pensava che lo avrebbero fatto vedere al telegiornale e forse il Signor Ministro avrebbe riesaminata quella sua proposta di trasferimento. Detto fatto, senza pensarci neppure due volte, corse nel bar di fronte ove il maresciallo, non essendoci ladri nel paesello perché non c'era niente da rubare, giocava a scopone e lo metteva a conoscenza della sua scoperta. Il bravo maresciallo, mentre il Giacinto gli raccontava i fatti già si vedeva sul giornale: « **eroico maresciallo sventa attentato** ecc. », pensava che con tutta probabilità si sarebbe visto in televisione e forse il Signor Generale avrebbe riesaminata quella sua proposta di trasferimento. Buttò le carte all'aria e gridando 'fermi tutti' si precipitò nell'ufficio postale. Effettivamente le lettere erano sospette, al tatto si toccavano degli oggetti disposti in fila che probabilmente dovevano essere dei cerini che, al momento in cui si lacerava la busta, strisciando su della cartavetro, accendevano la miscela esplosiva. Certo, erano proprio buste esplosive e poi lui che aveva fatto la guerra nella sussistenza, cioè che veniva dalla gavetta, queste cose le capiva. Immediatamente bloccò le lettere, chiuse l'ufficio postale e ci mise i sigilli. Occorreva ora avvisare le Autorità. A ciò si provide con l'unico telefono del paese a casa del medico condotto che ascoltando la conversazione, già pensava « **eroico medico collabora a sventare attentato** ecc. ». Già si vedeva nel telegiornale e forse lo avrebbero visto pure a casa sua e gli amici del bar. Il prefetto che ebbe la telefonata,

il Direttore della Direzione di Artiglieria che fu subito avvisato, il Comandante dei pompieri che ebbe l'ordine di uscire, pensarono tutti la stessa cosa mentre convergevano sul paesello, e ognuno si vedeva eroe della giornata.

Nel contempo il nostro Gerolamo, all'oscuro di tutto, se ne stava a pescare sulle rive del fiumicello e, tanto per passare il tempo, visto che pesci con tuta anti inquinante da quelle parti non c'è n'erano, si era portato appresso il suo baracchino per fare quattro chiacchiere con gli amici Cber's. La campana dell'unica chiesa dell'unico orologio del paese rintoccava le 12 allorché piombavano nell'unica piazza i mezzi degli inquirenti. Fu fatto sgombrare il circondario allorché si seppe che le lettere erano sette o otto. Con tutta precauzione un tecnico d'artiglieria ruppe i sigilli ed entrò impavidamente nell'ufficio. Le autorità inquirenti si attestavano a caposaldo ai margini del paese. Con apposito rivelatore fu constatato che effettivamente le lettere contenevano qualcosa di sospetto, con un lungo stecco e con infiniti accorgimenti una delle buste venne rivoltata e, da lontano, con apposito canocchiale da 14 ingrandimenti, fu letto il nome del mittente. Recatisi a casa sua, la truppa autoritaria seppe che era a pesca. Individuato il posto, poliziotti del 113, pompieri del pronto intervento, tecnici d'artiglieria, carabinieri a cavallo e a piedi, convergendo in movimento accerchiante, prelevarono il responsabile che, con somma meraviglia, si vide incarrettato su due piedi.

Portato in prefettura, fu subito interrogato, schedato, misurato e perquisito. Gli confiscarono il baracchino e lo accusarono di tentata strage, sabotaggio postale, lettere anonime. Solo in serata fu possibile chiarire che attentati non ce n'erano e tutto si risolse con una ramanzina all'ufficiale postale.

Al nostro Gerolamo restituirono il baracchino perché era legale (0,0010 W), e senza tante cerimonie lo buttarono fuori.

Alla sera, il Signor Prefetto raccontava agli amici del circolo come avessero acciuffata una pericolosa spia mentre con un potente apparato era in trasmissione con paesi lontani, e anzi ebbe anche un encomio dal Signor Ministro.

Il nostro Gerolamo, invece, a piedi, rientrava al suo paesello ai piedi delle prealpi rimuginando sull'accaduto e ignorando che alla prossima svolta lo attendevano l'impiegato postale, il maresciallo e il medico condotto armati di robusti randelli per un conticino in sospenso dovuto alla magra figura fatta per colpa delle sue scempiaggini, e per il mancato encomio dei giornali e della Tivù.

* * *

La prossima volta imparerà.

E anzi, per non mettere grilli in testa a nessuno, BC146 non ne spedirò più nemmeno al rag. **Alfonso ZARONE**, vico Calce a Materdei 26, Napoli che mi manda un generatore di segnali avente una frequenza variabile da 10 a 100.000 Hz.

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

* 1,5 W	220 V sec.	6-9-12 V	L. 650	25 W	220 V sec.	9-12-24-30 V	L. 1.950
2 W	220 V sec.	6-9-12 V	L. 700	* 25 W	220 V sec.	6-9-12 V	L. 1.850
* 4 W	220 V sec.	6 V	L. 750	30 W	220 V sec.	6-9-12 V	L. 2.000
5 W	220 V sec.	9-15-18-24-30 V	L. 1.000	50 W	220 V sec.	35-40-45-50 V	L. 2.500
6 W	220 V sec.	6-9-12 V	L. 1.000	50 W	220 V sec.	6-9-12-24-30 V	L. 2.500
* 10 W	220 V sec.	6-9-12-18-24 V	L. 1.300	50 W	220 V sec.	12 V 4 Amp.	L. 2.300
15 W	220 V sec.	6-9-12-24 V	L. 1.500	50 W	220 V sec.	9-18-36-42 V	L. 2.500
20 W	220 V sec.	9-12 V	L. 1.700	80 W	220 V sec.	6-9-12-18-24-48-55 V	L. 3.000


Ai suddetti prezzi vanno aggiunte le spese postali.

Le spedizioni vengono effettuate solo per pagamenti anticipati a mezzo vaglia postali.

GRECO Trasformatori - via Orti, 2 - 20122 MILANO - tel. (02) 582640

✱ ✱ ✱

linear PUKI-2-S

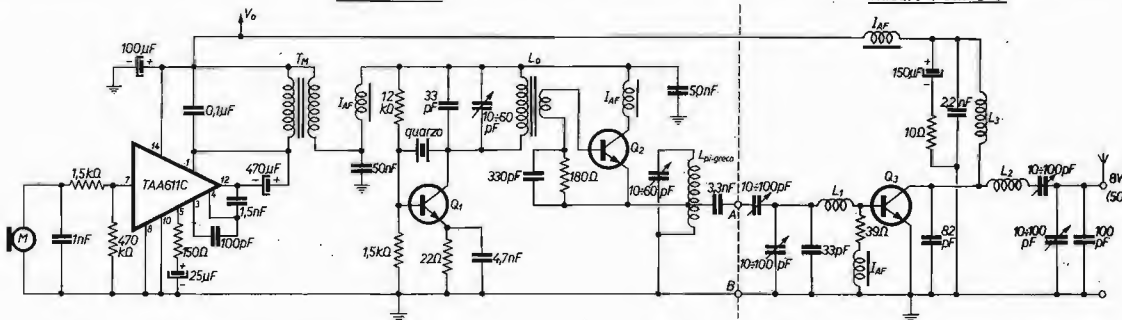

- M micro piletto di buona qualità
T_M trasformatore di modulazione 1,5 W primario 8 Ω
secondario 20 Ω
I_{AF} impedenza AF tipo Philips VK
trasformatore banda 27 MHz
Lo trasformatore nucleo Ø 8 mm, d. 16 mm
9 spire filo Ø 0,7 mm, 2 spire Ø 0,5 mm su
Ø 16 mm
L_{pi-greco} bobina senza nucleo Ø 8 mm, d. 16 mm
10 spire filo Ø 0,7 mm, presa a 2,5 spire


- L₁ 6÷7 spire filo Ø 1 mm su Ø 7 mm in aria
 L₂ 8 spire filo Ø 1,5 mm su Ø 10 mm in aria
 L₃ 4 spire filo Ø 1,5 mm su Ø 10 mm in aria
 Q₁ MM1613 (2N1711 selezionato)
 Q₂ BFX34 da alettare convenientemente
 Q₃ 2N3375 da alettare convenientemente
 V₀ 9 V (fino a 12 V)

A, B: inserendo un π classico, i primi due stadi erogano 1 W_{RF} su 50 Ω

Il dottore poi si è lamentato che l'altra volta gli ho mandato solo una cartolina come premio anziché del volgare silicume incapsulato in ottone. Che faccio, l'accontento? Ebbene, avrà un MOSFET MEM571. Lo stesso invio al rag. Zarone che stava piangendo credendo che non gli mandassi niente. **Carlo BORSARI**, via Vaciglio 218, Modena, ci manda la « nzalata mista di accessori per chitarra elettrica », sentitelo: il segnale proveniente dal pick-up di una chitarra viene applicato a un primo stadio amplificatore (Q_1 - Q_2) e per mezzo del commutatore A si può scegliere tra una amplificazione per solista o per accompagnamento. Il segnale quindi passa a un circuito duplicatore di frequenza e in seguito a uno squadratore attraverso un nuovo stadio che eleva l'ampiezza del segnale a un livello sufficiente a pilotare tale trigger. A questo segue un divisore di frequenza (vi è la possibilità di farlo seguire da un secondo). Il miscelatore serve per poter combinare vari circuiti. L'integratore finale, pilotato dal segnale prelevato dal collettore di Q_1 , tramite un C da $10\mu F$ serve per dare al suono l'attenuazione naturale che perde causa il trigger (questo mantiene il suono allo stesso livello per circa 10 sec e quindi si blocca all'istante). L'uscita si può applicare a qualsiasi amplificatore di potenza.

Gli effetti ottenibili sono:

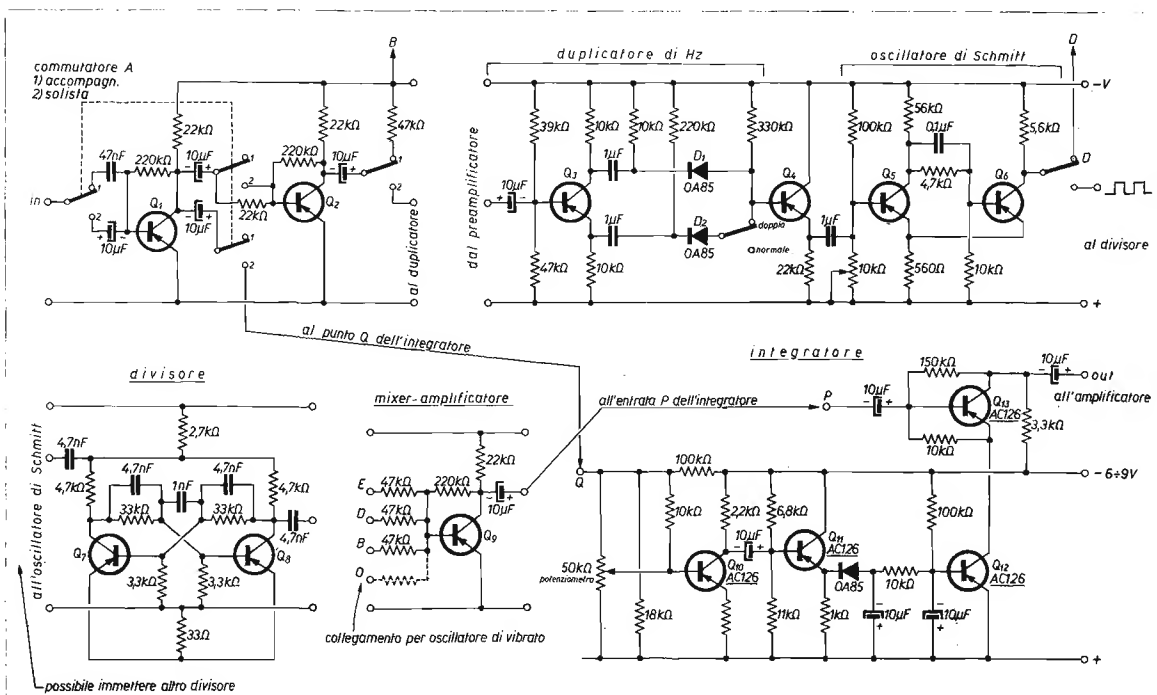- chitarra accompagnamento normale, bassi attenuati;
- chitarra solista, amplificata;
- onda squadrata, frequenza doppia, (connessione diodo D_2) o normale;
- onda squadrata, frequenza metà (chitarra basso - distorto).




Box di effetti per chitarra elettrica (Borsari)

Q_1, Q_9 AC125 o simili
 Q_{10}, Q_{11} AC126

Voi ci avete capito niente? Io no. Comunque, sperando che ne faccia un uso migliore, invio pure a lui un MOSFET MEM571.

Segue e conclude **Giuseppe CAMIOLO**, via SS. M. Mediatrice n. 17, Palermo con uno sveglione digitale. Causa spazio restringo un po' la sua descrizione: Q_5 e Q_6 sono il cuore di tutto, debbono essere ottimi e oscillare a 10 Hz. Questa andrà a un SN7490 che andrà alto ogni secondo e ritornerà a riposo; questo impulso andrà a IC_3 e IC_4 (1/2 sezione di un SN7400) che fa da integratore e da esso si hanno due vie, e una abiliterà IC_1 . Il contatore non conterà fino a quando il gate dello SCR che è posto sul reset di conteggio non sarà polarizzato. Avuto il suo impulso tramite D_1 , conterà, ma il ritorno a zero del primo flip-flop del tipo D dello SN7473 interdirà IC_1 , quindi seguirà l'abilitazione del IC_1 , il secondo flip-flop dello SN7473 cortocircuiterà il nostro SCR, quindi cancella la memoria precedente che manda a zero il contatore che eseguirà una seconda lettura.

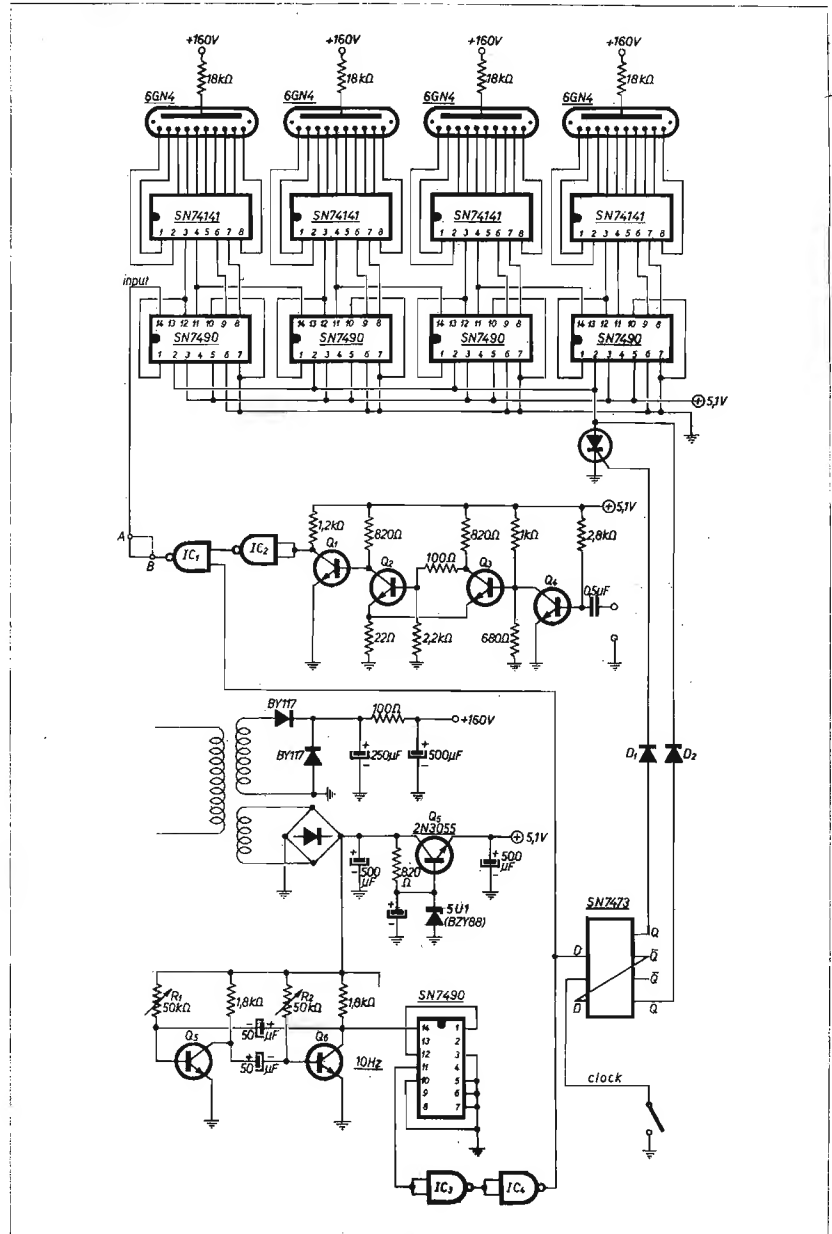


Anche a lui un MOSFET MEM571.

Premio eccezionale

Una bottiglia di acqua marina da litri uno prelevata nel golfo di Castellammare alla cui analisi risulta essere costituita da: Coli 75 %, nafta 12 %, sapone di lavatrici 8 %, cloruro di sodio 4 %, sali vari 0,5 %, acqua 0,5 % andrà in premio a **Alvaro Brugerotto**, via F.lli Bandiera 10, Silea (TV) per lo schema che segue:

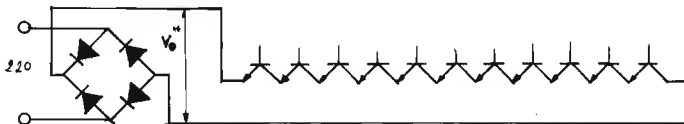« Metodo sicuro per provare la VCEO di un transistor ».



Anche lui avrà il perdono da San Gennaro.

* * *

Vorrei pubblicare gli schemi dei signori **Ignazio Bonanno** da Conegliano, **Ferdinando Rizzuto** di Cosenza, **Giovanni Franzi** di « X » ma non posso farlo perché sono assolutamente indecifrabili. Lo stesso per l'amico di Salerno che invia schemi a matita di una chiarezza (?) eccelsa.

Non potreste essere più chiari? Vorrei potervi accontentare tutti.

□

SHF Eltronik Via Martiri Liberazione 5 - ☎ 42797 - 12037 SALUZZO



ALIMENTATORI STABILIZZATI



VARPRO 2 A

Ingresso: 220 V 50 z
Uscita: da 0 a 15 V cc
Stabilità: 2% dal minimo al max carico
Ripple: inferiore a 1 mV

L. 26.500
tasse comprese

Tutti i modelli sono autoprotetti con apposito circuito a limitazione di corrente.

Spedizione contrassegno
+ contributo spese postali L. 500

Rivenditori:

TORINO : CRTV - c.so Re Umberto, 31
M. CUZZONI - c.so Francia, 91
SAVONA: D.S.C. elettronica - via Foscolo, 18
GENOVA: E.L.I. - via Cecchi, 105 R
VIDEON - via Armenia 15
PERUGIA: COMER - via della Pallotta, 20
CANICATTI: E.R.P.D. - via Milano, 286
ENNA : AE - via Diaz, 50

VARPRO 3 A

Caratteristiche simili al VARPRO 2
ma con max corrente erogabile di 3 A

L. 32.000
tasse comprese

VARPRO 5 A

Caratteristiche simili ai precedenti
ma con max corrente erogabile di 5 A

L. 43.000
tasse comprese

CERCASI CONCESSIONARI PER ZONE LIBERE




GIANNI VECCHIETTI

via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - telefono 55.07.61



PE 6

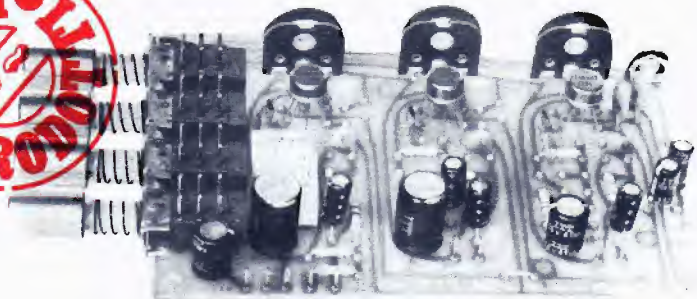

Equalizzatore HI-FI a circuiti integrati con cinque ingressi.

Si tratta di un equalizzatore espressamente realizzato per essere usato in unione al correttore di toni CT6. Gli ingressi e le relative equalizzazioni previste sono pick-up piezo e magnetico equalizzati RIAA; microfono dinamico lineare alta sensibilità. E' possibile anche realizzare, cambiando il valore di tre componenti passivi, l'equalizzazione NAB per segnali provenienti direttamente dalla testina di lettura di un registratore. Nella sua realizzazione abbiamo posto la massima cura per eliminare tutti quegli inconvenienti che si presentano normalmente in un equalizzatore, come ad esempio il rumore di fondo, il bump nella commutazione degli ingressi ecc. ...

La possibilità di regolazione del segnale di uscita, rende il PE6 particolarmente elastico, permettendogli di adattarsi a correttori di toni con sensibilità diverse da quella del CT6. Tale possibilità, unitamente a quella di permettere il collegamento ai suoi ingressi di qualsiasi sorgente di segnale, dal giradischi al sintonizzatore, dal microfono voce, al sintetizzatore o all'organo, ne fanno l'elemento di ingresso ideale per una catena d'amplificazione HI-FI con caratteristiche professionali.

CARATTERISTICHE:

Pick-up RIAA magnetico: sens. 4 mV 47 k Ω
piezoelettrico: sens. 0,2 V
470 k Ω

Microfono: uscita 0 dB 0,775 V
impedenza d'uscita ≥ 50 k Ω
distorsione totale $\leq 0,15\%$ a 1 kHz
rapporto s/n 65 dB
sensibilità 3 mV 47 k Ω
uscita 0 dB = 0,775 V
impedenza d'uscita ≥ 50 k Ω
rapporto s/n 65 dB

Alimentazione a zero centrale ± 12 Vcc
Dimensioni 145 x 80 x 25 mm.

Lineare alta sensibilità: sens. 50 mV 47 k Ω
uscita 0 dB = 0,775 V
impedenza d'uscita ≥ 50 k Ω
banda passante 20-18000 Hz a 0 dB
banda pass. 20-18000 Hz a 0 dB
rapporto s/n 70 dB

Lineare bassa sensibilità: caratteristiche della sorgente di segnale impiegata.

Registratore NAB: sensibilità 4 mV su 47 k Ω
(opzionale) uscita 0 dB = 0,775 V
impedenza d'uscita = 50 k Ω
rapporto s/n 65 dB

Montato e collaudato L. 9.800

70121 BARI

- Filippo Bentivoglio -
via Carulli, 60

85128 CATANIA
50100 FIRENZE

- Antonio Renzi - via Papale, 51
- Ferrero Paoletti -
via il Prato 40/r

16129 GENOVA
20129 MILANO

- ELI - via Cecchi, 105 r
- Marcucci S.p.A.
via F.lli Bronzetti, 37

41100 MODENA

- Elettronica Componenti
via S. Martino, 39

43100 PARMA
00100 ROMA

- Hobby Center - via Torelli, 1
- Committieri & Allié -

17100 SAVONA

- via G. Da Castelbolognese, 37
- D.S.C. Elettronica s.r.l.
via Foscolo, 18 r

10128 TORINO

- C.R.T.V. di Allegro -
Corso Re Umberto, 31

30125 VENEZIA

- Mainardi Bruno -
campo dei Frari, 3014

Elettronica G. C.

OFFERTA DI ARTICOLI NUOVI CON GARANZIA

Coppie altoparlanti stereo, tipo lusso per auto da portiera 8 W cad. mascherina metallo nero pesante con calotta copriacqua, dimens. est. cm 14,5 x 14,5, completi di attacchi per bloccaggio.

La coppia L. 4.690

Cuffie stereo Dynamic Headphones impedenza 4/8 Ω frequenze risposta da 20/18 Hz - 0,5 W spinotto 6 mm cad. L. 4.700

Condensatori variabili ad aria miniatura nuovi con demoltiplica per OM-FM. cad. L. 400

Contenitori metallici nuovi con frontale e retro in alluminio, verniciati a fuoco colore grigio metallizzato con alzo anteriore, disponibili nelle seguenti misure:
cm 20 x 16 x 7,5 L. 1.450
cm 15 x 12 x 7,5 L. 1.200
cm 20 x 20 x 10,5 L. 1.750
cm 18,5 x 24,5 x 20 L. 2.700

ORION 1 - Piccolo convertitore per i 27 MHz quarzato. E' sufficiente avvicinarlo a qualsiasi ricevitore a onde medie per ascoltare tutta la CB. Protetto in mobiletto plastico 85 x 55 x 35 cad. L. 6.500

Y1

Antenna telescopica per piccole trasmissioni e ricevitori portatili a 10 elementi, lunghezza minima mm 110, massima mm 650 cad. L. 400

MICROTRASMETTITORE in FM 96-108 MHz 40 x 25 mm solo telaio montato pronto e funzionante con batteria 9 V. Potenza irradiata 500 mt, alta sensibilità, capta un segnale dal microfono a 3 mt di distanza. Prezzo eccezionale per l'anno nuovo L. 4.250

QUARZI NUOVI SUBMINIATURA PER LA CB

TX	26,965	27,005	27,035	27,065	27,085	27,125
canale	1	4	7	9	11	14
RX	26,510	26,550	26,580	26,610	26,630	26,670
TX	27,165	27,185	27,215	27,225	27,255	
canale	17	19	21	22	23	
RX	26,710	26,730	26,760	26,770	26,800	
	cad. L. 1.600					

Altoparlanti Foster 16 Ω nominali 0,2 W cad. L. 300
Altoparlanti Soshin 8 Ω 0,3 W cad. L. 300
Altoparlanti Telefunken elittici 2 W - 8 Ω cad. L. 450
Altoparlanti Philips bicono 6 W 8 Ω \varnothing 16 cm modello rotondo cad. L. 1.500

SEMICONDUTTORI

AC180K	L. 200
AC181K	L. 200
AC187K	L. 200
AC188K	L. 200
AC193	L. 180
AC194	L. 180
BC148	L. 150
2N1613	L. 250
2N1711	L. 300
2N3866	L. 700
2N3055	L. 750

CIRCUITI INTEGRATI

μ A702	L. 650
μ A723	L. 1.200
TAA661/C	L. 700
TAA300	L. 1.000
TAA611/A-B	L. 1.000
TAA263	L. 500
SN7400	L. 350
SN7410	L. 350
SN7441	L. 1.000
SN7475	L. 850
SN7490	L. 850
SN7492	L. 1.000

KIT PER CIRCUITI STAMPATI. Inchiostro + cloruro ferrico + 5 piastre vetroresina miste al pacco L. 1.200

QUESTA OFFERTA NON LASCIATEVELA SFUGGIRE

ARTICOLI SURPLUS IN OFFERTA SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO

Serie completa medie frequenze Japan miniatura con oscillatore - 455 MHz L. 450
Confezione cond. carta, PF 2 K - 10 K - 47 K - 100 K - isol. 400 - 1000 V pezzi n. 50 cad. L. 500
Confezione di 100 resistenze valori assortiti da 1/4 a 1/2 W L. 350

Confezione di 20 trimmer assortiti normali e miniatura L. 600

Confezione di 20 transistor al silicio e germanio recuperati ma tutti efficienti nei tipi BC - BF - AF - AC alla busta L. 600

Telaio TV in circuito stampato cm 44 x 18 con sopra circa 45 condensatori misti elett. - poliest. - Carta - 75 resist. miste di tutti i wattaggi - 16 bobine e impedenze, ferriti radd. - diodi zoccoli Noval, n. 3 telai Ricordatevi: 3 telai TV L. 1.000

D3

10 schede OLIVETTI in una nuova offerta, con sopra 150 diodi OA95 e 60 resistenze 13,5 k Ω 1 W a filo 2% a sole L. 950

Per acquisti superiori alle L. 5.000 scegliete uno di questi regali:

- 1 Confezione di 20 transistor
- 1 Piccolo alimentatore, 50 mA - 9 V
- 1 Variabile aria miniatura + Antenna stilo
- 1 Confezione materiale elettronico, misto
- 1 Confezione di 50 condensatori carta.

Si accettano contrassegni, vaglia postali o assegni circolari.
Spedizione e imballo a carico del destinatario, L. 500 - per contrassegno aumento L. 150.
Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello con relativo c.a.p.

ELETTRONICA G.C. - via Bartolini, 52 - tel. (02) 361.232 - 360.987 - 20155 MILANO

THE GODFATHER

(il padrino)

by IZTL



Lafayette Telsat SSB-25:
la forza di 69 canali con 15W PEP-SSB

Questo apparecchio ricetrasmittitore rappresenta l'ultima novità nel campo. Completa soppressione rumori esterno in SSB, con dispositivo di piena potenza. «Range boost». Ricevitore a doppia conversione con una sensibilità da 0,5 microvolt in AM e 0,15 microvolt in SSB. Sintonia di ± 2 KHz per

23 canali quarzati in AM
46 canali quarzati in SSB
Potenza 5 Watt in AM
Potenza 15 Watt in SSB
Filtro a traliccio
Compatibile con tutti i transceivers
in AM-DSB-SSB

una maggiore centratura della stazione. 2 strumenti di grande lettura il primo per S Meter in ricezione il secondo in RF per la potenza d'uscita. Cristallo a traliccio incorporato. Dimensioni cm. 250x60x270. Peso Kg. 7.

 **LAFAYETTE**

GIUNTOLI

Rosignano Solvay (LI)
via Aurelia, 254 - tel. 70115

GENERAL Röhren

via Vespucci, 2 - 37100 VERONA - tel. 43.051

Transistori e valvole di alta qualità a prezzi fortemente competitivi.

Ritagliate e ripiegate i buoni offerta speciali, precisando il vostro indirizzo in stampatello completo di CAP, riceverete pure il listino prezzi e relativi sconti netti.

La GENERAL Röhren pratica i prezzi più bassi nell'area del M.E.C.



Spett. GENERAL

1

Spedite al mio indirizzo i seguenti tubi elettronici:

2 - PCL 82	2 - PCF 80	1 - PC 86
2 - PCL 84	2 - PY 88	1 - PC 88
2 - PCL 805	2 - DY 802	1 - ECC 82
2 - PCL 86	2 - PL 504	1 - ECL 82

(Prezzo di listino delle 20 valvole Lire 54.600)

AL PREZZO ECCEZIONALE DI LIRE 10.000
(più spese postali).

Timbro e firma

Spett. GENERAL

2

Spedite al mio indirizzo i seguenti transistori:

n. 10 - BC 108	n. 4 - AC 187 K
n. 10 - BC 148	n. 4 - AC 188 K
n. 10 - BC 208	n. 10 - AC 184
n. 10 - AC 141	n. 10 - AF 126
n. 10 - AC 142	n. 10 - AF 200
n. 10 - AC 163	n. 10 - 1 N 4005 (BY 127)
	n. 2 - 2 N 3055
	Totale 110 pezzi

con relativo raccogliore componibile con 12 cassette e tabella equivalenza transistors

IN OFFERTA SPECIALE AL PREZZO COMPLESSIVO DI LIRE 12.000 (più spese postali)

Timbro e firma

(piegare)

Per favore,
compilare in stampatello questa
cartolina.
Grazie.

GENERAL - Rep. Propaganda
tubi elettronici

Mittente

Indirizzo

tel.

CAP

CITTA'

NON AFFRANCARE

Affrancatura a carico del destinatario da addebitarsi sul conto credito speciale N. 438 presso l'Ufficio P.T. di Verona Autorizzazione Direzione Provinciale P.T. di Verona N. 3850 - 2 del 9-2-1972.

Spett.le

GENERAL
ELEKTRONENRÖHREN

37100 **VERONA**
Via Vespucci, 2

VENDITA PROPAGANDA

ESTRATTO DELLA NOSTRA OFFERTA SPECIALE 1973

NUOVI KITS DEL PROGRAMMA

KIT n. 17

EQUALIZZATORE - PREAMPLIFICATORE

Il KIT lavora con due transistori al silicio. Mediante una piccola modifica può essere utilizzato come preamplificatore di microfono.

La tensione di ingresso allora è 2 mV.
Tensione di alimentazione 9V - 12 V
Corrente di regime 1 mA
Tensione di ingresso 4,5 mV
Tensione di uscita 350 mV
Resistenza di ingresso 47 k Ω

completo con circuito stampato, forato dim. 50 x 60 mm
L. 1.750

KIT n. 17 A

MIXER con 4 entrate per KIT n. 18

La scatola di montaggio n. 17 serve come amplificatore. Le piccole modifiche sono segnalate sullo schema di montaggio annesso. Le entrate sono regolabili con potenziometri.
L. 3.300

KIT n. 17 B

MIXER PER STEREO KIT n. 18 A (2 x KITS 18)

2 x KITS 17 A, però con potenziometri STEREO.
L. 7.500

KIT n. 18

AMPLIFICATORE MONO DI ALTA FEDELTA'

A PIENA CARICA 55 W

La scatola di montaggio lavora con dieci transistori al silicio ed è dotata di un potenziometro di potenza e di regolatori separati per alti e bassi. Questo KIT è particolarmente indicato per il raccordo a diaframma acustico (pic-up) a cristallo, registratori a nastro ecc.

Tensione di alimentazione 54 V
Corrente di regime 1,88 A
Potenza di uscita 55 W
Coefficiente di dist. a 50 W 1 %
Resistenza di uscita 4 Ω
Campo di frequenza 10 Hz - 40 kHz
Tensione di ingresso 350 mV
Resistenza di ingresso 750 k Ω

completo con circuito stampato, forato dim. 105 x 220 mm
L. 9.700

KIT n. 18/A

2 AMPLIFICATORI DI ALTA FEDELTA' A PIENA CARICA 55 W per OPERAZIONI STEREO

Dati tecnici identici al KIT n. 18 con potenziometri STEREO e regolatore di bilancia

completo con due circuiti stampati, forati dim. 105 x 220 mm
L. 19.950

KIT n. 19

ALIMENTATORE per KIT n. 18, completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 60 x 85 mm

L. 9.950

KIT n. 20

ALIMENTATORE per due KIT n. 18 (=KIT n. 18/A - STEREO) completo con trasformatore e circuito stampato, forato dim. 90 x 110 mm

L. 13.100

ASSORTIMENTI A PREZZI ECCEZIONALI

ASSORTIMENTI DI TRANSISTORI E DIODI

n. d'ordinazione: TRAD 4 A

5 Transistori AF in custodia metallica, simile a AF114, AF115, AF142, AF164, RF1

5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC122, AC125, AC151

5 Transistori BF in custodia metallica, simile a AC175, AC176

20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118

35 Semiconduttori L. 950

n. d'ordinazione: TRAD 5 B

10 Transistori PNP e NPN al silicio ed al germanio

20 Diodi subminiatura, simile a 1N60, AA118

30 Semiconduttori L. 700

Unicamente merce **NUOVA** di alta qualità. **Prezzi NETTI LIT.** Disponibilità limitate.

Le ordinazioni vengono eseguite prontamente dalla nostra Sede di Norimberga. Spedizioni ovunque. Spese d'imballo e di trasporto al costo. Spedizioni in contrassegno. Merce **ESENTE** da dazio sotto il regime del Mercato Comune Europeo. **IVA non compresa.** Richiedete **GRATUITAMENTE** la nostra **OFFERTA SPECIALE 1973 COMPLETA** che comprende anche una vasta gamma di altri **KITS, COMPONENTI ELETTRONICI** ed **ASSORTIMENTI** e **QUANTITATIVI**, **VALVOLE ELETTRONICHE** ecc. a prezzi particolarmente **VANTAGGIOSI**.

DIODI al germanio e al silicio

n. d'ordinazione

DIO 2 50 Diodi univers. submin. al germ. L. 450

DIO 8 50 Diodi subminiatura al silicio BA117 L. 1.000

DIO 14 A 50 Diodi subminiatura al silicio BA127 L. 1.000

ASSORTIMENTI E QUANTITATIVI DI TRANSISTORI

PARTICOLARMENTE INTERESSANTI

n. d'ordinazione

TRA 1 A 20 Trans. al germanio assortiti L. 900

TRA 2 A 20 Trans. al germanio AC176 L. 1.600

TRA 3 A 20 Trans. al silicio assortiti L. 1.000

TRA 4 B 5 Trans. NPN al silicio BC140 L. 800

TRA 6 B 5 Trans. di potenza al germ. AD150 L. 2.200

TRA 12 10 Trans. subminiatura al sil. BC121 L. 1.170

TRA 13 B 10 Trans. BF PNP AC121

10 Trans. BF NPN AC176

20 Transistori L. 1.700

TRA 15 A 5 Trans. di potenza al germ. AUY21 L. 2.500

TRA 16 A 10 Trans. di potenza al germ. AD150 L. 4.300

TRA 17 B 10 Trans. al germanio AC121 L. 780

TRA 20 A 5 Trans. di potenza AD162

5 Trans. di potenza al germanio TF78

10 Transistori di potenza L. 1.250

TRA 21 B 5 Trans. al silicio BF194

5 Trans. al silicio BC178

10 Transistori L. 1.300

TRA 22 C 5 Trans. PNP al silicio, sim. a BC160 L. 800

TRA 27 10 Trans. al silicio BC157 L. 1.080

TRA 28 B 50 Trans. al silicio BC158 L. 4.200

TRA 29 10 Trans. di pot. al germ. TF 78/30 L. 810

TRA 30 A 10 Trans. al germanio AC176 L. 900

TRA 31 10 Trans. di pot. al germ. TF78/15 L. 720

TRA 32 5 Trans. di potenza al germ. AD161 L. 900

TRA 35 10 Trans. PNP al silicio BC158VI L. 900

TRA 36 5 Trans. di potenza al germ. AD130 L. 1.850

TRA 39 A 10 Trans. di potenza al germ. AD131 L. 4.500

TRA 40 B 2 Trans. GP40=BD130

5 Trans. BSV15

5 Trans. TF78/30

12 Transistori di potenza L. 1.750

OFFERTA SPECIALISSIMA IN CONDENSATORI ELETTROLITICI 8T

1 pezzo 10 pezzi

1 μ F 50 V verticale L. 40 L. 360

3,3 μ F 50 V verticale L. 50 L. 450

4,7 μ F 25 V assiale L. 50 L. 450

4,7 μ F 25 V verticale L. 50 L. 450

10 μ F 10 V verticale L. 50 L. 450

10 μ F 16 V verticale L. 50 L. 450

10 μ F 25 V verticale L. 60 L. 540

10 μ F 50 V verticale L. 70 L. 630

33 μ F 6,3 V verticale L. 40 L. 360

33 μ F 10 V verticale L. 50 L. 450

47 μ F 16 V assiale L. 70 L. 630

47 μ F 50 V assiale L. 80 L. 720

100 μ F 16 V assiale L. 80 L. 720

100 μ F 16 V verticale L. 80 L. 720

100 μ F 25 V verticale L. 90 L. 810

220 μ F 6,3 V assiale L. 70 L. 630

220 μ F 10 V assiale L. 80 L. 720

220 μ F 16 V assiale L. 90 L. 810

470 μ F 10 V assiale L. 100 L. 930

470 μ F 16 V assiale L. 110 L. 930

1000 μ F 10 V assiale L. 130 L. 1.170

1000 μ F 16 V assiale L. 140 L. 1.260

e moltissimi altri valori disponibili fino esaurimento stocks: vedi la nostra nuova **OFFERTA SPECIALE 1973 completa.** Per quantitativi ulteriori **RIBASSI** su richiesta!



EUGEN QUECK Ing. Büro - Export-Import
D-85 NORIMBERGA - Augustenstr. 6
Rep. Fed. Tedesca

da oggi via libera
ai 144 mobili !

let's go con
KATHREIN
(l'unica che
vi garantisca un
collegamento
perfetto)

Antenne per 144 MHz

K 50 522

in 5/8 λ studiata per OM.
Lo stilo è toglibile.
G=3,85 dB/iso.


K 50 552

in 5/8 λ professionale. Sti-
lo in fibra di vetro e 5 m
cavo RG 58.

Si può togliere lo stilo svi-
tando il galletto ed even-
tualmente sostituirlo con
lo stilo 1/4 λ ordinabile
separatamente (K50 484/
/01) G=3,85 dB/iso.

K 50 492

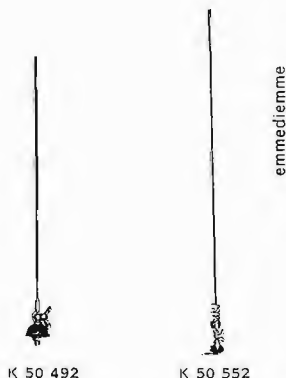in 1/4 λ completa di boc-
chettone per RG 58.



K 62 272

filtro miscelatore autoradio/VHF. Il collegamento con l'autoradio va fatto col cavetto K 62 248 ad
alta Z e condensatore incorporato.



K 40 479

Antenne per 27 MHz

K 40 479 - 1/4 λ caricata alla base. Completa di cavetto RG 58.

K 41 129 - 1/4 λ caricata alla base. Attacco magnetico.

Oltre 600 tipi di antenne fisse e mobili professionali nella gamma 26 MHz...
...10 GHz.

Nota bene - Le antenne con base a forare e con galletto accettano qua-
lunque stilo. E' così possibile «uscire» in varie frequenze solo con la
sostituzione.



« Jumbo Jet d'oro 1973 »
Premio Naz. dell'ascesa

Punti di vendita:

Lombardia: Lanzoni - via Comelico 10 - 20135 Milano
Labes - via Oltrocchi, 6 - 20137 Milano
Nov.El - via Cuneo, 3 - 20149 Milano
Marcucci - via F.lli Bronzetti 37
20129 Milano
SERTE Elettronica - via Rocca d'Anfo 27-29
25100 Brescia

Emilia: Vecchietti - via L. Battistelli 6
40122 Bologna

Toscana: Paoletti - via il Prato 40r - 50123 Firenze

Veneto: Radio Meneghel - via 4 novembre 12
31100 Treviso

Piemonte: SMET Radio - via S. Antonio da Padova 11
10121 Torino

Liguria: PMM - C.P. 234 - 18100 Imperia

Lazio: Refit Radio - via Nazionale 68
00184 Roma

Campania: Bernasconi - via GG. Ferraris 61
80142 Napoli

Sicilia: Panzera - via Maddalena, 12
98100 Messina
Panzera - via Capuana, 69
95129 Catania

e presso tutti i punti vendita **G.B.C. Italiana**




**CONSTRUITO CON IL MIGLIORE TRANSISTOR
DI POTENZA OGGI IN COMMERCIO!**

10 dB a 27 MHz

Lineare a stato solido 30 W 27 MHz

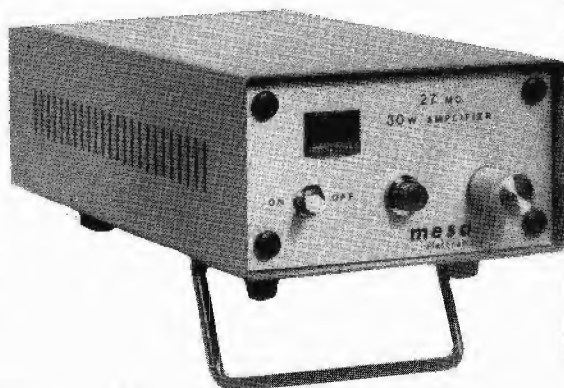L'altissima qualità del semiconduttore usato nello stadio finale, vi permette di sfruttare interamente le doti di questo apparecchio. Infatti con 2,8 W all'ingresso, che il vostro ricetrasmittitore può comodamente fornire, è in grado di dare la massima potenza di uscita che è di 30 W. Tensione di alimentazione 12,6 V, protezione e commutazione elettronica dell'antenna.



**Alimentatore stabilizzato 12,6 V 2,5 A
a CIRCUITO INTEGRATO**

Caratteristiche tecniche:


Entrata: 220 V 50 Hz

Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V

Ripple: 3 mV a 2 A

Protezione: elettronica contro i cortocircuiti

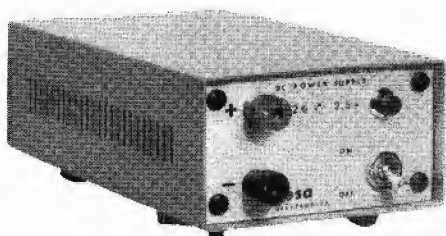Stabilità: migliore dell'1% per variazioni della tensione di rete del 10 % oppure del carico da 0 al 100 %.



**Alimentatore stabilizzato 12,6 V 5 A
a CIRCUITO INTEGRATO**

Caratteristiche tecniche:



Entrata: 220 V 50 Hz

Uscita: regolabile con trimmer interno da 9 a 14 V

Ripple: 5 mV a 5 A

Protezione: elettronica contro i cortocircuiti

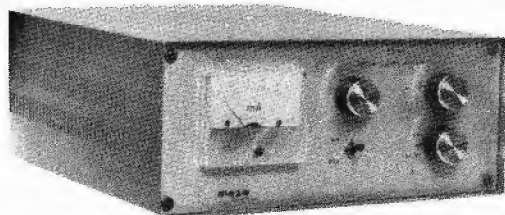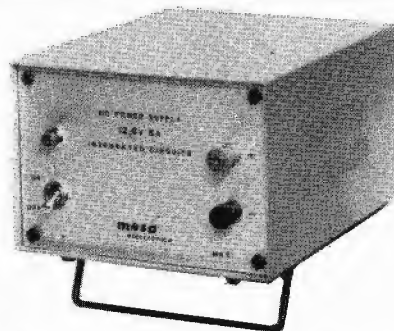Stabilità: migliore del 2 % per variazioni della tensione di rete del 10 % oppure del carico da 0 al 100 %.



L/CB-200

Potenza d'ingresso: 1 W min. 20 W max P.E.P. SSB

Potenza d'uscita: 60 W AM 120 SSB

Alimentazione: 220 V 50 Hz

Dimensioni: 110 x 260 x 300 mm

Rappresentante:

per PISA e VERSILIA:

Elettronica CALO' - via dei Mille 23 - 56100 PISA
tel. 050-44071

per LIVORNO e LAZIO

Raoul DURANTI - via delle Cateratte 21 - 57100 LIVORNO
tel. 0586-31896

per la CALABRIA:

Giuseppe RICCA - via G. De Rada 34 - 87100 COSENZA
tel. 0984-71828

Spedizioni in contro assegno oppure con sconto del 3 % a mezzo vaglia postale o assegno circolare.



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

già Ditta FACEI

CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	LIRE
1 mF 40 V	70
1,6 mF 25 V	70
2 mF 80 V	80
2 mF 200 V	120
4,7 mF 12 V	50
5 mF 25 V	50
8 mF 350 V	110
10 mF 12 V	40
10 mF 70 V	65
10 mF 100 V	70
16 mF 350 V	200
25 mF 12 V	50
25 mF 25 V	60
25 mF 70 V	80
25+25 mF 350 V	400
32 mF 12 V	50
32 mF 64 V	80
32 mF 350 V	300
32+32 mF 350 V	400
50 mF 15 V	60
50 mF 25 V	75
50 mF 70 V	100
50 mF 350 V	300
50+50 mF 350 V	500
100 mF 15 V	70
100 mF 25 V	80
100 mF 60 V	100
100 mF 350 V	450
100+100 mF 350 V	800
200 mF 12 V	100
200 mF 25 V	130
200 mF 50 V	140
200+100+50+25 mF 350 V	900
250 mF 12 V	110
250 mF 25 V	120
250 mF 40 V	140
300 mF 12 V	100
400 mF 25 V	150
470 mF 16 V	110
500 mF 12 V	100
500 mF 25 V	200
500 mF 50 V	240
1000 mF 15 V	180
1000 mF 25 V	250
1000 mF 40 V	400
1500 mF 25 V	400
2000 mF 18 V	300
2000 mF 25 V	350
2000 mF 50 V	700
2500 mF 15 V	400
4000 mF 15 V	400
4000 mF 25 V	450
5000 mF 25 V	700
10000 mF 15 V	900
10000 mF 25 V	1.000

RADDRIZZATORI

TIPO	LIRE
B30 C250	200
B30 C300	200
B30 C450	220
B30 C750	350
B30 C1000	400
B40 C1000	450
B40 C2200	700
B40 C3200	800
B80 C1500	500
B80 C3200	900
B200 C1500	600

ALIMENTATORI stabilizzati con protezione elettronica anti-cortocircuito, regolabili:

da 1 a 25 V e da 100 mA a 2 A L. 7.500
da 1 a 25 V e da 100 mA a 5 A L. 9.500

RIDUTTORI di tensione per auto da 6-7,5-9 V stabilizzati con 2N3055 per mangianastri e registratori di ogni marca L. 1.900

ALIMENTATORI per marche Pason - Rodes - Lesa - Geloso - Philips - Irradietto - per mangiadischi - mangianastri - registratori 6-7,5 V (specificare il voltaggio) L. 1.900

MOTORINI Lenco con regolatore di tensione L. 2.000

TESTINE per registrazione e cancellazione per le marche Lesa - Geloso - Castelli - Philips - Europhon alla coppia

L. 1.400

TESTINE K7 la coppia L. 3.000

MICROFONI tipo Philips per K7 e vari L. 1.800

POTENZIOMETRI perno lungo 4 o 6 cm L. 160

POTENZIOMETRI con interruttore L. 220

POTENZIOMETRI micromignon con interruttore L. 120

POTENZIOMETRI micron L. 180

POTENZIOMETRI micron con interruttore L. 220

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE

600 mA primario 220 V secondario 6 V L. 900

600 mA primario 220 V secondario 9 V L. 900

600 mA primario 220 V secondario 12 V L. 900

1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V L. 1.400

1 A primario 220 V secondario 16 V L. 1.400

2 A primario 220 V secondario 36 V L. 3.000

3 A primario 220 V secondario 16 V L. 3.000

3 A primario 220 V secondario 18 V L. 3.000

3 A primario 220 V secondario 25 V L. 3.000

4 A primario 220 V secondario 50 V L. 5.000

OFFERTA

RESISTENZE + STAGNO + TRIMMER + CONDENSATORI

Busta da 100 resistenze miste L. 500

Busta da 10 trimmer valori misti L. 800

Busta da 100 condensatori pF voltaggi vari L. 1.500

Busta da 50 condensatori elettrolitici L. 1.400

Busta da 100 condensatori elettrolitici L. 2.500

Busta da 5 condensatori a vitone od a baionetta

a 2 o 3 capacità a 350 V L. 1.200

Busta da gr 30 di stagno L. 170

Rocchetto stagno da 1 Kg. al 63 % L. 3.000

Microrelais Siemens e Iskra a 4 scambi L. 1.300

Microrelais Siemens e Iskra a 2 scambi L. 1.200

Zoccoli per microrelais a 4 scambi L. 300

Zoccoli per microrelais a 2 scambi L. 220

Molle per microrelais per i due tipi L. 40

B400 C1500 700

B400 C2200 1.100

B420 C2200 1.600

B40 C5000 1.100

B100 C6000 1.600

B60 C1000 550

TIPO LIRE

1,5 A 100 V 500

1,5 A 200 V 600

3 A 200 V 900

8 A 200 V 1.100

4,5 A 400 V 1.200

6,5 A 400 V 1.400

6,5 A 600 V 1.600

8 A 400 V 1.500

8 A 600 V 1.800

10 A 400 V 1.700

10 A 600 V 2.000

10 A 800 V 2.500

12 A 800 V 3.000

10 A 1200 V 3.600

25 A 400 V 3.600

25 A 600 V 6.200

55 A 400 V 7.500

55 A 500 V 8.300

90 A 600 V 18.000

TRIAC

3 A 400 V 900

4,5 A 400 V 1.200

6,5 A 400 V 1.500

6,5 A 600 V 1.800

8 A 400 V 1.600

8 A 600 V 2.000

10 A 400 V 1.700

10 A 600 V 2.200

15 A 400 V 3.000

15 A 600 V 3.500

25 A 400 V 14.000

25 A 600 V 18.000

40 A 600 V 38.000

UNIGIUNZIONE

2N1671 1.200

2N2646 700

2N4870 700

2N4871 700

CIRCUITI INTEGRATI

CA3018	1.600
CA3045	1.400
CA3048	4.200
CA3052	4.300
CA3055	3.600
LA702	1.000
LA703	900
LA709	600
LA723	1.000
LA741	700
LA748	800
SN7400	250
SN7401	400
SN7402	250
SN7403	400
SN7404	400
SN7405	400
SN7407	400
SN7408	500
SN7410	250
SN7413	600
SN7420	250
SN74121	950
SN7430	250
SN7440	350
SN7441	1.100
SN74141	1.100
SN7443	1.400
SN7444	1.500
SN7447	1.600
SN7450	400
SN7451	400
SN7473	1.000
SN7475	1.000
SN7490	900
SN7492	1.000
SN7493	1.000
SN7494	1.000
SN7496	2.000
SN74154	2.400
SN74192	3.000
SN74193	3.000
SN76013	1.600
TBA240	2.000
TBA120	1.000
TBA261	1.600
TBA271	500
TBA800	1.600
TAA263	900
TAA300	1.000
TAA310	1.500
TAA320	800
TAA350	1.600
TAA435	1.600
TAA611	1.000
TAA611B	1.000
TAA621	1.600
TAA661B	1.600
TAA700	1.700
TAA691	1.500
TAA775	1.600
TTA861	1.600
9020	700
TIPO	LIRE
SE5246	600
SE5247	600
2N5248	700
BF244	600
BF245	600
2N3819	600
2N3820	1.000

ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'esecuzione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.

Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.

Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE: Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.

b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.



AMPLIFICATORI COMPONENTI ELETTRONICI INTEGRATI

VIALE E. MARTINI, 9 20139 MILANO-TEL. 53 92 378

già Ditta FACE

VALVOLE

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EEA91	520	ECL85	720	EY87	650	PFL200	900	6AX4	650	6CG8	650
DY51	670	ECL86	720	EY88	650	PL36	1.300	6AF4	800	6CG9	700
DY87	650	EF80	480	EO80	600	PL81	850	6AQ5	600	12CG7	650
DY802	650	EF83	800	EZ80	500	PL84	640	6AT6	530	6DT6	600
EABC80	600	EF85	500	EZ81	500	PL95	620	6AU6	520	6DQ6	1.400
EC86	700	EF86	700	PABC80	550	PL504	1.150	6AU8	700	9EA8	700
EC88	750	EF93	500	PC86	750	PL83	800	6AW6	650	12BA6	500
CE92	570	EF94	500	PC88	760	PL509	2.000	6AW8	720	12BE6	500
EC93	800	EF97	700	PC92	550	PY81	500	6AM8	700	12AT5	550
ECC81	600	EF98	800	PC93	700	PY82	500	6AN8	1.000	12AV6	500
ECC82	530	EF183	500	PC900	900	PY83	620	6AL5	500	12DQ6	1.400
ECC83	600	EF184	500	PCC88	800	PY88	650	6AX5	700	12AJ8	600
ECC84	650	EL34	1.400	PCC84	700	PY500	1.400	6BA6	500	17DQ6	1.400
ECC85	550	EL36	1.400	PCC85	550	UBF89	620	6BE6	500	25AX4	630
ECC88	700	EL41	800	PCC189	800	UC85	600	6BQ6	1.400	25DQ6	1.400
ECC189	800	EL83	800	PCF80	650	UCH81	620	6BQ7	700	35D5	600
ECC808	800	EL84	650	PCF82	600	UBC81	650	6EB8	700	35X4	520
ECF80	750	EL90	550	PCF86	800	UCL82	720	6EM5	600	50D5	500
ECF82	750	EL95	650	PCF200	800	UL41	850	6CB6	520	50B5	550
ECF83	700	EL504	1.100	PCF201	800	UL84	680	6CF6	700	E83CC	1.400
ECF84	800	EM84	750	PCF601	800	UY41	800	6CS6	600	E86C	2.000
ECH81	600	EM87	750	PCF802	800	UY85	550	6SN7	700	E88C	1.800
ECH83	700	EY51	600	PCH200	820	1B3	600	6SR5	800	E88CC	1.800
ECH84	800	EY80	640	PCL82	830	1X2B	700	6T8	600	E180F	2.200
ECH200	800	EY81	520	PCL84	700	5U4	650	6DE5	700	35A2	1.400
ECL80	750	EY82	520	PCL805	800	5X4	550	6U6	700	OA2	1.400
ECL82	800	EY83	600	PCL86	800	5Y3	550	6AJ5	700		
ECL84	700	EY86	650	PCL260	800	6X4	500	6CG7	620		

SEMICONDUTTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
AC117K	300	AC194K	280	AF280	900	BC139	300	BC237	180	BD124	1000
AC121	200	AD130	600	ACY17	400	BC140	300	BC238	180	BD135	400
AC122	200	AD139	550	ACY24	400	BC142	300	BC239	200	BD136	400
AC125	200	AD142	550	ACY44	400	BC143	350	BC258	200	BD137	450
AC126	200	AD143	550	ASY26	400	BC147	180	BC267	200	BD138	450
AC127	170	AD148	600	ASY27	400	BC148	180	BC268	200	BD139	500
AC128	170	AD149	550	ASY28	400	BC149	180	BC269	200	BD140	500
AC130	300	AD150	550	ASY29	400	BC153	180	BC270	200	BD141	1.500
AC132	170	AD161	350	ASY37	400	BC154	180	BC286	300	BD142	700
AC134	200	AD162	350	ASY46	400	BC157	200	BC287	300	BD159	600
AC135	200	AD262	400	ASY48	400	BC158	200	BC300	400	BD162	550
AC136	200	AD263	450	ASY77	400	BC159	200	BC301	350	BD163	600
AC137	200	AF102	350	ASY80	400	BC160	350	BC302	400	BD221	500
AC138	170	AF105	300	ASY81	400	BC161	380	BC303	350	BD224	550
AC139	170	AF106	250	ASY75	400	BC167	180	BC307	200	BD216	700
AC141	200	AF109	300	ASZ15	800	BC168	180	BC308	200	BY19	850
AC141K	260	AF114	300	ASZ16	800	BC169	180	BC309	200	BY20	950
AC142	180	AF115	300	ASZ17	800	BC171	180	BC315	300	BF115	300
AC142K	260	AF116	300	ASZ18	800	BC172	180	BC317	180	BF123	200
AC151	180	AF117	300	AU106	1.300	BC173	180	BC318	180	BF152	230
AC152	200	AF118	450	AU107	1.000	BC177	220	BC319	180	BF153	200
AC153	200	AF121	300	AU108	1.000	BC178	220	BC320	200	BF154	220
AC153K	300	AF124	300	AU110	1.300	BC179	230	BC321	200	BF155	400
AC160	200	AF125	300	AU111	1.300	BC181	200	BC322	200	BF156	500
AC162	200	AF126	300	AU121	1.400	BC182	200	BC330	450	BF157	500
AC170	170	AF127	250	AU122	1.400	BC183	200	BC340	350	BF158	300
AC171	170	AF134	200	AU35	1.300	BC184	200	BC360	350	BF159	300
AC172	300	AF136	200	AU37	1.300	BC186	250	BC361	380	BF160	200
AC178K	270	AF137	200	BC107	170	BC187	250	BC384	300	BF161	400
AC179K	270	AF139	380	BC108	170	BC188	250	BC395	200	BF162	230
AC180	200	AF164	200	BC109	180	BC201	700	BC429	450	BF163	230
AC180K	250	AF166	200	BC113	180	BC202	700	BC430	450	BF164	230
AC181	200	AF170	200	BC114	180	BC203	700	BC595	200	BF166	400
AC181K	250	AF171	200	BC115	180	BC204	700	BCY56	250	BF167	300
AC183	200	AF172	200	BC116	200	BC205	200	BCY58	250	BF169	350
AC184	200	AF178	400	BC117	300	BC206	200	BCY59	250	BF173	330
AC185	200	AF181	400	BC118	170	BC207	180	BCY71	300	BF174	400
AC187	230	AF185	400	BC119	220	BC208	180	BCY77	280	BF176	200
AC188	230	AF186	500	BC120	300	BC209	180	BCY78	280	BF177	300
AC187K	280	AF200	300	BC126	300	BC110	300	BCY79	280	BF178	300
AC188K	280	AF201	300	BC125	200	BC211	300	BD106	800	BF179	320
AC190	180	AF202	300	BC129	200	BC212	200	BD107	800	BF180	500
AC191	180	AF239	500	BC130	200	BC213	200	BD111	900	BF181	500
AC192	180	AF240	550	BC131	200	BC214	200	BD113	900	BF184	300
AC193	230	AF251	500	BC134	180	BC225	180	BD115	600	BF185	300
AC194	230	AF267	800	BC136	300	BC231	300	BD117	900	BF186	250
AC193K	280	AF279	800	BC137	300	BC232	300	BD118	900	BF194	200

ATTENZIONE: l'esposizione continua nella pagina seguente.

SEMICONDUCTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BF195	200	BU103	1.500	2N918	250	2N4241	700
BF196	250	OC23	550	2N929	250	2N4348	900
BF197	250	OC33	550	2N930	250	2N4404	500
BF198	250	OC44	300	2N1038	700	2N4427	1.200
BF199	250	OC45	300	2N1226	330	2N4428	3.200
BF200	450	OC70	200	2N1304	340	2N4441	1.200
BF207	300	OC72	180	2N1305	400	2N4443	1.400
BF213	500	OC74	180	2N1307	400	2N4444	2.200
BF222	250	OC75	200	2N1308	400	2N4904	1.000
BF233	250	OC76	200	2N1358	1.000	2N4924	1.200
BF234	250	OC77	300	2N1565	400	2N5131	300
BF235	230	OC169	300	2N1566	400	2N5132	300
BF236	230	OC170	300	2N1613	250	2N5320	600
BF237	230	OC171	300	2N1711	280	2N5321	650
BF238	280	SFT214	800	2N1890	400	MJE2955	1290
BF254	300	SFT226	330	2N1893	400	MJE3055	900
BF257	400	SFT239	630	2N1924	400		
BF258	400	SFT241	300	2N1925	400		
BF259	400	SFT266	1.200	2N1983	400		
BF261	300	SFT268	1.200	2N1986	400		
BF303	300	SFT307	200	2N1987	400		
BF304	300	SFT308	200	2N2048	450		
BF311	280	SFT316	220	2N2160	700		
BF332	250	SFT320	220	2N2188	400		
BF333	250	SFT323	220	2N2218	350		
BF344	300	SFT325	220	2N2219	350		
BF345	300	SFT337	240	2N2222	300		
BF456	400	SFT352	200	2N2284	350		
BF457	450	SFT353	200	2N2904	300		
BF458	450	SFT367	300	2N2905	350		
BF459	500	SFT373	250	2N2906	250		
BFX92	400	SFT377	250	2N2907	300		
BFX94	500	2N172	800	2N3019	500		
BFY50	500	2N270	300	2N3054	700		
BFY51	500	2N301	400	2N3055	800		
BFY52	500	2N371	300	2N3061	400		
BFY56	500	2N395	250	2N3300	600		
BFY57	500	2N396	250	2N3375	5.500		
BFY64	500	2N398	300	2N3391	200		
BFY74	400	2N407	300	2N3442	2.500		
BFY90	1.000	2N409	350	2N3502	400		
BFW16	1.300	2N411	700	2N3703	200		
BFW30	1.400	2N456	700	2N3705	200		
BSX24	200	2N482	230	2N3713	1.800		
BSX26	250	2N483	200	2N3731	1.800		
BFX17	1.000	2N526	300	2N3741	500		
BFX40	600	2N554	650	2N3771	2.000		
BFX41	600	2N696	350	2N3772	2.600		
BFX84	600	2N697	350	2N3773	3.700		
BFX89	1.060	2N706	250	2N3855	200		
BU100	1.300	2N707	350	2N3866	1.300		
BU102	1.700	2N708	260	2N3925	5.000		
BU104	2.000	2N709	350	2N4033	500		
BU107	2.000	2N711	400	2N4134	400		
BU109	1.300	2N914	250	2N4231	750		

D I O D I

BA100	120
BA102	200
BA127	80
BA128	80
BA129	80
BA130	80
BA148	160
BA173	160
1N4002	150
1N4003	150
1N4004	150
1N4005	160
1N4006	180
1N4007	200
BY114	200
BY116	200
BY118	1.300
BY126	280
BY127	200
BY133	200
BY103	200
TV6,5	450
TV11	500
TV18	600

**ALIMENTATORI
STABILIZZATI**

Da 2,5 A 12 V	L. 4.200
Da 2,5 A 18 V	L. 4.400
Da 2,5 A 24 V	L. 4.600
Da 2,5 A 27 V	L. 4.800
Da 2,5 A 38 V	L. 5.000
Da 2,5 A 47 V	L. 5.000

AMPLIFICATORI

Da 1,2 W a 9 V	L. 1.300
Da 2 W a 9 V	L. 1.500
Da 4 W a 12 V	L. 2.000
Da 6 W a 24 V	L. 5.000
Da 10 W a 18 V	L. 6.500
Da 30 W a 40 V	L. 16.000
Da 30+30 W a 40 V	L. 25.000
Da 30+30 W a 40 V con preamplificatore	L. 28.000
Da 5+5 W a 16 V completo di alimentatore escluso trasformatore	L. 12.000
Da 3 W a blocchetto per auto	L. 2.000

Z E N E R

Da 1 W	280
Da 400 mW	200
Da 4 W	550
Da 10 W	900

D I A C

400 V	400
500 V	500

N.B. - Per le condizioni di pagamento e d'ordine vedi pag. 824

U. G. M. Electronics

VIA CADORE, 45 - TELEFONO (02) 577.294 - 20135 MILANO

ORARIO: 9-12 e 15-18.30 — sabato e lunedì: CHIUSO

Radoricevitori VHF a circuiti integrati con ricezione simultanea FM+AM e copertura continua 26-175 MHz.

Ricevitori 144/146 MHz, 26/30 MHz, ecc.

Oscillatori di nota per telegrafia,

Ricevitori per 10, 11 (CB), 15, 20 e 40 metri.

ELENCO DETTAGLIATO GRATIS A RICHIESTA

VENDITA A ESAURIMENTO MATERIALI E APPARECCHIATURE di provenienza **SURPLUS**

MATERIALI ALTAMENTE PROFESSIONALI

RX-TX 10 W, 418-432 MHz senza valvole, ottimo	L. 12.000
ARN7 - Radiogoniometro, 3 gamme d'onda, senza valvole, ottimo	L. 15.000
Antenna per detto ARN7, completa Selsing motore	L. 8.000
BC620 - Completo di valvole, ottimo, da 20-28 MHz	L. 15.000
BC603 - Completo di valvole, ottimo, da 20-28 MHz	L. 12.000
BC604 - Completo di valvole, trasmettitore da 20-28 MHz	L. 15.000
WIRELESS N48 RX-TX 40-80 metri, completo, ottimo	L. 20.000
WIRELESS N38 RX-TX 40 metri, completo, ottimo	L. 17.000
WIRELESS N22 RX-TX 40-80 metri completo, ottimo	L. 20.000
ALIMENTATORI per detti a richiesta, ottimi	L. 11.000
OSCILLATORE BF uscita 0-20000, onda \square e \sim , ottimo	L. 50.000
MAGNETRON nuovi 10 cm e 3 cm, con caratteristiche	L. 25.000
GLAJSTON nuovi variabili	L. 15.000
STRUMENTI nuovi, completi, 2000-2800 MHz	L. 200.000
STRUMENTI nuovi, completi, 9000-10000 MHz	L. 350.000
RICEVITORI ARC3 , 100-156 MHz completi di valvole	L. 40.000
WIRELESS 68P , 40 m, completi valvole e schemi	L. 20.000
BC669 - Ricetrasmittitore completo schemi, alimentatore rete, peso apparato kg 40 - Alimentatore kg 40 si vende completo dei cavi di giunzione, finali 2 807 in parallelo	L. 80.000
PACCO contenente materiale minuto alla rinfusa, alcuni transistor, diodi, valvole, variabile aria, resistenze, condensatori, peso totale kg 1,500, venduto con anticipazione della rimessa senza altre spese cad.	L. 2.750
TRASFORMATORI, IMPEDENZE, DINAMOTOR, ANTENNE, CUFFIE, MICROFONI, VALVOLE ALTRE APPARECCHIATURE a richiesta	
GENERATORE marconiterapia [costruito dalla Marconi] per rete 220-260 V 50 Hz. Consumo 500 W, monta triodo alta potenza con tensione 1500 V anodo. Si danno funzionanti, peso 35 kg. Rak in alluminio	L. 50.000
ELETTROCARDIOGRAFO scrivente, direttamente alimentato dalla rete 220 V. Sistema Ticchioni, costruito dalla Galileo Firenze, in ottimo stato completo degli attacchi fino ad esaurimento	L. 65.000
FURLERFONE MK IV con generatore buzzer completo di tasto telegrafico senza cuffia, senza batteria. Si adopera sia per scuola telegrafia che per l'inserimento in trasmettitore per trasmettere telegrafia modulata	L. 5.000
AUTODIODI , lavoro 50 V, 15 A	L. 500
TRANSISTORS germanio nuovi commerciali	L. 1.000
MOTORINO 0-9 V regolazione di velocità incorporato, Philips	L. 1.000
VALVOLE miniatura serie di 5 differenti	L. 3.000
CONDENSATORI variabili normali aria 2 sezioni	L. 500
CONDENSATORI variabili speciali 3000 V 60 pF	L. 1.000

Mostra mercato di

RADIOSURPLUS ELETTRONICA

via Jussi 120 - c.a.p. 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
tel. 46.22.01

Vasta esposizione di apparati surplus

- **ricevitori:** 390/URR - SP600 - BC312 - BC454 - ARB - BC603 - BC348 - BC453 - ARR2 - R445 - ARC VHF da 108 a 135 Mc.
- **trasmettitori:** BC191 (completi) - BC604 (completi di quarzi) - BC653 - ART13 speciale a cristalli, 20-40-80 metri e SSB - BC610 - ARC3.
- **ricetrasmittitori:** 19 MK IV - BC654 - BC669 - BC1306 - RCA da 200 a 400 Mc - GRC9 - GRC5.
- **radiotelefoni:** BC1000 - BC1335 (per CB a MF) - URC4 - PRC/6 - PRC/10 - TBY - TRC20 - BC611.

OFFERTE SPECIALI

TX BC604 - 30 W FM 20-28 Mc, completo di valvole, non manomesso con schemi L. 10.000.

Alimentatori stabilizzati 0-15 V 5 A L. 17.000 - 0,25 V circa L. 20.000 completo di strumentazione.

RX-TX BC669 - 1,7-4,5 Mc 80 W AM in due gamme. Ricezione e trasmissione a cristallo e sintonia continua, efficienti in ogni loro componente con 12 cristalli e control box. Senza alimentatore esterno L. 25.000.

Selsing 50 V tipo grande L. 8.000 - piccolo L. 5.000 la coppia.

NOVITA' DEL MESE

Cannocchiale raggi infrarossi portatili.

Antenne Ground Plane a elementi componibili - Cercametalli SCR625 - RX BC603 con C.A.F. e modifiche per ricezione satelliti ITOS e OSCAR (beacon) - Convertitore RF per gamme 430-585 MHz sintonizzabile nelle bande CB 27,5 MHz, alimentazione 12 V.

VISITATECI - INTERPELLATECI


orario al pubblico dalle 9 alle 12,30
dalle 15 alle 19,30
sabato compreso

E' al servizio del pubblico:
vasto parcheggio.

La

SELEKTRON

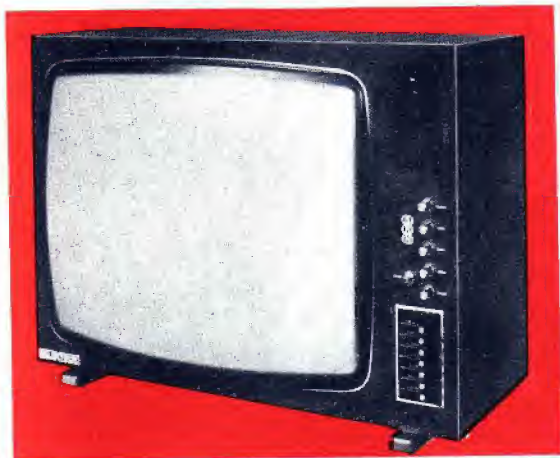forte del primo successo ottenuto, prosegue nella vendita della



SCATOLA DI MONTAGGIO PER TELEVISORE A COLORI DA 26"

ai nuovi prezzi:

KIT COMPLETO TVC SM7201 L. 255.000

SENZA MOBILE E CINESCOPIO L. 137.000
(IVA e porto esclusi)

ECCEZIONALMENTE sino ad esaurimento del primo lotto, praticheremo i vecchi prezzi a chi è già in possesso del nostro opuscolo ed invierà l'ordine entro la fine di maggio.

ASSOLUTA SEMPLICITA' DI MONTAGGIO!

- I circuiti che richiedono speciali strumenti per la taratura sono premontati ed allineati.
- La messa a punto di tutti gli altri circuiti si effettua con un comune analizzatore.
- Un dettagliato manuale di istruzioni allegato fornisce tutte le indispensabili specifiche per il montaggio e la messa a punto.
- Il nostro Laboratorio Assistenza Clienti è a disposizione per qualsiasi Vostra esigenza.



Per ulteriori informazioni richiedere, con tagliando a lato, opuscolo illustrativo alla:

SELEKTRON

(sede commerciale)

**viale Lombardia, 42/44
20092 CINISELLO B. (MI)**



Spett. SELEKTRON

Vogliate inviarmi, senza alcun impegno da parte mia, n. 1 opuscolo illustrativo della scatola di montaggio SM 7201.

Allego L. 100 in francobolli per spese postali.

Cognome

Nome

Via

Città C.A.P.

FANTINI

ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo, 38 c/d - 40138 BOLOGNA
C.C.P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

FILIALE: Via R. Fauro, 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

MATERIALE NUOVO

TRANSISTOR

2G360 L. 80	AC125 L. 150	BC118 L. 160
2G398 L. 80	AC127 L. 180	BC140 L. 330
2N316 L. 80	AC128 L. 180	BC148 L. 120
2N3819 L. 450	AC192 L. 150	BC178 L. 170
SFT226 L. 70	AF106 L. 200	BC2388 L. 150
SFT227 L. 80	AF126 L. 280	BD142 L. 700
2N597 L. 80	AF139 L. 300	BD159 L. 580
2N711 L. 140	AF202 L. 250	BF173 L. 280
2N1613 L. 250	ASZ11 L. 70	BF195C L. 280
2N1711 L. 250	BC107B L. 150	BSX45 L. 330
2N2305 L. 200	BC108 L. 150	OC76 L. 90
2N3055 L. 750	BC109C L. 190	P397 L. 180

AC187K - AC188K in coppie sel.	la coppia L. 500
AD161 - AD162	L. 950

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI

B155C200 L. 180	380C3200 L. 700	OA95 L. 45
B4Y2 (220 V 2 A) L. 800	1N4007 L. 200	OA202 L. 100
B60C800 L. 250	GEX541 L. 200	1G25 L. 40
	OAS L. 80	SFD122 L. 40

DIODI Si 1N4148 (1N914)	L. 50
-------------------------	-------

SPIE NEON miniatura 220 V	L. 370
---------------------------	--------

NIXIE H14C XN3 verticali	L. 1.600
--------------------------	----------

QUARZI MINIATURA MISTRAL tipo HC6/U 27,120 MHz	L. 950
--	--------

TAA611T tipo B	L. 900
SN7480	L. 750
SN74141	L. 1.030
μA7C9	L. 550
μA723	L. 900

INTEGRATO MOTOROLA MC852P (doppio flip-flop)	L. 400
--	--------

ALETTE per AC128 o simili	L. 25
---------------------------	-------

DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD. per T05	L. 120
---	--------

DISSIPATORI A STELLA in AL. ANOD. per T05	L. 250
---	--------

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO della S.G.S.	
---	--

100V 2,2A L. 450	100V 8A L. 700	TRIAC 400 V - 6 A L. 1400
200V 2,2A L. 510	200V 8A L. 850	TRIAC 500 V - 10 A L. 2.000
300V 2,2A L. 550	300V 8A L. 950	
400V 2,2A L. 600	400V 8A L. 1000	

ZENER 400 mW - 5,6 V - 8,2 V - 9,2 V - 22 V - 24 V - 30 V - 33 V	L. 150
--	--------

ZENER 1 W - 5 % - 4,7 V - 11 V	L. 250
--------------------------------	--------

PIASTRE alettate 70 x 120 mm per 4 autodiodi	L. 300
--	--------

AMPLIFICATORI HI-FI da 1 W su 8 Ω - Alim. 9 V L. 1.100	
--	--

APPARATI TELETRA per ponti radio telefonici, transistorizzati, con guida d'onda a regolazione micrometrica	L. 28.000
--	-----------

CONDENSATORI per Timer 1000 μ / 70-80 Vcc	L. 100
---	--------

CONDENSATORI PIN-UP al Tantalo 0,4 μF/40 V	L. 60
--	-------

CONDENSATORI POLIESTERI ARCO - ICEL - EKT	
---	--

100 pF / 160 V L. 12	15 nF / 160 V L. 18
1000 pF / 160 V L. 14	33 nF / 630 V L. 30
1500 pF / 160 V L. 15	62,5 nF / 200 V L. 20
1500 pF / 400 V L. 18	0,1 μF / 250 V L. 25
2200 pF / 1000 V L. 22	0,27 μF / 250 V L. 30
3300 pF / 1000 V L. 24	0,47 μF / 250 V L. 34
3600 pF / 630 V L. 20	0,56 μF / 160 V L. 36
4700 pF / 400 V L. 18	1 μF / 160 V L. 90
5000 pF / 160 V L. 16	1 μF / 300 V L. 120

DEVIATORI a slitta a 2 vie micro	L. 110
----------------------------------	--------

DEVIATORI a slitta a 3 vie	L. 120
----------------------------	--------

ALTOP. T100 - 8 Ω / 4 W - Ø 100 per TVC	L. 580
---	--------

ALTOP. ELLITTICO 7 x 12 - 6 Ω / 2 W	L. 500
-------------------------------------	--------

ALTOP. ELLITTICO 7 x 18 - 6 Ω / 3 W	L. 735
-------------------------------------	--------

ALTOP. T75 - 1,5 W / 8 Ω - 26 Ω - Ø 75	L. 400
--	--------

ALTOP. T70 - 8 Ω / 1,5 W - Ø 70	L. 380
---------------------------------	--------

ALTOP. T57 - 8 Ω / 0,3 W - Ø 57	L. 420
---------------------------------	--------

VOLTMETRO ELETTRONICO ECHO mod. VE-764	L. 34.000
--	-----------

SIGNAL TRACER ECHO mod. ST-1164	L. 22.000
---------------------------------	-----------

COMMUTATORI ROTANTI

2 vie - 5 pos. L. 250	6 vie - 4 pos. L. 350
2 vie - 6 pos. L. 300	6 vie - 5 pos. L. 350
4 vie - 2 pos. L. 250	6 vie - 6 pos. L. 350
4 vie - 3 pos. L. 250	4 vie - 11 pos. L. 450
4 vie - 6 pos. L. 300	8 vie - 4 pos. L. 450
8 vie - 2 pos. L. 300	8 vie - 5 pos. L. 450
9 vie - 3 pos. L. 350	8 vie - 6 pos. L. 450

CAMBIOTENSIONI 220/120 V	L. 80
--------------------------	-------

CAMBIOTENSIONI UNIVERSALI Ø 18	L. 100
--------------------------------	--------

SALDATORI A STILO PHILIPS per circuiti stampati 220V 60W	L. 3.700
--	----------

Posizione di attesa a basso consumo (30 W)	L. 3.700
--	----------

CAVETTO IN TRECCIA DI RAME RIVESTITO IN PVC	
---	--

Sezione 0,22 stagnato, arancio e grigio su rocchetti da m 1200	L. 6.000
--	----------

Sezione 0,5 stagnato, giallo, arancio, su rocchetti da m 700	L. 5.600
--	----------

Sezione 1,6 stagnato rosso e bleu su rocchetti m 300	L. 4.800
--	----------

Sezione 1,6 stagnato verde, su rocchetti da m. 500	L. 8.000
--	----------

Sezione 1,6 stagnato nero, su rocchetti da m 800	L. 12.800
--	-----------

CAVO COASSIALE RG8/U	al metro L. 290
----------------------	-----------------

CAVO COASSIALE RG11	al metro L. 260
---------------------	-----------------

CAVO COASSIALE RG58/U	al metro L. 120
-----------------------	-----------------

CONNETTORI COAX PL259 e SO239	cad. L. 600
-------------------------------	-------------

CONNETTORI COASSIALI Ø 10 in coppia	L. 550
-------------------------------------	--------

RELAYS D'ANTENNA 4 scambi - 24 V	L. 13.000
----------------------------------	-----------

ANTENNINE TELESCOPICHE cm 47	L. 300
------------------------------	--------

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, Ø 18 x 12	L. 180
--	--------

TRASFORMATORI IN FERRITE OLLA, Ø 15 x 9	L. 150
---	--------

TRASFORMATORI 125-220-25 V/6 A	L. 3.000
--------------------------------	----------

MOTORE MONOFASE 220 V / 50 W	L. 1.600
------------------------------	----------

DISSIPATORI per TO-3	
----------------------	--

— 42 x 42 x h 17	L. 350
------------------	--------

— 58 x 58 x h 27	L. 500
------------------	--------

THYRATRON PL5632/CJ3	L. 800
----------------------	--------

ELETTROLITICI A BASSA TENSIONE	
--------------------------------	--

2000 μF / 6 V L. 90	50 μF / 25 V L. 40
---------------------	--------------------

4000 μF / 6 V L. 150	400 μF / 25 V L. 68
----------------------	---------------------

2 μF / 12 V L. 20	2,5 μF / 35 V L. 28
-------------------	---------------------

20 μF / 12 V L. 25	160 μF / 35 V L. 54
--------------------	---------------------

50 μF / 12 V L. 35	500 μF / 35 V L. 80
--------------------	---------------------

250 μF / 12 V L. 54	0,5 μF / 50 V L. 26
---------------------	---------------------

500 μF / 12 V L. 70	1,6 μF / 50 V L. 28
---------------------	---------------------

1000 μF / 12 V L. 90	2 μF / 50 V L. 30
----------------------	-------------------

5000 μF / 12 V L. 200	5 μF / 50 V L. 32
-----------------------	-------------------

20 μF / 16 V L. 30	25 μF / 50 V L. 38
--------------------	--------------------

100 μF / 15 V L. 44	50 μF / 50 V L. 45
---------------------	--------------------

200 μF / 15 V L. 52	160 μF / 50 V L. 60
---------------------	---------------------

250 μF / 15 V L. 56	200 μF / 50 V L. 65
---------------------	---------------------

320 μF / 15 V L. 60	250 μF / 50 V L. 70
---------------------	---------------------

0,5 μF / 25 V L. 24	300 μF / 50 V L. 80
---------------------	---------------------

2 μF / 25 V L. 25	12,5 μF / 70 V L. 20
-------------------	----------------------

16 μF / 25 V L. 30	12,5 μF / 110 V L. 25
--------------------	-----------------------

ELETTROLITICI a cartuccia Philips 32 μF / 350 V	L. 200
---	--------

VARIABILI AD ARIA DUCATI	
--------------------------	--

2 x 440 dem. L. 200	2 x 330 + 14,5 + 15,5 L. 220
---------------------	------------------------------

500 + 130 pF dem. L. 240	2 x 330-2 comp. L. 180
--------------------------	------------------------

VARIABILE GELOSO 8 pF	L. 700
-----------------------	--------

VARIABILI su supporti ceramici 10 + 45 pF	L. 1.200
---	----------

VARIABILI CON DIELETTICO SOLIDO	
---------------------------------	--

130 + 290 pF comp. (27 x 27 x 16)	L. 200
-----------------------------------	--------

2 x 200 pF 2 comp. (27 x 27 x 16)	L. 200
-----------------------------------	--------

70 + 130 + 2 x 9 pF comp. (27 x 27 x 20)	L. 300
--	--------

CONFEZIONE gr. 30 stagno al 60% Ø 1,5	L. 160
---------------------------------------	--------

STAGNO al 60% Ø 1,5 in rocchetti da Kg. 0,5	L. 1.500
---	----------

STAGNO al 60% Ø 1,5 in matasse da Kg. 5	L. 14.000
---	-----------

INTERRUTTORI a levetta 250 V - 2 A	L. 200
------------------------------------	--------

INTERRUTTORI BIPOLARI a levetta	L. 300
---------------------------------	--------

CONTAGIRI MECCANICI A 4 CIFRE	L. 400
-------------------------------	--------

Le spese postali sono a totale carico dell'acquirente e vengono da noi applicate sulla base delle vigenti tariffe postali. Null'altro ci è dovuto. LE SPEDIZIONI VENGONO FATTE SOLO DALLA SEDE DI BOLOGNA.

COMPENSATORI CERAMICI PER UHF 0,8-6,8 pF	L. 100
COMPENSATORI CERAMICI PER VHF 1+18 pF	L. 90
COMPENSATORI A MICA CERAMICA 5+110 pF	L. 80
COMPENSATORI rotanti in polistirolo 3+20 pF	L. 80
CONDENSATORI CARTA-OLIO 2,2 µF / 400 Vca	L. 260
CONFEZIONE DI 10 transistor nuovi tra cui 1 SCR DR3983 2N711 - P397	L. 1.000

PACCO da 100 resistenze assortite	L. 700
» da 100 condensatori assortiti	L. 700
» da 100 ceramiche assortite	L. 700
PACCO da 40 elettrolitici assortiti	L. 900

FINECOSA 2 sc. - 5 A	L. 200
RELAY DUCATI - 24 Vcc - 2 sc. 1600 Ω	L. 400

RELAYS FINDER 6 A			
12 Vcc - 1 sc.	L. 650	60 Vcc - 2 sc.	L. 700
12 Vcc - 2 sc.	L. 850	110 Vac - 1 sc.	L. 600
12 Vcc - 3 sc.	L. 1.000	220 Vac - 2 sc.	L. 900
24 Vcc - 2 sc.	L. 800	12 Vcc - 1 sc. 10 A	L. 500
RELAYS WERTER 12 V. inter - 6ATN			L. 250

POTENZIOMETRI	
33 kΩ/A - 50 kΩ/A - 150 kΩ/A	L. 160
220 kΩ B con interr.	cad. L. 130
3+3 MΩ A con interr. a strappo	cad. L. 200

CAPSULE MICROFONICHE DINAMICHE	L. 600
CARICABATTERIE 6-12 V / 4 A	L. 9.800

MOTORINO POLISTIL 4,5 V	L. 300
MOTORINO MATSUSHITA ELECTRIC 10÷16 Vcc - Dimensioni: Ø 45 x 55 - perno Ø 2,5. Potente, silenzioso	L. 2.200

MOTORINO « AIRMAX » 28 V	L. 2.200
--------------------------	----------

PENNELLI A SETOLA DURA (ottimi per pulitura c.s. ed asportazione stagno fuso)	L. 200
---	--------

MATERIALE IN SURPLUS (come nuovo)

SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO

2N456A	L. 220	2N1553	L. 200	ASZ16	L. 250
2N511B	L. 250	2N1555	L. 250	ASZ17	L. 220
2N513B	L. 250	2N1983	L. 70	ASZ18	L. 250
2N527	L. 50	2N2048	L. 50	1W8907	L. 50
2N1304	L. 35	ASV29	L. 50	OC23	L. 220
2N1305	L. 50	ASZ11	L. 40	ZA398B	L. 130

ZENER 10 W - 27 V - 5 %	L. 250
-------------------------	--------

CONFEZIONE 30 diodi terminali accorciati	L. 200
--	--------

INTEGRATI TEXAS - 2N4 - 3N3 - 204	L. 150
-----------------------------------	--------

4N2 su schede	L. 80
---------------	-------

AMPLIFICATORE DIFF. con schema VA711/C	L. 350
--	--------

AUTODIODI 75 V / 20 A	L. 150
-----------------------	--------

SCR 2N1596 (100 V - 1,6 A)	L. 250
----------------------------	--------

LAMPADINE AL NEON con comando a transistor	L. 180
--	--------

SPIE NEON 220 V	L. 150
-----------------	--------

TRASFORMATORI E e U per stadi finali da 300 mW la coppia	L. 450
--	--------

PIASTRE ANODIZZATE raffreddamento per 3 transistor di potenza dimensioni mm 130 x 120	L. 600
---	--------

MICROSWITCH CROUZET 15 A/110-220-380 V	L. 120
--	--------

INTERRUTTORI BIMETALLICI (termici)	L. 200
------------------------------------	--------

DEVIATORI a leva	L. 200
------------------	--------

DEVIATORI ROTANTI 2 sc. con pos. centrale di riposo	L. 300
---	--------

CONNETTORI SOURIAU a elementi combinabili muniti di 2 spinotti da 25 A o 5 spinotti da 5 A numerati con attacchi a saldare. Coppia maschio e femmina.	L. 150
---	--------

TELERUTTORI KLOCKNER 220 V 10 A 3+2 contatti	L. 1.300
--	----------

COMMUTATORE A PULSANTE (microswitch)	L. 200
--------------------------------------	--------

LINEE DI RITARDO 5 µS / 600 Ω	L. 250
-------------------------------	--------

PORTAFUSIBILI per fusibili 30 x Ø 6	L. 100
-------------------------------------	--------

PORTAFUSIBILI per fusibili 20 x Ø 5	L. 120
-------------------------------------	--------

POTENZIOMETRI A FILO 2 W	
100 Ω - 300 Ω - 500 Ω - 1 kΩ - 10 kΩ	cad. L. 150

NASTRI MAGNETICI General Electric per calcolatori elettronici. Altezza 1/2 pollice, bobina Ø 26,5 cm	L. 2.600
--	----------

FUSIBILI della Littlefuse 0,25 A - Ø 6 mm	cad. L. 7
---	-----------

STRUMENTI JAPAN dim. 44 x 44 mm - Valori: 2 A - 3 A - 15 V	L. 3.300
--	----------

STRUMENTI 65 x 58 - 700 µA f.s.	L. 3.000
---------------------------------	----------

STRUMENTI INDEX A FERRO MOBILE dimensioni 120 x 105 frontale bachelite - 5 A con scale da 60-250-500	L. 1.500
--	----------

TRIMMER 470 Ω - 4,7 kΩ - 10 kΩ - 0,25 MΩ	L. 60
--	-------

CUSTODIE in plastica antiurto per tester	L. 200
--	--------

BATTERY TESTER BT967	L. 7.000
----------------------	----------

MULTITESTER EST mod. 67 40.000 Ω/V	L. 13.000
------------------------------------	-----------

MANOPOLE BACHELITE marrone per radio	L. 50
--------------------------------------	-------

MANOPOLE BACHELITE nera con indice, profess.	L. 250
--	--------

MORSETTI NERI E ROSSI Ø 15 mm	L. 160
-------------------------------	--------

TIMER per lavatrici 220 V / 1 g/min.	L. 1.200
--------------------------------------	----------

PULSANTIERE	
-------------	--

- a 1 tasto - interr. bipolare	L. 250
--------------------------------	--------

- a 2 tasti - int. bipolare - dev. doppio sc.	L. 300
---	--------

- a 4 tasti - collegati - 7 scambi	L. 500
------------------------------------	--------

- a 5 tasti - int.+2 tasti collegati a sc.+2 sc. singoli	L. 450
--	--------

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI	
--------------------------------------	--

mm 85 x 130	L. 60	mm 163 x 65	L. 170
mm 80 x 150	L. 65	mm 163 x 130	L. 340
mm 55 x 250	L. 70	mm 163 x 325	L. 850
mm 100 x 200	L. 100	mm 325 x 325	L. 1.700

bachelite		vetronite doppio rame	
mm . 70 x 140	L. 60	mm 220 x 260	L. 850
mm 100 x 300	L. 180	mm 320 x 400	L. 1.900

LAMPADA TUBOLARE BA15S SIPLE 8,5 V / 4 A	L. 400
--	--------

20 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 2.000
------------------------------	----------

30 SCHEDE OLIVETTI assortite	L. 2.800
------------------------------	----------

VENTOLA PAMOTOR O BOXER metallica, 220 V mono, 20 W	L. 4.800
---	----------

MOTORINO CON VENTOLA Ø 120 - 125/220 V	L. 1.300
--	----------

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre - 12 V	L. 400
--	--------

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre - 30 V	L. 350
--	--------

CONTAORE Solzi 220 V	cad. L. 1.500
----------------------	---------------

CONTAORE G.E. o Solzi 115 V	cad. L. 700
-----------------------------	-------------

CORNETTI TELEFONICI senza capsule	L. 500
-----------------------------------	--------

CAPSULE TELEFONICHE a carbone	L. 200
-------------------------------	--------

AURICOLARI TELEFONICI	L. 150
-----------------------	--------

MICROSWITCH 5 A - 10 A	L. 350
------------------------	--------

SCHEDE OLIVETTI con 2 x ASZ18 ecc.	L. 650
------------------------------------	--------

SCHEDE IBM per calcolatori elettronici	L. 200
--	--------

SCHEDE OLIVETTI per calcolatori elettronici	L. 200
---	--------

GRUPPI UHF a valvole - senza valvole	L. 200
--------------------------------------	--------

RELAY UNI-GUARD 20 V - 3 sc. 10 A calotta plastica	L. 650
--	--------

RELAY a giorno 50 V - 2 sc. 25 A	L. 550
----------------------------------	--------

RELAY al mercurio, doppio deviatore - 24 V - ermetico	L. 1.000
---	----------

RELAY MAGNETICI RID posti su basette	cad. L. 150
--------------------------------------	-------------

RELAYS undecal 3 sc. / 6 A - 24 Vcc e 115 Vca	L. 800
---	--------

PACCO 3 kg di materiale elettronico assortito	L. 3.000
---	----------

PACCO 33 valvole assortite	L. 1.500
----------------------------	----------

CONDENSATORI ELETTROLITICI	
----------------------------	--

50 µF / 100 V	L. 50	12000 µF / 25 V	L. 300
---------------	-------	-----------------	--------

200 µF / 200 V	L. 150	17.000 µF / 30 V	L. 450
----------------	--------	------------------	--------

2500 µF / 15 V	L. 150	18.000 µF / 35 V	L. 500
----------------	--------	------------------	--------

5000 µF / 25 V	L. 200	22.000 µF / 25 V	L. 500
----------------	--------	------------------	--------

10.000 µF / 15 V	L. 200	50.000 µF / 25 V	L. 700
------------------	--------	------------------	--------

11.000 µF / 25 V	L. 300	63.000 µF / 15 V	L. 800
------------------	--------	------------------	--------

N. 4 LAMPADINE AL NEON CON LENTE su basetta con transistor e resistenze	L. 300
---	--------

CASSETTI AMPLIFICATORI telefonici (175 x 80 x 50) con 2 trasformatori in ferrite ed E	L. 1.000
---	----------

CONNETTORI IN COPPIA 17 POLI tipo Olivetti	L. 180
--	--------

CONNETTORI AMPHENOL a 22 contatti per piastrelle	L. 110
--	--------

SEDE: Via Fossolo 38/c/d - 40138 BOLOGNA
C. C. P. N. 8/2289 - Telefono 34.14.94

FILIALE: Via R. Fauro 63 - Tel. 80.60.17 - ROMA

FANTINI ELETTRONICA

i magnif

1 CORONADO
SBE - 1CB AM MOBILE

2 CORONADO II
SBE - 1CB AM MOBILE

1

2

3

4

SBE

presso i migliori rivenditori del ramo.

ici sette

- 3** TRINIDAD
SBE - 11CB AM BASE STATION
- 4** SIDEBANDER II
SBB / AM MOBILE
- 5** CONSOLE
SBE - 8CB SBB/AM BASE STATION
- 6** CASCADE II
SBE - 5CB AM PORTABLE
- 7** CATALINA
SBE - SCB AM MOBILE



ELECTRONIC SHOP CENTER
Via Marcona 49 - Tel. 7387292
20129 Milano

IL MANEGGEVOLE

(sempre a portata di mano)

by IZTLT



LAFAYETTE DYNA COM 23

23 canali controllati a quarzo
5 Watt di potenza
Doppia conversione
0,7 μ V di sensibilità
Attacco per microfono esterno
Range Boost per una maggiore
efficienza.

In versioni anche minori
Con 12 canali.

 **LAFAYETTE**

FERT Como
via Anzani, 52 - tel. 263032

Sondrio
via Delle Prese, 9 - tel. 26159

I TRE DURI

by 12TLT

LAFAYETTE HB 625 A

Ricetrasmittitore a due vie
per uso mobile a stato solido
23 canali CB
controllati a quarzo

LAFAYETTE DYNA COM 23

23 canali
controllati a quarzo
5 watt di potenza

LAFAYETTE HB 23 A

23 canali
potenza 5 watt



LAFAYETTE

COM.EL

Olbia

C.so Umberto, 13 - tel. 22530

ACCUMULATORI ERMETICI AL Ni-Cd

produzione **VARTA** - HAGEN (Germania Occ.)

VARTA




Tensione media di scarica 1,22 Volt

Tensione di carica 1,40 Volt

Intensità di scarica per elementi con elettrodi a
massa 1/10 della capacità
per elementi con elettrodi sinter-
izzati fino a 3 volte la capacità
per scariche di breve durata

TIPI DI FORNITURA :

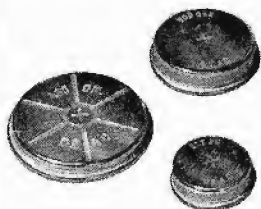A BOTTONE con possi-
bilità di fornitura in batterie
fino a 24 Volt con terminali
a paglietta; racchiuse in in-
volucri di plastica con gli
elementi saldati elettricamen-
te uno all'altro.
Capacità da 10 a 3000 mAh



CILINDRICI con poli a
bottone o a paglietta a ele-
menti normali con elettrodi
a massa.

Serie D
Capacità da 150 mAh a 2 Ah
Serie RS ad elettrodi sin-
terizzati.
Capacità da 450 mAh a 5 Ah



PRISMATICI con poli a
vite e a paglietta con elet-
trodi a massa.

Serie D
Capacità da 2,0 Ah a 23 Ah
Serie SD con elettrodi
sinterizzati.
Capacità da 1,6 Ah a 15 Ah



POSSIBILITÀ di impie-
go fino a 2000 ed oltre
cicli di carica e scarica.

SPEDIZIONE in porto
franco contro assegno per
campionature e quantitativi
di dettaglio.

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE
PROSPETTI ILLUSTRATIVI
E OFFERTE RIVOLGERSI A:

**TRAFILERIE
E LAMINATOI
DI METALLI**

S.p.A.
20123 MILANO
Via De Togni, 2
Telefono 898.442/808.822



al T V I
con

// **Nato** // **STOP**

N.A.T.O. di M. Garnier & C. - 21033 CITTIGLIO (VA) - via C. Battisti, 10 - tel. (0332) 6112 2

prodotti **Tato**

ELENCO DEI DISTRIBUTORI AUTORIZZATI

ANCONA	Casamassima - Via Maggini 96/A - Tel. (071) 31262
BERGAMO	Bonardi - Via Tremana 3 - Tel. (035) 232091
BRESCIA	Serte - Via Rocca d'Anfo 27/29 - Tel. (030) 304813
FIRENZE	Paoletti - Via Il Prato 40/R - Tel. (055) 294974
FORLÌ	Teleradio Tassinari - Via Mazzini 1 - Tel. (0543) 25009
LIVORNO	Giuntoli - Via Aurelia 254 - Rosignano Solvay Tel. (0586) 70115
LUCCA	Radioelettronica - Via Burlamacchi 19 - Tel. (0583) 53429
NOVARA	Euromodel - Corso Garibaldi 46 - Borgomanero Tel. (0322) 83044
PESARO	Morganti - Viale Lanza 9 - Tel. (0721) 67898
PESCARA	Borrelli - Via Firenze 11 - Tel. (085) 58234
ROMA	Radioprodotti - Via Nazionale 240 - Tel. (06) 481281
TORINO - ALESSANDRIA ASTI - CUNEO - VERCELLI	Telstar - Via Gioberti 37 - Torino - Tel. (011) 531832/545587
TRENTO - BOLZANO	Donati - Via C. Battisti 25 - Mezzocorona (TN) Tel. (0461) 61180
TREVISO	Casa del CB - Via Roma 79 - S. Zenone degli Ezzelini Tel. (0423) 57101
TRIESTE	Radiotutto - Via delle sette fontane 50 - Tel. (040) 767898
UDINE - PORDENONE BELLUNO - GORIZIA	Fontanini - Via Umberto I° n. 3 - S. Daniele del Friuli (UD) Tel. (0432) 93104
VARESE	Miglierina - Via Donizetti 2 - Tel. (0332) 282554
VERONA	Mantovani - Via 24 Maggio 16 - Tel. (045) 48113
VICENZA	Ades - Viale Margherita 21 - Tel. (0444) 43338

SOCIETA' COMMERCIALE E INDUSTRIALE EUROASIATICA

16123 GENOVA - p.za Campetto 10/21 - tel. (010) 280717

00199 ROMA - largo Somalia 53/3 - tel. (06) 837477

ESCLUSIVISTA per l'Italia e l'Europa della PATHCOM INC. DIVISION




PACE 123 stazione mobile

23 canali - 5 W - doppia conversione
limitatore di disturbi ad alta efficienza
S-METER E MISURATORE POTENZA USCITA illuminato
permette un preciso controllo dei segnali ricevuti
e dell'efficienza del trasmettitore.
E infine, le luci di ricezione e trasmissione non lasciano
nessun dubbio sul funzionamento del PACE 123

PACE 100 S

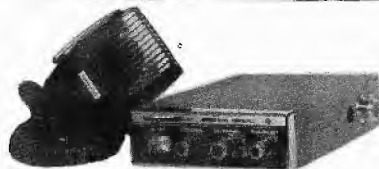6 canali - 5 watts.
SEMICONDUTTORI: 16 transistori - 10 diodi
SENSIBILITA': 0,5 μ V per 10 dB rapporto segnale disturbo
ALIMENTAZIONE: 12 V c.c.
DIMENSIONI: cm. 12 x 3 x 16




PACE GMV-13

12 canali - 10 watts - 1 watts
FREQUENZA: da 135 MHz a 172 MHz
ANTENNA: 50 OHMS + SENSIBILITA': 1 μ V (20 dB) N.Q.
SEMICONDUTTORI: 29 TR, 3 FET, 21 C 10 diodi
ALIMENTAZIONE: 13,8 V - REIEZIONE: canali adiacenti - 50 dB.

PACE SSB

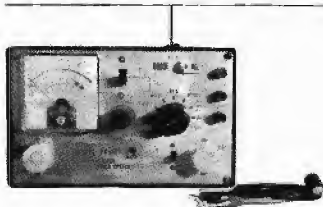23 canali AM - 46 SSB - EMISSIONE USB - LSB
AM5 watts - SSB 15 watts PEP - MODULAZIONE: 100%
S/R F INDICATOR METER - ALIMENTAZIONE: 12 V C.C.
SOPPRESSIONE DELLA PORTANTE: SSB/40 dB
SOPPRESSIONE DELLA BANDA LATERALE INDESIDERATA: SSB/4P dB
FILTRO SSB: 7,8 MHz tipo lattice a cristallo
SELETTIVITA': SSB 2,1 kHz a 6 dB - 5,5 kHz a 50 dB
AM 2,5 kHz a 6 dB - 20 kHz a 40 dB



TESTER UNIVERSALE PER CB


Strumento combinato per effettuare tutte le misure necessarie al buon funzionamento della stazione.

- IL TESTER COMPRENDE: 1) WATTMETRO: 0-5 watt - 2) ROSMETRO: 1: 1-1-3
3) PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100% - 4) MISURATORE DI CAMPO
5) OSCILLATORE per la banda dei 27 MHz incorporato: uscita 300 mV
6) PROVA QUARZI - 7) OSCILLATORE BASSA FREQUENZA 1000 Hz
8) CARICO FITTIZIO INCORPORATO: 5 watt max

MISURATORE COMBINATO DI ONDE STAZIONARIE: 1/1-1/3

WATTMETRO: due scale da 0-5 0-50
PERCENTUALE DI MODULAZIONE: 0-100%
FILTRO: TVI incorporato: 55 MHz

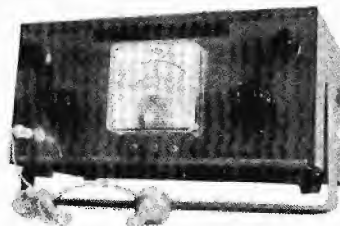Il misuratore è inoltre fornito di uno speciale circuito
con un indicatore LUMINOSO che si accende quando l'apparecchio
va in trasmissione;



«PACE» Mod. 2300 LUSO

23 canali - 5 W - lussuosamente rifinito, ricetrasmittitore mobile in
classe «A» - 22 transistori al Silicio con sistema di protezione
completa a diodi - S-meter: illuminato - P.A. - Alimentazione: 12 Vcc
- Microfono: ceramico studiato appositamente per comunicazioni radio
- Ricevitoria: supereterodina a doppia conversione, limitatore di
disturbi e squelch - Sensibilità: 0,25 μ V per 6 dB rapporto segnale
disturbi - Selettività: reiezione dei canali adiacenti minimo 50 dB
- Trasmettitore: 5 W input - 4 W output a 12,5 V - Modulazione: 100 %.

COMUNICATO: Disponiamo di transistor originali giapponesi per tutti gli apparati.

GLI STEREOCOMPATTI

(a prezzi facili)



by 12TLT

**1 LAFAYETTE
CRITERION 2X**
potenza 20 Watt

**3 LAFAYETTE
RK-890 A**
amplificatore stereo
triproduttore stereo 8

**5 LAFAYETTE
LA 25**
25+25 Watt Musicali

**7 LAFAYETTE SK 128
COASSIALE 8"**
Altoparlante
25 Watt

**2 LAFAYETTE
F 990**
Cuffia stereo

**4 LAFAYETTE
QD-4**
decodificatore 4 canali

**6 LAFAYETTE
LT 670-A**
Sintonizzatore-Stereo



LAFAYETTE

VIDEON

Genova

via Armenia, 15 tel. 36 36 07

ricevitore **RV-27**

a sintonia variabile
per la gamma

degli **11** metri



Lire 19.500

**completo di amplificatore di B.F. a circuito integrato
e limitatore di disturbi automatico**

- gamma di frequenza: 26.950 ÷ 27.300 KHz
- sensibilità: 0,5 microvolt per 6 dB S/N
- selettività: $\pm 4,5$ KHz a 6 dB
- potenza di uscita in altoparlante: 1 W
- limitatore di disturbi: a soglia automatica
- oscillatore con alimentazione stabilizzata
- condensatore variabile con demoltiplica a frizione
- semiconduttori impiegati: n. 5 transistori al silicio,
- alimentazione 12 V - 300 mA
- dimensioni mm 180 x 70 x 50
- n. 1 circuito integrato al silicio, n. 1 diodo zener,
- n. 3 diodi

SPEDIZIONI OVUNQUE CONTRASSEGNO. Cataloghi a richiesta

Labes
20137 MILANO

ELETTRONICA - TELECOMUNICAZIONI


VIA OLTROCCHI, 6 - TEL. 598.114 - 541.592

*il TESTER che si afferma
in tutti i mercati*

EuroTest

BREVETTATO

ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA

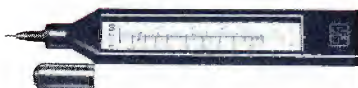

**TERMOMETRO A CONTATTO
PER LA MISURA ISTANTANEA
DELLA TEMPERATURA**
Mod. T-1/N Campo di misura
da -25° a +250°



**PUNTALE PER LA MISURA
DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI,
TRASMETTITORI, ecc.**
Mod. VC 1/N Portata 25.000 V c.c.



**DERIVATORI PER LA MISURA
DELLA CORRENTE CONTINUA**
Mod. SH/30, Portata 30 A c.c.
Mod. SH/150 Portata 150 A c.c.


MOD. TS 210 20.000 Ω/V c.c. - 4.000 Ω/V c.a.

8 CAMPI DI MISURA 39 PORTATE

VOLT C.C.	6 portate:	100 mV	.2 V	10 V	50 V	200 V	1000 V
VOLT C.A.	5 portate:	10 V	50 V	250 V	1000 V	2,5 kV	
AMP. C.C.	5 portate:	50 μ A	0,5 mA	5 mA	50 mA	2 A	
AMP. C.A.	4 portate:	1,5 mA	15 mA	150 mA	6 A		
OHM	5 portate:	$\Omega \times 1$	$\Omega \times 10$	$\Omega \times 100$	$\Omega \times 1 k$	$\Omega \times 10 k$	
VOLT USCITA	5 portate:	10 V~	50 V~	250 V~	1000 V~	2500 V~	
DECIBEL	5 portate:	22 dB	36 dB	50 dB	62 dB	70 dB	
CAPACITA'	4 portate:	0-50 k μ F (aliment. rete)	0-50 μ F	0-500 μ F			
		0-5 k μ F (aliment. batteria)					

● Galvanometro antichoc contro le vibrazioni ● Galvanometro a nucleo magnetico schermato contro i campi magnetici esterni ● **PROTEZIONE STATICA** della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata di fondo scala. ● **FUSIBILE DI PROTEZIONE** sulle basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 ripristinabile ● Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a vantaggio di una eccezionale garanzia di durata ● Grande scala con 110 mm di sviluppo ● Borsa in molesin il cui coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30° e 60° oltre all'orizzontale) ● Misure di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) ● Peso g 400 ● Assemblaggio ottenuto totalmente su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate.

CON CERTIFICATO DI GARANZIA

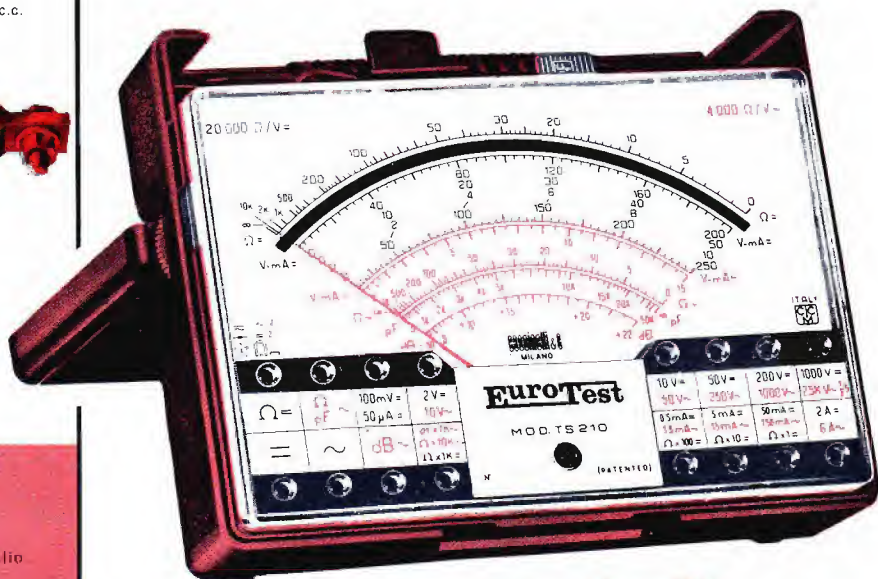

*una MERAVIGLIOSA
realizzazione della*

cassinelli & c ITALY

20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783

AL SERVIZIO: DELL'INDUSTRIA
DEL TECNICO RADIO TV
DELL'IMPIANTISTA
DELLO STUDENTE

DEPOSITI IN ITALIA:

ANCONA - Carlo Giongo
Via Milano, 13
BARI - Biagio Grimaldi
Via Buccari, 13
BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio
Via Zanardi, 2/10
CATANIA - Elettro Sicula
Via Cadamosto, 18
FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti
Via Frà Bartolomeo, 38
GENOVA - P.I. Conte Luigi
Via P. Salvago, 18
PADOVA - P.I. Pierluigi Righetti
Via Lazara, 8
PESCARA - P.I. Accorsi Giuseppe
Via Tiburtina, trav. 304
ROMA - Dr. Carlo Riccardi
Via Amatrice, 15
TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè
C.so Duca degli Abruzzi, 58 bis

un tester prestigioso a sole Lire 11.550

franco nostro stabilimento

ESPORTAZIONE IN: EUROPA - MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA

ATTENZIONE EMERGENZA

(Flash...Flash...Flash...)



**Con il telsat 924 siete sempre pronti a ricevere contemporaneamente
i CB con Monitor su canale 9 in ricezione**

- Doppia conversione
- Conversione singola sul canale 9 solo come ricevitore
- 0,7 μ V di sensibilità
- Delta a 3 posizioni
- Circuito protettivo in R.F.
- Filtro meccanico a 455 KHz
- Dispositivo «Range boost» per una maggiore potenza in R.F.
- Funzionamento in c.a. e in c.c. 12 Volt.

Il nuovo transceiver Lafayette a 23 canali, completamente quarzati, durante la trasmissione su qualsiasi canale, quando si viene chiamati sul canale 9, si accende una spia luminosa.
Costruzione e fornitura di grande classe.




LAFAYETTE

COMER

Perugia


via Della Pallotta, 20/D - tel. 35700

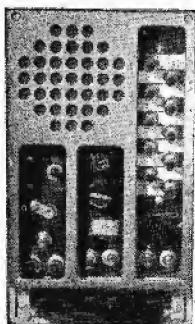

NUOVI PREZZI ANNO 1972-1973

BC603 - 12 V	L. 20.000 + 3.000 i.p.
BC603 - 220 V A.C.	L. 25.000 + 3.000 i.p.
BC683 - 12 V	L. 25.000 + 3.000 i.p.
BC683 - 220 V A.C.	L. 32.000 + 3.000 i.p.

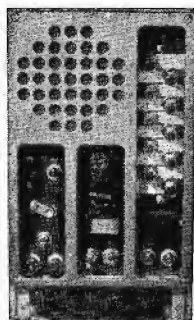Alimentatore separato funzionante a 220 V A.C.
intercambiabile al Dynamotor viene venduto al prezzo di L. 10.000 + 1.000 imballo e porto.



ANTENNE ORIGINALI DEL TRANSMITTER BC1000

tipo AN130 L. 3.000 + 1.000 i.p. — tipo AN131 L. 4.200 + 1.000 i.p. (nuove imballate)

Connettori originali per dette per fissaggio a pannelli o telai L. 2.500 + 1.000 i.p.

ATTENZIONE:

Disponiamo di 20.000 schede elettroniche: composte da:

TRANSISTOR - DIODI - CONDENSATORI - TRIMMER - ELIPOT - TRIPOT

suddivise in 60 tipi diversi: prezzo per ogni scheda L. 100

MINIMA QUANTITA' DI ACQUISTO: n 30 schede + 1500 i.p.

Disponiamo inoltre di 10.000 ZOCOLI ORIGINALI per dette
PREZZO L. 100 cad.

OFFERTA SPECIALE:

120 SCHEDE assortite PREZZO SPECIALE L. 10.000.

Imballo e porto GRATUITO fino a destinazione


DONIAMO n. 1 BUONO PREMIO DA LIRE 10.000

Tutti gli acquirenti del nostro listino generale il cui prezzo è di L. 1.000 compreso la spedizione stampe-raccomandata, troveranno in detto listino n. 1 buono premio da Lire 10.000, da potersi spedire scegliendo fra tutti i materiali elencati nel listino stesso, senza alcuna limitazione, quale regalo.

N.B. SI PREGA DI ATTENERSI A QUANTO SONO LE NORME DI OMAGGIO.

Listino generale 1972-1973, corredato di tutto il materiale disponibile.

E' un listino **SURPLUS** comprendente **RX-TX professionali, radiotelefoni e tante altre apparecchiature e componenti.** Dispone anche di descrizione del BC312 con schemi e illustrazioni.
Il prezzo di detto Listino è di L. 1.000, spedizione a mezzo stampa raccomandata compresa.
Tale importo potrà essere inviato a mezzo vaglia postale, assegno circolare o con versamento sul c/c P.T. 22-8238 oppure anche in francobolli correnti. La somma di L. 1.000 viene resa con l'acquisto di un minimo di L. 10.000 in poi di materiale elencato in detto Listino. Per ottenere detto rimborso basta staccare il lato di chiusura della busta e allegarlo all'ordine.

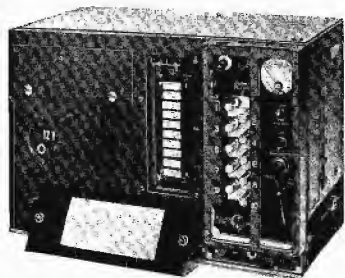

TRANSMITTER Tipo BC604

Frequenza da 20 a 28 Mc fissa a canali
suddivisa in 80 canali.
Modulazione di frequenza
Modificabile in ampiezza.

ATTENZIONE: viene venduto al prezzo
speciale di L. 10.000 + 5.000 imb. porto
completo e corredato come segue:


n. 1 BC604 corredato di n. 7 valvole tipo 1619 + n. 1 1624.




1 Dynamotor originale tipo DM-35 funzionante
a 12 V CC



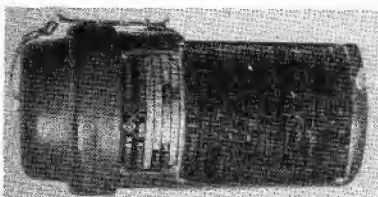1 Microfono originale per detto tipo T-17



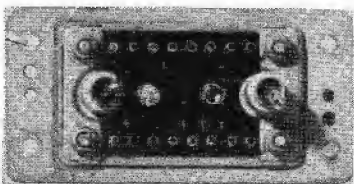1 Antenna originale fittizia tipo A-62 (Phantom)



1 Connettore originale di alimentazione.

n. 1 istruzione completa in italiano + schema elettrico

N.B. Escluso la cassetta dei cristalli che possiamo fornirvi a
parte al prezzo di L. 8.000 + 1.000 imb. porto.

RICEVITORE BC683

MODULAZIONE DI FREQUENZA E DI AMPIEZZA SIMILE AL BC603

E' un ricevitore supereterodina a modulazione di frequenza e di ampiezza simile al BC603 ma con copertura di frequenza da 27 Mc a 39 Mc.

Sintonia continua: o a 10 canali che volendo possono essere prefissati.

Sensibilità: 1 Microvolt - **Banda passante:** 80 Kc.

Potenza uscita in altoparlante: 2 W - **In cuffia:** 200 mW.

Soppressione disturbi: Squelch incorporato.

Alimentazione in originale: Dynamotor incorporato suddiviso in 2 alimentazioni.

Alimentazione 12 V c.c. con Dynamotor tipo DM-34.

Alimentazione 24 V c.c. con Dynamotor tipo DM-36.

Alimentazione in c.a. universale da 110 V a 220 V incorporata.

Il ricevitore **BC683** impiega 10 valvole così suddivise:

3x6AC7 - 2x6SL7 - 1x6J5 - 1x6H6
1x6V6 - 2x12SG7.




ATTENZIONE:

Sono arrivati i BC683 frequenza coperta da 27 a 39 Mc
corredati di 2 MANUALI TECNICI in lingua italiana.

PREZZI: funzionante a 12 V L. 25.000+3.000 i.p.

funzionante a 220 V L. 32.000+3.000 i.p.

**BC312 - RICEVITORE PROFESSIONALE A 10 VALVOLE -
GAMMA CONTINUA CHE COPRE LA FREQUENZA
DA 1500 Kc A 18.000 Kc
SPECIALE PER 20 - 40 - 80 METRI E SSB**

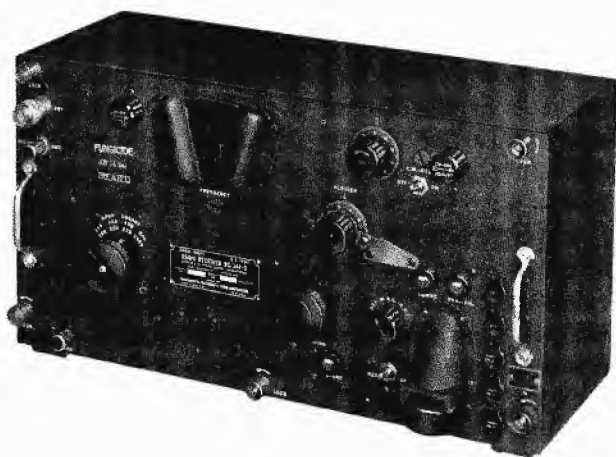**10 VALVOLE:**

2 stadi amplificatori RF	6K7
Oscillatore	6C5
Miscelatrice	6L7
2 stadi MF	6K7
Rivelatrice, AVC, AF	6R7
BFO	6C5
Finale	6F6

Alimentatore 5 W 4

GAMMA A	1.500 a	3.000 Kc/s	= metri	200	- 100
» B	3.000 »	5.000 »	= »	100	- 60
» C	5.000 »	8.000 »	= »	60	- 37,5
» D	8.000 »	11.000 »	= »	37,5	- 27,272
» E	11.000 »	14.000 »	= »	27,272	- 21,428
» F	14.000 »	18.000 »	= »	21,428	- 16,666

**FUNZIONANTI - PROVATI E COLLAUDATI
CORREDATI DI MANUALE TECNICO ORIGINALE TM-11-4001
VENGONO VENDUTI IN 3 VERSIONI**

Funzionante a 12 V cc	L. 55.000 + 5.000 i.p.
Funzionante a 220 V ac	L. 65.000 + 5.000 i.p.
Funz. a 220 V + media a cristallo	L. 80.000 + 5.000 i.p.
A parte altopar. LS3 + cordone	L. 6.500 + 1.000 i.p.

l'emozione del primo roger

con il DYNA COM 23

*Push To Talk e proverai l'emozione
del primo contatto radio
riceverai il primo roger e se
usi Lafayette, non lo dimenticherai
facilmente.*

**C'E' PIU' EMOZIONE
CON UN LAFAYETTE**



**LAFAYETTE
DYNA COM 23**
23 canali - 5 W.
L. 103.000 netto

BERTIZZOLO

LAMEZIA TERME (CZ)

Via Po 53

Tel. 23580 - CAP88046



LAFAYETTE



VHF - FM



SR - C 806 M/816

MOBILE STATION

144-148 MHz/FM

12 channel

10 W / 1 W - RF output

SR - C 1400

MOBILE STATION

144-148 MHz/FM

22 channel

10 W 1 W - RF output



SR-C 14

BASE STATION

144-148 MHz/FM

22 channel

10 W / 3 W 1 W - RF output

SR - C 146

WORLD'S SMALLEST

Handie rig

144-148 MHz/FM

5 channel

1 W - RF output





STANDARD[®]



SR - C 4300

MOBILE STATION

430-450 MHz/FM

12 channel

5 W 1 W - RF output



SR - C 12/120-2

AC POWER SUPPLY UNIT

9-16 V - 8 A

SR - C 12/120 - 5

AC POWER SUPPLY UNIT

13.8 V - 3 A



SR - CL 25 M

25 W POWER AMPLIFIER

144-148 MHz/FM

NOVEL

VIA CUNEO 3
20149 MILANO
TEL. 43.38.17
49.81.022



SOMMERKAMP®

DISTRIBUTRICE
ESCLUSIVA PER L'ITALIA

GBC

**CB 27 MHz TS-624S il favoloso 10 W 24 canali
tutti quarzati**



caratteristiche tecniche

Segnale di chiamata - indicatore per controllo S/RF - limitatore di disturbi - controllo di volume e squelch - presa per antenna e altoparlante esterno - 21 transistori 14 diodi - potenza ingresso stadio finale 10 W - uscita audio 3 W - alimentazione 12 Vc.c. - dimensioni: 150 x 45 x 165.

per auto e natanti....

....e il

new

TS-5024P



per stazioni fisse

caratteristiche tecniche

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predisporre l'accensione automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, controllo volume e squelch - indicatore S/Meter - segnale di chiamata (1750-HZ) - presa per microfono, cuffia, antenna. 28 transistori, 19 diodi, 1 SCR - potenza ingresso stadio finale senza modulazione: 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 10 W potenza uscita RF con modulazione 100%: 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W - alimentazione 220 Vc.a. 50 Hz - dimensioni 365 x 285 x 125.

**RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA
c.p. 3988 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI**